

$$V_{out} = 15$$

$$V_R = 2V$$

$$V_{in} = 310$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

1

$$R_L = 150$$

$$C = ?$$


$$n = ?$$

no PIV

$$V_R = \frac{V_m - V_{DOW}}{f R C} \Rightarrow 2 > \frac{15}{C \times 60 \times 150} \Rightarrow \underline{C > 83 \text{ mf}}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{310}{15} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 62 \\ n_2 = 3 \end{cases}$$

$$PIV = 2V_m = 30V$$

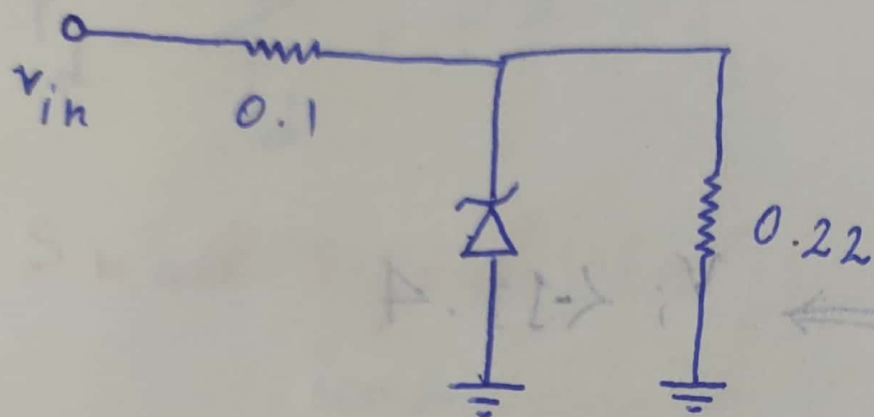

$V_Z = 6.1$ 2

$I_{Z_k} = 1 \text{ mA}$

$P_{Z_{max}} = 500 \text{ mW}$


$$I_{Z_{max}} = \frac{500}{6.1} \approx 82 \text{ mA}$$

$$I_L = \frac{6.1}{0.22} = 27.7 \text{ mA}$$


$$I_{Z_{min}} = \frac{V_{in_{min}} - V_Z}{R_S} - I_L \rightarrow V_{in_{min}} = 8.97 \text{ V}$$

$$I_{Z_{max}} = \frac{V_{in_{max}} - V_Z}{R_S} - I_L \rightarrow V_{in_{max}} = 17.07 \text{ V}$$

3

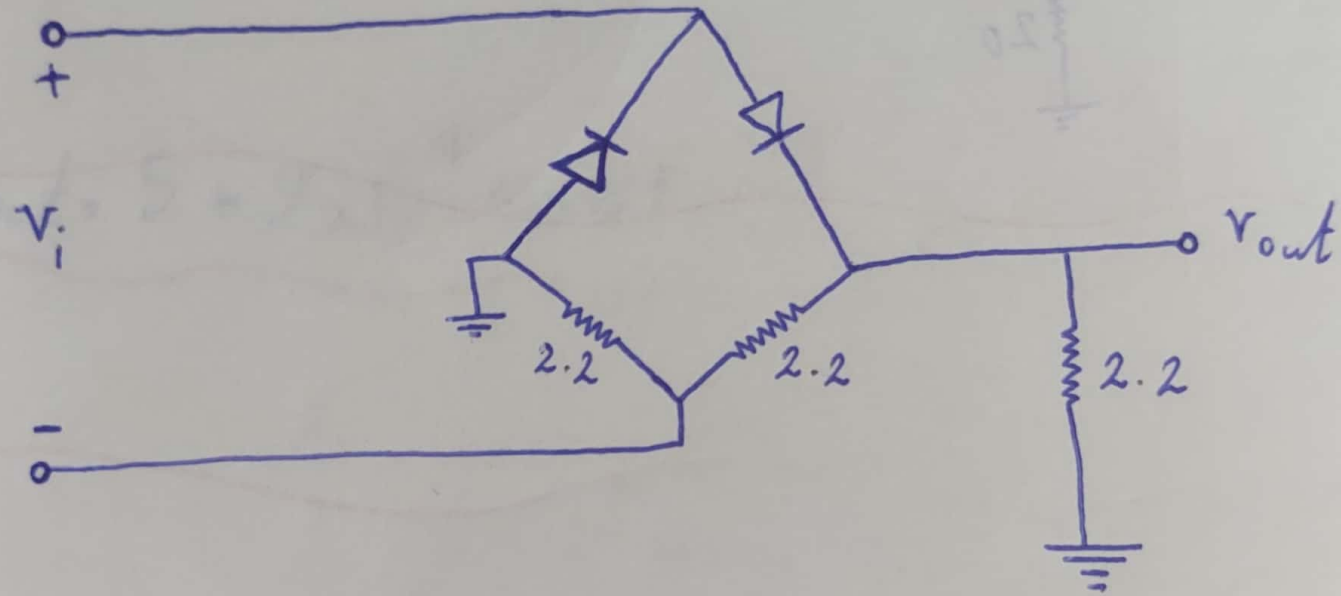

Positive period

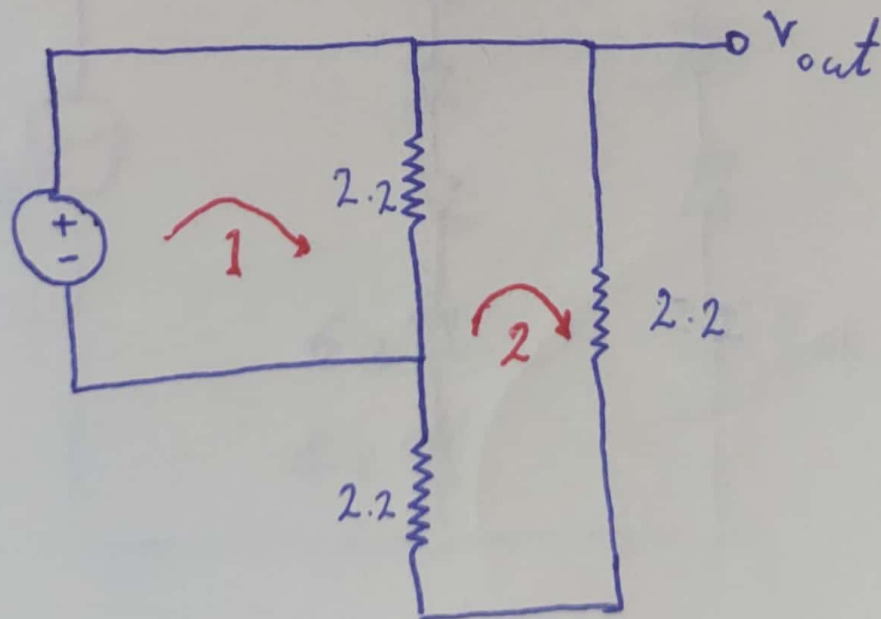

$$\text{KVL @ 2: } 2.2 I_2 + 2.2 (I_2 - I_1) + 2.2 I_2 = 0$$


$$I_1 = 3 I_2 \quad \text{I}$$


$$\text{KVL @ 1: } -V + 2.2 (I_1 - I_2) = 0 \quad \text{II}$$

$$\text{I in II} \quad V = 4.4 I_2$$

$$V_{out} = 2.2 I_2 \Rightarrow \underline{V_{out} = \frac{V}{2}}$$

negative period

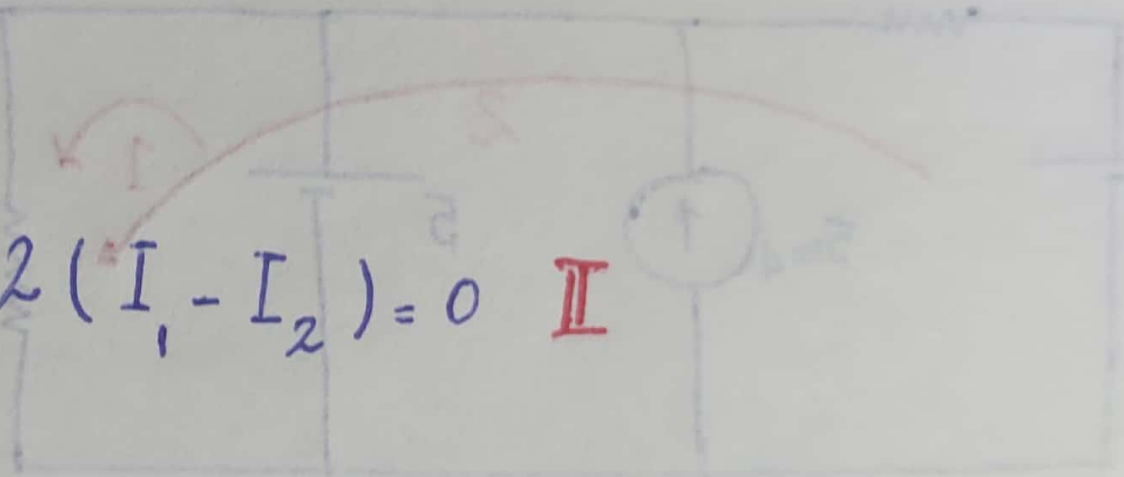

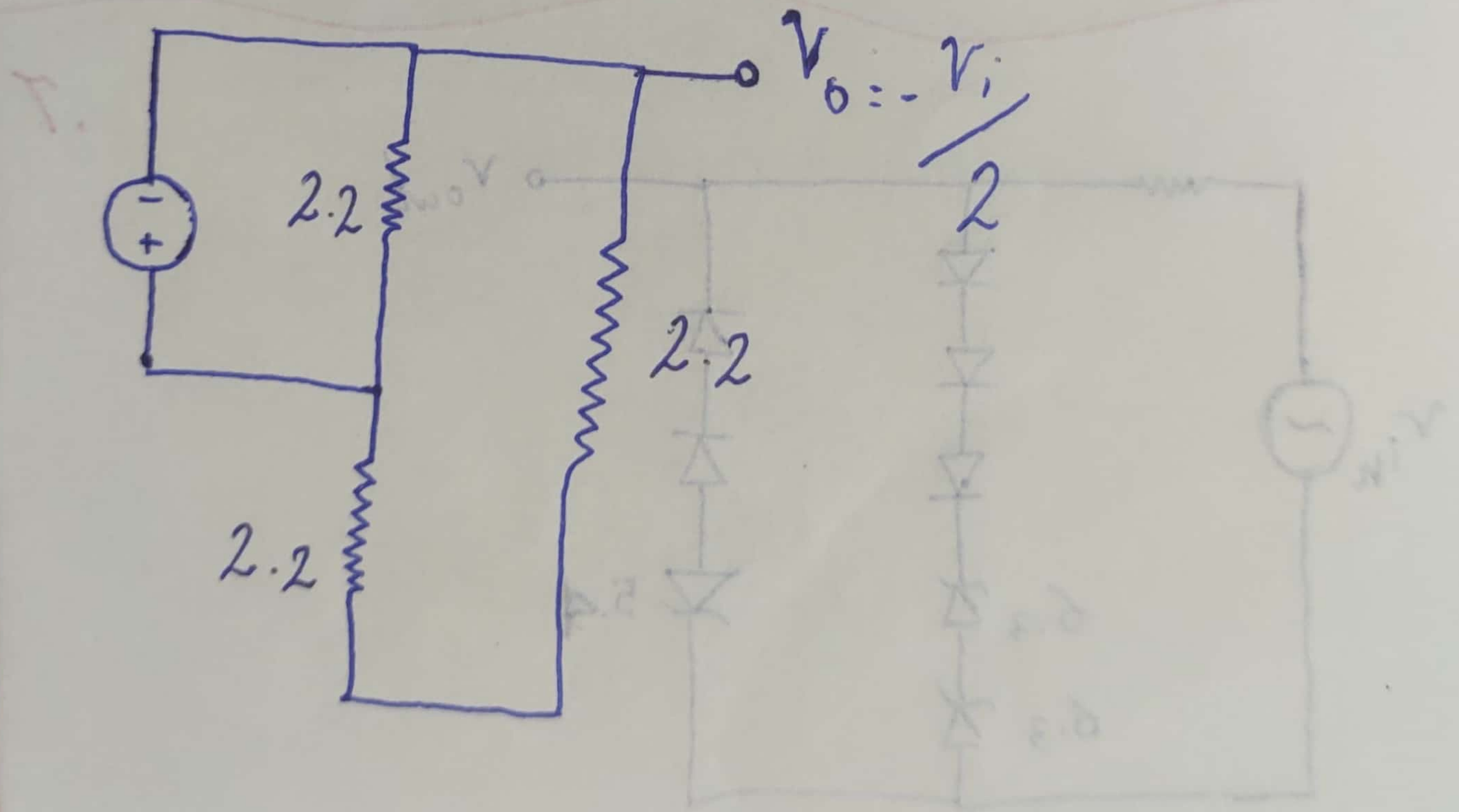

positive period

5

D_1 & D_3 ON

$$V_o = 11.4$$

$$I_{D_1} = \frac{V_i - 11.4}{500} > 0 \Rightarrow V_i > 11.4$$

negative period



D_4 & D_3 ON

$$V_o = -11.4$$

$$I_{D_4} = \frac{-V_i - 11.4}{500} > 0 \Rightarrow V_i < -11.4$$

$$-11.4 < V_i < 11.4 \quad D_1 \& D_2 \& D_3 \& D_4 \text{ off}$$


$$V_i = V_o$$

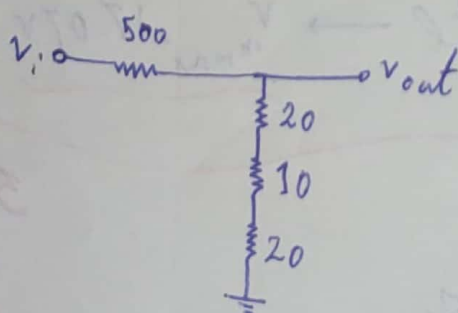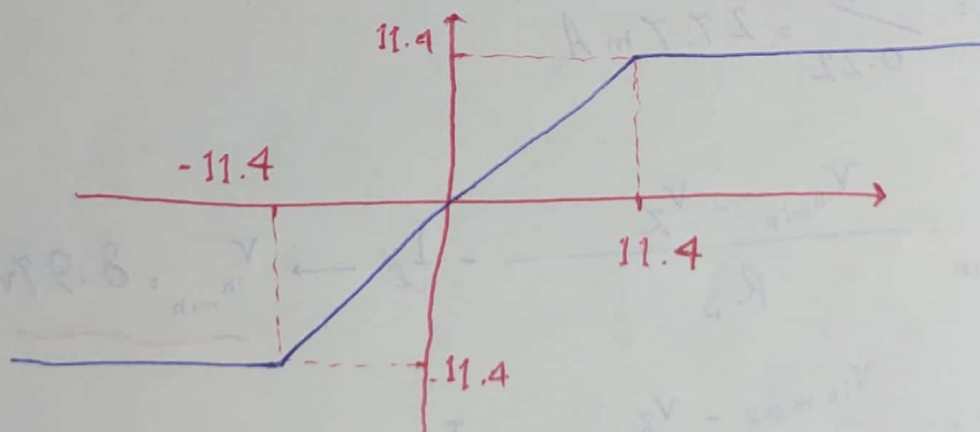

$$v_{out} = 0.1 V_i$$

(b)

DC analysis. 6

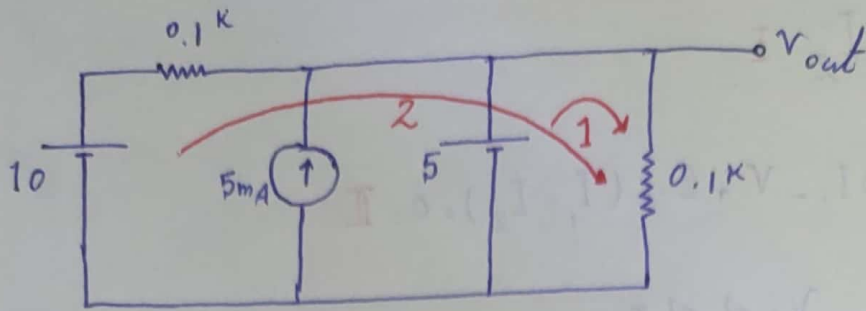


$$\text{KVL @ 1: } I_1 = 50 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ 2: } -10 + 0.1 I_2 + 5 = 0 \rightarrow I_2 = 50 \text{ mA}$$


$$I_d = 5 \text{ mA}$$

$$r_d = \frac{V_T}{I_d} = 5 \Omega$$

Small signal analysis:

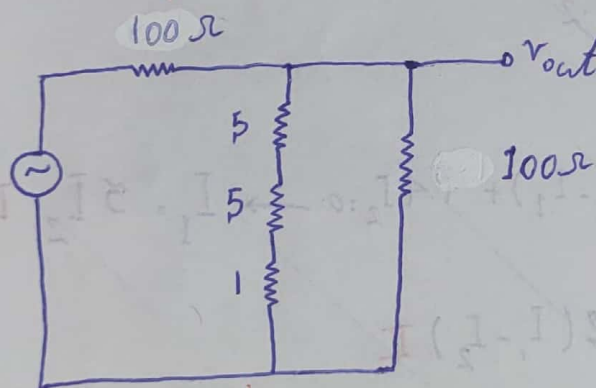

100Ω ↓ simple

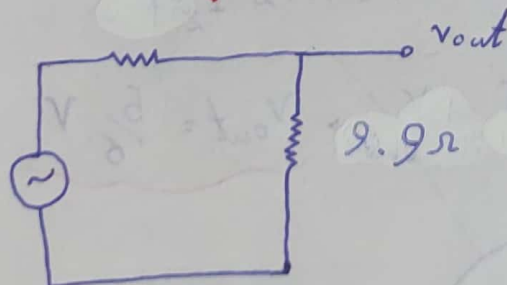

$$v_{out} = \frac{9.9}{100 + 9.9} \times 0.01 \sin \omega t = 9 \times 10^{-4} \sin \omega t$$

$$v_{out} = 5 + 9 \times 10^{-4} \sin \omega t$$

