

2)

40% of 120 V

$$a) V_{o,rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}} = V_{rms} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$V_m = 120\sqrt{2} \quad \alpha = 45^\circ \rightarrow V_{o,rms} = 114.4 \text{ V}; I_{o,rms} = \frac{V_{o,rms}}{R} = \frac{114.4}{20} = 5.72 \text{ A}$$

$$b) P = \frac{V_{o,rms}^2}{R} = \frac{114.4^2}{20} = 655 \text{ W}$$

$$c) pf = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{rms} I_{rms}} = \frac{655}{(120)(5.72)} = 0.953$$

$$d) I_{avg, SCR} = \frac{V_m}{2\pi R} (1 + \cos \alpha) = \frac{120\sqrt{2}}{2\pi(20)} (1 + \cos 45^\circ) = 2.30 \text{ A}$$

$$I_{rms, SCR} = \frac{I_{o,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{5.72}{\sqrt{2}} = 4.05 \text{ A}$$

$$e) I_{1,rms} \approx 0.92 \left[\frac{120}{20} \right] = 5.53 \text{ A}$$

$$THD_I = \frac{\sqrt{I_{rms}^2 - I_{1,rms}^2}}{I_{1,rms}} = \frac{\sqrt{5.72^2 - 5.53^2}}{5.53} = 0.26 = 26\%$$

5)

$$\text{For } P = 200 \text{ W}, V_{o,rms} = \sqrt{PR} = \sqrt{200(40)} = 89.4 \text{ V}$$

Using Eq. 5-3,

$$89.4 - 120 \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}} = 0 \rightarrow \alpha = 1.48 \text{ rad} = 85^\circ$$

$$pf = \frac{P}{S} = \frac{P}{V_{rms} I_{rms}} = \frac{200}{(120)(89.4/40)} = 0.75 = 75\%$$

$$\text{For } P = 400 \text{ W}, V_{o,rms} = \sqrt{PR} = \sqrt{400(40)} = 126 \text{ V}$$

Since $126 \text{ V} > 126 \text{ V}$ of the source, 400 W is not possible.

The maximum power available is $\frac{120^2}{40} = 360 \text{ W}$. The pf is 1.0 for 360 W .

$$8) R = \frac{V^2}{P} = \frac{120^2}{100} = 144 \Omega$$

$$a) P = 75 W : V_{rms} = \sqrt{(144)(75)} = 103.9 V$$

From Fig. 5-3, $\alpha \approx 1.16 \text{ rad} = 66.2^\circ$

$$b) P = 25 W : V_{rms} = \sqrt{(144)(25)} = 60 V$$

From Fig. 5-3, $\alpha \approx 1.99 \text{ rad} = 114^\circ$

$$10) v_o(\omega t) = V_m \sin \omega t \quad \text{for } \alpha_1 < \omega t < \pi \quad \text{and for } \pi + \alpha_2 < \omega t < 2\pi$$

$$V_{o,rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \left[\int_{\alpha_1}^{\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) + \int_{\pi + \alpha_2}^{2\pi} V_m^2 \sin^2 \omega t d(\omega t) \right]}$$

$$= V_m \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{4\pi} + \frac{\sin(2\alpha_1) + \sin(2\alpha_2)}{8\pi}}$$

$$V_{o,rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{2\pi} + \frac{\sin(2\alpha_1) + \sin(2\alpha_2)}{4\pi}}$$

13) Using Eq. 5-9,

$$Z = 15.0 \Omega \quad \theta = 0.646 \text{ rad}; \quad \omega t = 0.754$$


$$i(\omega t) = 11.3 \sin(\omega t - 0.646) - 158 e^{-\omega t/0.754} \quad A$$

$$\alpha = 115^\circ = 2.01 \text{ rad}, \quad \beta = 3.681 \text{ rad} = 211^\circ$$


$$I_{rms} = 2.95 A$$

ب) ولتاژ در فاز پذیرش با انتقال سگانه در زاویه آسن 45 و 60 و 105 با بار اهمی، و توان ورودی سه فاز 380 و مقاومت 20 اهم الی باشد، V_{rms} و ضریب توان است؟


$$R = 20 \Omega$$

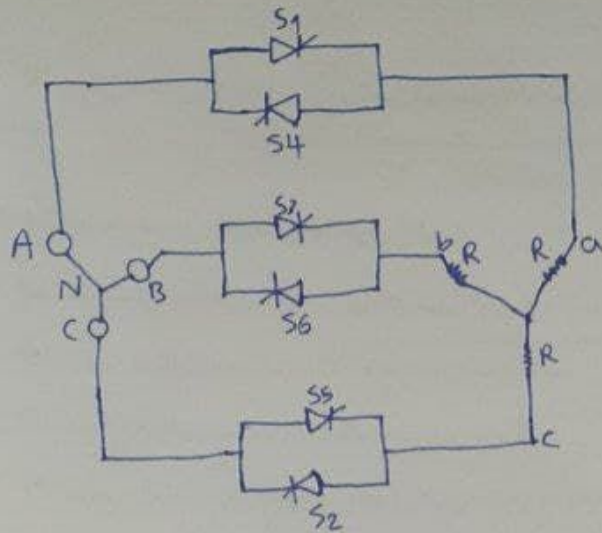

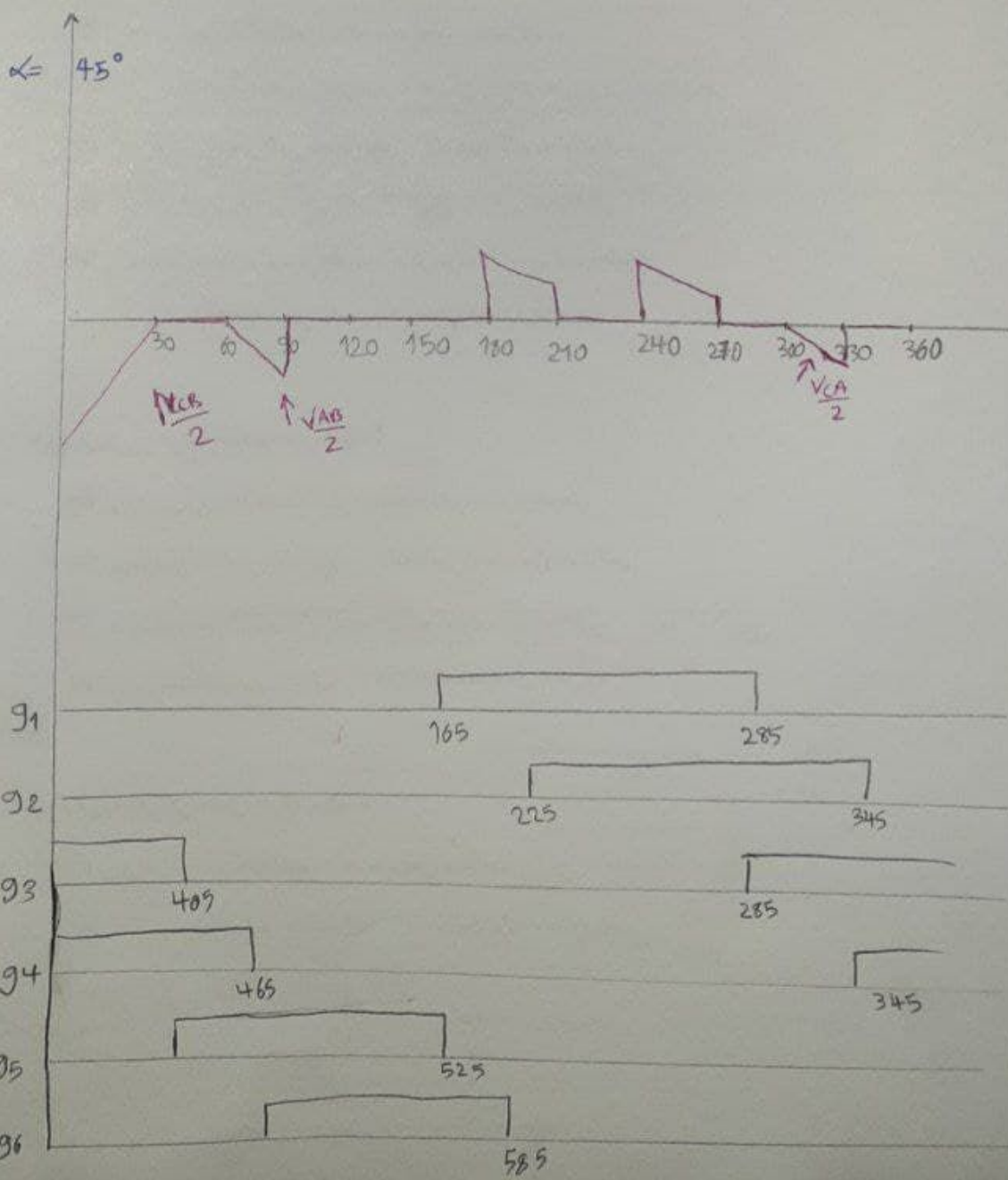- 1) ولتاژ متوسط روشن باشد $\leftarrow V_o$ صفر
- 2) آن در متوسط روشن باشد $\leftarrow V_o = \frac{V_{BC}}{2}$
- 3) آن در متوسط روشن باشد $\leftarrow V_B$



$\angle = 60^\circ$

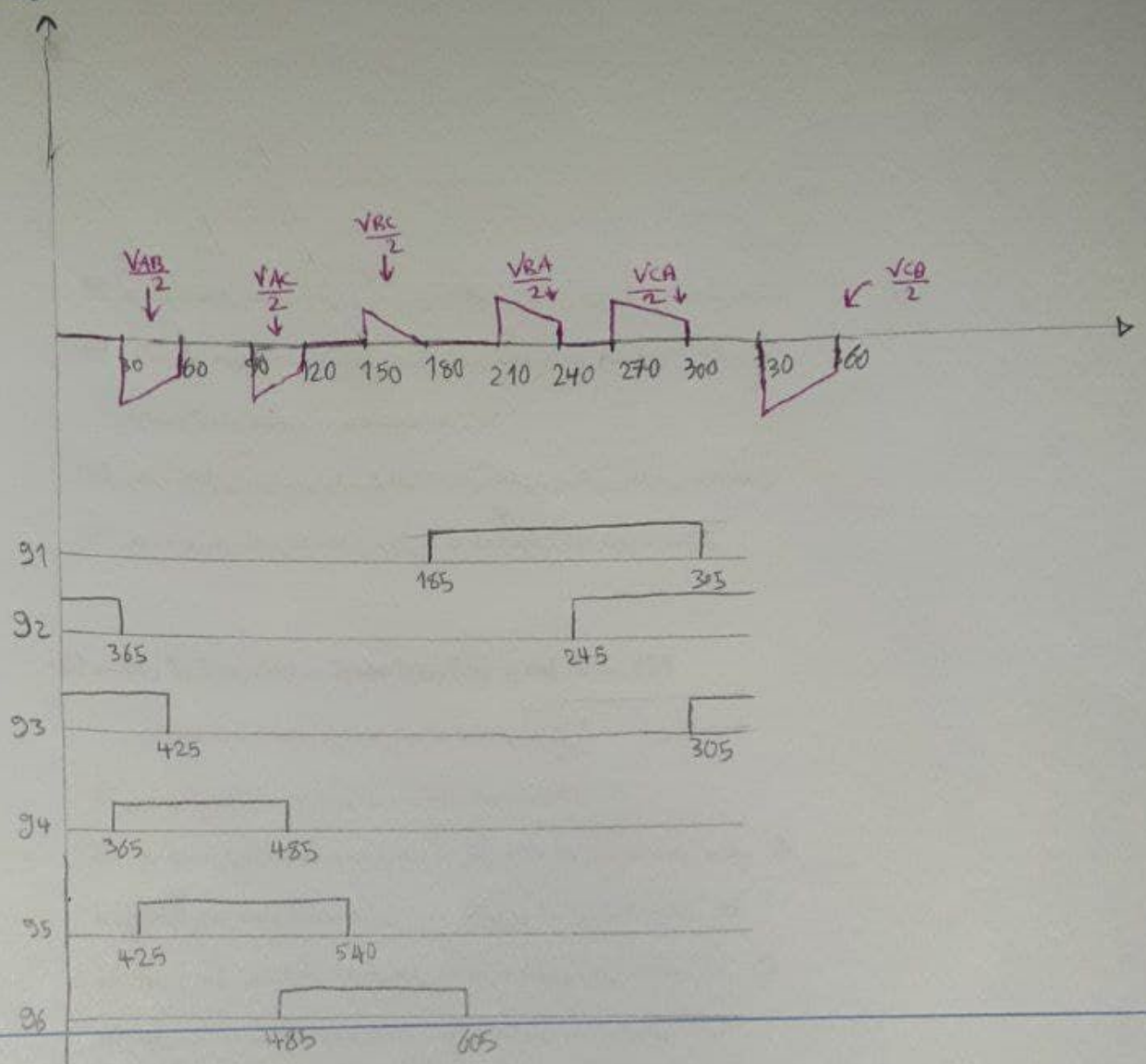

$\angle = 105^\circ$

