

Subject:

4001193

Date:

S. E. /

(22/8)

$$I_C = 100 \alpha I_E = 100 \times 50 \mu A = 2 \text{ mA}$$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}(\text{sat})}{I_C} = \frac{I_0}{5 \mu A} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_B \rightarrow \frac{I_C}{\beta_{\text{min}}} = \frac{I_0}{100} = 50 \mu A$$

$$\frac{V_{CC} - V_{BE}(\text{on})}{R_B} = \frac{10 - 0.7}{R_B} \Rightarrow 50 \mu A$$

$$R_B = 270 \text{ k}\Omega$$

$$t_1 = t_2 = 15 T = \frac{15}{f} = \frac{15}{5 \text{ kHz}} = 3 \mu s$$

$$C = \frac{t_1}{0.69 R_B} = \frac{100 \mu s}{0.69 \times 270 \text{ k}\Omega} = 537 \text{ pF}$$

(39)

$$I_C = 100 \mu A = 100 \times 50 \mu A = 5 \text{ mA}$$

$$V_{C1}(\text{sat}) = V_{CC} = R_{C1} I_{C1} + V_{CE}(\text{sat}) + R_{E1} I_{E1}$$

$$V_{B3} = V_{BE}(\text{on}) + R_{E1} I_{E1}$$

$$V_{C2}(\text{sat}) = V_{CC} = R_{C1} I_{B1} + V_{BE}(\text{on}) + R_{E2} I_{E2}$$

$$I_F \Rightarrow I_C = I_E = 5$$

$$V_{CE}(\text{sat}) = 2$$

$$R_{E1} = R_{E2}$$

$$V_{BE} = 0.7$$

$$R_{C1} + R_E = 1.76$$

$$V_{B3} = 5 R_E = 0.7$$

$$100 R_E + R_{C1} = 166$$

$$R_E = 1.6$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 150$$

$$V_B = 0.7$$

$$f_2 = R_{E2} C \ln \left(\frac{V_{CC} - 2V_{BE}}{(V_{B3} - V_{BE}) + V_{CE}(\text{sat})} \right) \rightarrow 100 = \frac{1}{f} \ln \left(\frac{2 - 2 \times 0.7}{3.7 - 0.7 + 2} \right)$$

s.a.m

$$V_{TP} = \frac{R_g}{R_g + R_f} \cdot v_o^+ = \frac{4}{3} V$$

با سیرامین ساز بزرگ تر از آداوین ساز $\gamma_0 = - (6,34 \times 10^7) = -7$
 ← خروبی (شامع منبی)

$$LTP = \frac{R_g}{R_g + R_p} \cdot \frac{V_o}{V_i} \leftarrow \text{این } R_p \leftarrow \text{این } R_g$$

$$\text{و این } R_p \rightarrow V_o(0.7) = \frac{7}{3} V_i$$

$$v(t) = 4 + \left(\frac{7}{3} \cdot 4\right) e^{-\frac{t}{RC}} = 4 + \frac{28}{3} e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$\frac{4}{3} = 4 - \frac{12}{3} e^{-t/RC} \quad T_1 = 286 \text{ RC}$$

$$v(t) = -7 + \left(\frac{4}{3} - (-7)\right)e^{-\frac{t}{RC}} = -7 + \frac{25}{3}e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$-7/3 = -7 + \frac{25}{3} e^{-T_2/RC}$$

$$T_2 = 458 \text{ RC}$$

$$T = T_1 + T_2 = 1.865 R_c + 1.6 R_c = 1.445 R_c$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1,445 R_C} = 1 \quad R_C = 692$$

$$\text{duty cycle} \rightarrow \frac{T_1}{T_1 + T_2} \times 100 = \frac{1865 \text{ RC}}{1445 \text{ RC}} \times 100 = 61\%$$

40011123

Date:

میرزا حنفی

Subject:

$$v_o(0^+) = v_{th} \quad v_o(\infty) = v_{oH} \quad \tau = R_c \quad (4)$$

$$v_o(t) = v_{oH} + (v_{th} - v_{oH}) e^{-\frac{t}{R_c}}$$

$$v_o(t) = v_{th} \quad -\frac{t}{R_c}$$

$$v_{th} = v_{oH} + (v_{th} - v_{oH}) e^{-\frac{t}{R_c}}$$

$$T_1 = R_c \ln \left(\frac{v_{th} - v_{oH}}{v_{th} - v_{oH}} \right) = R_c \ln \frac{v_{oH} - v_{th}}{v_{oH} - v_{th}}$$

$$v_o(0^+) = v_{th} \quad v_o(\infty) = v_{oL} \quad \tau = R_c$$

$$v_o(t) = v_{oL} + (v_{th} - v_{oL}) e^{-\frac{t}{R_c}}$$

$$v_o(t) = v_{th} \quad v_{th} = v_{oL} + (v_{th} - v_{oL}) e^{-\frac{t}{R_c}}$$

$$\rightarrow T_2 = R_c \ln \left(\frac{v_{th} - v_{oL}}{v_{th} - v_{oL}} \right)$$

$$T = T_1 + T_2 = R_c \left(\ln \frac{v_{th} - v_{oL}}{v_{th} - v_{oL}} + \ln \frac{v_{oH} - v_{th}}{v_{oH} - v_{th}} \right)$$

نقطه 3 و نقطه 48 (نقطه 48) نقطه 48 ← نقطه 48

نقطه 48 ← نقطه 48

$$v_c = v_T + R_S I_G$$

$$v_c(0^+) = v_T + R_S I_G + v_{c0}$$

نقطه 48 ← نقطه 48

نقطه 48 ← نقطه 48

s.a.m