

$$V_p = 3V$$

$$I_{DSS} = 9mA$$

$$V_{GS} = 10 - 15 + 7I_D = -5 + 7I_D$$


$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \rightarrow \begin{cases} V_{GS} = -4.1 \\ V_{GS} = 2 \checkmark \end{cases}$$

$$I_D = 0.42mA$$

$$KVL @ 1: -15 + 7(0.42) + V_{SD} + 7(0.42) = 0$$

$$V_{SD} = 9.12 > V_p - V_{GS} \checkmark$$

Bias point (0.42, 9.12)

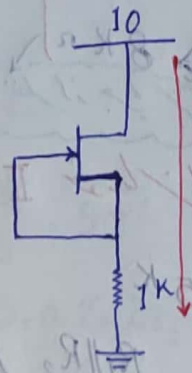


$$I_{DSS} = 4mA$$

$$V_p = -2V$$

$$V_G = V_S \rightarrow V_{GS} = 0$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \rightarrow I_D = 4mA$$
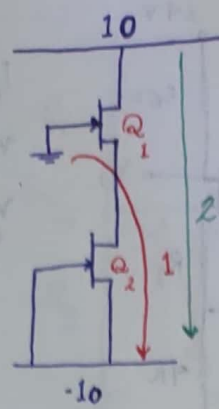
$$KVL @ 1: -10 + V_{DS} + 4 = 0 \rightarrow V_{DS} = 6V > 0 - (-2) \checkmark$$



$$I_{DSS} = 4 \text{ mA}$$


$$V_p = -2 \text{ V}$$

$$V_{GS_2} = 0$$

$$I_D = 4 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ 1: } V_{GS} + V_{DS_2} - 10 = 0 \rightarrow V_{DS_2} = 10 > 2 \checkmark$$
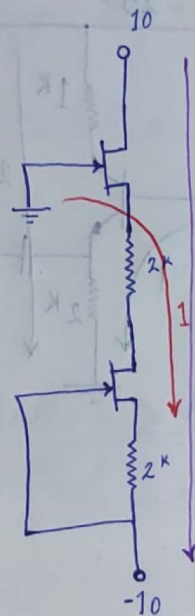
$$\text{KVL @ 2: } -10 + V_{DS_1} + V_{p_2} - 10 = 0 \rightarrow V_{DS_1} = 10 > 2 \checkmark$$



$$I_{DSS} = 4 \text{ mA}$$

$$V_p = -2$$

$$V_G = -10$$

$$V_S = -10 + 2I_D \left\{ \begin{array}{l} \rightarrow V_{GS} = -2I_D \rightarrow I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{-2I_D}{-2} \right)^2 \end{array} \right.$$


$$\left\{ \begin{array}{l} I_D = 1.64 \\ I_D = 0.6 \checkmark \end{array} \right. \rightarrow V_{GS} = -1.2$$

$$\text{KVL @ 1: } V_{GS} + 2(0.6) + V_{DS_2} + 2(0.6) - 10 = 0$$

$$V_{DS_2} = 8.8 > 0.8$$


$$\text{KVL @ 2: } -10 + V_{DS_1} + 2(0.6) + 8.8 + 2(0.6) - 10 = 0$$

$$V_{DS_1} = 8.8 > 0.8$$

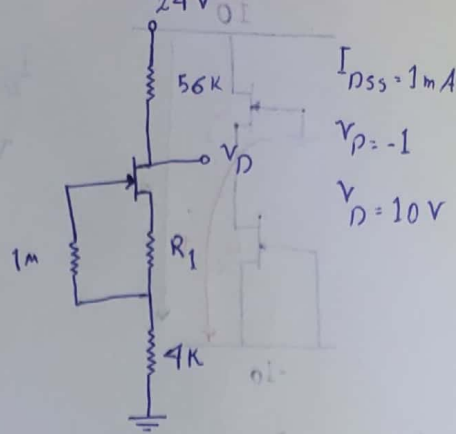

$$24 - 56 I_D = 10 \rightarrow I_D = 0.25 \rightarrow V_{GS} = 0.5$$
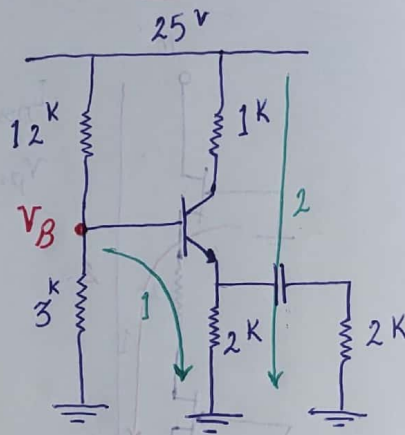
$$R_1 I_D = V_{GS} \rightarrow R_1 = 2K$$



DC analysis:

$$V_B = \frac{3 \times 25}{15} = 5V$$

$$\text{KVL @ 1: } 5 + 0.7 + 2I_E \rightarrow I_E = 2.15mA$$

$$\text{KVL @ 2: } -25 + 2.15 + V_{CE} + 4.3 = 0 \rightarrow V_{CEQ} = 18.5V$$


$$Swing_{\mu} = \min \{ R_{AC} \cdot I_{CQ}, V_{CEQ} - V_{CEsat} \}$$

$$R_{AC} = 2K \quad I_{CQ} = 2.15$$

$$V_{CEQ} = 18.5 \quad V_{CEsat} = 0.2$$

$$Swing_{\mu} = 4.3V$$
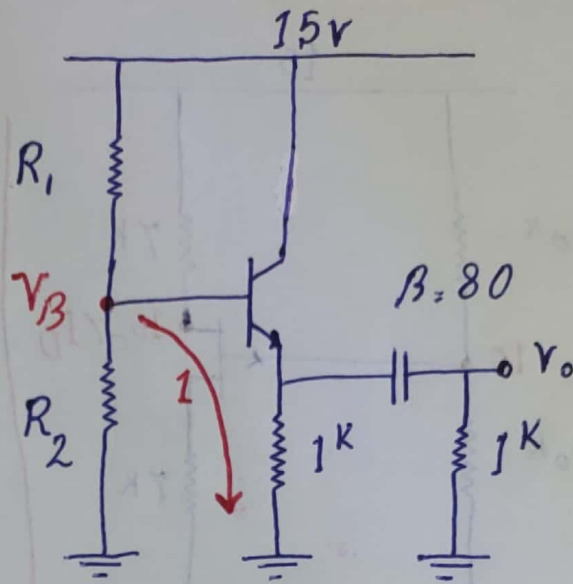
$$\text{output Voltage swing}_{\mu} = \left(\frac{R_C}{R_C + R_E} \right) V_{CE(swing_{\mu})} = 1.43V$$



for max swing $\rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{R_{DC} + R_{AC}}$

$R_{DC} = 1^k$ $V_{CC} = 15$

$R_{AC} = 0.5^k$ $V_{CE,sat} = 0.2$

$I_{CQ} = \frac{15 - 0.2}{1^k + 0.5^k} = 9.8 \text{ mA}$

KVL @ 1: $-V_B + 0.7 + 9.8 = 0 \rightarrow V_B = 10.5 \text{ V}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{R_1 + R_2} = 10.5 \text{ V} \\ R_1 \parallel R_2 \geq 0.1 \times \beta \times R_E \geq 8 \text{ k}\Omega \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} R_2 = 0.43^k \\ R_1 = 0.175^k \end{array} \right.$$

نظر از جداول