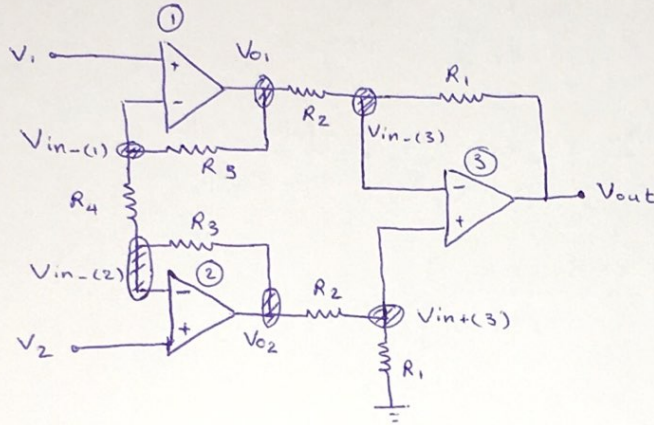


#1



$$V_1 = V_{in-(1)}$$

$$V_2 = V_{in-(2)}$$

$$\text{Kcl @ } V_{in-(1)} : \frac{V_{in-(1)} - V_{in-(2)}}{R_4} + \frac{V_{in-(1)} - V_{01}}{R_3} = 0 \quad \begin{matrix} V_{in-(1)} = V_1 \\ V_{in-(2)} = V_2 \end{matrix}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_4} + \frac{V_1 - V_{01}}{R_3} = 0 \Rightarrow V_{01} = V_1 \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) - \frac{R_3}{R_4} V_2 \quad (I)$$

$$\text{Kcl @ } V_{in-(2)} : \frac{V_{in-(2)} - V_{in-(1)}}{R_4} + \frac{V_{in-(2)} - V_{02}}{R_3} = 0 \Rightarrow \frac{V_2 - V_1}{R_4} + \frac{V_2 - V_{02}}{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow V_{02} = V_2 \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) - \frac{R_3}{R_4} V_1 \quad (II)$$

$$\text{Kcl @ } V_{in-(3)} : \frac{V_{in-(3)} - V_{01}}{R_2} + \frac{V_{in-(3)} - V_{out}}{R_1} = 0 \quad (I)$$

$$\frac{V_{in-(3)}}{R_2} - \frac{1}{R_2} \left[V_1 \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) - \frac{R_3}{R_4} V_2 \right] + \frac{V_{in-(3)} - V_{out}}{R_1} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in-(3)}}{R_2} - V_1 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right) + \frac{R_3}{R_2 R_4} V_2 + \frac{V_{in-(3)}}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_1}$$

$$\text{Kcl @ } V_{in+(3)} : \frac{V_{in+(3)}}{R_1} + \frac{V_{in+(3)} - V_{02}}{R_2} = 0 \quad (II) \Rightarrow \frac{V_{in+(3)}}{R_1} + \frac{V_{in+(3)}}{R_2} = \frac{1}{R_2} \left[V_2 \left(\frac{R_3}{R_4} + 1 \right) - \frac{R_3}{R_4} V_1 \right]$$

$$\Rightarrow V_{in+(3)} \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) = \underbrace{V_2 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right)}_{(2)} - \underbrace{\frac{R_3}{R_2 R_4} V_1}_{(1)} \Rightarrow V_{in+(3)} = \frac{(2)}{(1)}$$

$$V_{in+(3)} = V_{in-(3)} \Rightarrow \frac{V_2 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{R_3}{R_2 R_4} V_1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{V_{out}}{R_1} + V_1 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{R_3}{R_2 R_4} V_2}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}}$$


$$\Rightarrow V_2 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{R_3}{R_2 R_4} V_1 = V_1 \left(\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{R_3}{R_2 R_4} V_2 + \frac{V_{out}}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_2 \left[\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} + \frac{R_3}{R_2 R_4} \right] - V_1 \left[\frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{R_3}{R_2 R_4} + \frac{1}{R_2} \right] = \frac{V_{out}}{R_1}$$

$$\Rightarrow V_2 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{2R_3 + R_4}{R_2 R_4} \right) - V_1 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{2R_3 + R_4}{R_2 R_4} \right) = \frac{V_{out}}{R_1}$$


$$\Rightarrow V_{out} = V_2 \left(\frac{R_1}{R_2} + \frac{2R_1 R_3 + R_1 R_4}{R_2 R_4} \right) - V_1 \left(\frac{R_1}{R_2} + \frac{2R_1 R_3 + R_1 R_4}{R_2 R_4} \right)$$
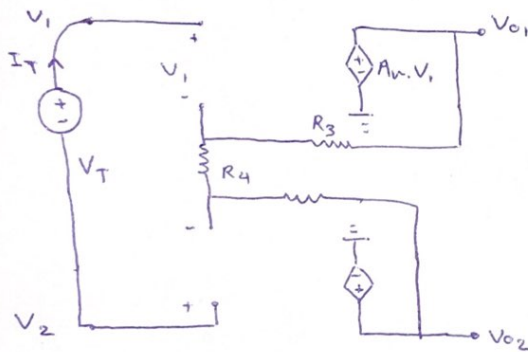
$$\Rightarrow V_{out} = (V_2 - V_1) \cdot \left[\frac{R_1}{R_2} + \frac{2R_1 R_3 + R_1 R_4}{R_2 R_4} \right]$$



$$\frac{V_T}{I_T} = R_{in} = \infty$$

#2

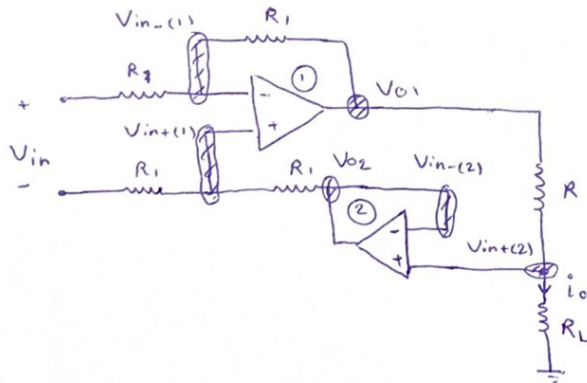


$$\text{KCL @ } V_{in-(1)}: \frac{V_{in-(1)} - V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in-(1)} - V_{01}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{in-(1)} = V_{in} \quad \boxed{V_{in-(1)} = \frac{1}{2} (V_{in} + V_{01})} \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } V_{in+(1)}: \frac{V_{in+(1)} + V_{in}}{R_1} + \frac{V_{in+(1)} - V_{02}}{R_1} = 0 \Rightarrow \frac{1}{R_1} \left(\frac{1}{2} (V_{in} + V_{01}) \right) + \frac{V_{in}}{R_1} + \frac{1}{R_1} \left(\frac{1}{2} (V_{in} + V_{01}) \right)$$

$$- \frac{V_{02}}{R_1} = 0 \Rightarrow \boxed{\frac{1}{R_1} (V_{in} + V_{01}) + \frac{V_{in}}{R_1} - \frac{V_{02}}{R_1} = 0} \Rightarrow V_{02} = V_{in-(2)} \quad \boxed{V_{02} = 2V_{in} + V_{01}} \quad (III)$$

$$\text{KCL @ } V_{in+(2)}: \frac{V_{in+(2)} - V_{01}}{R} + I_L = 0 \Rightarrow \frac{1}{R} (2V_{in} + V_{01}) - \frac{V_{01}}{R} + I_L = 0 \Rightarrow I_L = \frac{-2V_{in}}{R}$$


#3

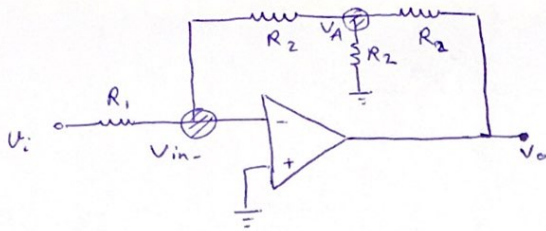

$$\text{Kcl in } V_{in-}: \frac{V_{in-} - V_i}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_A}{R_2} = 0 \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = \frac{-V_A}{R_2} \Rightarrow V_A = -\frac{R_2}{R_1} V_i \quad (I)$$

$$\begin{aligned} \text{Kcl @ } V_A: \frac{V_A - 0}{R_2} + \frac{V_A - V_{in-}}{R_2} + \frac{V_A - V_o}{R_2} &= 0 \quad (II) \\ \Rightarrow \frac{-R_2}{R_1} V_i \left(\frac{1}{R_2} \right) + \frac{1}{R_2} \left(-\frac{R_2}{R_1} V_i \right) + \frac{1}{R_2} \left(-\frac{R_2}{R_1} V_i \right) \\ &= \frac{V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{-3}{R_1} V_i = \frac{V_o}{R_2} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = -3 \frac{R_2}{R_1} \end{aligned}$$

#4

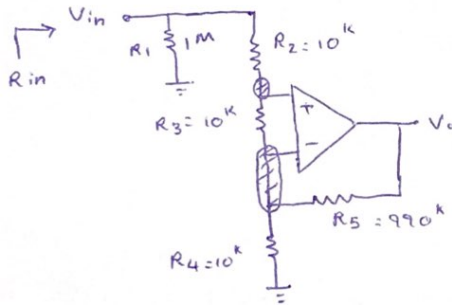


$$\text{Kcl in } V_{in+}: \frac{V_{in+} - V_{in-}}{10^4} + \frac{V_{in+} - V_{in-}}{10^4} = 0 \Rightarrow V_{in+} = V_{in-} = V_{in}$$

$$\text{Kcl @ } V_{i-}: \frac{V_{i-} - 0}{10^4} + \frac{V_{i-} - V_o}{990^4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_{in}}{10^4} + \frac{V_{in}}{990^4} = \frac{V_o}{990^4}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = 100$$

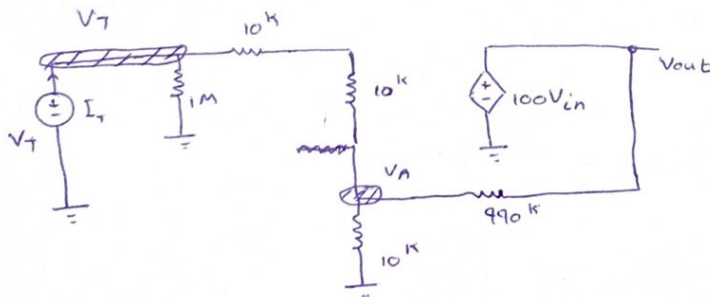

$$\text{Kcl @ } V_T: -I_T + \frac{V_T}{1^4} + \frac{V_T - V_A}{20^4} = 0$$

$$\text{Kcl @ } V_A:$$


$$V_A = \frac{10}{10 + 990} \times V_{out}$$

$$= \frac{10}{1000} \times 100 V_{in} \Rightarrow V_A = V_{in}$$

$$\Rightarrow V_{in} = V_{in+} = V_{in-} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_T}{1^4} + \frac{V_T}{20^4} = I_T \Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{in} = \frac{1000}{51} \approx 19.6^4$$

#5

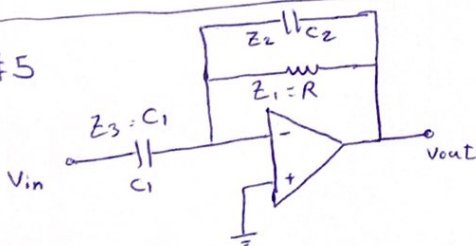

$$\text{Kcl in } V_{in+}: V_{in+} = V_{in-} = 0$$


$$\text{Kcl @ } V_{i-}: \frac{V_{i-} - V_{in}}{Z_3} + \frac{V_{i-} - V_{out}}{Z_1} + \frac{V_{i-} - V_{out}}{Z_2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-V_{in}}{Z_3} = V_{out} \left(\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{-V_{in}}{\frac{1}{C_1 S}} = V_{out} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{C_2 S}} \right) \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-C_1 S}{\frac{1}{R} + C_2 S} \xrightarrow{S=j\omega}$$



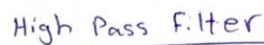
$$\left[\Delta \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} \left(\frac{C_2 \omega}{\frac{1}{R_1}} \right) \right] = -\frac{\pi}{2} - \tan^{-1} (R_1 C_2 \omega)$$



#6

$$V_{out} = 4V_1 + 3V_2$$

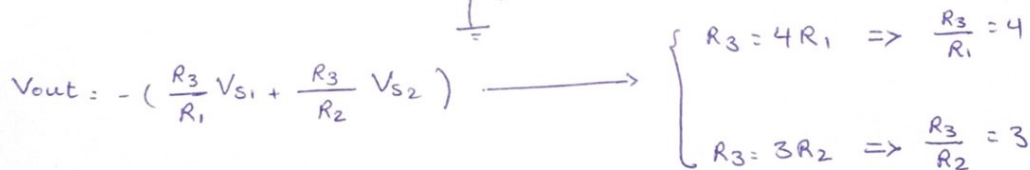

$$\Rightarrow \begin{cases} R_1 = \frac{3}{4} R_2 \\ R_2 = \frac{4}{3} R_1 \end{cases} \Rightarrow R_3 = 48^k, R_2 = 16^k, R_1 = 12^k$$

$$\Rightarrow V_{out} = - \left(\frac{48^k}{12^k} V_1 + \frac{48^k}{16^k} V_2 \right) \Rightarrow V_{out} = + \left(4V_1 + 3V_2 \right) + \underbrace{\pi}_{\text{بازدید (-)}}$$

#7 $\frac{d^2 \bar{v}}{dt^2} + 20 \frac{d\bar{v}}{dt} + 100 \bar{v} = 25 \Rightarrow \frac{d^2 \bar{v}}{dt^2} = -20 \frac{d\bar{v}}{dt} - 100 \bar{v} + 25$

