

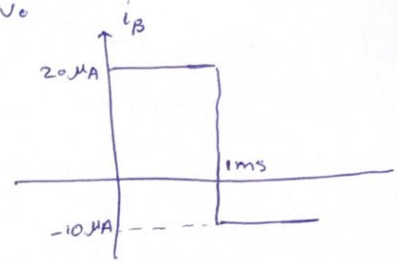
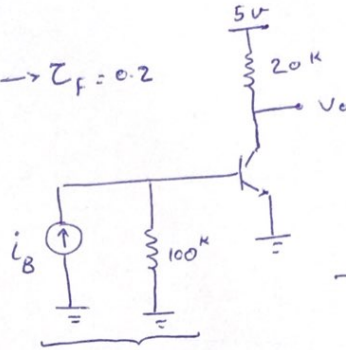
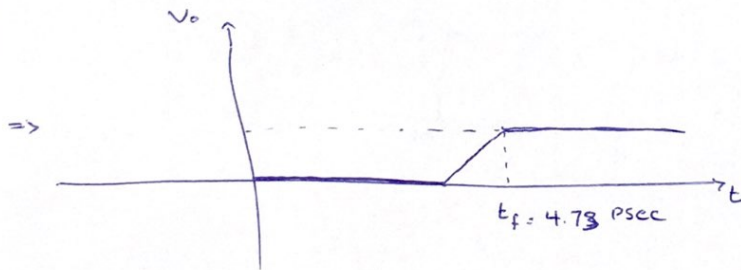

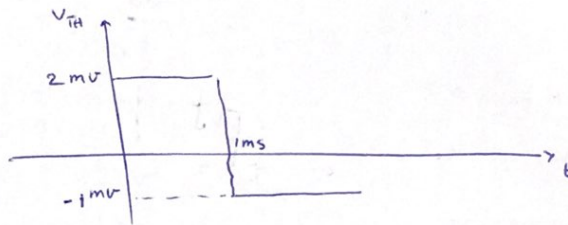
#13-4

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta = 50 \rightarrow \frac{\tau_{BF}}{\tau_F} = 50 \rightarrow \tau_F = 0.2 \\ V_{BE, on} = 0.7 \text{ V} \\ V_{CE, sat} = 0.1 \text{ V} \\ \tau_{BF} = 10 \text{ ns} \\ \tau_S = 20 \text{ ns} \end{array} \right.$$



محاسبه توکن این قسمت را می ندیم

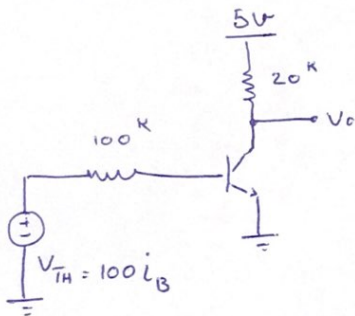

$$I_B = \frac{2 \text{ mV} - 0.7}{100 \text{ k}} = 0.013 \text{ } \mu\text{A}$$


$$\begin{aligned} Q_F(t) &= Q_F(\infty) + [Q_F(0) - Q_F(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \\ &= \tau_{BF} I_B + (0 - \tau_{BF} I_B) e^{-\frac{t}{\tau_{BF}}} \\ &= 0.13 (1 - e^{-\frac{t}{10 \text{ ns}}}) \text{ nC} \end{aligned}$$

$$I_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{CE, sat}}{R_C} = \frac{5 - 0.1}{20 \text{ k}} = 0.245 \text{ mA}$$

$$Q_A = \tau_F I_{C(sat)} = 0.2 \text{ ns} \times 0.245 = 0.049 \text{ pC} \Rightarrow 0.049 \text{ pC} = (0.13) \cdot \left[1 - e^{-\frac{t_F}{\tau_{BF}}} \right]$$

$$\Rightarrow t_f = -\tau_{BF} \ln \frac{0.049 - 0.13}{-0.13} = 4.73 \text{ ps}$$

17-4

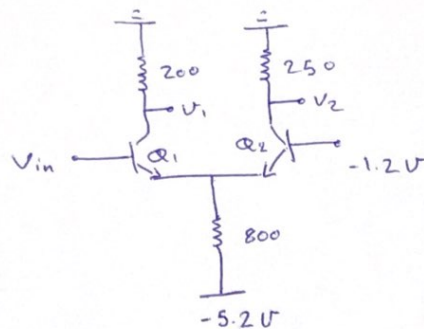

if $V_{in} = -1.6V$

- a) $V_E = ?$
- b) $I_E = ?$
- c) $V_2 = ?$

$$V_{in} = -1.6V < -1.2 \rightarrow \begin{cases} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{on} \end{cases}$$



$$\Rightarrow 1.2 + 0.7 + V_E = 0 \Rightarrow \underline{V_E = -1.9V}$$

$$b) I_E = \frac{-1.9 + 5.2}{0.8K} = 4.125 \text{ mA}$$


$$c) V_2 = 0 - 0.25K \times 4.125 \text{ mA} = \underline{-1.03V}$$

23-4
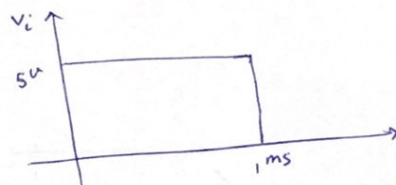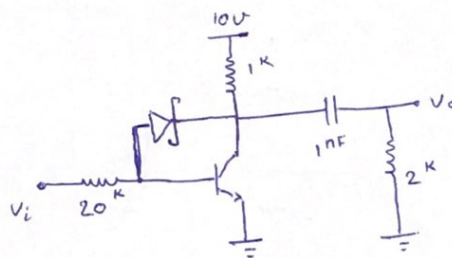
$$\begin{cases} \beta = 30 \\ V_{BE, \text{on}} = 0.7 \\ V_{CE, \text{sat}} = 0.1 \\ V_D = 0.3V \end{cases}$$



قبل التحول :

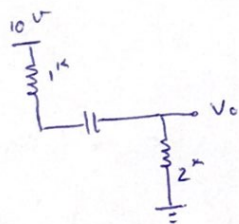

$$V_o(0^-) = 10V$$


بعد التحول :

$$I_B = \frac{V_i - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{20K} = 0.215 \text{ mA}$$

$$V_o(0^+) = 0.2 \Rightarrow V_o(t) = 0.2 + (10 - 0.2)e^{-\frac{t}{\tau_1}}$$

$$V_o(\infty) = 0.2$$
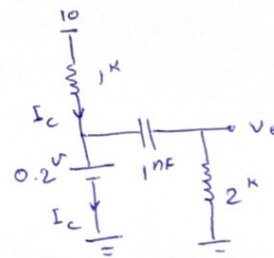
$$V_o(t) = 0.2 + 9.8e^{-\frac{t}{2\mu s}}$$



$$\tau_1 = 1K \times 2nF = 2\mu s$$