

سوال پایان ترم آزمایشگاه الکترونیک 1 (گروه دوم - زمان 25 دقیقه)

مدار زیر را در شبیه ساز رسم کرده و موارد زیر را بدست آورید

۱- ولتاژ و جریان نقطه کار ترانزیستورها را بدست آورید.

۲- بهره ولتاژ مدار را بدست آورید.

۳- منحنی پاسخ فرکانسی مدار را بدست آورید.

نتایج را به صورت pdf تنظیم کرده و به همراه فایل شبیه ساز در یک پوشه و به نام خودتان

ذخیره و بصورت فشرده شده ارسال نمایید.

