

يا طيب


رضا اديني پور

9814303


مستقيم سر 5 عالس
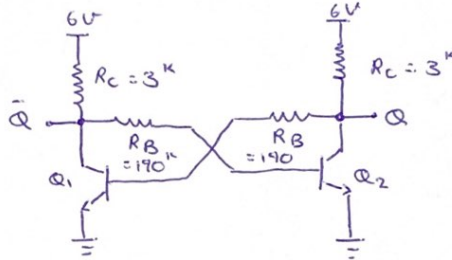
# 5

$$\begin{cases} V_{CC} = 6V \\ I_C = 2mA \\ \beta > 70 \end{cases}$$


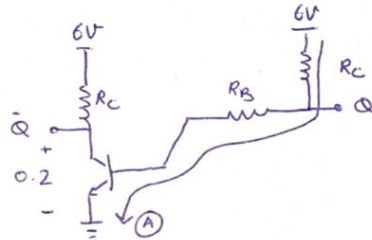
$$I) \begin{cases} Q_1: \text{on (sat)} \\ Q_2: \text{off} \end{cases}$$




$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CE,sat}}{I_C} = \frac{6 - 0.2}{2} = 2.9k \xrightarrow{\text{استاندارد}} \boxed{R_C = 3k} \Rightarrow I_C = \frac{6 - 0.2}{3} = 1.9mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{1.9}{70} = 0.027mA = 27.1\mu A$$


$$\text{KVL in A: } -6 + (3k + R_B)I_B + 0.7 = 0 \Rightarrow -6 + 3(0.027) + 0.027R_B + 0.7 = 0$$

$$R_B = \frac{6 - 0.081 - 0.7}{0.027} = 193.2k \rightarrow \boxed{R_B = 200k}$$

# 8

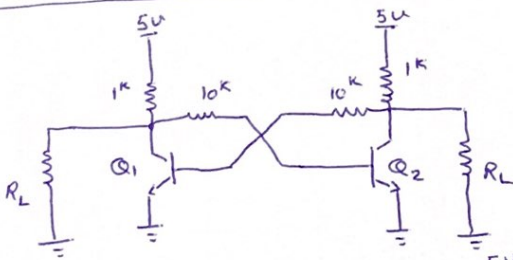
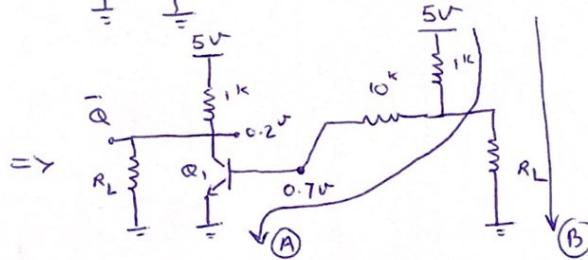
$$\text{نرخ: } \begin{cases} Q_1: \text{on (sat)} \\ Q_2: \text{off} \end{cases}$$




$$R_L \gg 1 \Rightarrow \text{بافتن اينده 1: } \frac{V_{CC} - 0.2}{1k} = I_{C1} = \frac{5 - 0.2}{1k} = 4.8mA$$

$$\text{KVL in (A): } -5 + (1k + 10k)I_{B1} + 0.7 = 0 \Rightarrow \boxed{I_{B1} = I_{C2} = 390\mu A}$$


$$\beta_{\min} = \frac{I_{C1}}{I_{B1}} = \frac{4.8 \text{ mA}}{391 \mu\text{A}} = 12.28$$

$$\text{KVL in } \textcircled{B} : -5 + 1^k(0.39) + V_{CE2} = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE2} = 4.61}$$

#10

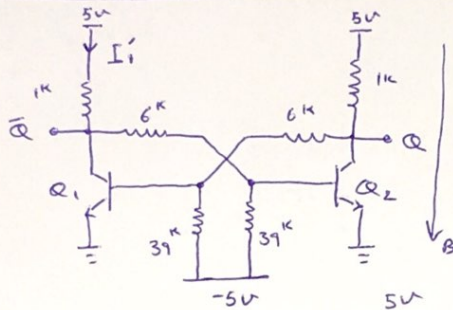
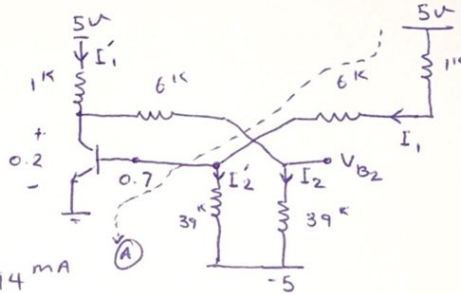
$$\text{ضرب: } \begin{cases} Q_1: \text{on (sat)} \\ Q_2: \text{off} \end{cases} \Rightarrow$$



$$I_2 = \frac{V_{B1} + V_{EE}}{39^k} = \frac{0.7 + 5}{39^k} = 0.14 \text{ mA}$$

$$\text{KVL in } \textcircled{A} : -5 + 7^k I_1 + 0.7 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{5 - 0.7}{7^k} = 0.6 \text{ mA}$$

$$\text{KVL in } \textcircled{B} : -5 + 1^k(0.6 \text{ mA}) + V_{CE2} = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE2} = 4.4 \text{ V}}$$


$$I_1' = \frac{5 - 0.2}{1^k} = 4.8 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{V_{CE1} + V_{EE}}{6 + 39} = \frac{0.2 + 5}{45} = 0.115 \text{ mA}$$

$$V_{B2} = \frac{V_{B2} + V_{EE}}{39^k} + \frac{V_{B2} - V_{CE1}}{6^k} = 0 \Rightarrow V_{B2} \left( \frac{1}{39^k} + \frac{1}{6^k} \right) = \frac{-5}{39^k} + \frac{0.2}{6^k}$$


$$\Rightarrow V_{B2} = \frac{\frac{-5}{39^k} + \frac{0.2}{6^k}}{\frac{1}{39^k} + \frac{1}{6^k}} = \underline{-0.49 \text{ V}}$$

#14

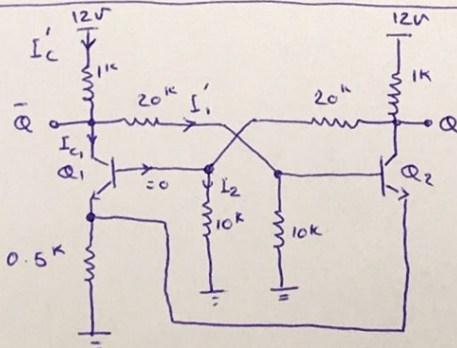

$$\begin{cases} Q_1: \text{on (sat)} \\ Q_2: \text{off} \end{cases}$$

$\Rightarrow$

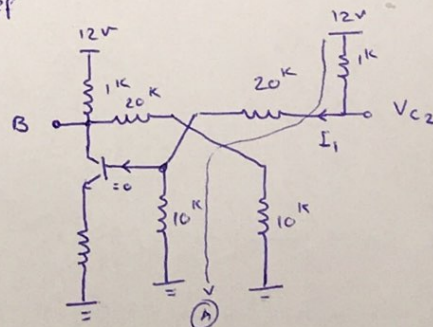

$\beta \gg 1$  :  $I_B \approx 0 \Rightarrow$  KVL in (A) :  $-12 + (1+20^k) I_1 + 10^k I_1 = 0$

$\Rightarrow I_1 = \frac{12}{31} = 0.38 \text{ mA}$

$V_{B1} = 0.38 \times 10^k = 3.8 \text{ V}$

$V_{C2} = \frac{(R_1+R_2)V_{CC}}{R_1+R_2+R_C} = \frac{(20^k+10^k) \times 12 \text{ V}}{20^k+10^k+1^k} = 11.61 \text{ V}$

$V_{E1} = V_{E2} = V_{B1} - 0.7 = 3.87 - 0.7 = 3.17 \text{ V}$


$I_{E1} = I_{C1} = \frac{V_{E1}}{R_E} = \frac{3.17}{0.5^k} = 6.34 \text{ mA}$

KCL in (B) :  $+I'_C - I_{C1} - I'_1 = 0 \Rightarrow I'_C = I_{C1} + I'_1 \Rightarrow \frac{V_{CC}-V_{C1}}{R_C} = I_{C1} + \frac{V_{C1}}{R_1+R_2}$

$\Rightarrow \frac{12-V_{C1}}{1^k} = 6.34 \text{ mA} + \frac{V_{C1}}{20^k+10^k} \Rightarrow V_{C1} = 5.46 \text{ V}$

$V_{B2} = \frac{R_2 V_{C1}}{R_1+R_2} = \frac{10(5.46)}{10^k+20^k} = 1.82 \text{ V}$

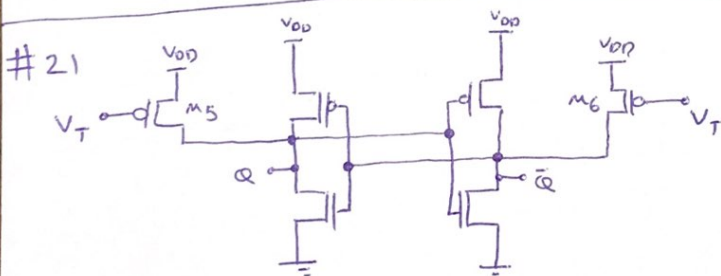$\Rightarrow \begin{cases} I'_1 = \frac{V_{C1}}{R_1+R_2} = \frac{5.4}{20^k+10^k} = 0.182 \text{ mA} \\ I'_C = \frac{V_{CC}-V_{C1}}{R_C} = \frac{12-5.46}{1} = 6.54 \text{ mA} \end{cases}$




$\therefore V_T = \text{logic } 1 \rightarrow M_5, M_6 : \text{off}$

$\therefore V_T = \text{logic } 0 \rightarrow M_5, M_6 : \text{on}$

$\Rightarrow$  Active Low Trigger

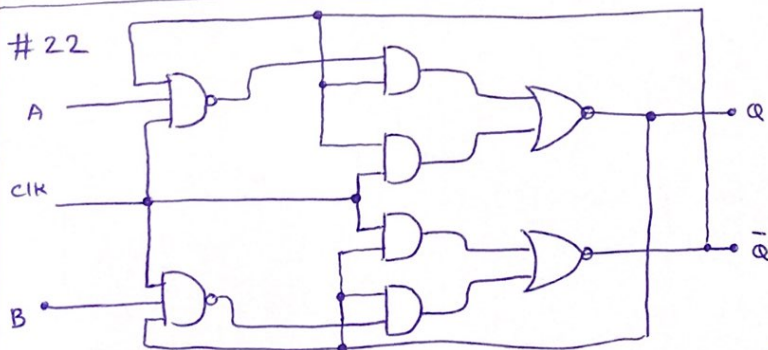$\therefore M_5 : \text{on} \Rightarrow Q = \text{logic } 1 \rightarrow \begin{cases} A : \text{Set} \\ B : \text{Reset} \end{cases}$




$\therefore \text{CLK} = 1 \Rightarrow$

A	B	$Q^+$
0	0	Q
0	1	Q
1	0	Q
1	1	Q

$Q^+ = Q$  به این معنی است که Q همیشه 1 میماند



#23

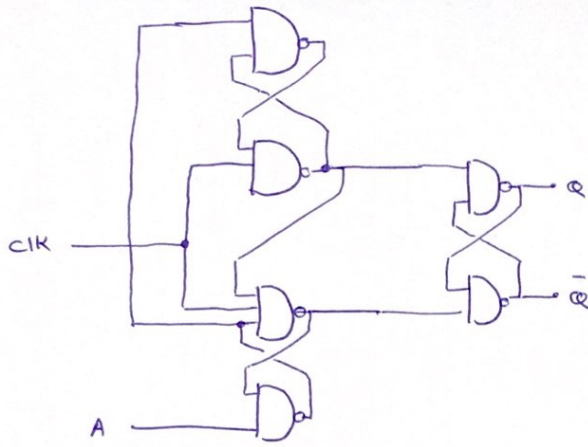

A	$Q^+$
0	0
1	1

D فلیپ فلاپ حاس به لبه مثبت کلاک