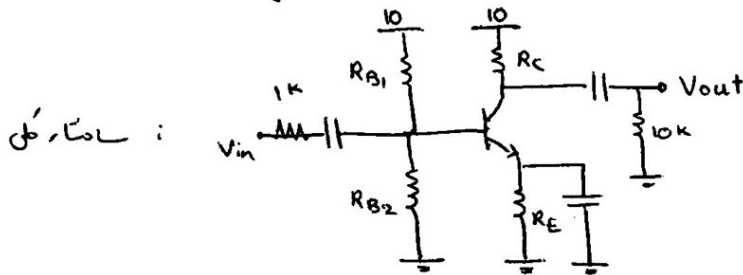


#2

$$\left. \begin{array}{l} V_{in, \text{amp1}} = 50 \text{ mV} \\ R_{in} = 1 \text{ k} \\ V_{out} = 2.5 \text{ V} \end{array} \right\} \rightarrow A_u \cdot \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{2.5 \text{ V}}{50 \text{ mV}} = 50 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

$$A_u > 50$$

$$\begin{array}{l} R_L = 10 \text{ k} \\ V_{CC} = 10 \text{ V} \\ \beta = 100 \\ V_T = 25 \text{ mV} \\ V_{BE, \text{ON}} = 1, V_{CE, \text{Sat}} = 0.5 \text{ V}, r_o = \infty \end{array}$$



$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{CE, \text{Sat}}}{R_{OC} + R_{AC}} = \frac{9.5}{R_E + R_C + (R_C \parallel 10 \text{ k})}$$

$$\therefore I_C = 0.5 \text{ mA} \rightarrow \begin{cases} g_m = 20 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_\pi = 5 \text{ k} \\ r_o = \infty \end{cases}$$

$$|A_u| \approx g_m (R_C \parallel r_o) = g_m R_C > 50$$

$$20 R_C > 50 \Rightarrow 20 (R_C \parallel 10 \text{ k}) > 50$$

$$20 \times \frac{10 R_C}{10 + R_C} > 50 \Rightarrow \frac{200 R_C}{10 + R_C} > 50$$

$$\Rightarrow R_C > 3.3 \text{ k} \Rightarrow R_C = 10 \text{ k}$$

برای اینکه بتواند
از بیسین BQ
نقطه سرد


$$R_E > 10 \times \frac{R_{B1} \parallel R_{B2}}{100}$$

$$R_E > \frac{R_{B1} \parallel R_{B2}}{10} \Rightarrow R_{B1} \parallel R_{B2} < 10 R_E$$

برای اینکه
مدر

$$V_E > 0.1 V_{CC} \Rightarrow V_E > 1 \text{ V} \rightarrow V_E = 1.5 \text{ V} \Rightarrow R_E = \frac{V_E}{0.5 \text{ mA}} = 3 \text{ k}$$
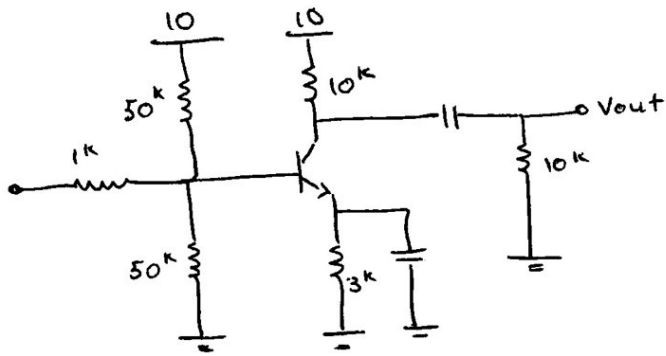
$$\Rightarrow R_{B1} \parallel R_{B2} < 30 \text{ k} \Rightarrow R_{B1} = R_{B2} = 50 \text{ k} \Rightarrow R_{TH} = 25 \text{ k} < 30 \text{ k}$$



$$A_u = -g_m (R_c \parallel r_o)$$

$$= -20 \times (10^4 \parallel 10^4) = -100 \frac{V}{V}$$