



یا علی

رضا ادینه پور

۹۸۱۴۳۰۳


پایانترم اک ۲

#1

$$\frac{I_{out}}{V_s} = -0.25 \frac{mA}{V}$$


$$I_D = 1 mA \rightarrow g_m = \frac{2}{0.5} = 4$$
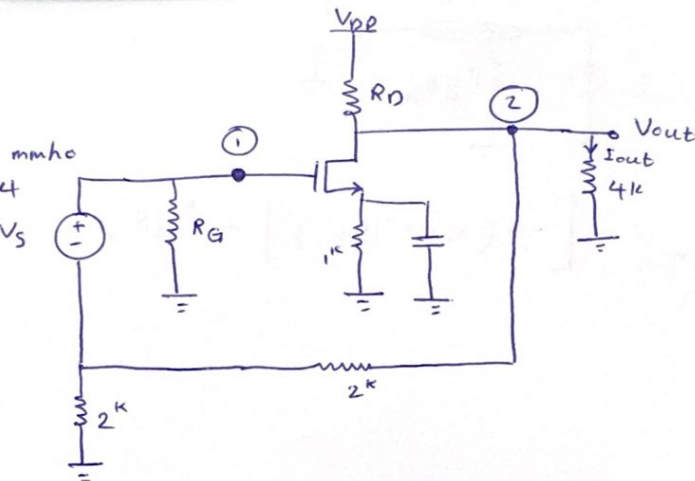
$$\lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty$$




sign of feedback : if ① $\nearrow \Rightarrow$ ② $\searrow \Rightarrow$ ① $\searrow \Rightarrow$ negative feedback

feedback network:

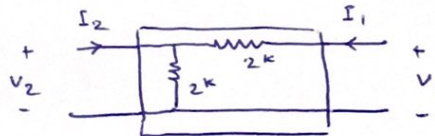


input — output
shunt — shunt
① — ②

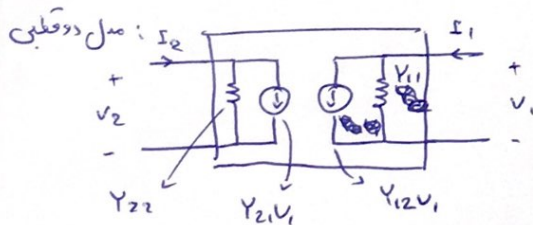




$$\begin{cases} I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2 \\ I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 \end{cases}$$


$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{2k}$$

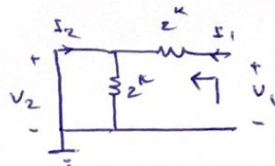

$$Y_{21} = f = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{-1}{2k}$$


$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} = \frac{1}{2k}$$

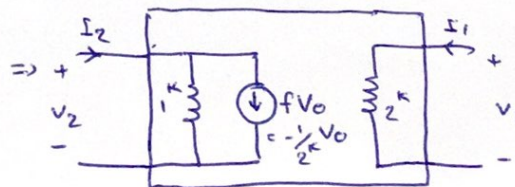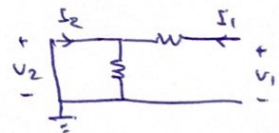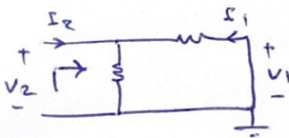

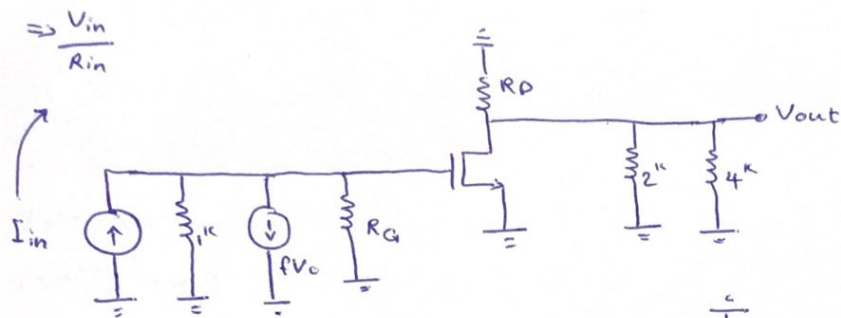

open loop gain

$$a = \left. \frac{V_{out}}{I_{in}} \right|_{f=\infty}$$

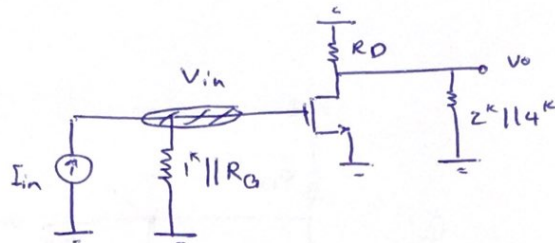

$$\frac{V_{out}}{I_{in}} = \frac{V_{out}}{V_{in}} \times \frac{V_{in}}{I_{in}} = \left[-4(R_D || 2k || 4k) \right] \times 1k || R_G$$