

- #4-1
- PRF = ?
 - PW = ?
 - Duty cycle = ?
 - M/S Ratio = ?
 - vertical scale = 0.1 V per division
 - horizontal scale = 1 ms/division

$$PRF = \frac{1}{T} = \frac{1}{5 \text{ (div)} \times \frac{1 \text{ (ms)}}{\text{div}}} = \frac{1}{5 \text{ ms}}$$

$$= 0.2 \times 10^3 = 200 \text{ PPS}$$

$$PW = 2 \text{ (div)} \times \frac{1 \text{ (ms)}}{\text{div}} = 2 \text{ ms}$$

$$D.C. = \frac{PW}{T} \times 100\% = \frac{2 \text{ ms}}{5 \text{ ms}} \times 100 = 40\%$$

$$M/S = \frac{PW}{SW} = \frac{2 \text{ ms}}{3 \text{ (div)} \times \frac{1 \text{ (ms)}}{\text{div}}} = \frac{2}{3} = 0.6$$

#5-1

الف) زمان معوضه: مدت زمانی است که سیگنال از 10٪ به 90٪ مقدار راسه خود می رسد
 ب) زمان نزول: مدت زمانی است که سیگنال از 90٪ به 10٪ مقدار راسه خود می رسد


max

$$\% \text{ tilt} = \frac{E_1 - E_2}{E} = \frac{3 - 2}{2.5} \times 100 = 40\%$$

ب) در سنجی شکل 5-1 !

$$E = \frac{E_1 + E_2}{2} = \frac{[3 \text{ (div)} \times 1 \left(\frac{V}{\text{div}}\right)] + [2 \text{ (div)} \times 1 \left(\frac{V}{\text{div}}\right)]}{2} = \frac{5}{2} = 2.5 \text{ V}$$

#11-1

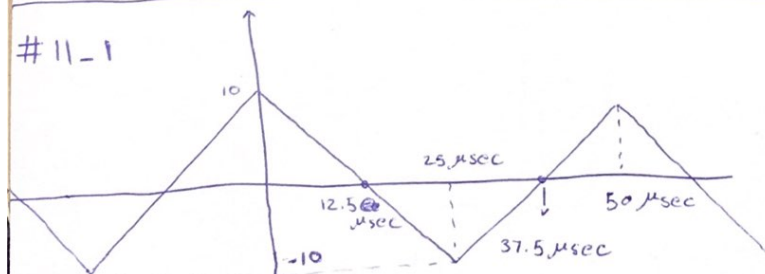

$$T = 50 \mu\text{sec} = 50 \times 10^{-6} \text{ sec}$$

$$f_w = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{50 \times 10^{-6}} = 0.04 \times 10^6 \pi$$

$$\Rightarrow \omega_c = 4 \times 10^4 \pi$$

A=20

$$V(t) = \frac{A}{2} - \frac{4A}{\pi^2} \cos \omega_c t - \frac{4A}{(2\pi)^2} \cos(2\omega_c t) - \frac{4A}{(3\pi)^2} \cos(3\omega_c t) - \dots$$

$$\Rightarrow V(t) = \frac{20}{2} - \frac{4(20)}{\pi^2} \cos(4 \times 10^4 \pi t) - \frac{20(4)}{4\pi^2} \cos(8 \times 10^4 \pi t) - \frac{80}{9\pi^2} \cos(12 \times 10^4 \pi t) - \dots$$

این سری را به
 dc سیگنال اضافه
 میکنیم
 سیگنال 10 به بالا اضافه کرده است

$$\Rightarrow V(t) = 10 - \frac{80}{\pi^2} \cos(4 \times 10^4 \pi t) - \frac{80}{4\pi^2} \cos(8 \times 10^4 \pi t) - \frac{80}{9\pi^2} \cos(12 \times 10^4 \pi t) - \dots$$

#15-1

$$\begin{cases} f = 1 \text{ KHz} \\ t_r = 350 \text{ ns} \\ \text{tilt} = 5\% \\ f_{CH} \& f_{CL} = ? \end{cases}$$

$$f_H = \frac{0.35}{t_r} = \frac{0.35}{350 \text{ ns}} = 1 \text{ MHz}$$

$$f_L = \frac{f \times \text{fractional tilt}}{\pi} = \frac{1 \text{ KHz} \times 0.05}{\pi} = \frac{50}{\pi} \approx 16 \text{ Hz}$$

#16-1

$$\begin{cases} f_L = 10 \text{ Hz} \\ f_H = 500 \text{ KHz} \\ f = 5 \text{ KHz} \Rightarrow t_r = ? , \text{tilt} = ? \end{cases}$$

$$t_r = \frac{0.35}{f_H} = \frac{0.35}{500 \text{ K}} = 0.7 \text{ s}$$

$$\frac{1}{2} \text{ Fractional tilt} = \pi \frac{f_L}{f} = \pi \cdot \frac{10}{5 \text{ K}} = 0.00628 = 6.28 \times 10^{-3}$$

#20-1

$$\begin{cases} f_H = 10 \text{ MHz} \\ a) t_r = ? \\ b) \text{if } t_{ri} = 30 \text{ ns} \rightarrow t_{ro} = ? \end{cases}$$

$$a) t_r = \frac{0.35}{10 \text{ M}} = 35 \text{ ns}$$

$$b) t_{ro} = \sqrt{(t_{ri})^2 + \left(\frac{0.35}{f_H}\right)^2} = \sqrt{(30 \text{ ns})^2 + (35 \text{ ns})^2} = 40 \text{ ns}$$

#7-2

$$\begin{cases} C = 1000 \text{ } \mu\text{F} \\ t = 1 \text{ hr} \\ V_C(t=0) = 0 \\ V_C(t=1 \text{ hr}) = 3 \text{ V} \end{cases}$$


$$V_C(t) = V_C(t=0) + [V_C(t=\infty) - V_C(t=0)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Rightarrow V_C(t) = 3 + [0 - 3] e^{-\frac{t}{\tau}} = 3(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$


$$\tau = RC \Rightarrow R = \frac{1 \times 60 \times 60}{1000 \text{ } \mu\text{F}} = 3.6 \text{ M}\Omega$$

$$\Rightarrow i_C = \frac{V_C(t=1 \text{ hr}) - V_C(t=0)}{R} = \frac{3}{3.6 \text{ M}\Omega} = 0.83 \text{ } \mu\text{A}$$

#9-2

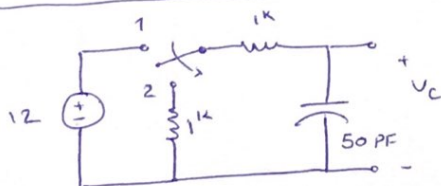


for $t < 0$:

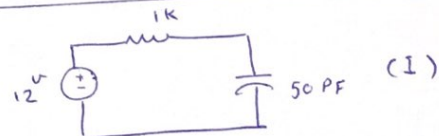


(I)
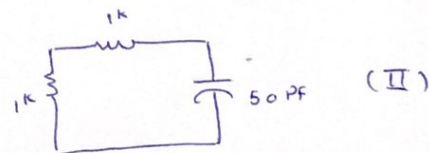
$$V_C(t) = V_C(t=\infty) + [V_C(t=0^+) - V_C(t=\infty)] e^{-\frac{t}{RC}} \text{ for } t > 0$$




(II)

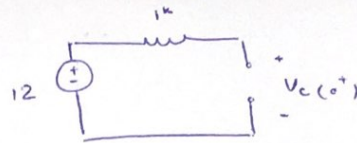(I) : $V_C(t=\infty) = V_C(0^+) \Rightarrow$



KVL: $-12 + 1^k I + V_C(0^+) = 0$


$\Rightarrow V_C(0^+) = 12 \text{ V}$

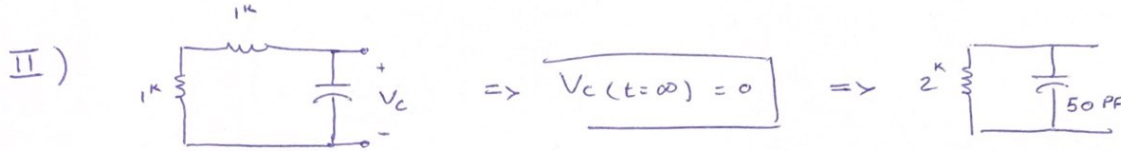


$\tau = RC = 2^k \times 50^{\text{pF}} = 100 \text{ ns}$

$\Rightarrow V_C(t) = 0 + [12 - 0] e^{-\frac{t}{100}} = 12 e^{-\frac{t}{100}} \Rightarrow 12 e^{-\frac{t}{100}} = 6 \Rightarrow t = 69.3 \text{ ns}$


10-2

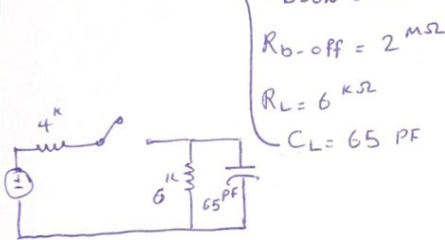

a) if button is open:

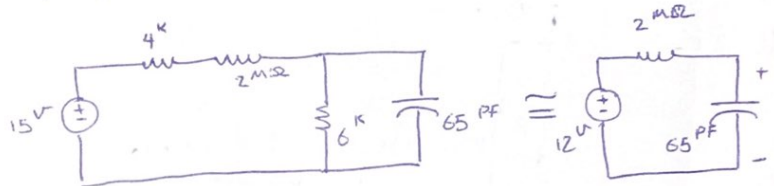

if Button is closed:

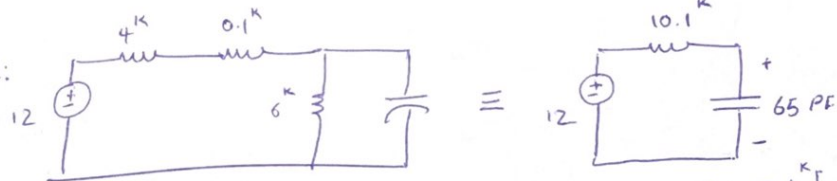

KVL: $-12 + 10.1^k I + V_C(\infty) = 0$

$V_C(\infty) = 12$

b) $\tau = RC$

c) $t_r = ?$ $V_C(t) = \underbrace{V_C(\infty)}_{= 12 \text{ V}} + \underbrace{[V_C(0^+) - V_C(\infty)]}_{= 0} e^{-\frac{t}{RC}} = 12 (1 - e^{-\frac{t}{656.5 \text{ ns}}})$

$0.1 \times 12 = 12 (1 - e^{-\frac{t_1}{656.5}}) \rightarrow t_1 = 69.1 \text{ ns}$

$0.9 \times 12 = 12 (1 - e^{-\frac{t_2}{656.5}}) \rightarrow t_2 = 1511.6 \text{ ns}$

$\Rightarrow t_r = t_2 - t_1 = 1442.5 \text{ ns}$

#15-2

$$f = 5 \text{ Hz}$$

$$\text{tilt} = 6\%$$



$$\text{tilt} = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{0.5(E_{\max} + E_{\min})} = \frac{6}{100} \quad (I)$$

$$\Rightarrow \frac{2(E_{\max} - E_{\min})}{E_{\max} + E_{\min}} = \frac{6}{100} \Rightarrow 22 E_{\max} = 28 E_{\min}$$

$$\Rightarrow E_{\min} = \frac{22}{28} E_{\max} \quad (II) \quad (II) \text{ in } (I) \rightarrow \frac{E_{\max} - \frac{22}{28} E_{\max}}{0.5(E_{\max} + \frac{22}{28} E_{\max})} = \frac{6}{100}$$

$$\Rightarrow \cancel{E_{\max}} \frac{E_{\max}(1 - \frac{22}{28})}{E_{\max}(0.5 + \frac{22}{28})} = \frac{6}{100} \quad ??? \quad \cdot X$$

#21-2

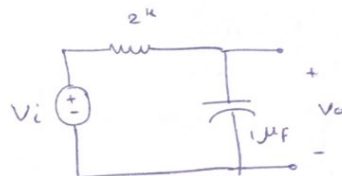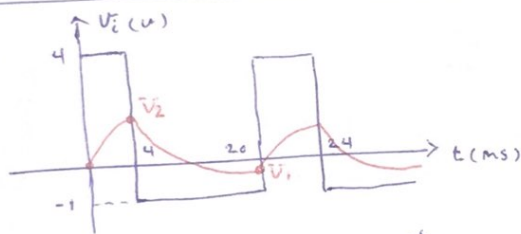

$$V_o(t) = V_o(\infty) + [V_o(0^+) - V_o(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_{o1}(t) = 4 + [0 - 4] e^{-\frac{t}{\tau}} = 4(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad 0 < t < 4 = \text{PW}$$

$$V_{o2}(t) = -1 + [\bar{V}_2 + 1] e^{-\frac{-(t-4)}{\tau}} \quad (I) \quad 4 < t < 20 = T$$

$$V_2 = \frac{4(1 - e^{-\frac{4}{\tau}}) - 1(e^{-\frac{4}{\tau}} - e^{-\frac{20}{\tau}})}{1 - e^{-\frac{20}{\tau}}} \approx 3.32$$

$$\tau = RC = 2k \times 1\mu F = 2 \text{ ms}$$

$$(I) \quad t = 27 \quad V_{out} = -1 + [3.32 + 1] e^{-\left(\frac{27-4}{2}\right)} \approx -0.99$$



#25-2

$$f = 2 \text{ kHz} \rightarrow T = 0.5 \text{ ms}$$

$$\text{D.C.} = 50\%$$


$$\tau \gg \text{PW}$$
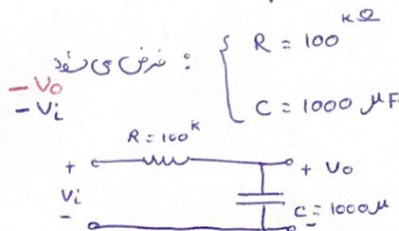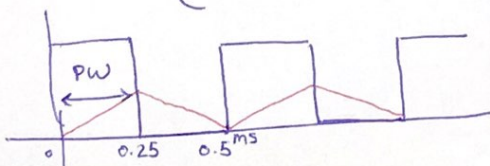
$$\text{DC} = \frac{\text{PW}}{T} \Rightarrow \frac{5}{10} = \frac{\text{PW}}{0.5 \text{ ms}} \Rightarrow \text{PW} = 0.25 \text{ ms}$$




$$\Rightarrow RC = 1000 \times 10^3 \times 1000 \times 10^{-6} = 100 \text{ s} \gg \text{PW}$$


#30-2

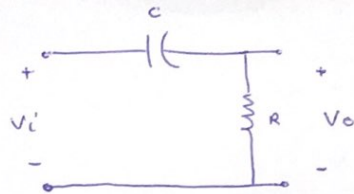


a) $Z \approx 0.1 \text{ PW}$

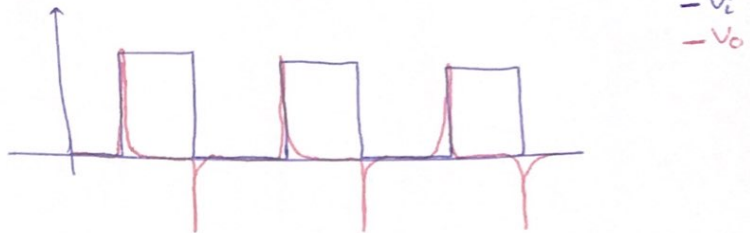

b) $Z \approx 10 \text{ PW}$

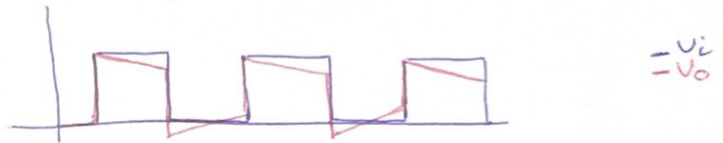

c) $Z \approx \text{PW}$

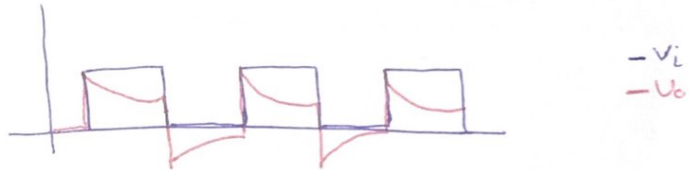

#35-2

$$\begin{cases} t_r = 500 \text{ ns} \\ t_f = 1 \text{ } \mu\text{s} \\ P_A = 12 \text{ V} \\ P_W = 10 \text{ } \mu\text{s} \\ C = 200 \text{ pF}, R = 470 \text{ } \Omega \end{cases}$$


$$t_{ro} = \sqrt{(t_r)^2 + \left(\frac{0.35}{f_c}\right)^2} = \sqrt{(500 \text{ ns})^2 + \left(\frac{0.35}{1600 \text{ kHz}}\right)^2} = 500 \text{ ns} \approx 0.55 \text{ } \mu\text{s}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi \times 470 \times 200 \text{ pF}} = 1600 \text{ kHz}$$


$$\begin{aligned} \% \text{ tilt} &= 2\pi f_c P_W = 2\pi \times 1600 \text{ kHz} \times 10 \text{ } \mu\text{s} \times 100\% \\ &= 10048 \end{aligned}$$

$$\% \text{ tilt} = \frac{E_{\max} - E_{\min}}{0.5(E_{\max} + E_{\min})} \times 100\%$$
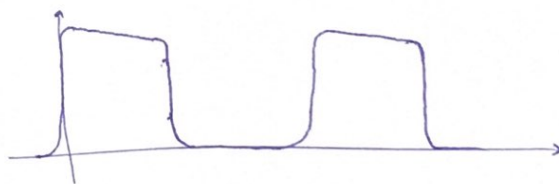
$$\Rightarrow 10048 = \frac{12 - E_{\min}}{0.5(E_{\min} + 12)} \times 100$$



38-2

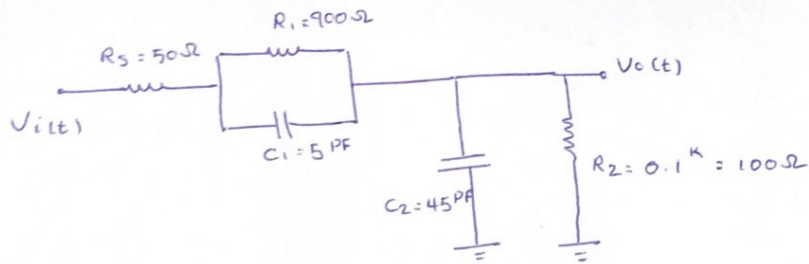

$$\begin{aligned}
 & \text{Circuit diagram 1: } V_i \text{ in series with } 50 \text{ ohms, then a parallel block with } \frac{900}{4500S+1} \text{ and } \frac{100}{4500S+1}. \\
 & \text{Circuit diagram 2: } V_i(s) \text{ in series with } \frac{225000S+950}{4500S+1}, \text{ then a parallel block with } \frac{100}{4500S+1}. \\
 & \text{Equation 1: } V_o(s) = \frac{\frac{100}{4500S+1}}{\frac{100}{4500S+1} + \frac{225000S+950}{4500S+1}} \times \underbrace{V_i(s)}_{= \frac{1}{S}} \\
 & \text{Equation 2: } = \frac{2}{3S(1500S+7)} = \frac{2}{4500S^2 + 21S}
 \end{aligned}$$

$$L^{-1}\{V_o(s)\} = V_o(t) = \frac{2}{21} \delta(t) - \frac{2}{21} e^{\frac{-7t}{1500}}$$