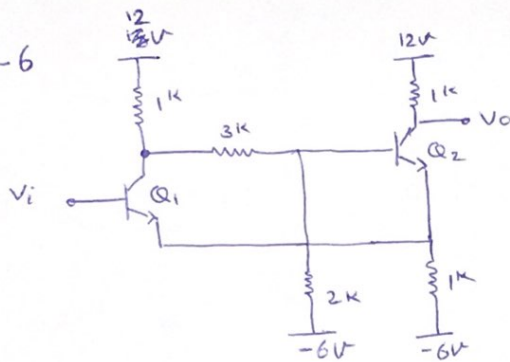


#5-6



بالخط

منا ادينه نور  
9814303  
نصير م س لاس

إذا  $V_i$  كافي لـ  $Q_1$  : off  
 $Q_2$  : on  $\Rightarrow$  باين مقال يكون

$$\Rightarrow V_{b2} + 6 = 2^k I_R \Rightarrow V_{b2} = 2^k I_R - 6^V$$

$$\Rightarrow I_R = \frac{V_{b2} + 6}{2^k} = \frac{12 + 6}{1^k + 2^k + 3^k} = 3^{mA}$$

$$\Rightarrow V_{b2} = 2^k (3^m) - 6 = 0 \Rightarrow V_{E2} = V_{b2} - 0.7 = -0.7$$

$$\Rightarrow I_{E2} = \frac{-0.7 + 6}{1^k} = 5.3^{mA} \Rightarrow I_{C2} = \alpha I_E = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E2} = \frac{100}{101} I_E \approx 5.25^{mA}$$

$$\Rightarrow V_O = 12 - 1^k I_C = 12 - 1^k (5.25^m) = 6.75^V$$

$$V_{CE} = V_{C2} - V_{E2} = 6.75 + 0.7 = 7.45 > 0.2 \rightarrow$$

فرق درستی است

$$UTL = V_E + V_{be} = -0.7 + 0.6 = -0.1$$

إذا  $V_i > -0.1$  :  $Q_1$  : on  
 $Q_2$  : off


$$I_{C1} \approx I_{E1} = \frac{V_i - V_{be, on} - V_{EE}}{2^k + 1^k} = \frac{V_i - 0.7 + 6}{2^k + 1^k}$$


$$KCL \text{ in } A: \frac{V_{CC} - V_{C1}}{1^k} = I_{C1} + \frac{V_{C1} - V_{EE}}{R_4 + R_5} \Rightarrow \frac{12 - V_{C1}}{1^k} = \frac{V_i + 5.3}{1^k} + \frac{V_{C1} + 6^V}{5^k}$$

$$\Rightarrow V_{C1} = 4.58 - 0.83 V_i \quad \text{نهایی } Q_1 \text{ با این معادله} \quad V_i = V_{E2} + 0.6 = V_{B2} - 0.7 + 0.6 = V_{B2} - 0.1$$

$$\Rightarrow V_{b2} = 0.4 V_{C1} - 3.6 \Rightarrow V_i = 0.4 V_{C1} - 3.7 \Rightarrow V_i = 0.4 (4.58 - 0.83 V_i) - 3.7$$
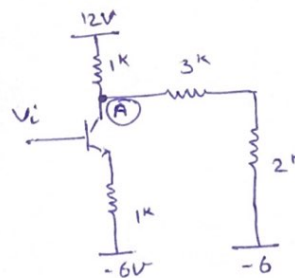
$$= -1.868 - 0.332 V_i \Rightarrow LTP = V_i = -1.4 \Rightarrow V_O = 12^V$$



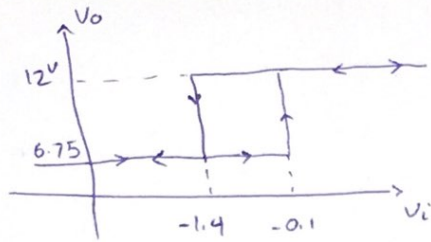

# 8-6 LTP = 5V

if  $Q_1$  : ON ,  $V_i = LTP = V_{BQ2} = 5V$  :

$$I_1 = \frac{V_{B2}}{R_2} = \frac{LTP}{R_2} = \frac{5}{62^k} = 80.6 \mu A$$



$$I_{C1} = I_E = \frac{V_i - V_{BE}}{R_E} = \frac{5 - 0.7}{5.1^k} = 843.1 \mu A$$

$$I = I_1 + I_{C1} = 923.7 \mu A$$

$$\text{KVL in A : } -V_{CC} + R_C I + (R_1 + R_2) I_1 = 0 \Rightarrow 15 = (923.7 \mu A) R_C + (R_1 + 62^k) 80.6 \mu A$$

$$\Rightarrow (923.7 \mu A) R_C + R_1 (80.6 \mu A) = 10 \Rightarrow R_1 + R_C = 83.43^k \Omega$$
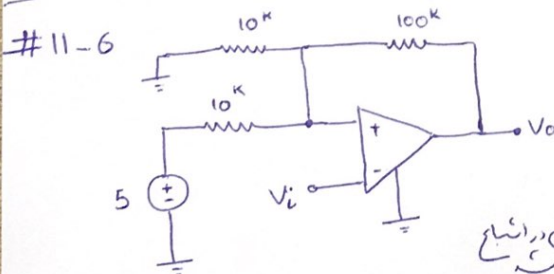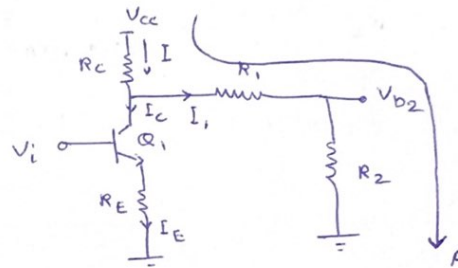
$$\Rightarrow R_{C1} = 3.89^k \Omega \quad R_1 = 83.43^k - R_{C1} = 83.43 - 3.89 = 79.54^k$$




$$V_{in(+)} = \frac{10^k \parallel 100^k}{(10^k \parallel 100^k) + 10^k} \times 5V + \frac{10^k \parallel 10^k}{(10^k \parallel 10^k) + 100^k} \times V_o$$


$$V_{in(+)} = \frac{9.1^k}{19.1^k} \times 5 + \frac{5^k}{105^k} V_{CC}$$

$V_{CC} = 12V$  با فرض  $\rightarrow V_{in(+)} = UTL = 2.9$

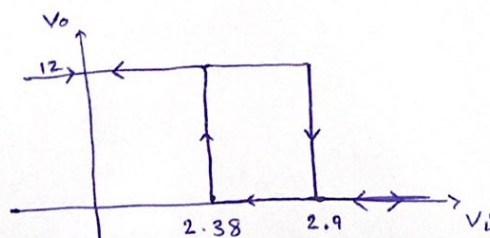if  $V_{in(+)} = \frac{9.1^k}{19.1^k} \times 5 = 2.38$  :  $V_{in(+)} = LTP$



#13-6

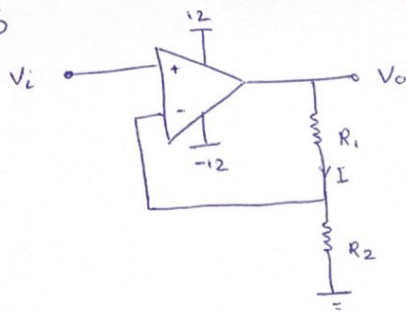

$$LTP = UTP = \pm 2V$$

$$I = 100 I_{B, \max} = 100 \times 500^{nA} = 50 \mu A$$

$$R_2 = \frac{UTP}{I} = \frac{2}{50 \mu A} = 40^k \rightarrow R_2 = 39^k$$


$$I = \frac{UTP}{R_2} = \frac{2}{39^k} = 51.28 \mu A$$

$$V_o = 12V \rightarrow R_1 + R_2 = \frac{V_{CC} - 1}{I} = \frac{11}{51.28 \mu A} = 214.5^k$$

$$R_1 = 214.5^k - R_2 = 175.5^k \rightarrow R_1 = 180^k$$

$$UTP = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (V_{CC} - 1) = \frac{39^k}{39^k + 180^k} (11) = 1.96V \rightarrow UTP = LTP = \pm 1.96$$

None inverting :

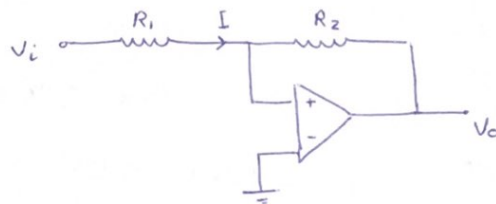

$$I = 100 I_{B, \max}$$

$$I = 100 \times 500^{nA} = 50 \mu A$$

$$V_o = \pm (V_{CC} - 1) = \pm 11V \Rightarrow R_2 = \frac{V_o}{I} = \frac{11V}{50 \mu A} = 220^k$$

$$R_1 = UTP \frac{R_2}{V_{EE}} = 2 \times \frac{220^k}{11V} = 40^k \rightarrow R_1 = 39^k$$

$$UTP = \frac{R_1}{R_2} V_{EE} = \frac{39^k}{220^k} \times 11 = 1.95V \Rightarrow UTP = LTP = \pm 1.95V$$