


الطيب

صبرين سر محمد البك ٣

رنا دينا


٩٨١٣٣٥٣

#1

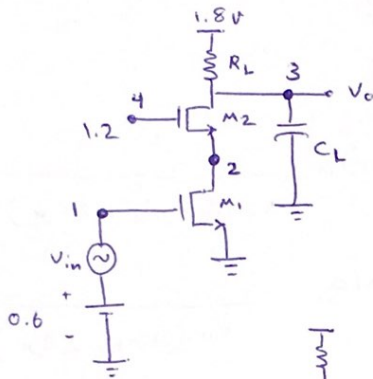

$$\begin{cases} \left(\frac{W}{L}\right)_1 = \left(\frac{W}{L}\right)_2 = 2000 = 2 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\ R_L = 1\text{k} \\ C_L = 10\text{ pF} \end{cases}$$

dc Analysis :

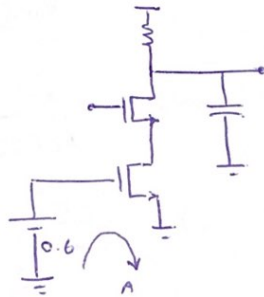

$$\text{KVL in (A)}: -0.6 + V_{gs1} = 0$$


$$\Rightarrow V_{gs1} = 0.6$$

$$I_D = \frac{k'}{2} \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2 \quad \text{با فرض } k' = 2, V_{th} = 1\text{V}$$

$$I_D = \frac{2}{2} \times 2000 (0.6 - 1)^2 = 0.32\text{ mA}$$


$$g_{m1} = g_{m2} = \sqrt{2k' \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2 \times 2 \times 2000 \times 0.32} = 1.6\text{ mmho} \quad r_o = \infty$$

ac Analysis :

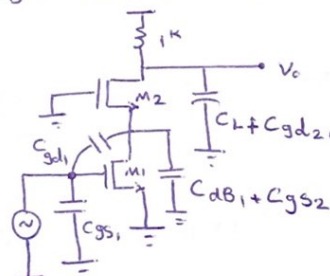

$$A_{Vo} = -g_m R_D = -1.6 (1\text{k}) = -1.6 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

=>

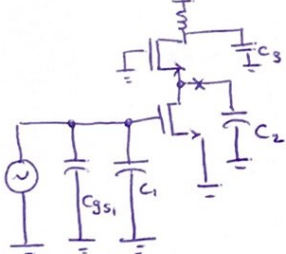

$$C_1 = C_{gs1} + 2C_{gd1}$$

$$C_2 = 2C_{gd1} + C_{gs2} + C_{db1} + C_{sb2}$$

$$C_3 = C_{gd2} + C_{db2} + C_L$$


$$\omega_{p, in} = \frac{1}{R_s [C_{gs1} + 2C_{gd1}]}$$

$$A_{V(s)} = A_{Vo} \cdot \frac{\left(\frac{s}{Z} + 1\right)}{\left(\frac{s}{p_{in}} + 1\right) \left(\frac{s}{p_x} + 1\right) \left(\frac{s}{p_o} + 1\right)}$$


$$\omega_{p, x} = \frac{g_{m2}}{2C_{gd1} + C_{db1} + C_{sb2} + C_{gs2}}$$

$$Z = \frac{g_{m1}}{C_{gd1}}$$
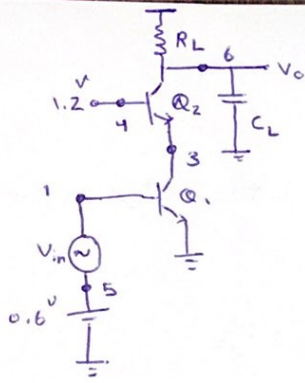
$$\omega_{p, o} = \frac{1}{R_D (C_{db2} + C_L + C_{gd2})}$$



dc Analysis:

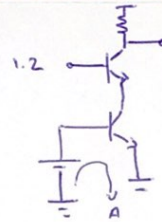


$$KVL \text{ in } A: -0.6 + 0.6 = 0$$

$$A_{V_o} = \frac{-R_c}{\frac{R_s}{\beta} + \frac{r_n}{\beta}}$$

$$W_{P_{in}} = \frac{1}{R_s || r_n (C_n + 2C_{\mu_1})}$$

ac Analysis:

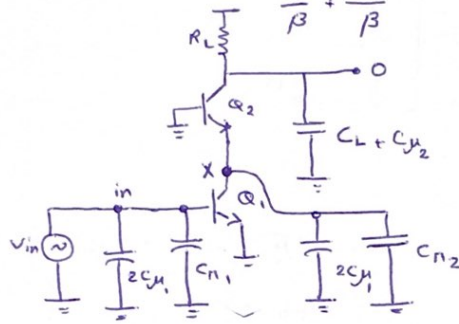


$$W_{P_x} = \frac{1}{r_n (C_{n2} + 2C_{\mu_1})}$$

$$W_{P_o} = \frac{1}{R_c (C_L + C_{\mu_2})}$$

$$Z = \frac{g_{m1}}{C_{\mu_1}}$$

$$\Rightarrow A_{V(s)} = A_{V_o} \cdot \frac{(\frac{s}{Z} + 1)}{(\frac{s}{P_{in}} + 1)(\frac{s}{P_x} + 1)(\frac{s}{P_o} + 1)} = \frac{-R_c}{\frac{R_s}{\beta} + \frac{r_n}{\beta}} \cdot \frac{(\frac{s}{Z} + 1)}{[(R_s || (C_n + 2C_{\mu_1}))s + 1][s(r_n(C_{n2} + 2C_{\mu_1})) + 1][\frac{s}{P_o} + 1]}$$

جائزہ  $R_L$  کا  
Active Load

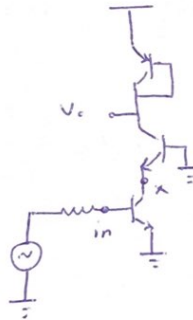

$$A_{V_o} = \frac{-f_m}{\frac{R_s}{\beta} + \frac{r_n}{\beta}}$$


$$W_{P_{in}} = \frac{1}{(R_s || r_n) \cdot (C_n + 2C_{\mu})}$$

$$W_{P_x} = \frac{g_m}{C_n + 2C_{\mu} + C_{cs}}$$

$$W_{P_o} = \frac{g_m}{C_{n5} + C_{\mu_3}}$$

$$A_{V(s)} = A_{V_o} \cdot \frac{1}{(\frac{s}{P_{in}} + 1)(\frac{s}{P_x} + 1)(\frac{s}{P_o} + 1)}$$

#2

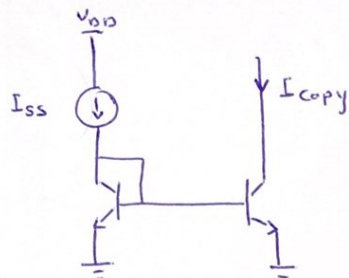


$$I_{SS} = I_{copy} = 1 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = 40 I_c = 40 \text{ mmho}$$


$$r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{I_{mA}} \xrightarrow{V_T = 25 \text{ mV}} r_{\pi} = \beta \cdot \frac{25}{1}$$

$$\Rightarrow r_{\pi} = 25 \beta \quad \beta = 40 r_{\pi} \rightarrow r_{\pi} = 25 (40 r_{\pi})$$
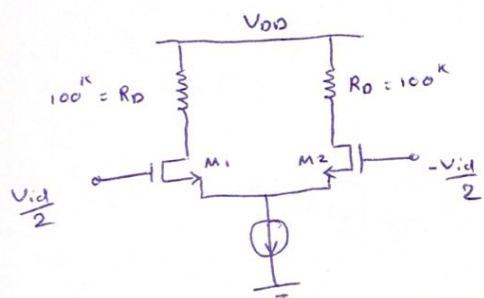
$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{من } r_{\pi} = 10^k \\ \beta = 400 \end{array} \right.$$



ac  
half circuit

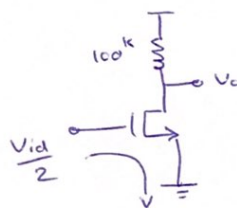

$$-V_{id}/2 + V_{gs} = 0 \Rightarrow V_{gs} = V_{id}/2$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{k'}{2} \cdot \frac{W}{L} (V_{gs} - V_{th})^2 \Rightarrow I_D = \frac{k'}{2} \cdot \frac{W}{L} \left( \frac{V_{id}}{2} - V_{th} \right)^2$$

با کاهش بزرگ شدن از عبارات محض بال  $(\frac{W}{L})$  بدست می آید.