
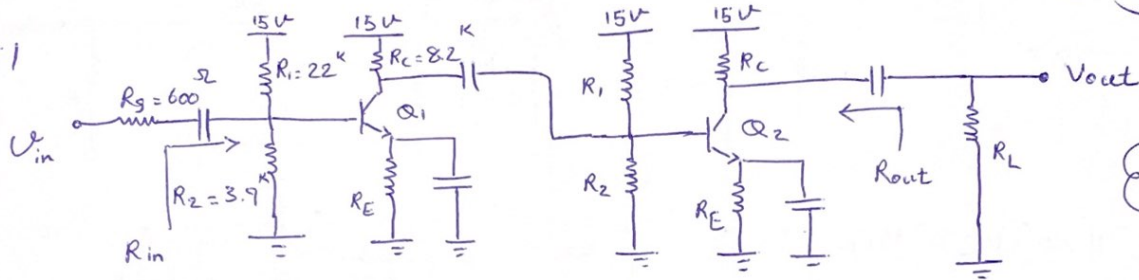


#1

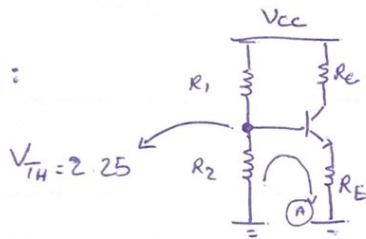


DC Analysis:



$$\begin{aligned} \text{KVL @ A: } -V_{TH} + R_{TH} I_B + V_{BE} + R_E I_C &= 0 \\ -2.25 + 3.3 \left(\frac{I_C}{100} \right) + 0.7 + 2 I_C &= 0 \\ I_C \left(\frac{3.3}{100} + 2 \right) &= 2.25 - 0.7 \\ I_C \approx I_E = 0.76 \text{ mA} &\rightarrow g_{m1} = 30.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi 1} = \frac{100}{30.5} = 3.2 \text{ k}\Omega & \\ r_{o1} = \infty & \end{aligned}$$


ac analysis:

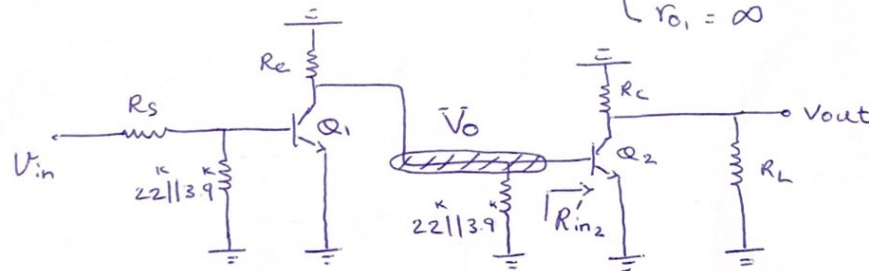

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{in}}{V_o} \times \frac{V_o}{V_{out}}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_o}{V_{out}} &= -g_{m2} (R_{C2} \parallel r_{o2}) = -30.5 (R_L \parallel R_{C2}) \\ &= -30.5 (51 \text{ k} \parallel 8.2 \text{ k}) = -215.4 \frac{\text{V}}{\text{V}} \end{aligned}$$

$$R'_{in2} = r_{\pi} = 3.2 \text{ k}$$

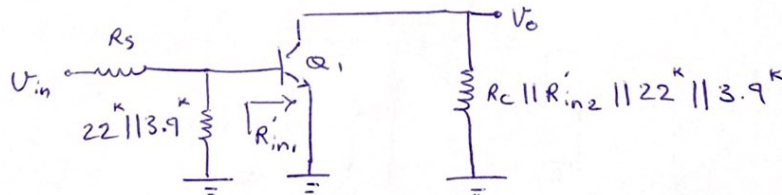


$$\frac{V_{in}}{V_o} = -g_{m1} (R_{C1} \parallel r_{o1}) = -30.5 (3.9 \text{ k} \parallel 22 \text{ k} \parallel 3.2 \text{ k} \parallel 8.2 \text{ k}) = 1.35 \times (-30.5) = -41$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = A_v = -41 \times (-215.4) = 8869 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$


$$= r_{\pi} = 3.2^k$$

\Rightarrow

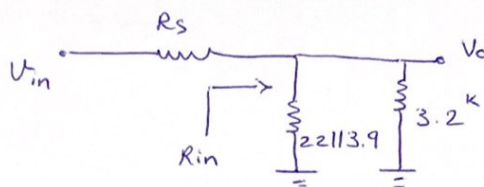


$$R_{in} = 3.2^k \parallel 22^k \parallel 3.9^k = 1.62^k \Omega$$

$$R_{out} = R_{in} \rightarrow \infty$$

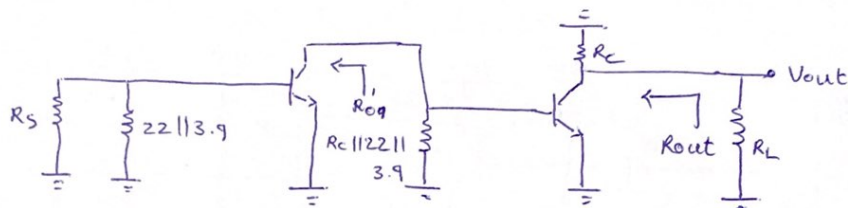


$$R_{O1} = 8.2^k \parallel 22^k \parallel 3.9^k \parallel r_o = 2.35^k \Omega$$

\Rightarrow

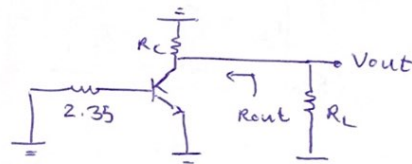

$$R_{out} = R_C \parallel r_o = 8.2^k \Omega$$



#2

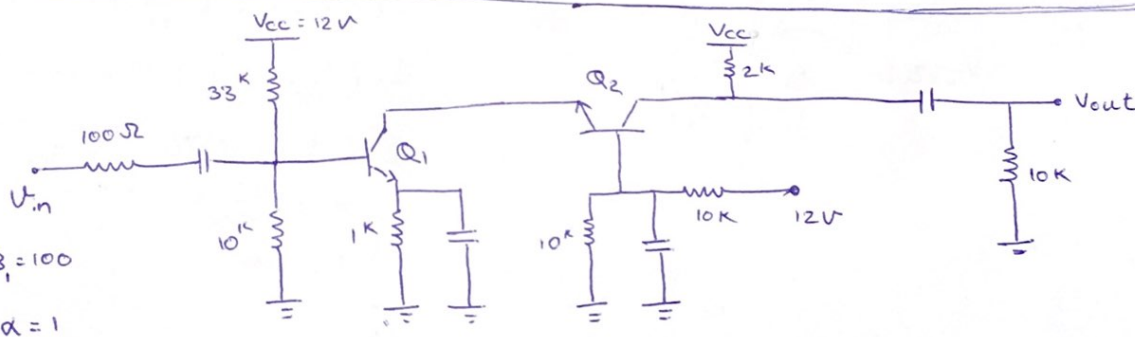

$$\begin{cases} Q_1: \beta_1 = 100 \\ Q_2: \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\alpha_2 = 1 \rightarrow \beta_2 = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = \frac{1}{1 - 1} = \infty$$

DC Analysis:

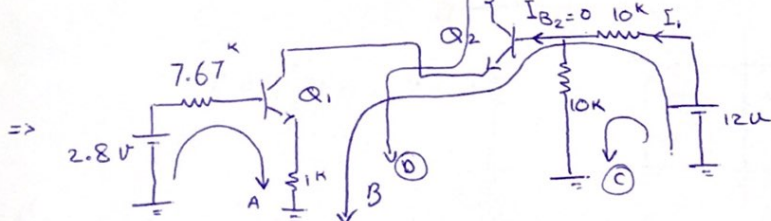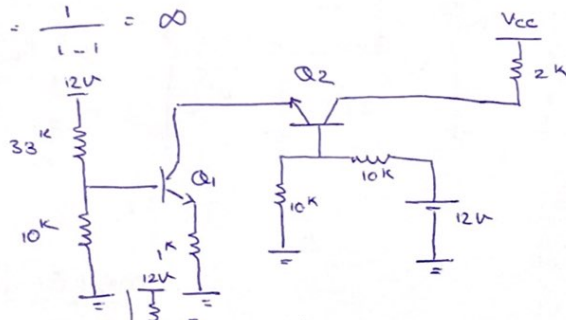

$$I_{C1} = I_{C2} = 1.96^{\text{mA}}$$

$$\text{KVL @ B: } -12 + 10^k (I_1 + I_B) + 0.7 + V_{CE1} + 1^k I_{C1} = 0$$

$$-12 + 10^k (0.6^{\text{mA}}) + 0.7 + V_{CE1} + 1^k (1.96^{\text{mA}}) = 0 \Rightarrow V_{CE1} = 3.34^{\text{V}}$$

$$\text{KVL @ A: } -2.8 + 7.67 \left(\frac{I_{C1}}{100} \right) + 0.7 + 1^k I_{C1} = 0$$

$$I_{C1} \left(1^k + \frac{7.67}{100} \right) = 2.8 - 0.7$$


$$I_{C1} = 1.96^{\text{mA}} \rightarrow \begin{cases} g_{m1} = 78.4^{\text{mho}} \\ r_{\pi 1} = 1.27^k \Omega \\ r_{o1} = \infty \end{cases}$$

$$\text{KVL @ C: } -12 + 10^k I_1 + 10^k I_1 = 0$$

$$I_1 = 0.6^{\text{mA}}$$

$$\text{KVL @ } D: -12 + 2^k (1.96^m) + V_{CE2} + V_{CE1} + 1^k (1.96^m) = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE2} = 2.78}$$

ac analysis:

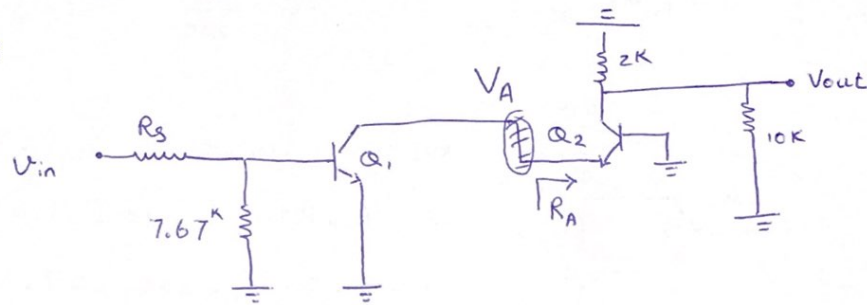


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{in}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{out}}$$




$$\frac{V_A}{V_{out}} = g_m R_c = 78.4 \times (2^k \parallel 10^k) = 125.44 \frac{V}{V}$$
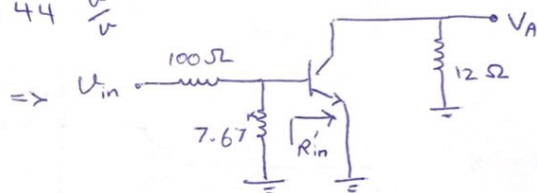
$$R_A = \frac{1}{g_m} = \frac{1}{78.4} = 0.012^k\Omega = 12\Omega$$




$$\frac{V_{in}}{V_A} = -g_m R_c = -78.4 (0.012) = 0.94 \frac{V}{V}$$

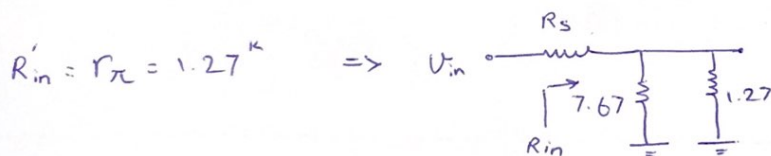
$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.94 \times 125.44 = 118 \frac{V}{V}$$


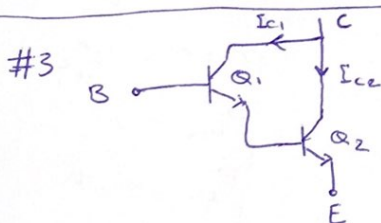
$$R_{in} = 7.67^k \parallel 1.27^k\Omega$$



S.S

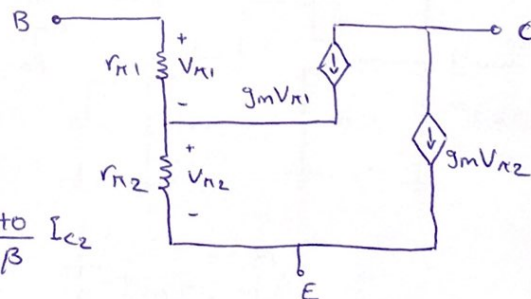


$$I_{C1} = \frac{I_{C2}}{\beta} \rightarrow g_{m1} = 40 I_{C1}, \quad g_{m2} = \frac{40}{\beta} I_{C2}$$

$$\beta_1 = \frac{I_{C1}}{I_{B1}}, \quad \beta_2 = \frac{I_{C2}}{I_{B1}}$$

$$r_{\pi1} = \frac{\beta_1}{g_{m1}} = \frac{\frac{I_{C1}}{I_{B1}}}{40 I_{C1}} = \frac{1}{40 I_{C1} I_{B1}}$$

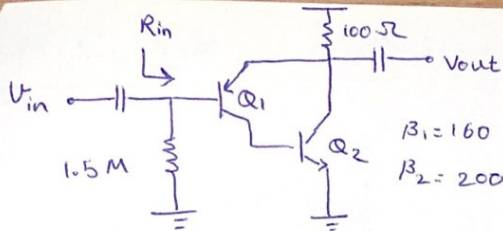
$$r_{\pi2} = \frac{\beta_2}{g_{m2}} = \frac{\frac{I_{C2}}{I_{C1}}}{\frac{40}{\beta} I_{C2}} = \frac{\beta}{40 I_{C1}}$$



$$I_{VCC} = I_{C1} + I_{C2}$$

$$I_{C1} = \frac{I_{C2}}{200}$$

DC Analysis:

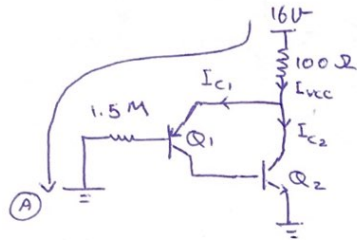

$$KVL @ A: -16 + 100(I_{C1} + I_{C2}) + V_{BE} + 1.5 \times 10^6 I_{B1} = 0$$

$$\Rightarrow -16 + 100(I_{C1} + 200I_{C1}) + 0.7 + 1500 \times \left(\frac{I_{C1}}{160}\right) = 0$$

$$\Rightarrow -16 + 0.1 I_{C1} + 20 I_{C1} + 0.7 + 9.375 I_{C1} = 0$$


$$I_{C1}(0.1 + 20 + 9.375) = 16 - 0.7$$

$$I_{C1} = 0.5 \text{ mA}$$

$$\begin{cases} g_{m1} = 20 \text{ mmho} \\ r_{\pi1} = 8 \text{ k}\Omega \\ r_{o1} = \infty \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{C2} = 104 \text{ mA} \rightarrow \begin{cases} g_{m2} = 4160 \text{ mmho} \\ r_{\pi2} = 0.04 \text{ k}\Omega = 40 \Omega \\ r_{o2} = \infty \end{cases}$$


ac Analysis:

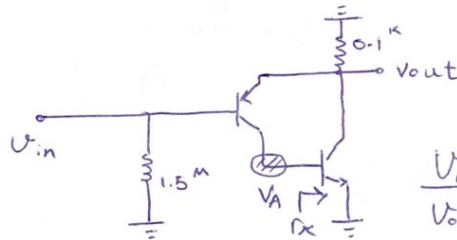


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{in}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{out}}$$

$$\frac{V_A}{V_{out}} = -g_{m2} R_e = 4160 (0.1 \text{ k}) = 416$$

$$\frac{V_{in}}{V_A} = ???$$

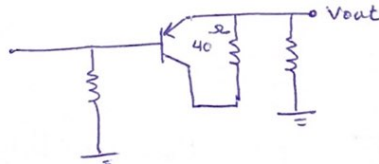


#5

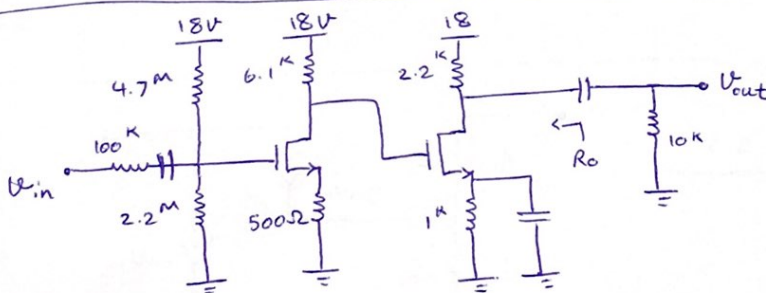

$$\begin{aligned} \beta_1 &= 0.5 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\ \beta_2 &= 0.3 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\ V_{th1} &= 2 \text{ V} \\ V_{th2} &= 2.6 \text{ V} \\ r_{ds1} &= 75 \text{ k}\Omega \\ r_{ds2} &= 100 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

DC Analysis:

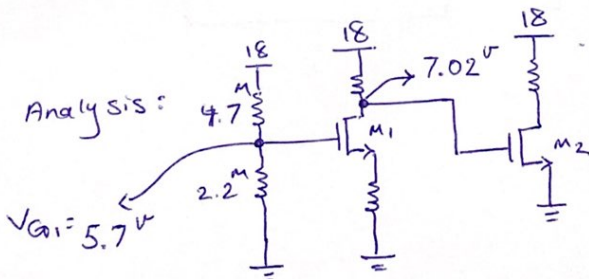

$$I_{D1} = \frac{\beta_1}{2} (V_{GS1} - V_{th1})^2$$


$$= \frac{0.5}{2} (5.7 - 0.5 I_{D1} - 2)^2$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_{D1} = 28.9 \text{ mA} \times \\ I_{D1} = 1.8 \text{ mA} \checkmark \end{cases}$$

$$\rightarrow g_{m1} = 1.3 \text{ mmho}$$

$$V_{GS2} = 7.02 \text{ V} \rightarrow I_{D2} = 0.15 (7.02 - 2.6)^2 = 2.9 \text{ mA} \rightarrow g_{m2} = \sqrt{2\beta_2 I_{D2}} = 1.31 \text{ mmho}$$

ac Analysis:

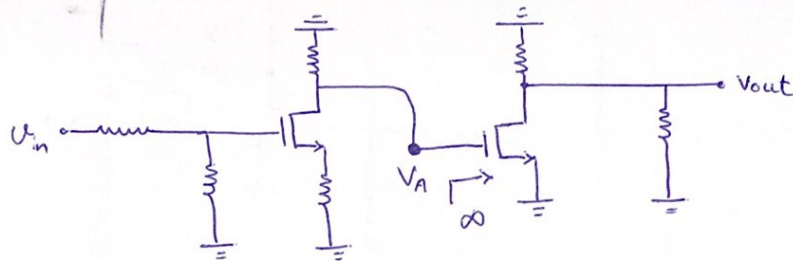


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{in}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{out}}$$


$$\frac{V_A}{V_{out}} = -g_{m2} (R_D \parallel r_{ds}) = -1.31 (2.2^k \parallel 10^k \parallel 100^k) = -2.31 \frac{V}{V}$$

$$\frac{V_{in}}{V_A} = \frac{-R_D}{\frac{1}{g_{m1}} + R_S} = \frac{-6.1^k}{\frac{1}{1.3} + 0.5^k} = -4.8 \rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -2.31 \times (-4.8) = 11.18$$

R_{out} :

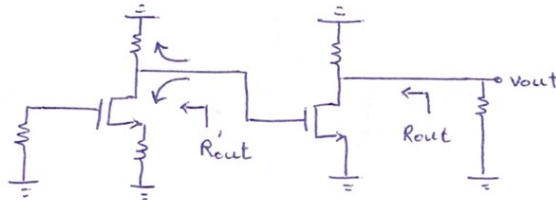

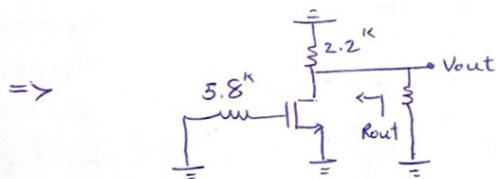
$$R'_{out} = 6.1^k \parallel r_{ds1} (1 + g_{m1} R_S) = 6.1^k \parallel 75^k (1 + 0.65) = 5.8^k \Omega$$



$$R_{out} = 2.2^k \parallel r_{ds2} = 2.2^k \parallel 100^k = 1.96^k \Omega$$

#6

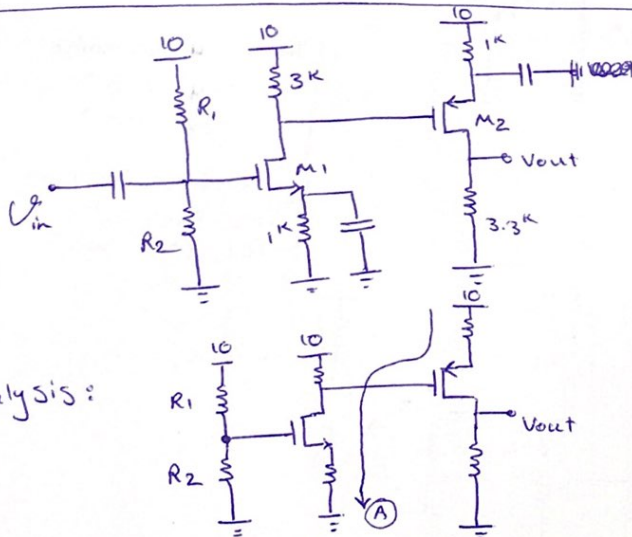

a) R_1 & $R_2 = ? \rightarrow I_{D1} = 1 \text{ mA}$

b) $A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = ?$

DC Analysis:

$$I_{D1} = \frac{0.25}{2} (V_G - 1^k(1^m) - 0.5)^2 \xrightarrow{I_{D1}=1}$$

$$\begin{cases} V_G = 2.5 \checkmark \\ V_G = 0.5 \times \end{cases} \Rightarrow V_G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times 10$$

$$\Rightarrow 2.5 = \frac{10 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow R_1 = 3 R_2$$

$$\begin{cases} R_1 = 3 \text{ M}\Omega \\ R_2 = 9 \text{ M}\Omega \end{cases}$$


$$\begin{aligned} g_{m1} &= \sqrt{2\beta I_{D1}} = 0.7 \text{ mmho} \\ V_{DS1} &= 6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{KVL @ A: } -10 + 1^k I_{D2} + V_{SG} + 6^V + 1 = 0$$

$$\Rightarrow V_{SG} = 3 - 1^k I_{D2}$$

$$\Rightarrow I_{D2} = \frac{\beta}{2} (3 - 1^k I_{D2} - 0.5)^2 \begin{cases} I_{D2} = 12.5^{\text{mA}} \times \\ I_{D2} = 0.5 \text{ mA} \checkmark \rightarrow g_{m2} = 0.5 \text{ mmho} \end{cases}$$


analysis:

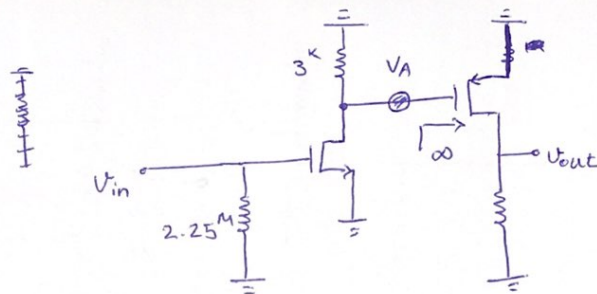


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{in}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{out}}$$

$$\frac{V_A}{V_{out}} = -g_{m2} (R_D \parallel r_{ds2}) = -0.5 (3.3) = -1.65$$
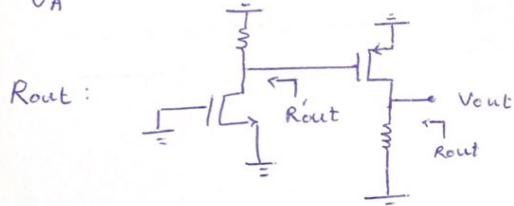
$$\frac{V_{in}}{V_A} = -g_{m1} (R_D \parallel r_{ds1}) = -0.7 (3) = -2.1 \Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -1.65 (-2.1) = 3.465$$




$$R_{out} = 3 \parallel r_{ds} = 3$$

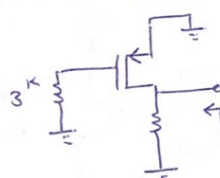

$$R_{out} = 3.3 \parallel r_{ds2} = 3.3$$


#7

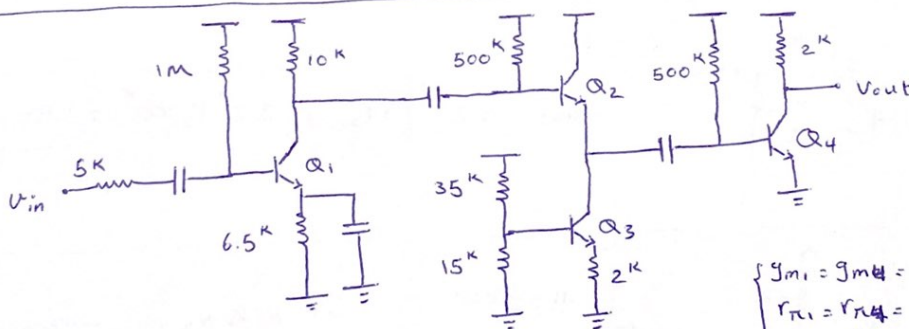

$$\begin{aligned} V_A &= 100V \\ V_T &= 25mV \\ \beta &= 100 \\ I_{C1} &= I_{C4} = 1m \\ I_{C2} &= 0.5m = I_{C3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_{m1} &= g_{m4} = 40 \text{ mho} \\ r_{\pi1} &= r_{\pi4} = 2.5K \\ r_{o1} &= r_{o4} = 100K \\ g_{m2} &= g_{m3} = 20 \text{ mho} \\ r_{\pi2} &= r_{\pi3} = 5K \\ r_{o2} &= r_{o3} = 200K \end{aligned}$$


ac Analysis:

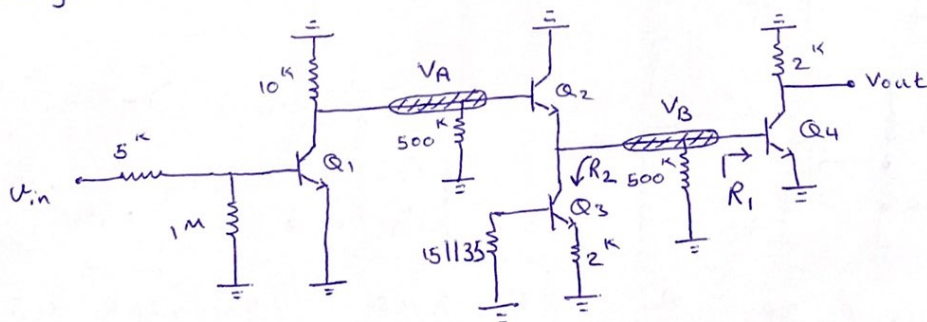

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_B} \times \frac{V_B}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}}$$


$$\frac{V_{out}}{V_B} = -g_m (R_C \parallel r_o) = -40 (2^k \parallel 100^k) = -80 \frac{V}{V}$$
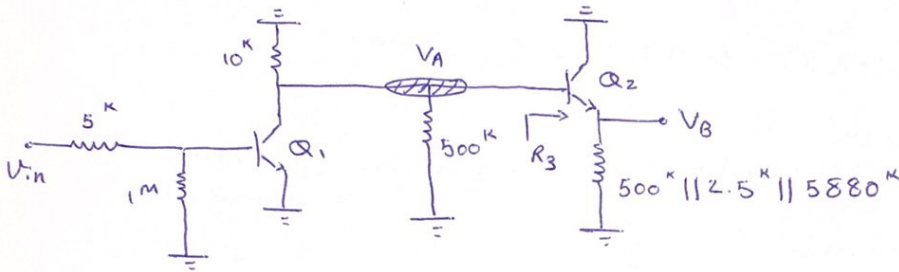
$$R_1 = r_{\pi} = 2.5^k, \quad R_2 = r_o (1 + g_m (R_E \parallel r_{\pi})) = 200^k (1 + 20^m (2^k \parallel 5^k)) = 5880^k$$



$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}} = \frac{(500^k \parallel 2.5^k \parallel 5880^k)}{(500^k \parallel 2.5^k \parallel 5880^k) + \frac{1}{20}} = \frac{2.5}{2.55} = 0.98$$
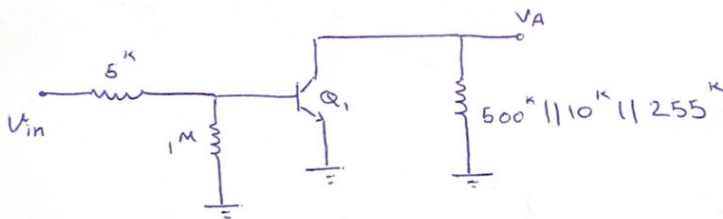
$$R_3 = r_{\pi} + (\beta + 1) R_E = 5^k + (100) 2.5^k = 255^k$$




$$\frac{V_A}{V_{in}} = -g_m (R_C \parallel r_o)$$

$$= -40 (500^k \parallel 10^k \parallel 255^k \parallel 100^k) = -345$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -345 \times 0.98 \times (-80) = 27048 \frac{V}{V}$$

#8


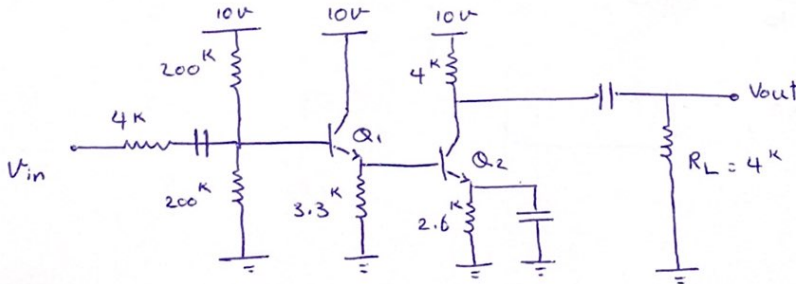


$$V_{CE, sat} = 0.2$$

$$V_{BE, on} = 0.7$$

$$\beta_1 = \beta_2 = 100$$

DC Analysis:

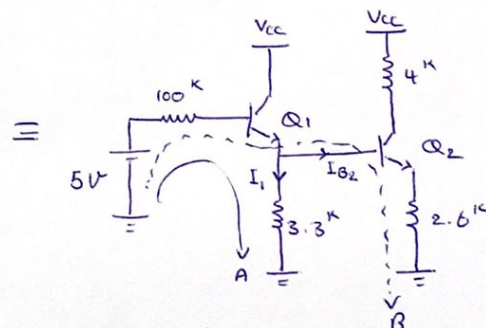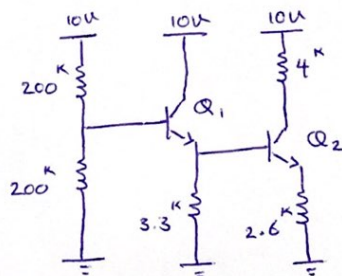


$$\text{KVL @ A: } -5 + 100^k \left(\frac{I_{C1}}{100} \right) + 0.7 + 3.3^k (I_1 + I_{B2}) = 0 \quad (I)$$

$$\text{KVL @ B: } -5 + 100^k \left(\frac{I_{C1}}{100} \right) + 0.7 + 0.7 + 2.6^k I_{C2} = 0 \quad (II)$$

$$I_1 = I_{C1} + \frac{I_{C2}}{100} \rightarrow \begin{cases} I_{C1} (1 + 3.3^k) = 5 - 0.7 \Rightarrow I_{C1} \approx 1 \text{ mA} \\ (I) \text{ in } (II) \rightarrow -5 + 1 + 1.4 + 2.6^k I_{C2} = 0 \Rightarrow I_{C2} \approx 1 \text{ mA} \end{cases}$$


$$I_{C1} = I_{C2} = 1 \text{ mA} \rightarrow \begin{cases} \beta_m = 40 \text{ mmho} \\ r_{\pi} = 2.5^k \\ r_o = \infty \end{cases}$$
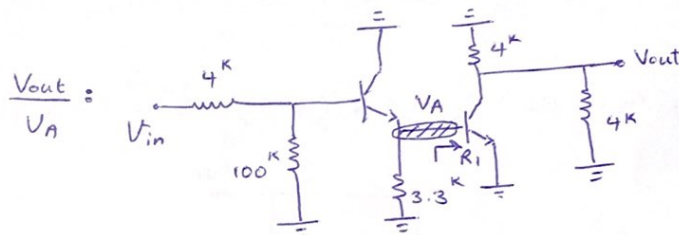
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m R_c = -40 (4^k \parallel 4^k) = -80 \frac{V}{V}$$

$$R_1 = r_{\pi} = 2.5^k \Rightarrow$$

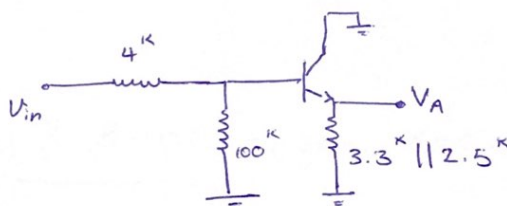

$$\frac{V_A}{V_{in}} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}} = \frac{(3.3^k \parallel 2.5^k)}{(3.3^k \parallel 2.5^k) + \frac{1}{40}} = \frac{1.42}{1.445} \approx 0.98$$

$$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.98 (-80) = -78.4 \frac{V}{V}$$