

(a)

$$\text{KVL @ 1: } -6 + 0.7 + 10 I_C = 0 \rightarrow \underline{I_C = 0.53 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL @ 2: } -10 + 4.7(0.53) + V_{CE} + 10(0.53) = 0$$

$$V_{CE} = 2.2 > 0.2 \quad \text{transistor is ON}$$

$$\text{KVL @ 3: } -10 + 4.7(0.53) + V_C = 0 \rightarrow \underline{V_C = 7.5 \text{ V}}$$


$$\text{KVL @ 1: } -6 + 60 I_B + 0.7 + 10 I_E = 0$$

$$-6 + \frac{60}{100} I_C + 0.7 + 10 I_C \rightarrow \underline{I_C = 0.5 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL @ 2: } V_{CE} = 2.65 > 0.2 \quad \checkmark$$

$$\text{KVL @ 3: } \underline{V_C = 7.65 \text{ V}}$$

(b)

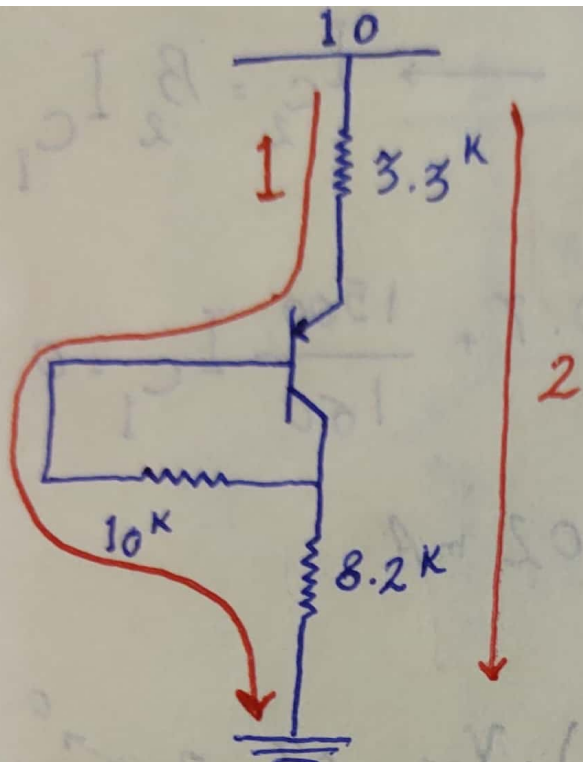

(a)

$$\text{KVL @ 1: } -10 + 3.3(I_C) + 0.7 + 8.2 I_C = 0 \rightarrow \underline{I_C = 0.8 \text{ mA}}$$


$$\text{KVL @ 2: } -10 + 3.3(0.8) + V_{CE} + 8.2(0.8) = 0 \rightarrow \underline{V_{CE} = 0.8 > 0.2}$$

(b)

$$\text{KVL @ 1: } -10 + 3.3 I_C + 0.7 + 10 I_B + 8.2(I_B + I_C) = 0$$

$$11.682 I_C = 9.3 \rightarrow \underline{I_C = 0.79}$$
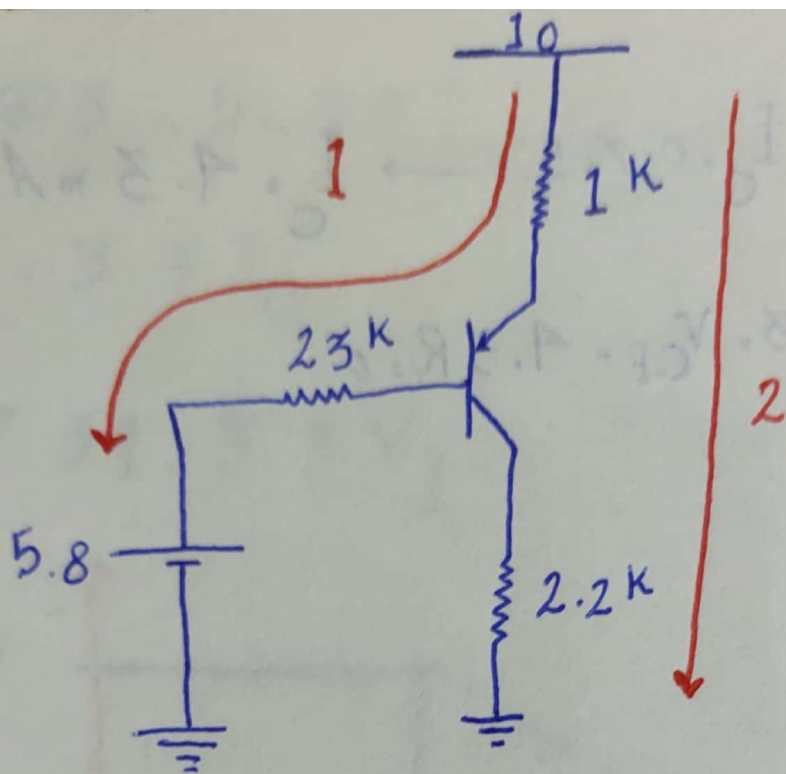
$$\text{KVL @ 2: } \underline{V_{CE} = 0.91 > 0.2 \checkmark}$$




$$\text{KVL @ 1: } -10 + I_C + 0.7 + 5.8 = 0 \rightarrow I_C = 3.5 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ 2: } -10 + 3.5 + V_{CE} + 2.2(3.5) \rightarrow V_{CE} = -1.2 \text{ V} < 0.2 \text{ V} \times$$

(b)

$$\text{KVL @ 1: } -10 + I_C + 0.7 + \frac{23}{100} I_C + 5.8 = 0 \rightarrow I_C = 2.84 \text{ mA}$$
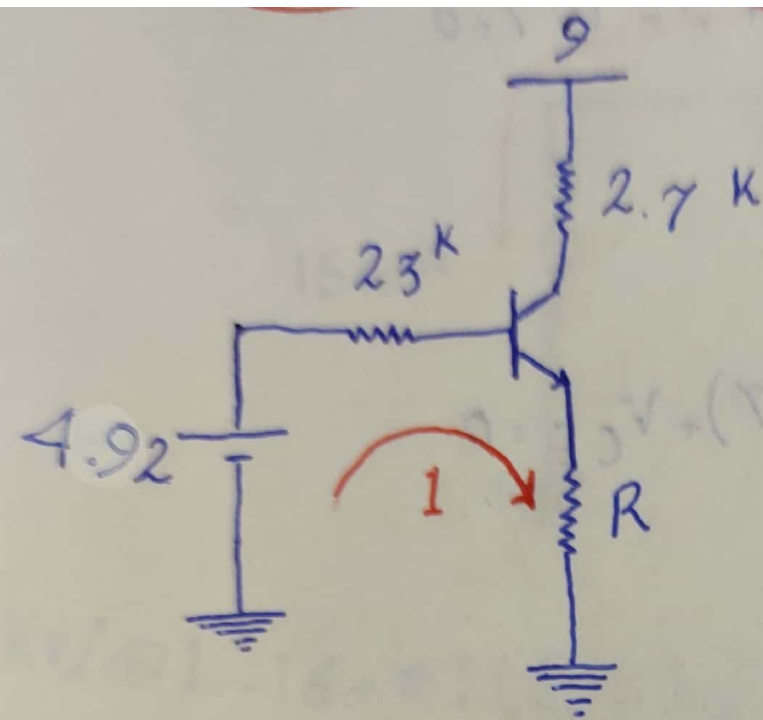
$$\text{KVL @ 2: } -10 + 2.84 + V_{CE} + 2.2(2.84) = 0 \rightarrow V_{CE} = 0.91 \text{ V} > 0.2 \text{ V} \checkmark$$




KVL @ 1: $-4.92 + \frac{23}{100} I_C + 0.7 + R I_C = 0$

$$I_C = \frac{4.22}{0.37 + R} \quad \text{I}$$

KVL @ 2: $-9 - 2.7 I_C + V_{CE} + R I_C = 0$

$$V_{CE} = 9 - I_C (2.7 + R) > 0.2 \quad \text{II}$$


I in II $R > 1 \text{ k}\Omega$

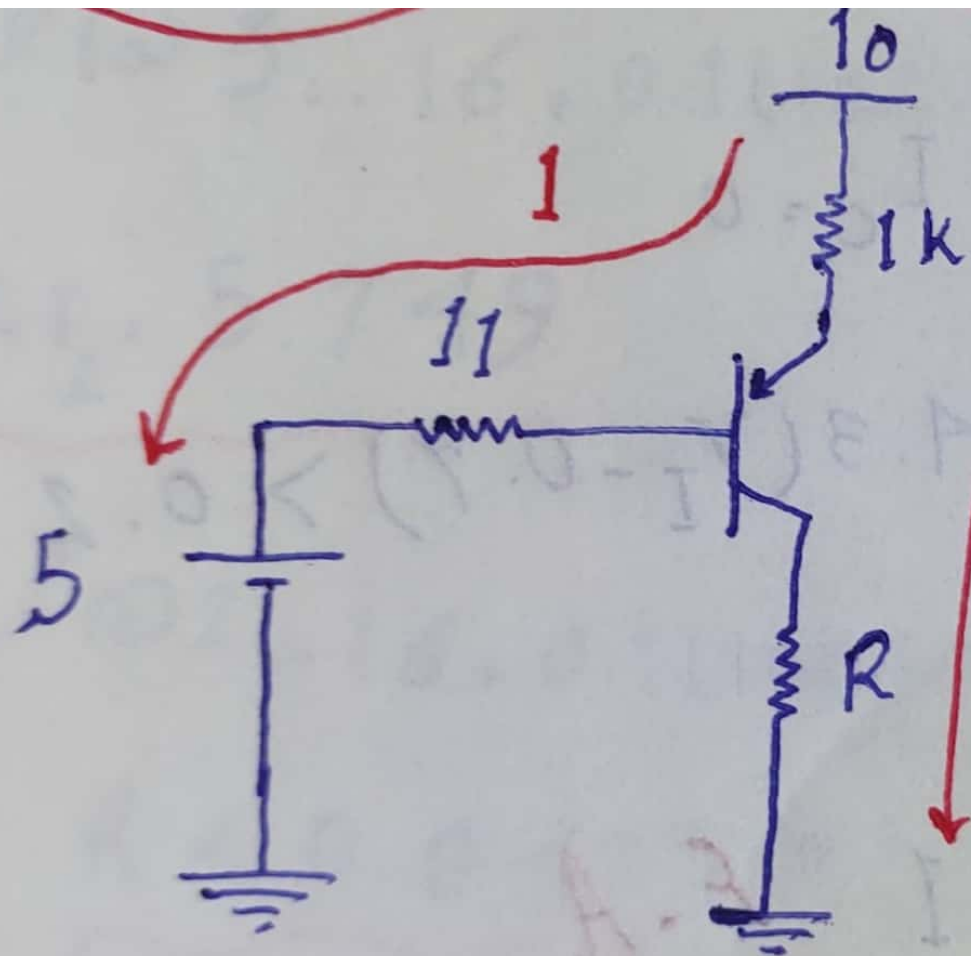

$$\text{Kvl @ 1: } -10 + I_C + 0.7 + 5 = 0 \rightarrow I_C = 4.3 \text{ mA}$$

$$\text{Kvl @ 2: } -10 + 4.3 + V_{CE} + 4.3R = 0$$

$$R < 1.2$$

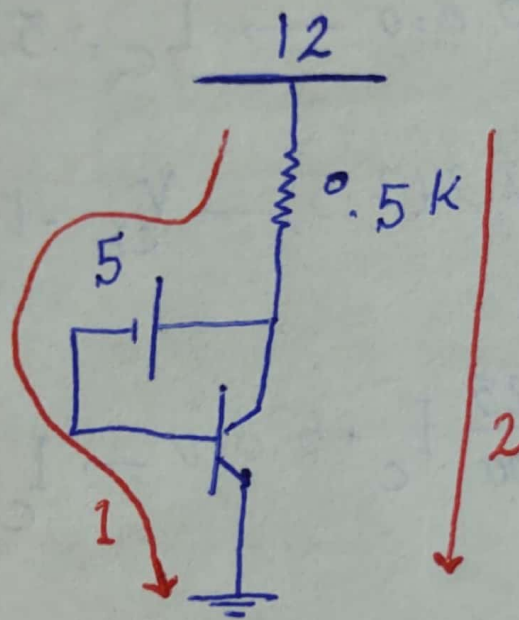


$$\text{KVL @ 1: } -12 + 0.5(I_C + I_B) + 5 + 0.7 = 0$$

$$\underline{I_C = 12.47 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL @ 2: } -12 + 0.5(12.47) + V_{CE} = 0$$

$$\underline{V_{CE} = 5.76 \text{ V}}$$

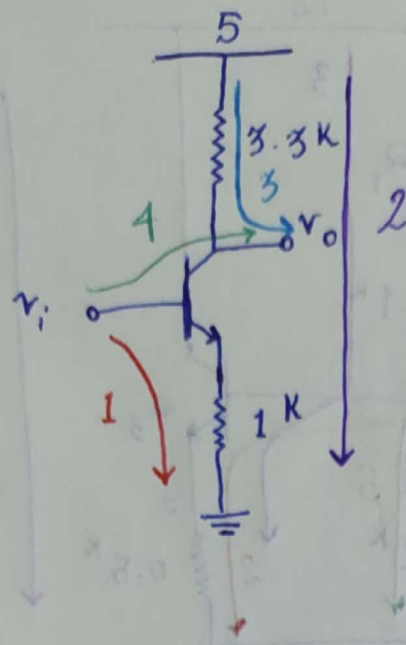

نکات مهم: $V_{BE} < 0.7$ $I_C = I_E = 0$

KVL @ 1: $-V_i + V_{BE} + I(0) = 0 \Rightarrow V_i = V_{BE} \Rightarrow V_i < 0.7$

$V_o = 5V$

میزان سیال $V_{CE} = 0.2$

KVL @ 2: $-5 + 3.3 I_C + V_{CE} + I_C = 0 \rightarrow I_C = 1.1mA$

KVL @ 1: $-V_i + 0.7 + 1.1 = 0 \rightarrow V_i = 1.8$

KVL @ 1: $I_C = V_i - 0.7$


KVL @ 3: $-5 + 3.3(I_C) + V_o = 0 \rightarrow V_o = 7.31 - 3.3V_i$

$0.7 < V_i < 1.8$

$V_i > 1.8$

انتقال

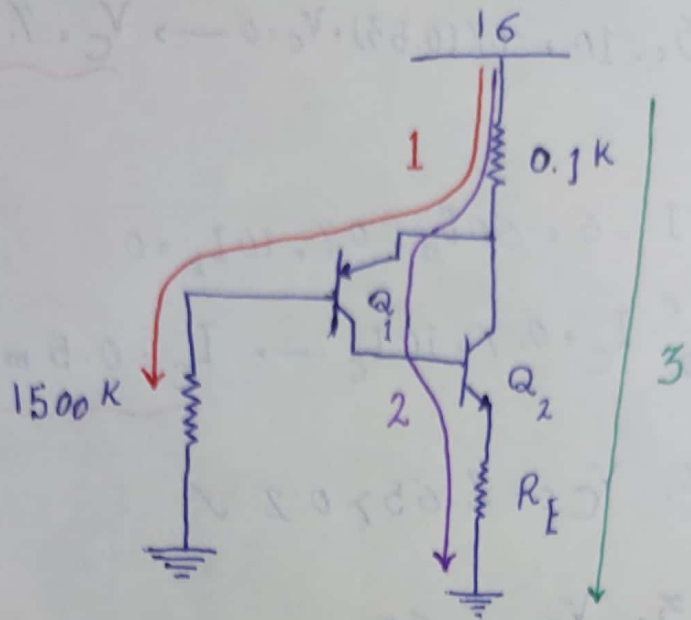KVL @ 4: $-V_i + V_{BC} + V_o = 0 \Rightarrow V_o = V_i - V_{BC}$



$$\text{KVL @ 1: } -16 + 0.1(I_{C_1} + I_{C_2}) + 0.7 + 1500 I_{B_1} = 0$$

$$I_{C_1} = I_{B_2} \rightarrow I_{C_1} = \frac{I_{C_2}}{\beta_2} \rightarrow I_{C_2} = \beta_2 I_{C_1}$$

$$-16 + 0.1 I_{C_1} + 0.1 I_{C_2} + 0.7 + \frac{1500}{160} I_{C_1} = 0$$

$$I_{C_1} = 0.51 \text{ mA} \quad I_{C_2} = 102 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ 2: } -16 + 0.1(102.51) + V_{CE} + 0.7 + R_F(102) = 0$$


$$\underline{V_{CE_1} = 5.049}$$

$$\text{KVL @ 3: } -16 + 0.1(102.51) + V_{CE_2} = 0$$

$$\underline{V_{CE_2} = 5.749}$$

$$\text{KVL @ 2: } -16 + 0.1(102.51) + V_{CE_1} + 0.7 + R(102) = 0$$
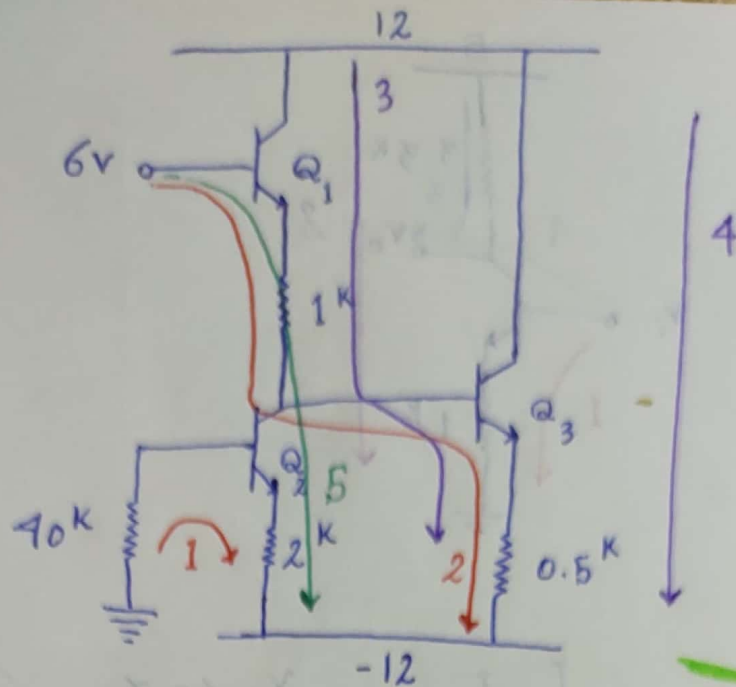
$$\underline{R < 0.049 \text{ k}\Omega}$$



$$\text{KVL @ 1: } 40I_{B_2} + 0.6 + 2I_{E_2} - 12 = 0 \rightarrow I_{E_2} = 4.75 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ 2: } -6 + 0.6 + (I_{E_2} + I_{B_3}) + 0.6 + 0.5I_{E_3} - 12 = 0$$

$$I_{E_3} = 23.6$$

$$I_{B_3} = 0.236$$

$$I_{C_1} = 4.98$$

$$\text{KVL @ 3: } -12 + V_{CE_1} + 4.98 + 0.6 + 0.5(23.6) - 12 = 0$$


$$V_{CE_1} = 6.62$$

$$\text{KVL @ 4: } -12 + V_{CE_3} + 0.5(23.6) - 12 = 0$$

$$V_{CE_3} = 12.2$$

$$\text{KVL @ 5: } -6 + 0.6 + 4.98 + V_{CE_2} + 2(4.75) - 12 = 0$$

$$V_{CE_2} = 2.92$$

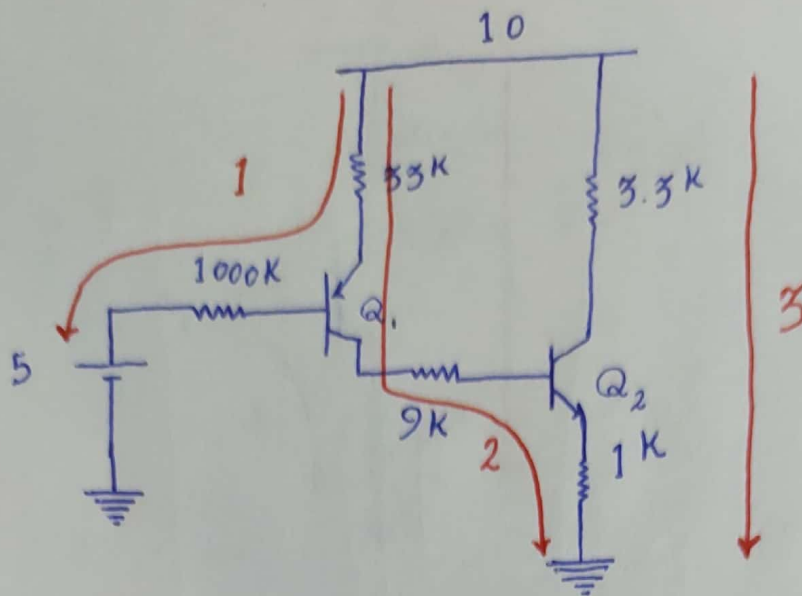

$$\text{KVL @ 1: } -10 + 33 I_{E_1} + 0.7 + 1000 I_{B_1} + 5 = 0$$

$$I_{E_1} = I_{C_1} = 0.1 \text{ mA}$$

$$I_{C_1} = I_{B_2} \rightarrow I_{C_2} = \beta_2 I_{B_2} \rightarrow \frac{I}{C_2} = 1 \text{ mA} \rightarrow I_{E_2} = 1.1 \text{ mA}$$

$$\frac{I}{C} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E$$

$$\text{KVL @ 2: } -10 + 3.3 + V_{CE_1} + 0.9 + 0.7 + 1.1 = 0$$

$$V_{CE_1} = 4 > 0.2 \checkmark$$

$$\text{KVL @ 3: } -10 + 3.3 + V_{CE_2} + 1.1 = 0$$

$$V_{CE_2} = 5.6 > 0.2 \checkmark$$