

$$Kcl @ A: i_o/3 = I_1 + I_2 \quad \text{III}$$

$$Kcl @ 1: I_1 = i_o - I_T \quad \text{II}$$

$$Kcl @ V_T: I_2 = \frac{V_T}{4} - I_o \quad \text{I}$$

I & II in III

$$i_o = 3\left(\frac{V_T}{4} - I_T\right)$$

$$Kvl @ 1: \frac{V_T}{I_T} = \frac{13}{3} = 4.33 \Omega$$

