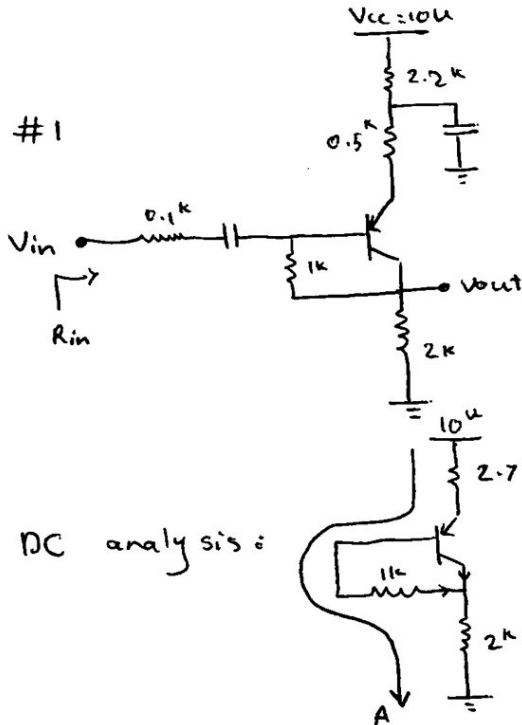


رنا ادينيو

9/1/2023

امتحان باي انترنالك

#1



DC analysis:

$$\begin{aligned} V_{BE} &= 0.6 \\ V_{CE, \text{sat}} &= 0.2 \\ V_T &= 25 \text{ mV} \\ \beta &= 100 \\ V_A &= \infty \end{aligned}$$


4.7k $\gg \frac{1k}{100}$

$$\begin{aligned} \text{KVL in A: } & -10 + 2.7k \cdot I_C + 0.6 + 1k \cdot I_B \\ & + 2k (I_C + I_B) = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 4.7k I_C = 9.4 \Rightarrow I_C = I_E = 2 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} g_m &= 40 \times 2 = 80 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} &= \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{80} = 1.25k \\ r_o &= \infty \end{aligned}$$
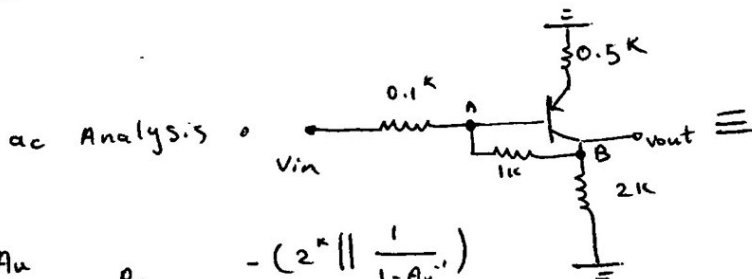
$$\text{KVL in B: } -10 + 2.7k \times 2 \text{ mA} + V_{CE} + 2k \times 2 \text{ mA} = 0 \Rightarrow V_{CE} = 0.6 \text{ V} > V_{CE, \text{sat}}$$



ac Analysis:


$$A_u = \frac{-R_c}{\frac{1}{g_m} + R_E} = \frac{-(2k \parallel \frac{1}{1-A_u'})}{\frac{1}{80} + 0.5k}$$

$$\Rightarrow A_u = \frac{2 \times \frac{1}{1-A_u'}}{2 + \frac{1}{1-A_u'}} = - \frac{\frac{2}{1-A_u'}}{0.5} = - \frac{2}{0.5(1-A_u')} = \frac{V_{out}}{V_A}$$

$$R_{in} = 0.1k + \left(\frac{1k}{3} \parallel R_{in} \right)$$

$$A_u = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}} \Rightarrow$$
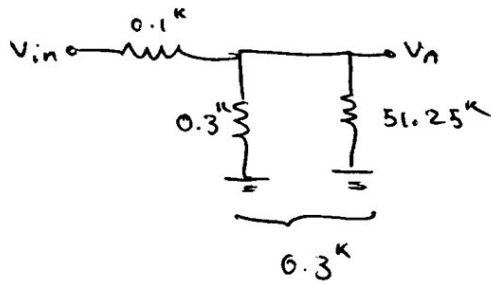
$$R'_{in} = r_{\pi} + (\beta + 1) R_E = 1.25 + (101) \times 0.5^k = 51.25$$



$$\frac{V_A}{V_{in}} = \frac{0.3^k}{0.3 + 0.1} = 0.75$$

$$A_u = -2 \times 0.75 = -1.5$$

$$R_{in} = 0.1^k + 0.3^k = 0.4^k$$