

$$N_D = 2 \times 10^{14} \quad T = 300$$

$$n_i = 5.2 \times 10^{15} \times (300)^{3/2} \times e^{\left(\frac{-0.6 \times 1.6 \times 10^{-19}}{2 \times 300 \times 1.38 \times 10^{-23}} \right)} = 2.5 \times 10^{14} \quad .1$$

$$N_A = \frac{(n_i)^2}{N_D} = \frac{(2.5 \times 10^{14})^2}{4.5 \times 10^{14}} = 1.3 \times 10^{14} \quad (\text{الف})$$

$$\sigma = q (\mu_n n + \mu_p p) \quad \mu_n = \mu'_n, \mu_p = \mu'_p \quad (\text{ب})$$

$$\frac{\sigma_{imp}}{\sigma_{int}} = \frac{\mu_n n + \mu_p p}{\mu'_n n' + \mu'_p p'} = \frac{n + p}{n' + p'} = \frac{\times 10}{(1.3 + 4.5) \times 10^{14}} = 1.16$$

$$I_D = I_S \exp\left(\frac{V_D}{\eta V_T}\right) - 1 \quad .2$$

$$I_{D_1} = 5 \text{ mA} \quad V_{D_1} = 0.7 \quad V_{D_2} = 0.8 \quad \eta = 2$$

$$5 \times 10^{-3} = I_S \cdot \exp\left(\frac{0.7 \times 10^3}{2 \times 25}\right) - 1 \rightarrow I_S = 8.356 \times 10^{-7}$$

$$I_{D_2} = 8.356 \times 10^{-7} \times \exp\left(\frac{0.8 \times 10^3}{2 \times 25}\right) - 1 \rightarrow I_{D_2} = 6.42$$

$$N = 10^{17}$$

$$T = 400$$

$$n_i = 5.2 \times 10^{15} \times (400)^{3/2} \times \exp\left(-\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 1.12}{2 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 400}\right)$$


$$= 3.7 \times 10^{12} \frac{1}{\text{cm}^3}$$

$$n = N_D = 10^{17} \quad p = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.37 \times 10^8$$


$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19} \times 1500 \times 10^{17}} = 0.04166$$

$$R = \rho \frac{l}{A} = \rho \times \frac{l}{wh} = 0.04166 \times \frac{10 \text{ cm}}{1 \text{ cm} \times 10^{-2} \text{ cm}} = 4.17 \Omega$$
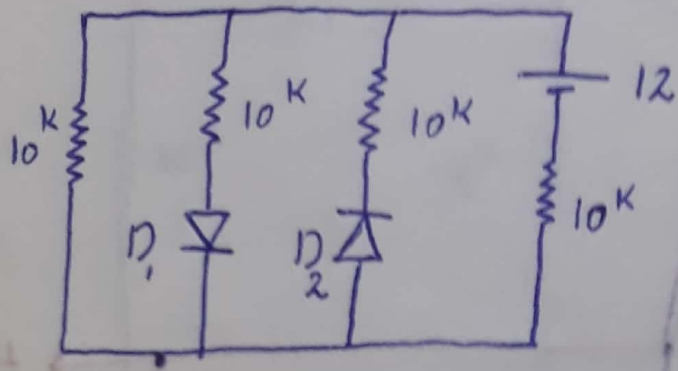
$$I = \frac{V_0}{R + R_0} = 1.93 \text{ A}$$



I deal: D_1 ON & D_2 OFF

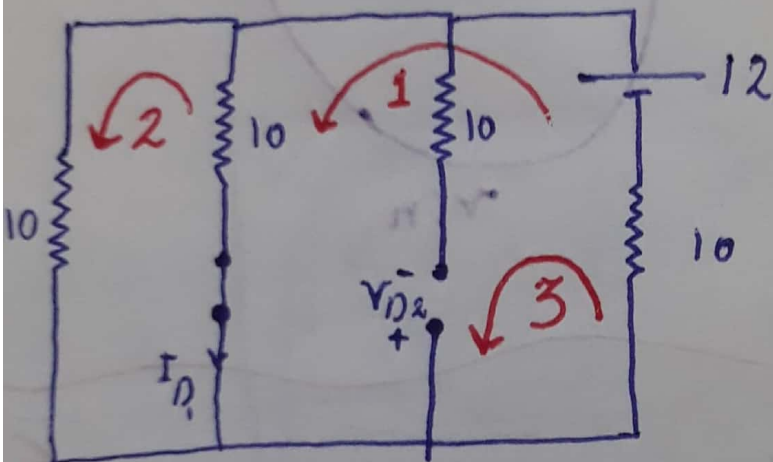

$$\text{KVL @ 1: } 10I_1 - 12 + 10(I_1 - I_2) = 0 \quad \text{I}$$

$$\text{KVL @ 2: } 10(I_2 - I_1) + 10I_2 = 0 \longrightarrow I_1 = 2I_2 \quad \text{II}$$


$$\text{II in I } 30I_2 = 12 \longrightarrow I_2 = 0.4 \quad I_1 = 0.8$$

$$I_{D1} = I_1 - I_2 = 0.4 > 0 \quad \checkmark$$

$$\text{KVL @ 3: } -12 + 8 - V_{D2} = 0 \longrightarrow V_{D2} = -4 < 0 \quad \checkmark$$

Constant Voltage

Assumption D_1 ON & D_2 OFF

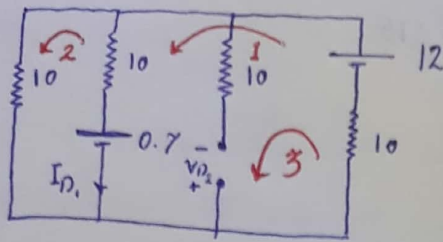

Kvl @ 1: $10I_1 - 12 + 10(I_1 - I_2) + 0.7 = 0$ I

Kvl @ 2: $-0.7 + 10(I_2 - I_1) + 10I_2 = 0 \rightarrow 10I_1 = 20I_2 - 0.7$ II


II in I

$I_2 = 0.42$

$I_1 = 0.77$


$I_{D1} = 0.35 > 0$

Kvl @ 3: $V_{D2} = -4.3 < 0.7$ ✓

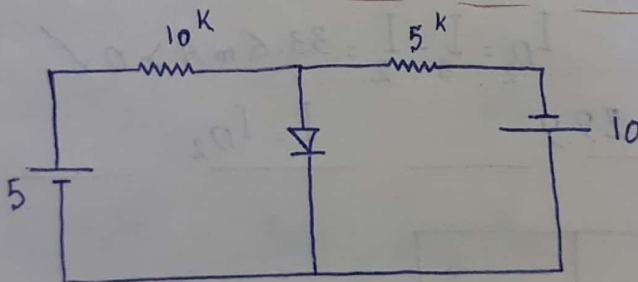


Ideal & constant voltage

Assumption D_1 OFF

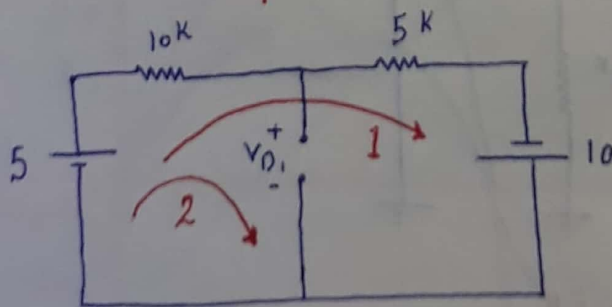


Kvl @ 1: $-5 + 10I_1 + 5I_1 - 10 = 0 \rightarrow I_1 = 1 \text{ mA}$

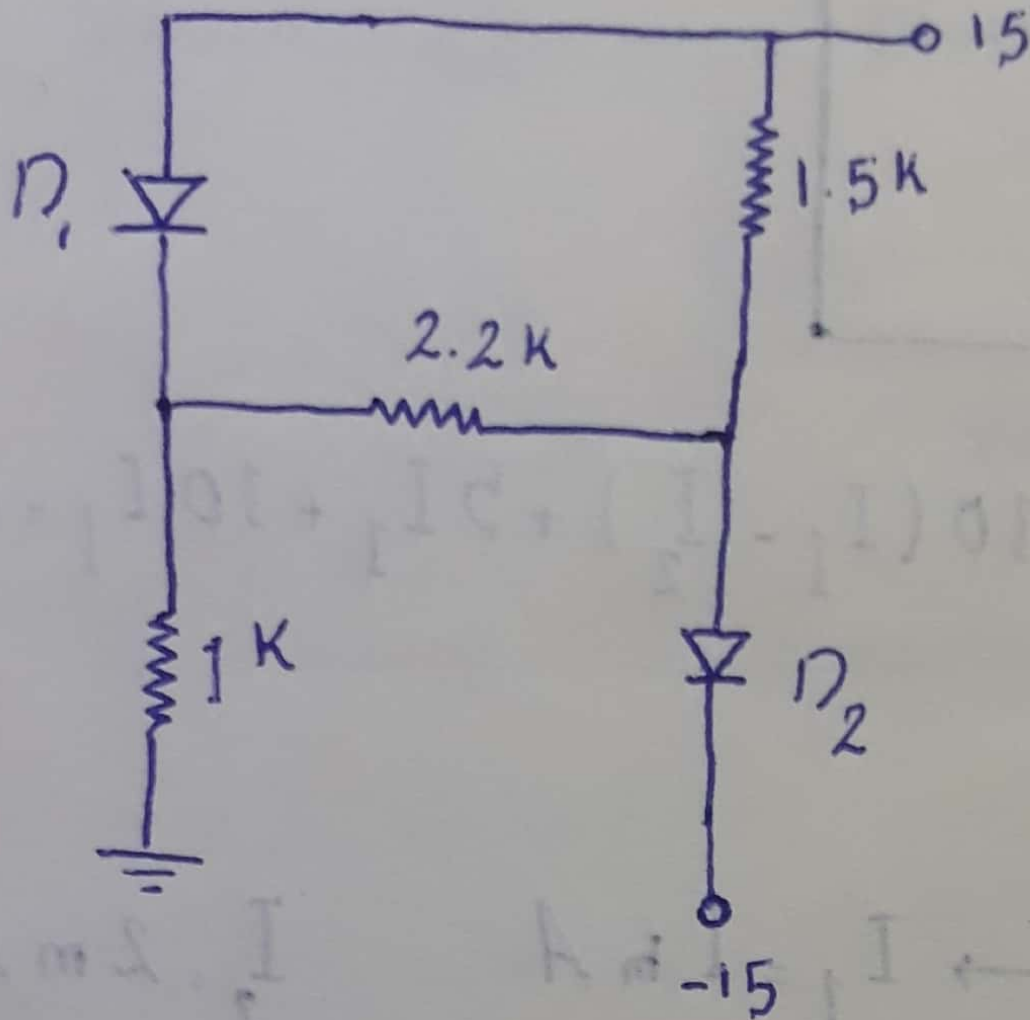Kvl @ 2: $-5 + 10 + V_{D1} = 0 \rightarrow V_{D1} = -5 < 0 \checkmark \& -5 < 0.7 \checkmark$



Assumption D_1 & D_2 ON

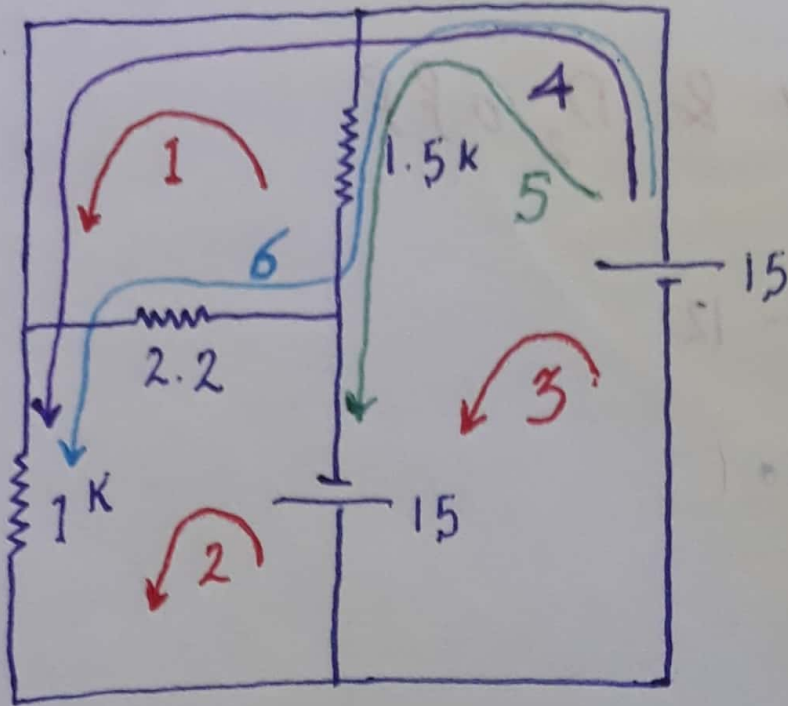

$$\text{KVL @ 4: } -15 + I_2 = 0 \rightarrow I_2 = 15 \text{ mA} \quad \text{I}$$

$$\text{KVL @ 5: } -15 + 1.5(I_3 - I_1) - 15 = 0 \rightarrow I_3 = 20 + I_1 \quad \text{II}$$

$$\text{KVL @ 6: } -15 + 1.5(I_3 - I_1) + 2.2(I_2 - I_1) + I_1 = 0 \quad \text{III}$$


I & II in III

$$\underline{I_1 = 28.6 \text{ mA}} \quad \underline{I_3 = 48.6 \text{ mA}}$$


$$I_{D1} = I_1 > 0 \checkmark$$

$$I_{D2} = I_3 - I_2 = 33.6 \text{ mA} > 0 \checkmark$$
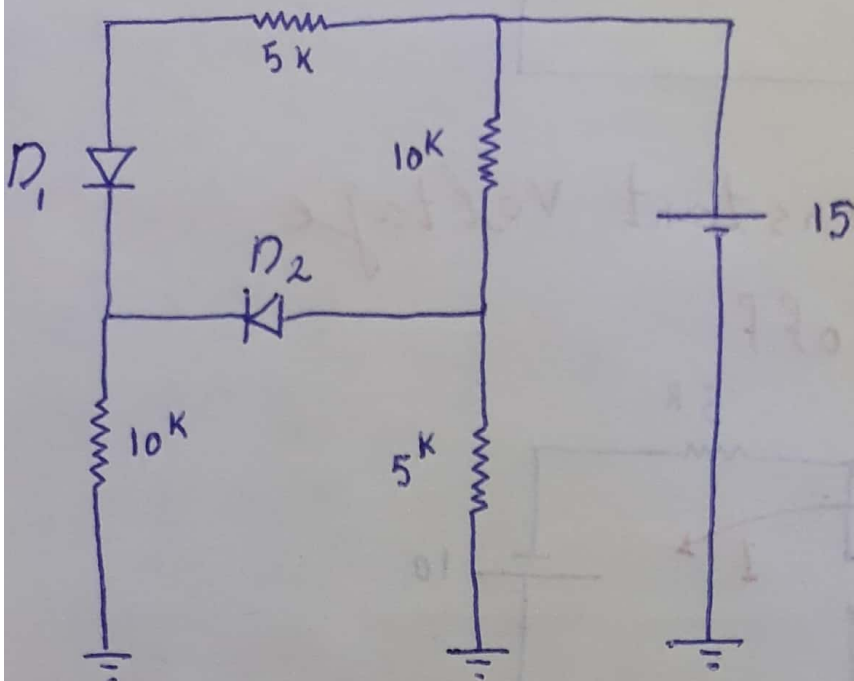
$$\underline{V = 2.2(I_1 - I_2) = 29.9} \quad \underline{I = I_{D2}}$$



D_1 ON & D_2 OFF

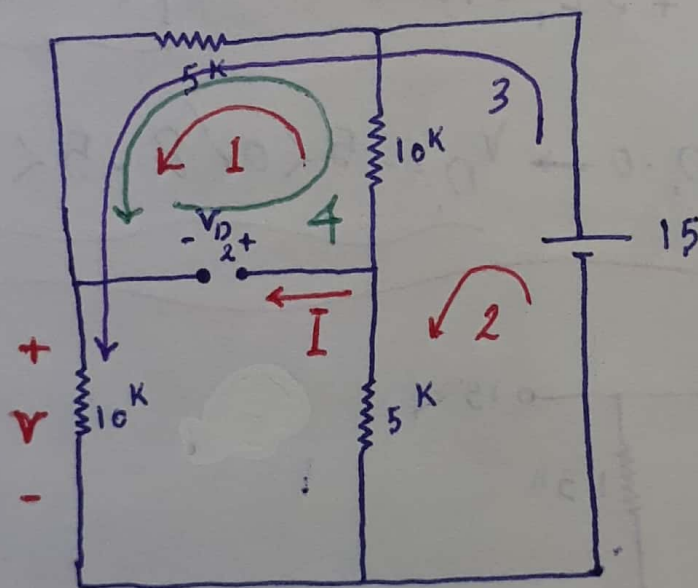

$$\text{KVL @ 1: } 5(I_1 - I_2) + 10(I_1 - I_2) + 5I_1 + 10I_1 = 0$$

$$I_2 = 2I_1$$


$$\text{KVL @ 3: } -15 + 15I_1 = 0 \rightarrow I_1 = 1 \text{ mA} \quad I_2 = 2 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_{D1} = 1 \text{ mA} > 0 \checkmark$$

$$\underline{I = 0}$$

$$\underline{V = 10 \text{ V}}$$
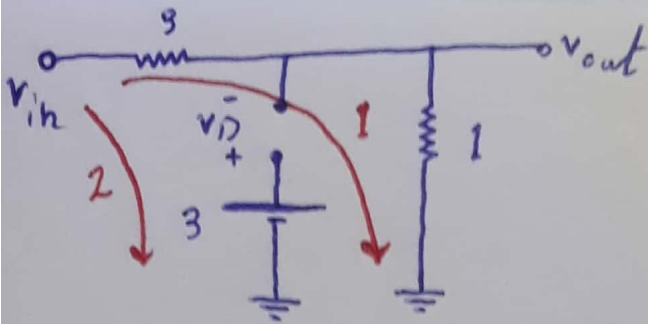
$$\text{KVL @ 4: } V_{D2} = 10(I_1 - I_2) + 5I_1 \Rightarrow V_{D2} = -5 < 0 \checkmark$$



$$v_{out} = \frac{v_{in}}{4}$$

$$\text{KVL: } -v_{in} + 4I = 0 \Rightarrow I = \frac{v_{in}}{4}$$

$$\text{KVL @ 2: } -v_{in} + 3I - v_D + 3 = 0$$

$$v_D = -\frac{3v_{in}}{4} + 3 < 0.8$$

$$v_{in} > 8.8 \quad v_{out} = \frac{v_{in}}{4}$$

$$v_{in} < 8.8 \quad v_{out} = 2.2$$

