


$$\begin{cases} V_a = 120 \angle 45^\circ \text{ V} \\ V_b = 100 \angle -15^\circ \text{ V} \\ V_{ba} = ? \rightarrow V_{ba} = V_b - V_a = (100 \angle -15^\circ) - (120 \angle 45^\circ) \\ = 100 e^{-j15} - 120 e^{j45} = 100 (\cos(-15) + j \sin(-15)) \end{cases}$$

$$= 96 - 25j - \frac{84}{10} - \frac{84}{10}j = \frac{216}{12} - \frac{98}{10}j$$

$$\Rightarrow 109 \angle -83.72^\circ = 109 \angle -83.72^\circ$$

$$\begin{cases} |r| = \sqrt{\frac{2}{12} + \frac{2}{109}} = \sqrt{0.014} \\ \theta = \tan^{-1} \left( \frac{-109}{\frac{2}{12}} \right) \approx 178.72^\circ \end{cases}$$

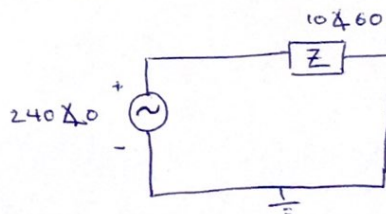$V_{ac} = 240 \text{ V}$   
 $Z = 10 \angle 60^\circ \Omega$   
 $R, X, P, Q = ? \text{ and } PF = ?$



$$Z = R + jX \Rightarrow R + jX = 10 \angle 60^\circ$$


$$= 10 e^{j60} = 10 (\cos 60 + j \sin 60) = 5 + 8.6j \begin{cases} R = 5 \Omega \\ X = 8.6 \Omega \end{cases}$$

$$V = iR \rightarrow i = \frac{V}{R} = \frac{240 \cancel{\text{V}}}{10 \cancel{\text{V}} 60} = 24 \cancel{\text{V}} - 60 \text{ A}$$

$$P = |I|^2 R = (24)^2 \times 5 = 2.88 \text{ kW} \quad , \quad Q = |X| I^2 = (24)^2 \times 8.6 = 4953.6 \text{ VAR}$$

$$PF = \cos \theta; \quad \cos \left[ \tan^{-1} \left( \frac{Q}{P} \right) \right] = \cos \left( \tan^{-1} \left( \frac{4953.6}{2880} \right) \right) = \cos(45.72) = 0.69$$

# 5

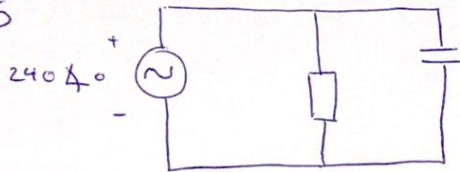

$$Q_T = Q_{\text{cap}} - Q_{\text{ind}}$$

$$Q_T = \cancel{2880} - \cancel{1250} = 3703.6 \text{ VAR}$$

$$\text{PF} = \cos \theta = \cos \left[ \tan^{-1} \left( \frac{3703.6}{2880} \right) \right] = \cos (52.13^\circ) = 0.61$$

# 15

$$\begin{cases} V_L = 440 \text{ V} \\ P = 15 \text{ hp} \\ \text{eff} \rightarrow 90\% \\ \cos \phi = 80\% \end{cases}$$

$$P, Q = ?$$

$$P = 15 \text{ hp} \times 746 = 11190 \quad \Rightarrow \quad |I| = \frac{11190}{\sqrt{3} \times 440 \times \frac{90}{100} \times \frac{80}{100}} = 20.39 \text{ A}$$

$$P = \sqrt{3} \times 440 \times 20.39 \times 0.8 = 12431 \text{ W}, \quad Q = \sqrt{3} \times 440 \times 20.39 \times 0.6 = 9324 \text{ VAR}$$

# 16

$$\begin{cases} Z = 0.3 + j1 \Omega \\ V_{L-L} = ? \end{cases}$$

$$I = 20.39 (0.8 - j0.6) = 16.31 - j12.23 \text{ A}$$

$$V_{\text{line}} = 440 \text{ V} \rightarrow V_{\text{ph}} = \frac{440}{\sqrt{3}} = 254 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow 254 + 0j + (0.3 + j1)(16.31 - j12.23) = 271.1 + j12.64$$

$$V_{L-L} = \sqrt{3} (271.1 + j12.64) = 470 \angle 2.67^\circ$$

# 21

$$\begin{cases} S_{\text{base}} = 500 \text{ MVA} \\ V_b = 22 \text{ kV} \\ X = 1.1 \text{ pu} \end{cases}$$

$$Z_{\text{base}} = \frac{V_b^2}{S_{\text{base}}} = \frac{22^2}{500} = 0.986 \Omega$$

$$X_{\text{(pu)}} = \frac{X}{Z_{\text{base}}} \Rightarrow X = Z_{\text{base}} X_{\text{(pu)}} = 0.986 \times 1.1 \approx 1.065 \Omega$$

# 22

$$\begin{cases} V_o = 22 \text{ kV} \\ V_n = 20 \text{ kV} \\ S_o = 500 \text{ MVA} \\ S_n = 100 \text{ MVA} \end{cases}$$

$$X_o = 1.1 \text{ pu}$$

$$X_n = ?$$

$$\begin{aligned} X_n &= X_o \left( \frac{V_o}{V_n} \right)^2 \left( \frac{S_n}{S_o} \right) \\ &= 1.1 \left( \frac{22}{20} \right)^2 \left( \frac{100}{500} \right) \approx 0.2662 \text{ (pu)} \end{aligned}$$