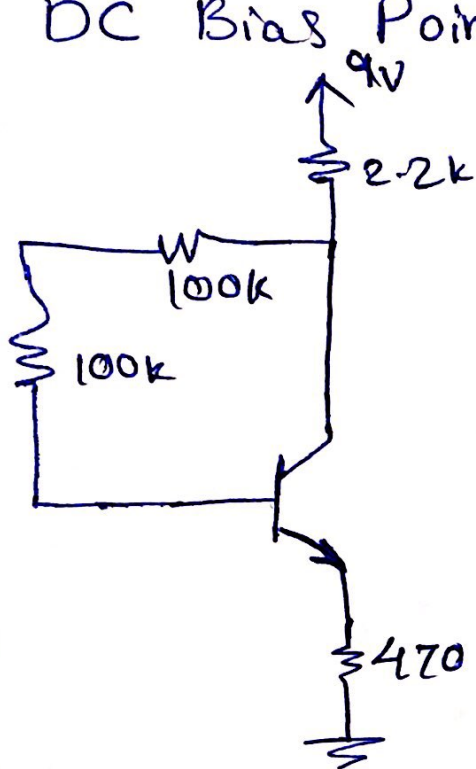


DC Bias Point (with Feed Back):



$$KVL: 9 - 2.2 I_C - 200 I_B$$


$$-0.7 - 0.47 I_C = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_C = 3.1 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow g_m = 124$$


$$\Rightarrow r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{375.5}{191.9} = 1.96 \text{ k}\Omega$$

Gain (with Feed Back):

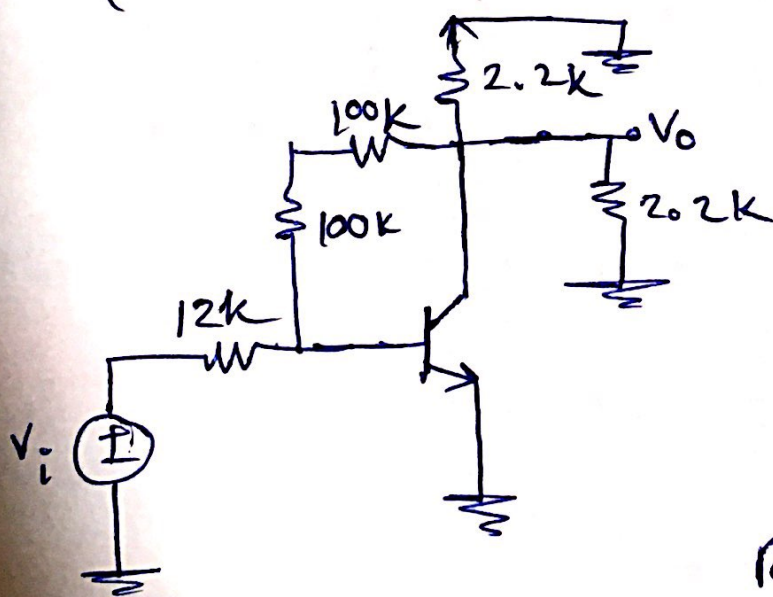


$$R_{if} = R_{zf} = 200 \text{ k}\Omega$$
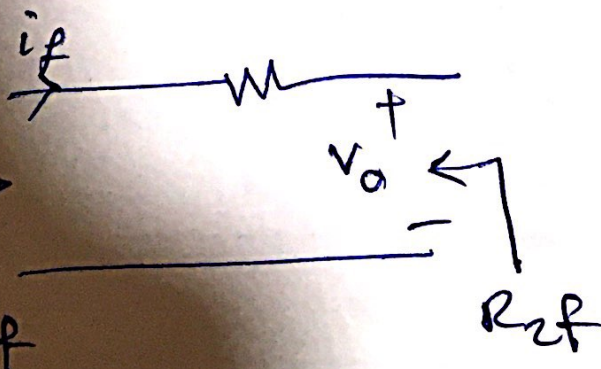
$$\beta = \frac{i_f}{V_o} = \frac{-1}{200 \text{ k}\Omega}$$



①

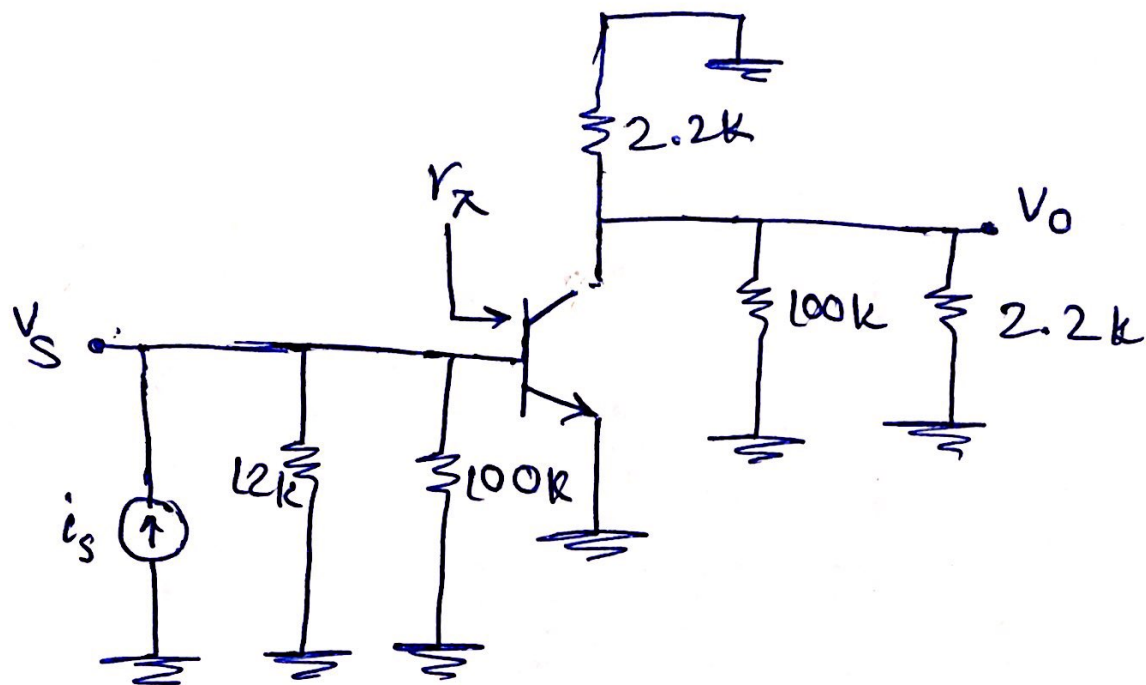

$$A_{OL} = \frac{V_O}{i_S} = R_{m_{OL}} = \frac{V_O}{V_S} \times \frac{V_S}{i_S} =$$

$$= - \frac{124}{136.4} \times (100k \parallel 2.2k \parallel 2.2k) \times (12k \parallel 100k \parallel 3k)$$


$$= - \frac{2.34}{7.8} = -319.76 \text{ K}\Omega$$

$$A_{CL} = \frac{A_{OL}}{1 + A_{OL}\beta} = \frac{-319.76}{1 + (-319.76)(\frac{1}{100})} = -76.17$$

$$\frac{V_O}{V_S} = \frac{V_O}{i_S} \times \frac{i_S}{V_S} = -76.17 \times \frac{1}{12} = -6.34$$

②

Gain (without Feedback) :

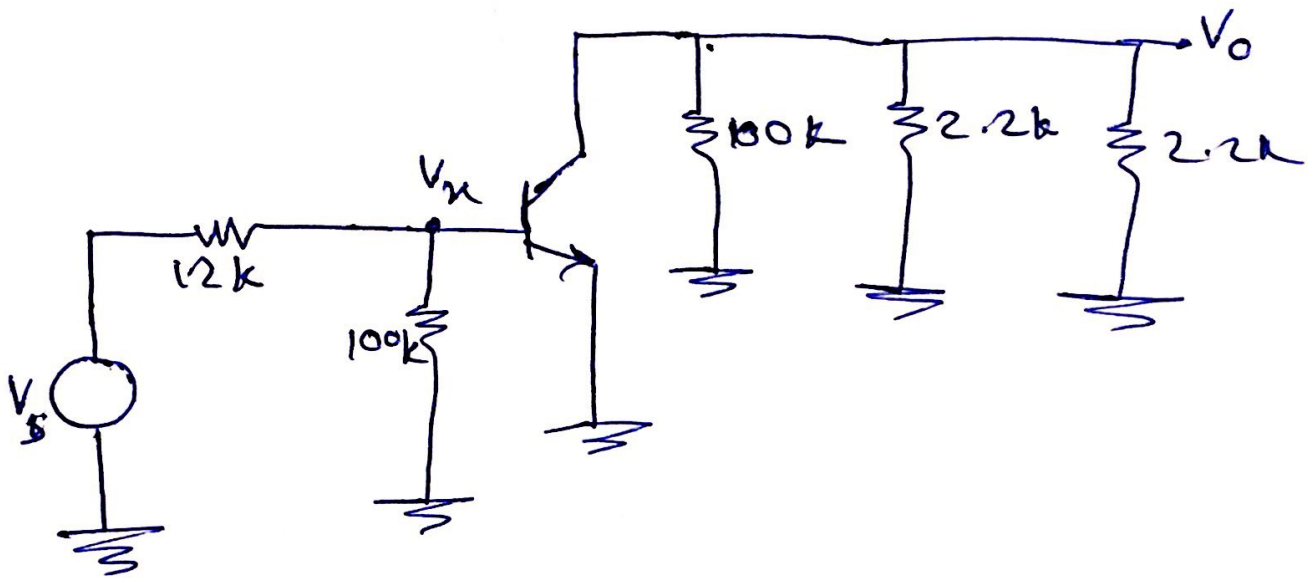

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_x} \times \frac{V_x}{V_s} = -124 \times (1.1) \times \frac{3}{3+12} =$$

$$= 27.28$$