




## مدار های الکتریکی ۱

نیم سال اول ۹۹-۰۰

پاسخ تمرین سری چهارم

تحلیل مش و گره، مدار معادل تونن و نرتن

۱.

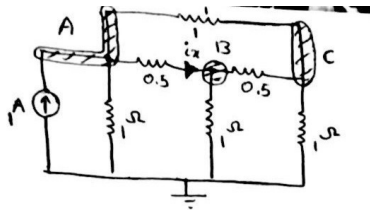

$$KCL \text{ in } A : -1 + \frac{V_A - 0}{1} + \frac{V_A - V_B}{0.5} + \frac{V_A - V_C}{1} = 0$$

$$\Rightarrow 4V_A - 2V_B - V_C = 1 \quad (I)$$

(II)

$$KCL \text{ in } B : \frac{V_B - V_A}{0.5} + \frac{V_B - 0}{1} + \frac{V_B - V_C}{0.5} = 0 \Rightarrow 5V_B - 2V_A - 2V_C = 0$$


$$KCL \text{ in } C : \frac{V_C - 0}{1} + \frac{V_C - V_B}{0.5} + \frac{V_C - V_A}{1} = 0 \Rightarrow 4V_C - 2V_B - V_A = 0 \quad (III)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 4V_A - 2V_B - V_C = 0 \\ -2V_A + 5V_B - 2V_C = 0 \\ -V_A - 2V_B + 4V_C = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{16}{35}, V_B = \frac{2}{7}, V_C = \frac{9}{35}$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{V_A - V_B}{0.5} = 2V_A - 2V_B = \frac{32}{35} - \frac{4}{7} = \frac{12}{35} A$$

۲.

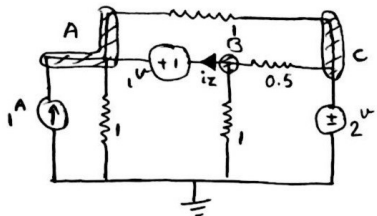


\* اگر منبع بی اثر در غیر مربع، منبع و سازه وجود داشته باشد، در این صورت حاصل از آنجا KCL می نویسیم \*

$$KCL \text{ in } C : \Rightarrow V_C = 2V$$

$$KCL \text{ in } A, B : -1 + \frac{V_A - 0}{1} + \frac{V_A - V_C}{1} + \frac{V_B - V_C}{0.5} + \frac{V_B - 0}{1} = 0$$

$$\begin{aligned} V_C = 2 \\ \Rightarrow 3V_B + 2V_A = 7, V_A - V_B = 1 \Rightarrow \begin{cases} 3V_B + 2V_A = 7 \\ -V_B + V_A = 1 \end{cases} \Rightarrow V_A = 2V, V_B = 1V \end{aligned}$$

۳

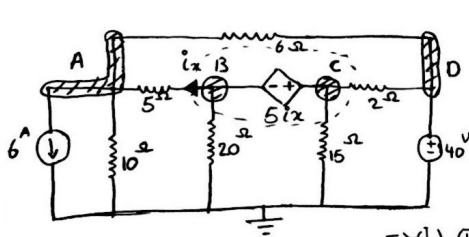

$$\text{KCL in A: } 6 + \frac{V_A - 0}{10} + \frac{V_A - V_B}{5} + \frac{V_A - 40}{6} = 0 \Rightarrow \frac{7}{15}V_A - \frac{V_B}{5} = \frac{2}{3} \quad (I)$$


$$\text{KCL in B, C: } \frac{V_B - V_A}{5} + \frac{V_B - 0}{20} + \frac{V_C - 0}{15} + \frac{V_C - 40}{2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_B}{4} - \frac{V_A}{5} + \frac{17}{30}V_C = 20 \quad (II)$$

$$\Rightarrow V_C - V_B = 5i_x = 5 \left( \frac{V_B - V_A}{5} \right) \Rightarrow V_C - 2V_B + V_A = 0 \quad (III)$$

$$\Rightarrow (I), (II), (III) \Rightarrow \underline{V_A = 10V}, \underline{V_B = 20V}, \underline{V_C = 30V}, \underline{i_x = \frac{V_B - V_A}{5} = 2}$$

۴

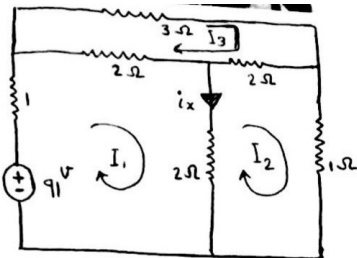

$$\text{KVL in } M_1: 91 + 2I_1 + 2(I_1 - I_3) + 2(I_1 - I_2) - 91 = 0$$

$$\Rightarrow 5I_1 - 2I_3 - 2I_2 = 91 \quad (I)$$

$$\text{KVL in } M_2: 2(I_2 - I_3) + 1 \times I_2 + 2(I_2 - I_1) = 0$$


$$\Rightarrow 5I_2 - 2I_3 - 2I_1 = 0 \quad (II)$$

$$\text{KVL in } M_3: 3 \times I_3 + 2(I_3 - I_2) + 2(I_3 - I_1) = 0$$

$$\Rightarrow 7I_3 - 2I_2 - 2I_1 = 0 \quad (III) \quad \begin{cases} 5I_1 - 2I_3 - 2I_2 = 91 \\ 4I_2 - I_3 - 2I_1 = 0 \\ 7I_3 - 2I_2 - 2I_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow I_1 = 31A, I_2 = 18A, I_3 = 14A$$

$$\Rightarrow i_x = I_1 - I_2 = 31 - 18 = 13A$$

۵

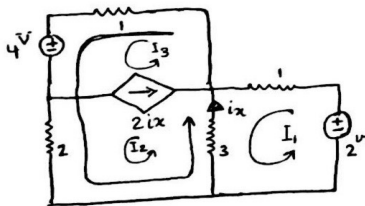

\* المربع جریال بین دو منبع مشدّد بود، در منبع مرکب حاصل از این دو منبع می‌نویسیم \*

$$\text{KVL in } M_1: 4 + 2I_1 + 3(I_1 - I_2) - 2 = 0$$

$$\Rightarrow 4I_1 - 3I_2 = 2 \quad (I)$$

$$\text{KVL in } M_2, M_3: 1 \times I_3 + 4 + 2 \times I_2 + 3(I_2 - I_1) = 0$$


$$\Rightarrow I_3 + 5I_2 - 3I_1 = -4 \quad (II)$$

$$\Rightarrow I_3 - I_2 = 2i_x = 2(I_2 - I_1) \Rightarrow I_3 = 3I_2 - 2I_1 \quad (III)$$

$$\Rightarrow (III) \Rightarrow (II), (I): \begin{cases} 4I_1 - 3I_2 = 2 \\ I_3 + 5I_2 - 3I_1 = -4 \\ 3I_2 - 2I_1 - I_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{I_1 = \frac{4}{17}A}, \underline{I_2 = \frac{-6}{17}A}, \underline{I_3 = \frac{-26}{17}A}$$

$$\Rightarrow i_x = I_2 - I_1 = \frac{-6}{17} - \frac{4}{17} = \frac{-10}{17}A$$

۶

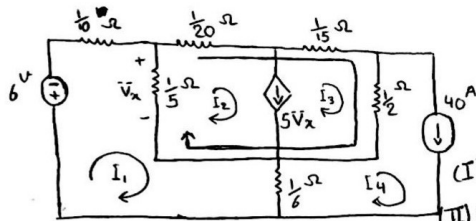

\* هرگاه یک منبع جریان ستا مطلق به یک منبع بود، در آن من KVL نمی نویسیم زیرا جریان آن من مشخص است \*  $I_4 = 40A$

$$(I) \text{ KVL in } M_1: \frac{1}{10} I_1 + \frac{1}{5} (I_1 - I_2) + \frac{1}{6} (I_1 - I_4) + 6 = 0$$


$$(II) \text{ KVL in } M_1, M_2: \frac{1}{20} I_2 + \frac{1}{15} I_3 + \frac{1}{2} (I_3 - I_4) + \frac{1}{5} (I_2 - I_1) = 0$$

$$\Rightarrow I_2 - I_3 = 5V_x = 5 \times \frac{1}{5} (I_1 - I_2) \Rightarrow I_1 + I_3 - 2I_2 = 0 \quad (III)$$

$$\Rightarrow (I), (II), (III) \Rightarrow I_1 = 10A, I_2 = 20A, I_3 = 30A, I_4 = 40A$$

$$\Rightarrow V_x = \frac{1}{5} (I_1 - I_2) = -2V$$


۷

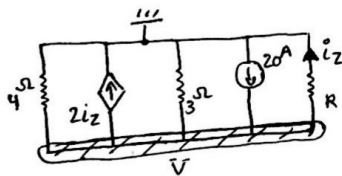

$$\text{KVL in } \bar{V}: \frac{\bar{V} - 0}{4} + 2I_z + \frac{\bar{V} - 0}{3} - 20 + \frac{\bar{V} - 0}{R} = 0$$

$$\bar{V} = 24V, I_z = \frac{\bar{V}}{R} \Rightarrow 6 + 2\left(\frac{24}{R}\right) + 8 - 20 + \frac{24}{R} = 0 \Rightarrow R = 12\Omega$$

۸

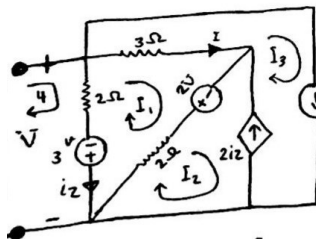


\* روش تحلیل من: KVL in  $M_1: +3 + 2I_1 + 3(I_1 - I_3) - 2 + 2(I_1 - I_2) = 0$

$$I_3 = 3 \Rightarrow 7I_1 - 2I_2 = 8 \quad (I)$$

\* منبع جریان وابسته من 2 و 3 مستند است بنابراین باید در من سب حاصل از آنها KVL بنویسیم اما از آنجایی که منبع جریان 3 و 2 سب مطلق به من شماره 3 است بنابراین من تعادل در من سب حاصل از آنها KVL نیست \*

$$\Rightarrow I_3 - I_2 = 2I_z = 2(-I_1) \Rightarrow I_2 - 2I_1 = 3 \quad (II) \Rightarrow \begin{cases} 7I_1 - 2I_2 = 8 \\ -2I_1 + I_2 = 3 \end{cases}$$

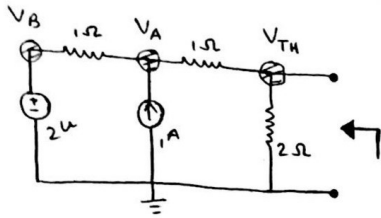
$$\Rightarrow I_1 = I = \frac{14}{3}, I_2 = \frac{37}{3} \Rightarrow \text{KVL in } M_4: -2I_1 - 3 = \frac{-28}{3} - 3 = \frac{-37}{3} = \bar{V}$$




$$\text{KCL in } V_{TH} : \frac{V_{TH}-0}{2} + \frac{V_{TH}-V_A}{1} = 0 \Rightarrow 1.5V_{TH} = V_A \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V_A : -1 + \frac{V_A-V_{TH}}{1} + \frac{V_A-2}{1} = 0 \Rightarrow 2V_A - V_{TH} = 3 \quad (II)$$


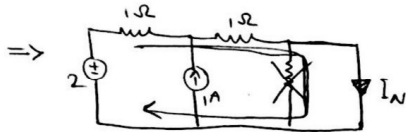
$$(I) \text{ in } (II) : 2(1.5V_{TH}) - V_{TH} = 3 \Rightarrow \underline{V_{TH} = \frac{3}{2} = 1.5V}$$


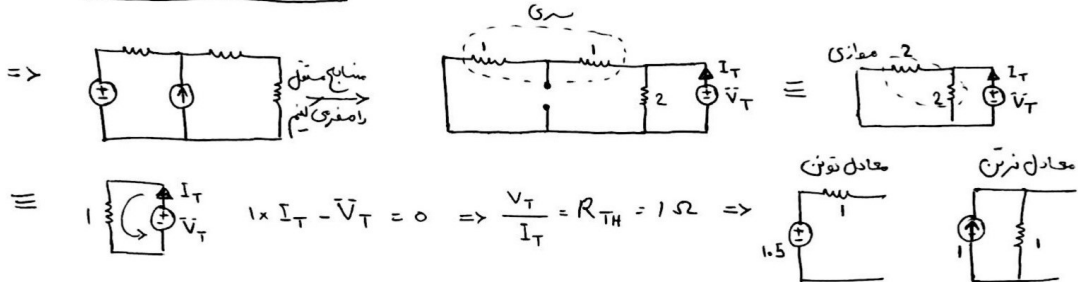
$$\text{KVL} : 1 \times I_N + 1 \times I_N = 2 \Rightarrow \underline{I_N = 1A}$$



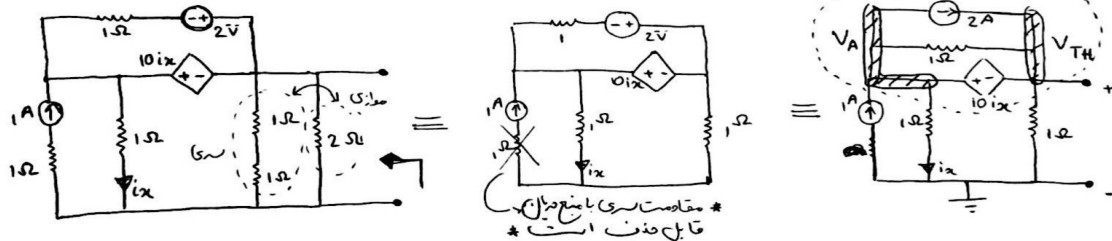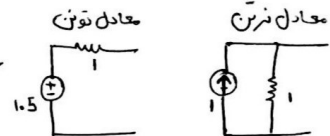
$$1 \times I_T - V_T = 0 \Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = 1\Omega \Rightarrow$$



$$\text{KCL in } V_A, V_{TH} : -1 + \frac{V_A-0}{1} + \frac{V_{TH}-0}{1} = 0 \Rightarrow V_{TH} + V_A = 1 \quad (I)$$


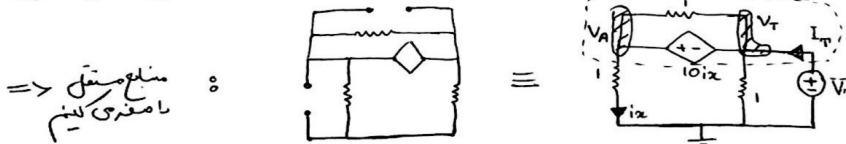
$$\Rightarrow V_A - V_{TH} = 10i_x = 10(V_A) \Rightarrow V_{TH} = -9V_A \quad (II) \xrightarrow{(II) \text{ in } (I)} V_{TH} + -\frac{V_{TH}}{9} = 1 \Rightarrow \underline{V_{TH} = \frac{9}{8}V}$$



$$\text{KCL in } V_A, V_T : \frac{V_A-0}{1} + \frac{V_T-0}{1} - I_T = 0 \Rightarrow V_A + V_T = I_T \quad (I)$$

$$\Rightarrow V_A - V_T = 10i_x = 10V_A \rightarrow V_T = -9V_A \quad (II) \xrightarrow{(II) \text{ in } (I)} \frac{1}{9}V_T + V_T = I_T$$
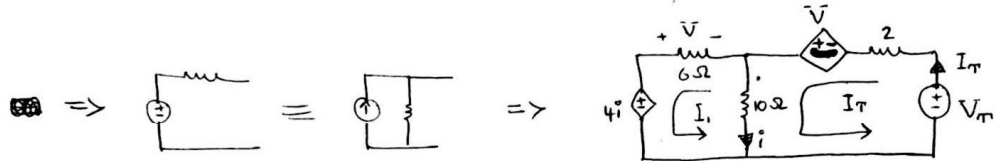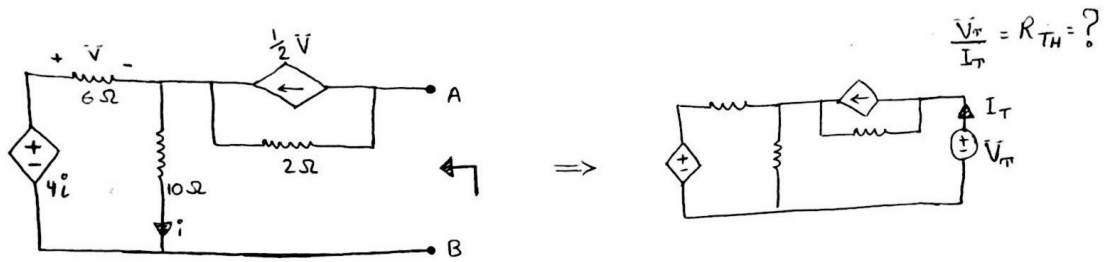
$$\Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = \frac{9}{8}\Omega \Rightarrow \underline{V_{TH} = R_{TH} \times I_N \Rightarrow I_N = \frac{\frac{9}{8}}{\frac{9}{8}} = 1A}$$



$$\text{KVL in } I_T: -V_T + 2I_T - V + 10(I_T - I_1) = 0 \quad \underline{V = -6I_1} \rightarrow 12I_T - 4I_1 = V_T \quad (I)$$

$$\text{KVL in } I_1: +4i + 10(I_1 - I_T) + 6I_1 = 0 \quad \underline{i = I_T - I_1} \rightarrow 10I_1 - 10I_T + 6I_1 + 4I_T - 4I_1 = 0$$

$$= 12I_1 = 6I_T \Rightarrow I_T = 2I_1 \quad (II) \quad \xrightarrow{(II) \text{ in } (I)} 12I_T - 4\left(\frac{I_T}{2}\right) = V_T \Rightarrow 10I_T = V_T$$

$$\Rightarrow \underline{\frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = 10 \Omega}$$