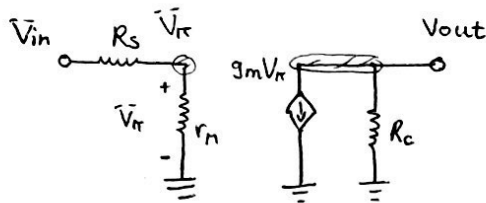


#1



$$\text{KCL @ } V_{out} : +g_m V_{\pi} + \frac{V_{out}}{R_c} = 0 \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } V_{\pi} : \frac{V_{\pi}}{r_{\pi}} + \frac{V_{\pi} - V_{in}}{R_S} = 0$$



$$\Rightarrow V_{\pi} \left( \frac{1}{r_{\pi}} + \frac{1}{R_S} \right) = \frac{V_{in}}{R_S}$$

$$\underbrace{\frac{1}{r_{\pi} \parallel R_S}}$$


$$\Rightarrow V_{\pi} = \frac{r_{\pi} \parallel R_S}{R_S} \cdot V_{in} \quad (II)$$

$$(II) \text{ in } (I) \Rightarrow g_m \left( \frac{r_{\pi} \parallel R_S}{R_S} \cdot V_{in} \right) + \frac{V_{out}}{R_c} = 0 \Rightarrow V_{out} = \frac{-g_m V_{in} R_c}{R_S} \cdot r_{\pi} \parallel R_S$$

#2

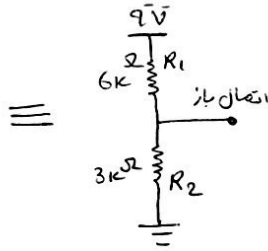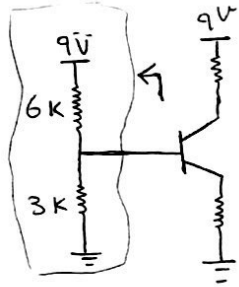

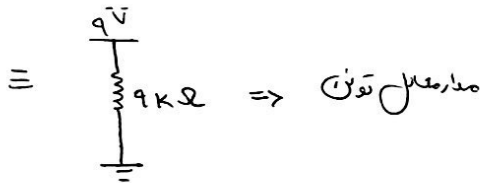
$$\begin{cases} V_{TH} = 9V \\ R_{TH} = R_1 \parallel R_2 = 6k \parallel 3k = 2k \end{cases}$$



التيار المطلوب

9A/500V


#3

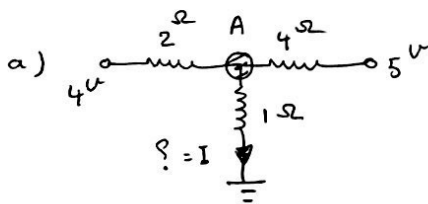

$$\text{KCL @ } A : \frac{V_A - 4}{2} + \frac{V_A - 5}{4} + V_A = 0$$

$$\Rightarrow V_A = \frac{13}{4} = 3.25V \quad I = \frac{V_A - 0}{1}$$

$$I = V_A = 3.25V$$

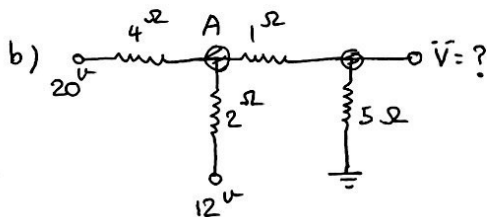


$$\text{KCL @ } V_A : \frac{V_A - 20}{4} + \frac{V_A - 12}{2} + \frac{V_A - \bar{V}}{1} = 0$$

$$\Rightarrow 7V_A - 4\bar{V} = 44 \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } \bar{V} : \frac{\bar{V}}{5} + \frac{\bar{V} - V_A}{1} = 0 \Rightarrow V_A = \frac{6}{5} \bar{V} = 1.2\bar{V} \quad (II)$$


$$(II) \text{ in } (I) \Rightarrow 7(1.2\bar{V}) - 4\bar{V} = 44 \Rightarrow \bar{V} = 10V$$

#4

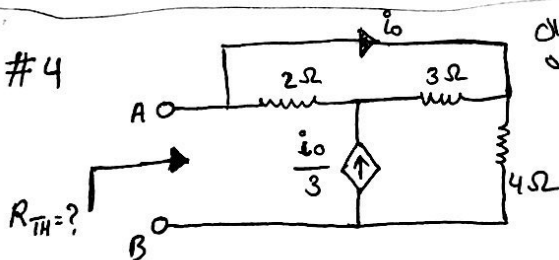


التيار المطلوب

≡

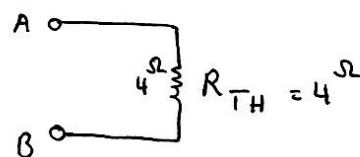

# 5

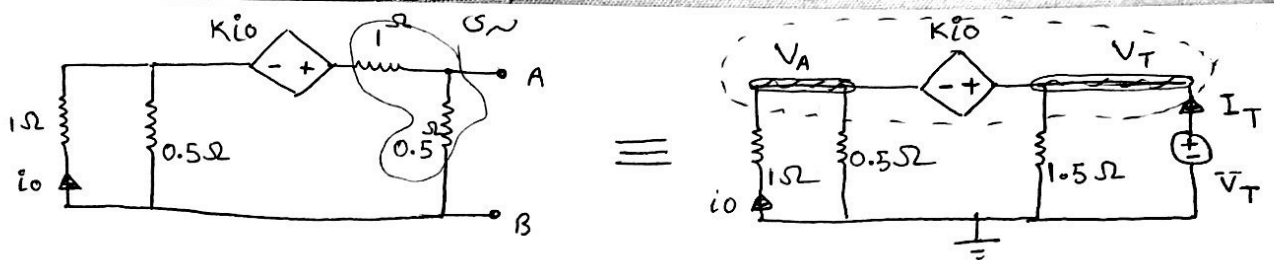


$$\text{KCL @ } V_A, V_T: -I_T + \frac{V_T}{1.5} + \frac{V_A}{0.5} + V_A = 0 \Rightarrow -I_T + \frac{V_T}{1.5} + 3V_A = 0 \quad (I)$$

$$V_T - V_A = K i_o = K \left( -\frac{(V_A - 0)}{1} \right) \Rightarrow V_T - V_A = -K V_A \Rightarrow V_A = \frac{V_T}{1-K} \quad (II)$$

$$\text{(II) in (I)} \Rightarrow -I_T + \frac{V_T}{1.5} + \frac{3V_T}{1-K} = 0 \Rightarrow V_T \left( \frac{1}{1.5} + \frac{3}{1-K} \right) = I_T \Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = \frac{1.5 - 1.5K}{5.5 - K}$$

$$\xrightarrow{K=0} R_{TH} = \frac{1.5}{5.5} = \frac{3}{11}$$

# 6

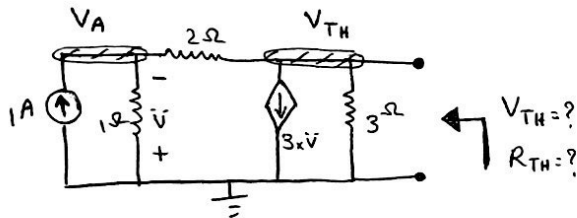

$$\text{KCL @ } V_{TH}: 3\bar{V} + \frac{V_{TH}}{3} + \frac{V_{TH} - V_A}{2} = 0 \Rightarrow \frac{V_A - \bar{V}}{2} = 0$$

$$= 3\bar{V} + \frac{V_{TH}}{3} + \frac{V_{TH}}{2} + \frac{V}{2} = 3.5\bar{V} + \frac{5}{6}V_{TH} = 0 \quad (I)$$


$$\text{KCL @ } V_A: -1 + V_A + \frac{V_A - V_{TH}}{2} = 0$$

$$\xrightarrow{V_A = -\bar{V}} -\left(1 + \frac{V_{TH}}{2}\right) = 1.5\bar{V} \Rightarrow \bar{V} = \frac{-(1 + \frac{V_{TH}}{2})}{1.5} \quad (II)$$

$$\text{(II) in (I)} \Rightarrow 3 \left( \frac{-(1 + \frac{V_{TH}}{2})}{1.5} \right) + \frac{5}{6}V_{TH} + \frac{-(1 + \frac{V_{TH}}{2})}{3} = 0$$

$$\Rightarrow -2 - V_{TH} + \frac{5}{6}V_{TH} - \frac{1}{3} - \frac{V_{TH}}{6} = 0 \Rightarrow V_{TH} = \frac{-42}{6} = -7 \text{ V}$$
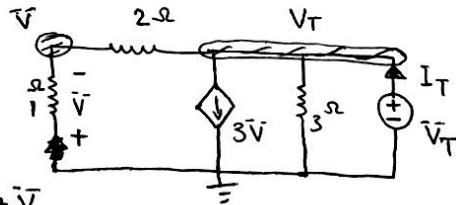
$$R_{TH} = ? \rightarrow \text{shorting} = 0 \rightarrow$$




$$\text{KCL @ } V_T: +3\bar{V} + \frac{V_T}{3} - I_T + \frac{V_T + \bar{V}}{2} = 0 \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } \bar{V}: -\bar{V} + \frac{-\bar{V} - V_T}{2} = 0 \Rightarrow -1.5\bar{V} = \frac{V_T}{2} \Rightarrow \bar{V} = \frac{-1}{3}V_T \quad (II)$$

$$\text{(II) in (I)} \Rightarrow 3 \left( \frac{-1}{3}V_T \right) + \frac{1}{3}V_T - I_T + \frac{1}{2}V_T + \frac{1}{2} \left( \frac{-1}{3}V_T \right) = 0 = -V_T + \frac{1}{3}V_T + \frac{1}{2}V_T - \frac{1}{6}V_T = I_T$$
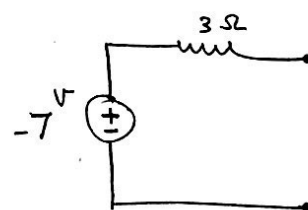
$$= \frac{-1}{3}V_T = I_T \Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = -3 \Omega$$



مدار معادل تون