


بالعربي

منا دینور

۹۸۱۴۳۵۳۰

کونیتر دوم یالس

#1

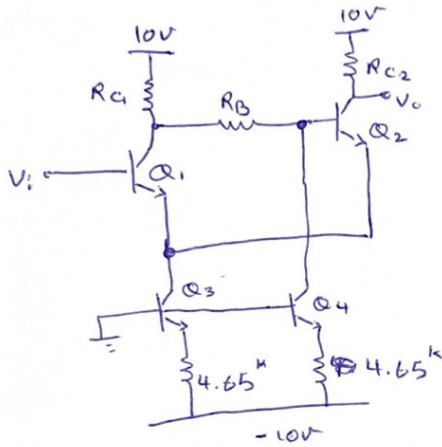


$$V_{BE} = 0.7V$$

$$\beta = 100$$

$$V_T = 0.5V$$
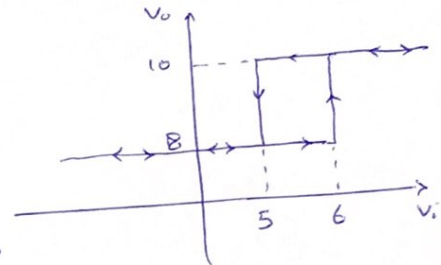
$$\begin{cases} UTP = 10 \\ LTP = 8 \end{cases}$$





$$V_{B3} = V_{B4} = 0V \Rightarrow V_{E3} = V_{E4} = 0 - 0.7 = -0.7V$$

$$I_{Q3} = \frac{V_{E3} + 10}{4.65k} = \frac{-0.7 + 10}{4.65} = 2mA \quad I_{Q4} = 2mA$$

$$\text{فرض: } \begin{cases} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{on (مستطاع)} \end{cases} \Rightarrow$$
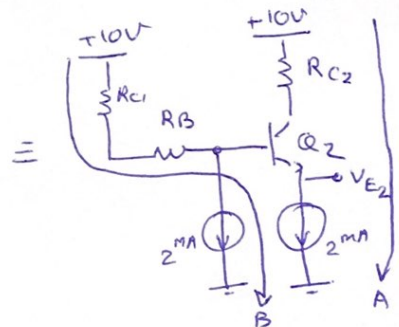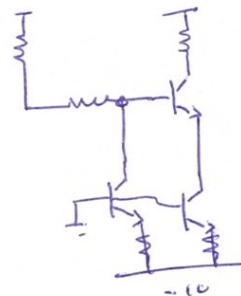
$$\Rightarrow I_{E2} \approx I_{C2} = 2mA$$




$$\Rightarrow V_i = UTP = V_{E2} + 0.7 \Rightarrow V_{E2} = 10 - 0.7 = 9.3 \Rightarrow V_E = 9.3$$

$$A: KVL: 10 = R_{C2}(2mA) + 0.2 + 9.3 \Rightarrow R_{C2} = \frac{0.5}{2} = 0.25k\Omega = 250\Omega$$

$$B: KVL: -10 + R_{C1}I + R_B I + 0.7 + 9.3 = 0$$

$$\Rightarrow (R_{C1} + R_B)I = 0 \quad \frac{I = 2 + I_B}{I_B = 0.019} \Rightarrow R_{C1} + R_B (2.019) = 0$$
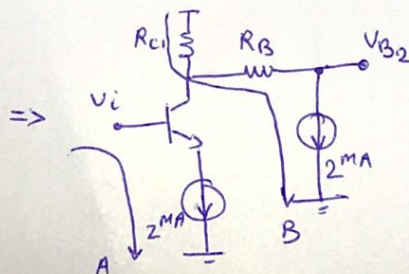
$$\text{فرض: } \begin{cases} Q_1: \text{on} \\ Q_2: \text{off} \end{cases} \Rightarrow$$



$$KVL \text{ in A: } -V_i + 0.7 + V_E = 0$$

$$V_{B2} = V_E + 0.7 \Rightarrow V_E = V_i - 0.7$$

$$V_{B2} = V_i = LTP = 5V$$

1. دالة : KVL in B: $-10 + R_{C1} I + R_B I + 5 = 0$

$I = 2^{mA} + I_E = 4^{mA}$
 $\rightarrow -10 + 4^{mA} (R_{C1} + R_B) + 5 = 0$

$$\boxed{4R_{C1} + 4R_B = 5}$$

\Rightarrow

$$\begin{cases} 4R_{C1} + 4R_B = 5 \\ 2.019R_{C1} + 2.019R_B = 0 \end{cases}$$

النتيجة
 \rightarrow

$R_{C1} = 1.7^k, R_B = 0.5^k$