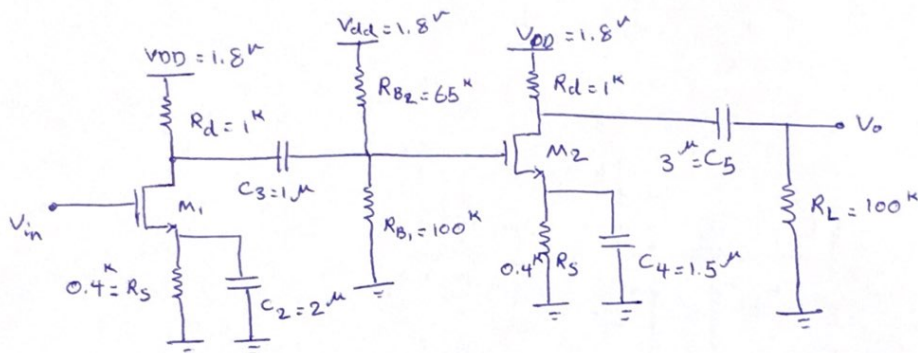


الطيف

رنا اديني

9/11/2023

صفحة ٢، ٣




$|V_{th}| = 2V$
نصف جهد

$\kappa' = 2$

$$\begin{cases} W_{1,2} = 28 \mu m \\ L_{1,2} = 180 nm \end{cases} \rightarrow \frac{W}{L} = 155$$

dc Analysis:

نصف جهد $\rightarrow 5V$

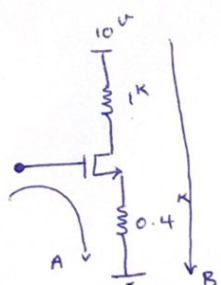

$$KVL @ A: -1 + V_{GS1} + 0.4 I_{D1} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{GS1} = 5 - 0.4 I_{D1}} \quad (1)$$

$$I_D = \frac{\kappa'}{2} \frac{W}{L} (V_{GS1} - V_{th})^2 = \frac{2}{2} \cdot \frac{1400}{9} (5 - 0.4 I_D - 2)^2$$


$$\Rightarrow \begin{cases} I_D = 8 mA \\ I_D = 7 mA \end{cases} \rightarrow \begin{matrix} 2.2 \\ \uparrow \\ V_{GS} - V_{th} \\ 2 \end{matrix}$$

$$\Rightarrow V_{DS} = 10 - 7 - 2.8 = 0.2 \Rightarrow V_{GS} - V_{th} = 2$$

$$KVL @ B: -10 + 1k(7m) + V_{DS} + 0.4(7m) = 0$$

$$g_{m1} = \frac{2I_{D1}}{V_{GS1} - V_{th}} = \frac{2 \times 7}{2.2 - 2} = 70 \text{ mmho}$$

$$\boxed{r_{ds} = r_o = \infty}$$

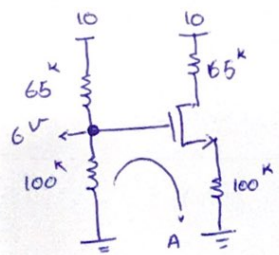


$$V_G = \frac{100}{100+65} \times 10 = 6V$$

$$KVL @ A: -6 + V_{GS2} + 100k I_{D2} = 0 \Rightarrow V_{GS2} = 6 - 100k I_{D2}$$

$$\Rightarrow I_{D2} = \frac{\kappa_2}{2} \frac{W}{L} (V_{GS2} - V_{th})^2 = \frac{1400}{9} [6 - 100k I_{D2} - 2]^2 \rightarrow \begin{cases} I_D = 0.04 mA \\ I_D = 0.03 mA \end{cases}$$


$$I_{D2} = 0.03 mA \rightarrow g_{m2} = \frac{2 \times 0.03}{3 - 2} = 0.06 \text{ mmho}$$

ac analysis:

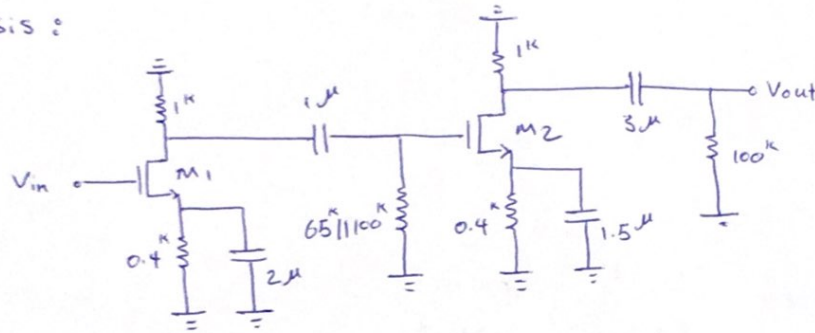

$$A_{V_o}(s) = A_{V_o} \cdot A_{V_L}(s)$$

$A_{V_o} = ?$

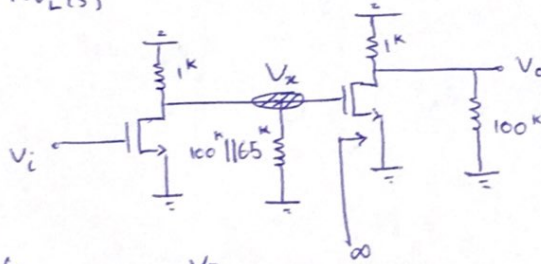

$$A_{V_o} = \frac{V_o}{V_x} \times \frac{V_x}{V_i} \Rightarrow \frac{V_o}{V_x} = -g_{m2} R_D = -0.06 [100k \parallel 1k] \approx -0.06$$

$$\frac{V_x}{V_i} = -g_{m1} R_D = -70 (100k \parallel 65k \parallel 1k) \approx -70 \Rightarrow A_{V_o} = -70 (0.06) = 4.2$$

$$A_{V_L}(s) = \frac{(s+z_1)(s+z_2)(s+z_3)(s+z_4)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)(s+p_4)}$$

$$P_1 = \frac{1}{z_1} = \frac{1}{R_{th} C_{th}} = \frac{1}{\left[\frac{1}{g_{m1}} \parallel 0.4k\right] C_{th}} = \frac{1}{2\mu \cdot (14\mu)} = 35.71 \text{ kHz}$$

$$P_2 = \frac{1}{z_2} = \frac{1}{R_{th} C_{th}} = \frac{1}{C_{th} \cdot [1k + 65k \parallel 100k]} = \frac{1}{1\mu \cdot 40k} = 25 \text{ Hz}$$

$$P_3 = \frac{1}{z_3} = \frac{1}{R_{th} C_{th}} = \frac{1}{C_{th} (0.4k \parallel \frac{1}{g_{m2}})} = \frac{1}{1.5\mu \cdot 0.4k} = 1.6 \text{ kHz}$$

$$P_4 = \frac{1}{z_4} = \frac{1}{R_{th} C_{th}} = \frac{1}{C_{th} (1k + 100k)} = \frac{1}{3\mu \cdot 101k} = 303 \text{ Hz}$$


$$Z_1 = \frac{1}{0.4} + 2\mu s = 0 \Rightarrow s = -1.25 \text{ kHz}$$

$$Z_2 = \frac{1}{0.4} + 1.5\mu s = 0 \Rightarrow s = -1.6 \text{ kHz}$$


$$\Rightarrow A_{V_L}(s) = \frac{s^2 (s-1.25)(s-1.6)}{(s+25)(s+303)(s+1.6)(s+35.71)}$$

$$\Rightarrow A_{V}(s) = A_{V_o} \cdot A_{V_L}(s) = 4.2 \cdot \frac{s^2 [(s+1.25)(s-1.6)]}{(s+25)(s+303)(s+1.6)(s+35.71)}$$

$$\beta = 100$$

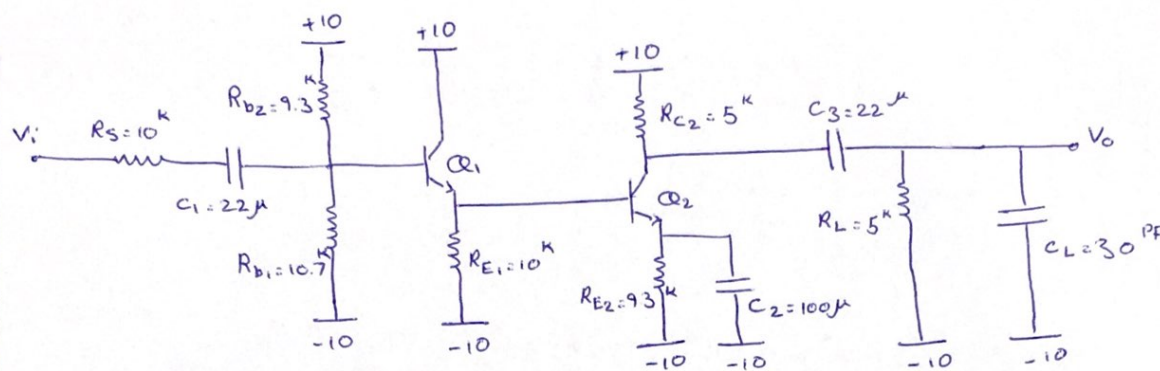

dc analysis :

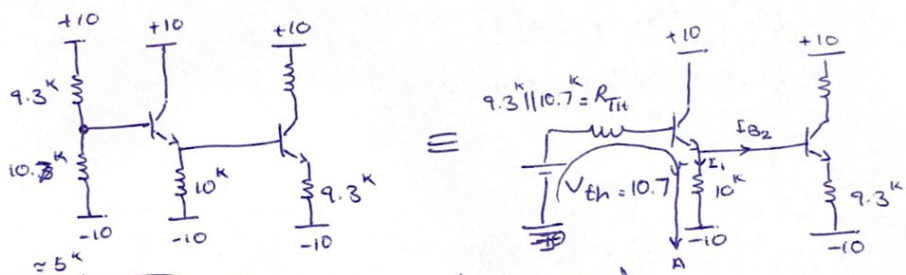

KVL @ A: $-10.7 + (9.3k || 10.7k) \cdot \frac{I_{C1}}{100} + 0.7 + 10(I_{C1} - \frac{I_{C2}}{100}) - 10 = 0$

$\Rightarrow -10.7 + \frac{5I_{C1}}{100} + 0.7 + 10I_{C1} - \frac{I_{C2}}{10} - 10 = 0 \Rightarrow 10.05I_{C1} - 0.1I_{C2} = 20 \quad (I)$


KVL @ B: $-10.7 + 5 \cdot \frac{I_{C1}}{100} + 0.7 + 0.7 + 9.3I_{C2} - 10 = 0$

$\Rightarrow 0.05I_{C1} + 9.3I_{C2} = 19.3 \quad (II) \xrightarrow{(I), (II)} \begin{cases} I_{C1} = 2.01 \text{ mA} \\ I_{C2} = 2.06 \text{ mA} \end{cases}$

$\begin{cases} r_{\pi 1} = \frac{\beta}{g_{m1}} = \frac{100}{80.4} = 1.24 \text{ k}\Omega \\ g_{m1} = 40I_{C1} = 80.4 \text{ mho} \end{cases}$


$\begin{cases} g_{m2} = 40(2.06) = 82.4 \text{ mho} \\ r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m2}} = \frac{100}{82.4} = 1.21 \text{ k}\Omega \end{cases}$


ac Analysis :

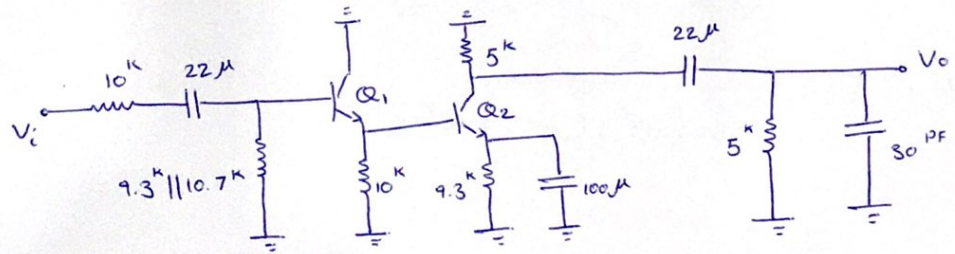

$A_V(s) = A_{V_o} \cdot A_{V_L}(s)$

$A_{V_o} :$

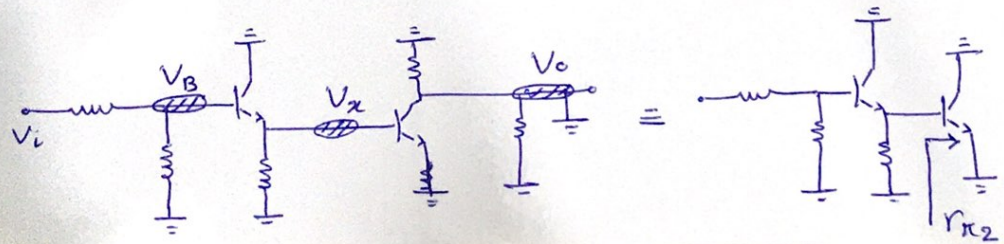

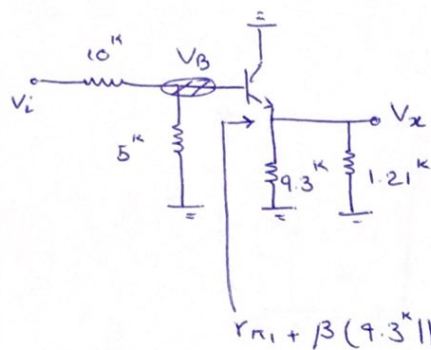

$$A_{V_o} = \frac{V_X}{V_B} \times \frac{V_B}{V_i} = \left[\frac{1.21 \parallel 9.3}{(1.21 \parallel 9.3) + \frac{1}{80.4}} \right] \times \left[\frac{5^k \parallel 108.24}{(5^k \parallel 108.4) + 10^k} \right]$$

$$= 0.3$$

$$r_{\pi 1} + \beta(9.3^k \parallel 1.21^k) \approx 1.24^k + 100(1.07^k) \approx 108.24^k$$

$$A_{V_L}(s) = \frac{(S+Z_1)(S+Z_2)(S+Z_3)(S+Z_4)}{(S+P_1)(S+P_2)(S+P_3)(S+P_4)}$$

$$P_1 = \frac{1}{\tau_1} = \frac{1}{R_{th}C_{th}} = \frac{1}{C_{th} \cdot [10^k + 9.3^k \parallel 10.7^k \parallel 108.24^k]} = \frac{1}{22^{\mu} \times 14.75^k} = 3.08^{Hz}$$

$$P_2 = \frac{1}{\tau_2} = \frac{1}{R_{th}C_{th}} = \frac{1}{100^{\mu} \cdot [9.3^k \parallel \frac{1}{82.4}]} = \frac{1}{100^{\mu} \times 12} = 1^{kHz}$$

$$P_3 = \frac{1}{\tau_3} = \frac{1}{R_{th}C_{th}} = \frac{1}{(22^{\mu} + 30^{\mu}) \cdot [5^k + 5^k]} = \frac{1}{20^{\mu} \times 10^k} = 5^{Hz}$$

$$P_4 = \frac{1}{\tau_4} = \frac{1}{R_{th}C_{th}} = P_3 = 5^{Hz}$$

$$Z_1: \frac{1}{9.3^k} + 100^{\mu}S = -1^{Hz} \Rightarrow A_{V_L}(s) = \frac{s^3(s+1)}{(s+3.08)(s+5)(s+1^k)(s+5)}$$

$$\Rightarrow A_V = 0.3 \times \frac{s^3(s+1)}{(s+3.08)(s+5)^2(s+1^k)}$$