
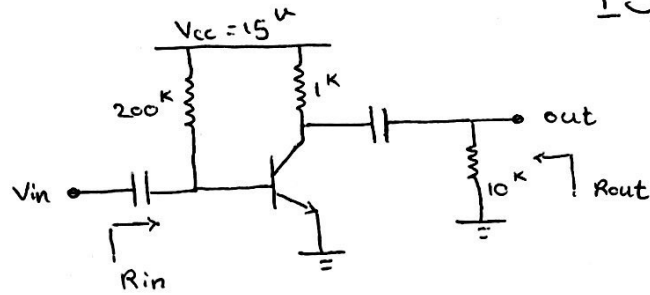


مسا اديتو
9814303
مترين ص الب
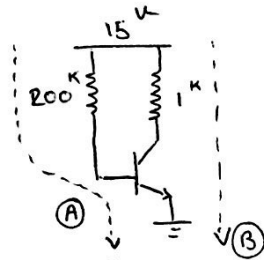
#1 determine : $\begin{cases} R_{in} = ? \\ R_{out} = ? \\ A_v = ? \end{cases}$
 $\beta = 100$



DC Analysis :




$$KVL @ A: -15 + 200 \left(\frac{I_c}{100} \right) + 0.7 = 0$$

$$\Rightarrow I_c = I_E = 7.15 \text{ mA}$$

$$KVL @ B: -15 + 1k \cdot 7.15 \text{ mA} + V_{CE} = 0 \Rightarrow V_{CE} = 7.85 \text{ V}$$

S.S Analysis :

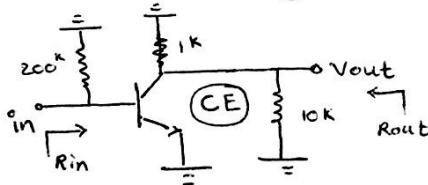


$$\begin{cases} g_m = 286 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = \frac{100}{286} \approx 0.3 \text{ k}\Omega \\ r_o = \infty \end{cases}$$

$$A_v = -g_m (R_c \parallel R_o) = -286 (201 \text{ k} \parallel \infty) = 57486 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

$$R_{in} = r_{\pi} \parallel 200 \text{ k} = 0.3 \text{ k} \parallel 200 \text{ k} = 0.3 \text{ k} \quad , \quad R_{out} = 10 \text{ k} \parallel r_o \parallel 1 \text{ k} = 10 \text{ k}$$

#2 determine : $\begin{cases} A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \\ A_i = \frac{I_{out}}{I_{in}} \end{cases}$
 $\beta = 100$

DC Analysis :

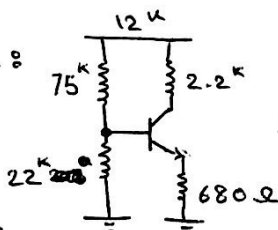


$$\begin{cases} V_{TH} = 2.7 \text{ V} \\ R_{TH} = 17 \text{ k}\Omega \end{cases}$$

$$KVL \Rightarrow I_c = I_E = 3 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow V_{CE} = 3.36 \text{ V}$$

$$\begin{cases} g_m = 120 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 0.83 \text{ k}\Omega \\ r_o = \infty \end{cases}$$

S.S Analysis :

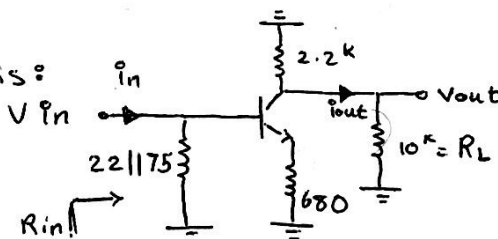

$$(CE) \Rightarrow A_v = -g_m (R_c \parallel r_o) = -120 (10 \text{ k} \parallel 2.2 \text{ k}) = -216 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$


$$A_i = A_v \times \frac{R_{in}}{10 \text{ k}}$$

#2 $R_{in} = (22 \parallel 75) \parallel (r_{\pi} + (\beta + 1)R_E) = 17 \text{ k} \parallel 68 \text{ k} = 13.6 \text{ k}\Omega$

$\Rightarrow A_i = \frac{i_{out}}{i_{in}} = A_v \times \frac{R_{in}}{R_L} = -216 \times \frac{13.6 \text{ k}}{10 \text{ k}} = -293.76 \text{ } \frac{\text{A}}{\text{A}}$
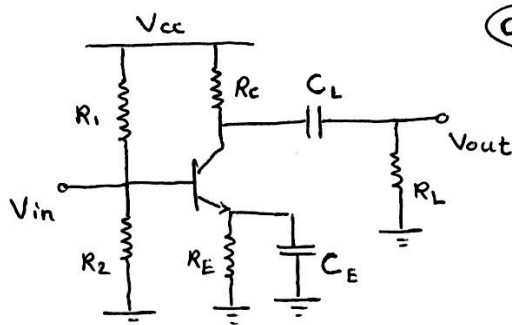
#3


$V_{CE, \text{sat}} = 0 \text{ V}$
 $V_T = 25 \text{ mV}$
 $R_L = 1 \text{ k}\Omega$
 $A_v = 48 \text{ } \frac{\text{V}}{\text{V}}$
 $V_{CC} = 3 \text{ V}$
 $R_C = ?$



$(CE) : A_v = -g_m (R_C \parallel r_o)$
 $= \frac{-I_E}{V_T} (R_C \parallel \frac{V_A}{I_E})$
 $= \frac{-1}{V_T} (R_C \parallel V_A)$
 $= \frac{-R_C}{V_T} \Rightarrow |R_C| = 1.2 \text{ k}$

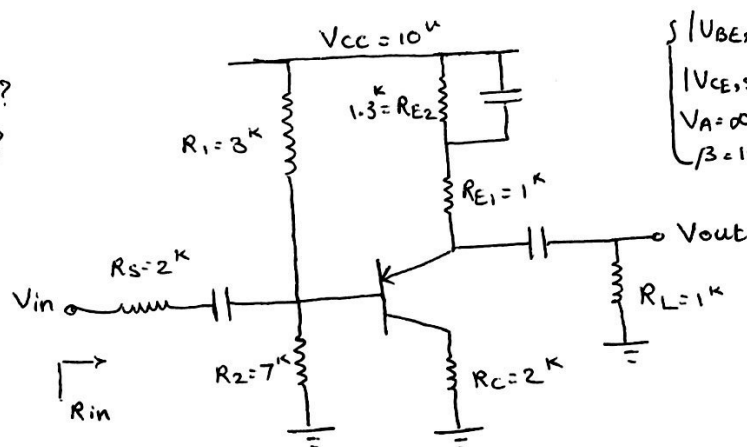
#4

determine : $\begin{cases} R_{in} = ? \\ R_{out} = ? \\ A_v = ? \end{cases}$



$|V_{BE, \text{on}}| = 0.7$
 $|V_{CE, \text{sat}}| = 0.2$
 $V_A = \infty, V_T = 25 \text{ mV}$
 $\beta = 100$

DC analysis :

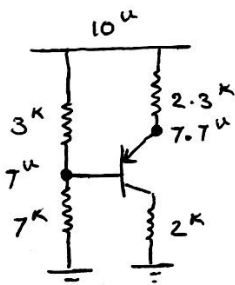


$R_{TH} = 2.1 \text{ k}$
 $\Rightarrow V_{TH} = 7 \text{ V}$

$I_C = I_E = \frac{10 - 7.7}{2.3 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$

$V_{CE} = 5.7 \text{ V} > 0.2 \Rightarrow$

$\begin{cases} g_m = 40 \text{ } \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 2.5 \text{ k} \\ r_o = \infty \end{cases}$

S.S analysis :

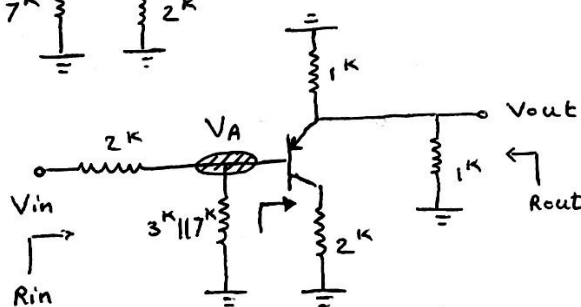


$(CC) : A_v = \frac{V_{out}}{V_A} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}}$

$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}}$

$\frac{V_{out}}{V_A} = \frac{(1 \text{ k} \parallel 1 \text{ k})}{(1 \text{ k} \parallel 1 \text{ k}) + \frac{1}{40}} \approx 1$

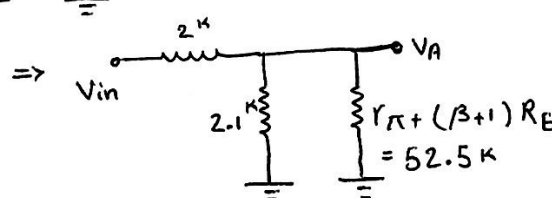$\Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 \times 0.5 = 0.5 \text{ } \frac{\text{V}}{\text{V}}$




$\frac{V_A}{V_{in}} = \frac{(2.1 \text{ k} \parallel 52.5 \text{ k})}{(2.1 \text{ k} \parallel 52.5 \text{ k}) + 2 \text{ k}} = 0.5 \text{ } \frac{\text{V}}{\text{V}}$


$R_{in} = [(r_{\pi} + (\beta + 1)R_E) \parallel 2.1 \text{ k}] + 2 \text{ k} \approx 4.1 \text{ k}\Omega$
 $R_{out} = 0.5 \text{ k} \parallel \frac{1}{g_m} \parallel 1 \text{ k} = 25 \Omega$

#5 calculate : $\begin{cases} A_v = ? \\ R_{in} = ? \\ R_{out} = ? \end{cases}$

$\beta = 100$

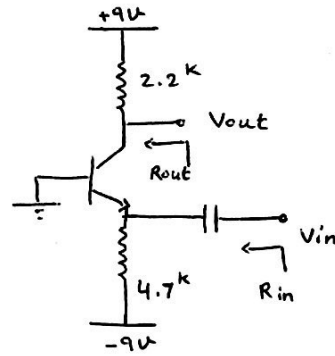


DC analysis :

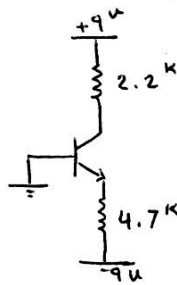

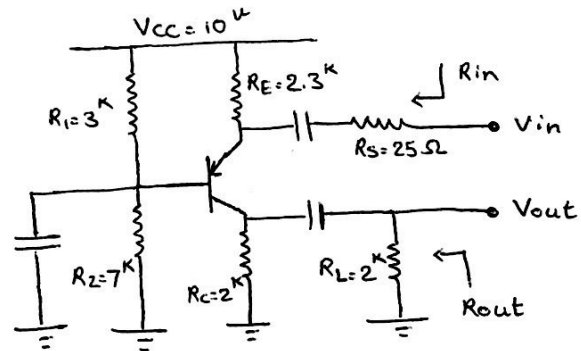
#6 determine : $\begin{cases} A_v = ? \\ R_{in} = ? \\ R_{out} = ? \end{cases}$

$\begin{cases} V_A = \infty \\ \beta = 100 \\ V_{\pi} = 25 \text{ mV} \end{cases}$



DC analysis :

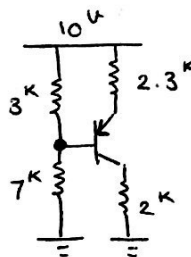



$V_{TH} = 7 \text{ V}$

$R_{TH} = 7 \text{ k} \parallel 3 \text{ k} = 2.1 \text{ k}$

$I_C = I_E = \frac{10 - 7.7}{2.3 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$


$\Rightarrow \begin{cases} g_m = 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 2.5 \text{ k} \\ r_o = \infty \end{cases}$

S.S analysis :

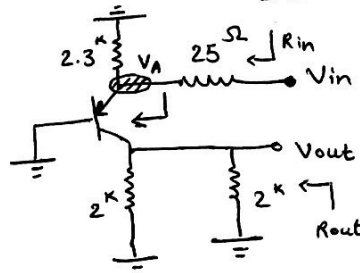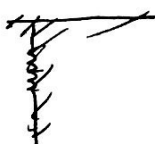

$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}}$

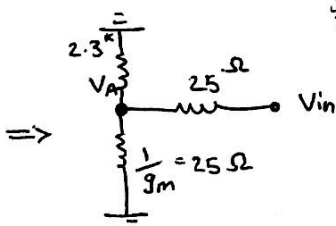$\textcircled{CB} : A_v = \frac{V_{out}}{V_A} = g_m (R_C \parallel r_o)$
 $= 40 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \times (2 \text{ k} \parallel 2 \text{ k}) = 40 \frac{\text{V}}{\text{V}}$




$\Rightarrow \frac{V_A}{V_{in}} = \frac{(25 \parallel 2.3 \text{ k})}{(25 \parallel 2.3 \text{ k}) + 25 \Omega} = 0.5$

$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = 40 \times \frac{1}{2} = 20 \frac{\text{V}}{\text{V}}$



$\Rightarrow R_{in} = (2.3 \text{ k} \parallel \frac{1}{g_m}) + 25 \Omega = 50 \Omega$, $R_{out} \stackrel{r_o = \infty}{=} 2 \text{ k} \parallel 2 \text{ k} = 1 \text{ k}$

- #7
- if Q_1 in F.A Region $\rightarrow I_{C,Q1} = 1 \text{ mA}$
 - Determine $R_C \leftrightarrow V_{CE1} = 3.3 \text{ V}$
 - $V_{out} = ?$

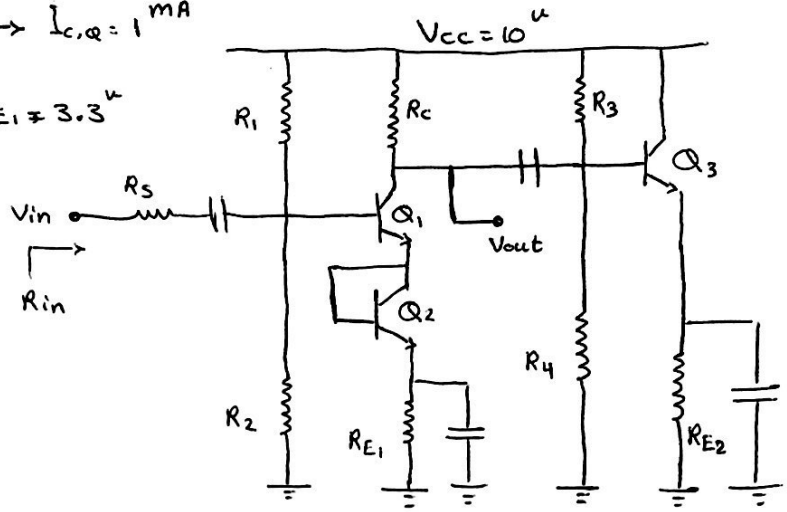$R_S = 1 \text{ k}$
 $R_1 = 7.6 \text{ k}, R_2 = 2.4 \text{ k}$
 $R_3 = R_4 = 20 \text{ k}$
 $R_{E1} = 1 \text{ k}, R_{E2} = 17.2 \text{ k}$
 $V_{BE,ON} = 0.7, V_{CE,sat} = 0.2$
 $\beta = 100, V_A = \infty$
 $V_T = 25 \text{ mV}$
 $V_{in} = 10^{-3} \sin(10^3 t)$





DC analysis:

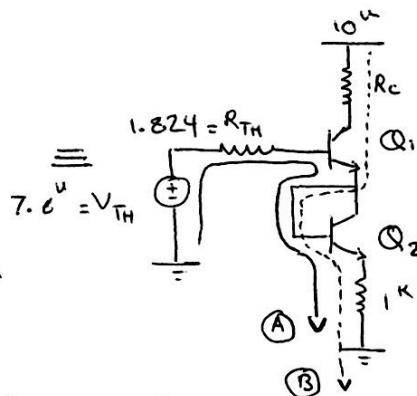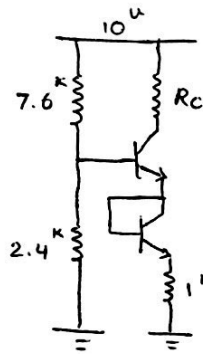


KVL in (A) $\rightarrow -7.6 + 1.824 I_{B1} + 0.7 + 0.7 + 1 \text{ k} \times I_{E2} = 0$
 $\rightarrow I_{B1} = I_{B2} = 0 \rightarrow I_{C1} = 6.2 \text{ mA}$
 $\rightarrow I_{C1} = I_{C2}$

KVL @ B: $-10 + 6.2 \text{ mA} \times R_C + 3.3 \text{ V} + 0.7 + 1 \text{ k} \times 6.2 \text{ mA} = 0 \Rightarrow |R_C| = 0.03 \text{ k} = 32 \Omega$

S.S analysis:

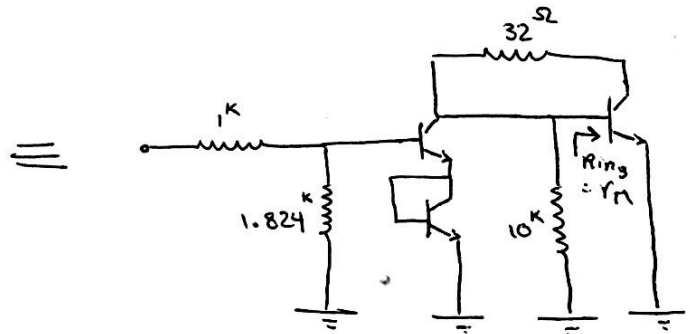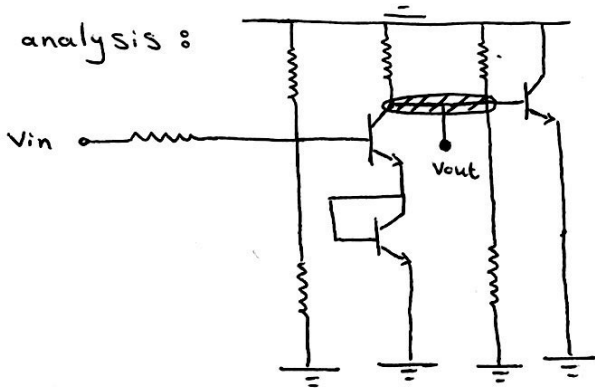

DC analysis (Q_3):

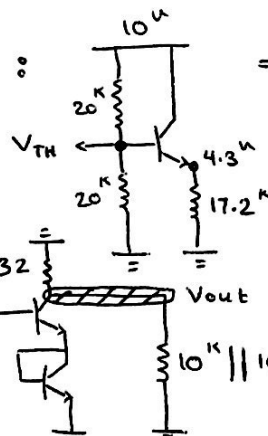

$V_{TH} = 5 \text{ V}$
 $R_{TH} = 10 \text{ k}$
 $I_{C,Q3} = 0.25 \text{ mA}$

$\Rightarrow \begin{cases} g_m = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 10 \text{ k} \\ r_o = \infty \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{ترانسستور } Q_3 \text{ بایب} \\ \text{مقدار به مقدار } r_{\pi} \\ \text{ملی شود} \end{cases}$

$\Rightarrow V_{out} = \left[\underbrace{(10 \text{ k} \parallel 10 \text{ k})}_{5 \text{ k}} \parallel 32 \Omega \times 6.2 \text{ mA} \right] = 198.4 \text{ mV}$