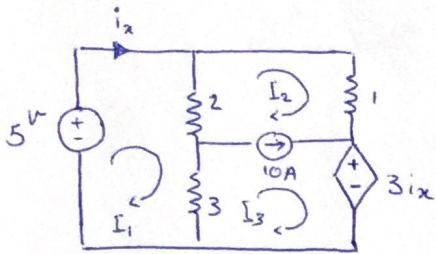


بالطيف

يا شيخ كونييه اول صدار

#1



$$\text{KVL in } I_1: -5 + 2(I_1 - I_2) + 3(I_1 - I_3) = 0$$

$$\Rightarrow \underline{5I_1 - 2I_2 - 3I_3 = 5} \quad (I)$$


$$\text{KVL in } I_2, I_3: 1 \times I_2 + 3i_x + 3(I_3 - I_1) + 2(I_2 - I_1) = 0$$

$$i_x = I_1 \rightarrow \underline{3I_2 - 2I_1 + 3I_3 = 0} \quad (II)$$

$$\text{المطابق والاربع} : \underline{I_3 - I_2 = 10} \quad (III)$$

$$\rightarrow \begin{cases} 5I_1 - 2I_2 - 3I_3 = 5 \\ -2I_1 + 3I_2 + 3I_3 = 0 \\ I_3 - I_2 = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 3 \text{ A} \\ I_2 = -4 \text{ A} \\ I_3 = 6 \text{ A} \end{cases}$$

#2

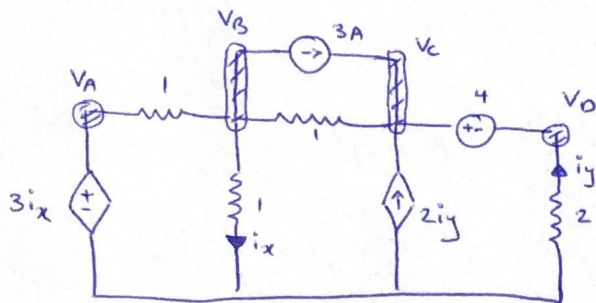

$$\begin{cases} V_A = 3i_x = 3V_B & (I) \\ V_C - V_D = 4 & (II) \end{cases}$$

$$\text{KCL in } V_B: \frac{V_B - 0}{1} + \frac{V_B - V_A}{1} + \frac{V_B - V_C}{1} + 3 = 0 \xrightarrow{V_A = 3V_B} \underline{V_C = 3V}$$

$$(II): V_D = V_C - 4 = 3 - 4 = \underline{-1V}$$

$$\text{KCL in } V_C, V_D: -3 - 2i_y + \frac{V_C - V_B}{1} + \frac{V_D - 0}{2} = 0 \xrightarrow{\substack{V_C = 3 \\ i_y = -\frac{V_D}{2}}} \frac{3}{2} V_D = V_B \Rightarrow \underline{V_B = -\frac{3}{2}}$$

$$(I) \rightarrow V_A = 3 \left(-\frac{3}{2} \right) = \underline{-\frac{9}{2}}$$