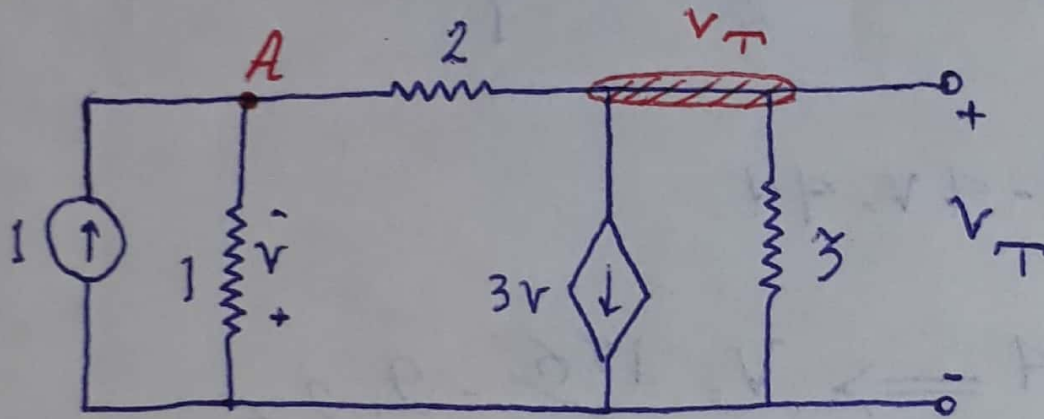


$$\text{KVL @ I: } -V_T + 2\left(-\frac{V_T}{3} - 3V + \frac{I_T}{2}\right) - V = 0$$

$$-V_T - \frac{2}{3}V_T - 6V + 2I_T - V = 0$$

$$-\frac{5}{3}V_T + 2I_T - 7\left(\frac{I_T}{2} - \frac{V_T}{6}\right) = 0$$

$$-\frac{V_T}{2} = \frac{3}{2}I_T \Rightarrow R_{th} = -3$$



$$\text{KCL @ A: } -1 + V_A + \frac{V_A - V_T}{2} = 0$$

$$\text{KCL @ } V_T: \frac{V_T - V_A}{2} + 3V + \frac{V_T}{3} = 0$$

$$V_A = -V$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -\frac{V_T}{2} - \frac{3}{2}V = 1 \\ \frac{5}{6}V_T + \frac{7}{2}V = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow V_T = -7 \quad V = \frac{5}{3}$$