


بالعربي

رسم الدارة

٩٨١٤٣٥٣



مستند رقم ٢

#1

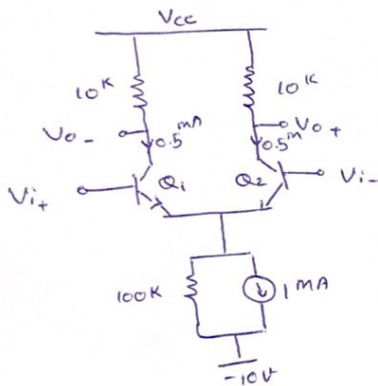


$$\left. \begin{aligned} V_A &= \infty \rightarrow r_o = \infty \\ V_T &= 25 \text{ mV} \\ \beta &= 100 \\ V_{i+} &= 0.5 V_{id} \\ V_{i-} &= -0.5 V_{id} \\ V_{id} &= 10 \sin 10t \text{ mV} \end{aligned} \right\}$$

AC Analysis :

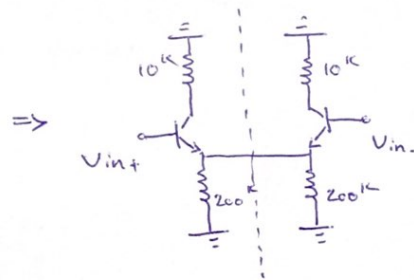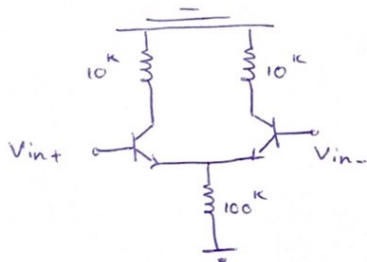

Differential Pair :

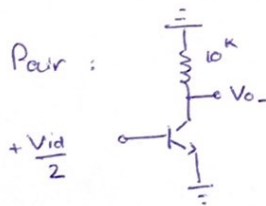

$$\Rightarrow A_{v,d} = \frac{V_{o-}}{\frac{V_{id}}{2}} = -g_m R_o = -(40 \times 0.5) \times 10^3 = -200$$


$$\Rightarrow A_{v,d} = \frac{V_{o-}}{V_{id}} = -100 \frac{V}{V} \Rightarrow V_{o-} = -100 V_{id}$$

$$V_{o+} = 100 V_{id} = 1000 \text{ mV} = 1 \text{ V}$$

$$= -100 (10^3) = -1 \text{ V}$$


$$\Rightarrow V_{o,d} = V_{o+} - V_{o-} = 1 \text{ V} + 1 \text{ V} = 2 \text{ V}$$

#2

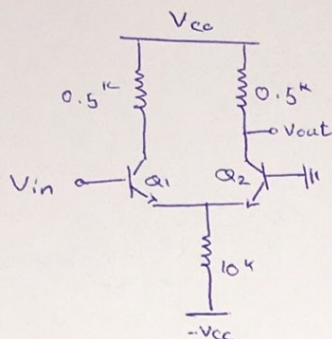


$$\begin{cases} I_{C1} = I_{C2} = 1 \text{ mA} \\ \beta = 100 \\ V_A = \infty \\ V_T = 25 \text{ mV} \end{cases}$$

AC Analysis:

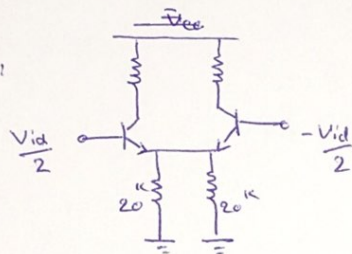

Differential gain:

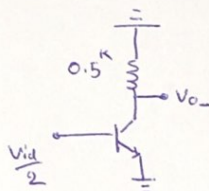


$$A_v = \frac{V_{out-}}{\frac{V_{id}}{2}} = -g_m R_c$$

$$= -(40 \times 1) \times 0.5 \text{ k} = -20$$

$$\Rightarrow A_{v,d} = \frac{V_{out-}}{V_{id}} = -10 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$



$$\Rightarrow A_{v,d} \Big|_{\text{diff-out}} = \frac{V_{out+} - V_{out-}}{V_{id}} = 20$$

Common mode gain:

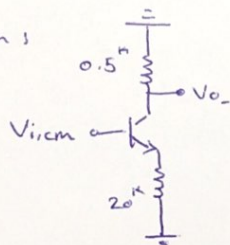

$$A_{v,cm} = \frac{V_{out-}}{V_{i,cm}} = \frac{-0.5}{\frac{1}{40} + 20 \text{ k}} = -0.025$$

Direct Analysis:

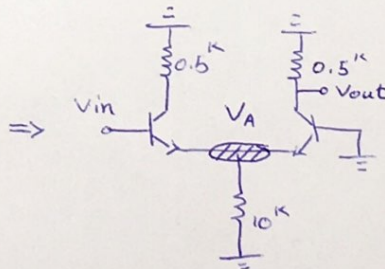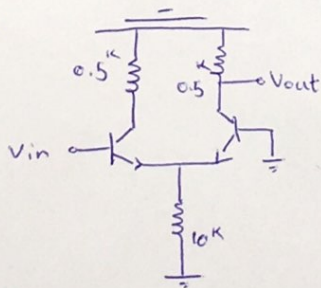


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}}$$

$$\frac{V_A}{V_{in}} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}} = \frac{10 \text{ k}}{10 \text{ k} + \frac{1}{40}} = 0.99$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = g_m (R_c \parallel r_o) = 40 (0.5) = 20$$

$$\Rightarrow A_u = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}} = 20 \times 0.99 \approx 19.8 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

#3

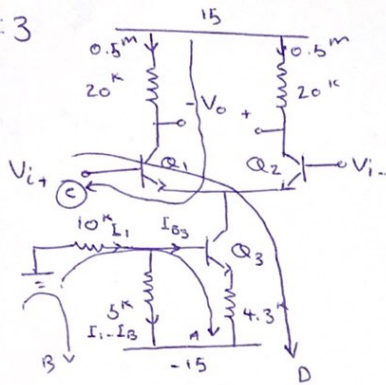

$$\begin{cases} V_{BE} = 0.6 \\ V_{CE, sat} = 0V \\ V_A = 10V \\ \beta = 100 \end{cases}$$

a) KVL in (A): $10^4 I_1 + 0.6 + 4.3 I_{C3} - 15 = 0 \xrightarrow{I_{C3} = 100 I_{B3}} 10 I_1 + 430 I_B = 14.4 \quad (I)$

KVL @ B: $10^4 I_1 + 5^k (I_1 - I_B) - 15 = 0 \Rightarrow 15 I_1 - 5 I_B = 15 \quad (II)$

(I), (II) $\rightarrow \begin{cases} I_1 = 1.00 \text{ mA} \\ I_B = 0.01 \rightarrow I_{C3} = 1 \text{ mA} \end{cases}$

KVL @ C: $-15 + 20^k (0.5) + V_{CE} - 0.6 + V_{idc} = 0 \Rightarrow V_{idc} = 15 - 10 - V_{CE}$


$V_{idc} = 5 - V_{CE} \Rightarrow \text{Max } \{V_{idc}\} = 5$

KVL @ D: $-V_{idc} + 0.6 + V_{CE3} + 4.3^k (1^m) - 15 = 0 \Rightarrow V_{idc} = -15 + 4.3 + 0.6 + V_{CE3}$


$V_{idc} = -10.1 + V_{CE3} \Rightarrow \text{Min } \{V_{idc}\} = -10.1$

5V
0V
-10.1V


#4

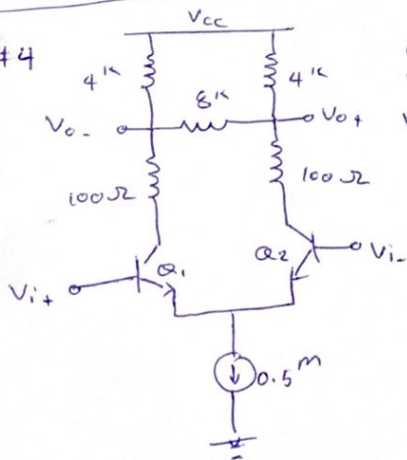

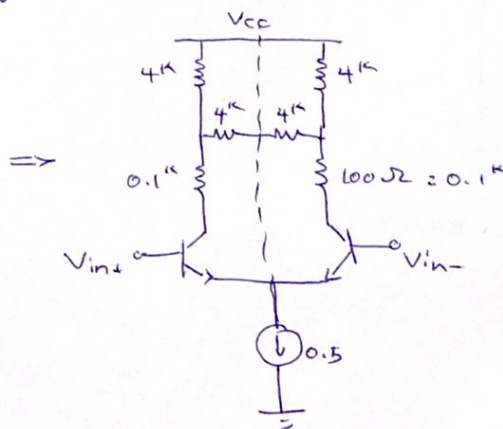
$$\begin{aligned} \beta &= 100 \\ V_A &= \infty \rightarrow r_o = \infty \\ V_T &= 25 \text{ mV} \end{aligned}$$



Differential half circuit:

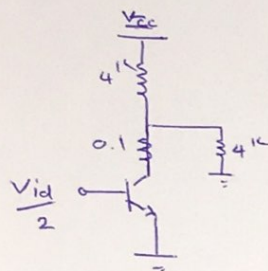

=>

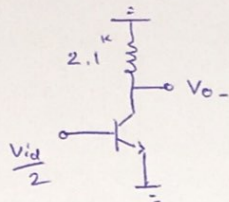


$$\frac{V_{o-}}{\frac{V_{id}}{2}} = -g_m R_c = -(40 \times 0.25) \times 2.1 = -21$$

$$\frac{V_{o-}}{V_{id}} = -\frac{21}{2} = -10.5, \quad \frac{V_{o+}}{V_{id}} = +10.5$$

$$\Rightarrow A_d = \frac{V_{od}}{V_{id}} = \frac{V_{o+} - V_{o-}}{V_{i+} - V_{i-}} = \frac{10.5 - (-10.5)}{1} = 21 \frac{V}{V}$$

#5

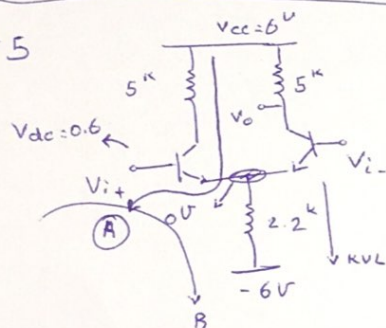

$$\begin{cases} V_{BE} = 0.6 \\ V_{CE} = 0.2 \end{cases}$$

$$I_{CMR} = ?$$

$$I_{EE} = \frac{0 - (-6)}{2.2k} = 2.72 \text{ mA}$$


~~KVL @ A~~ KVL @ A: $-6 + 5k \left(\frac{2.72}{2} \right) + V_{CE} - 0.6 + V_{dc} = 0$

$$\Rightarrow V_{dc} = 6 - 6.81 - V_{CE} + 0.6 \Rightarrow \text{max } V_{dc} = -0.21 - V_{CE}$$


$$\Rightarrow \min \{V_{dc}\} = -0.41$$

$$KVL @ B: -V_{dc} + 0.6 + 2.2k(2.72) - 6 = 0 \Rightarrow V_{dc} = 0.584 \text{ max}$$

#6

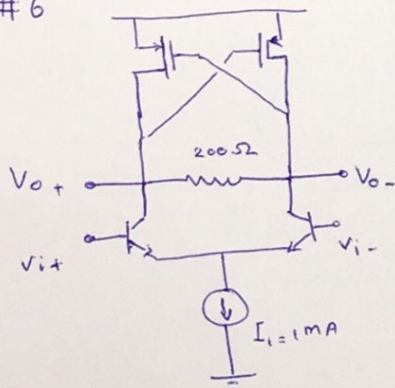

#7

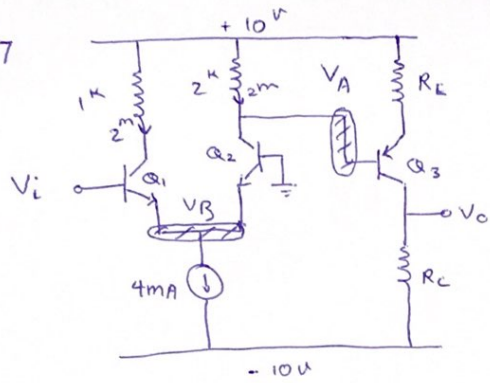

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_A} \times \frac{V_A}{V_B} \times \frac{V_B}{V_i}$$

$$\frac{V_o}{V_A} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_{m3}}}$$

$$\frac{V_A}{V_B} =$$

$$\frac{V_B}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}} \rightarrow \infty = ??$$