



بالعربي

رضا الدين نور

٩٨١٤٣٥٣

شيل سر! انت!


#1

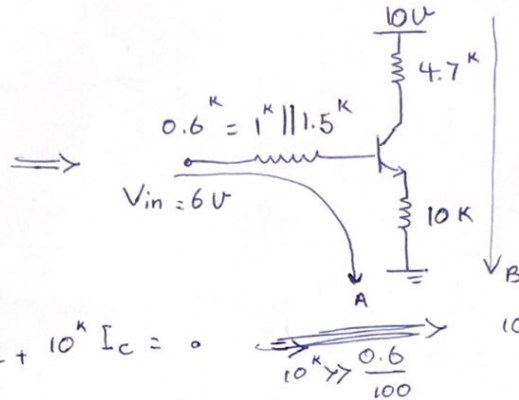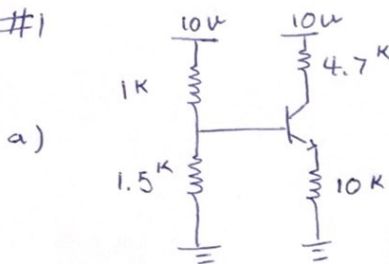

$$\text{KVL @ A: } -6 + 0.6^{\text{K}} I_B + V_{BE} + 10^{\text{K}} I_C = 0$$

$$I_C = 0.53 \text{ mA}$$
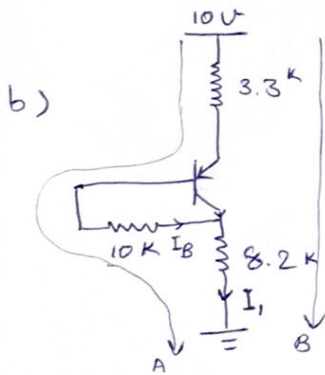
$$\text{KVL @ B: } -10 + 4.7^{\text{K}} I_C + V_{CE} + 10^{\text{K}} I_C = 0 \xrightarrow{I_C = 0.53^{\text{mA}}} V_{CE} = 2.209 > V_{CE, \text{sat}}$$





$$\text{KVL @ A: } -10 + 3.3^{\text{K}} I_C + V_{BE} + 10^{\text{K}} I_B + 8.2^{\text{K}} I_1 = 0$$

$$-10 + 3.3^{\text{K}} I_C + 0.7 + 10^{\text{K}} \left(\frac{I_C}{100} \right) + 8.2^{\text{K}} (1.01 I_C) = 0$$

$$I_C (3.3^{\text{K}} + 0.1 + 8.282) = 9.3 \Rightarrow I_C = 0.79 \text{ mA}$$

$$\text{KVL @ B: } -10 + 3.3^{\text{K}} (0.79) + V_{CE} + 8.2^{\text{K}} (1.01 \times 0.79) = 0$$
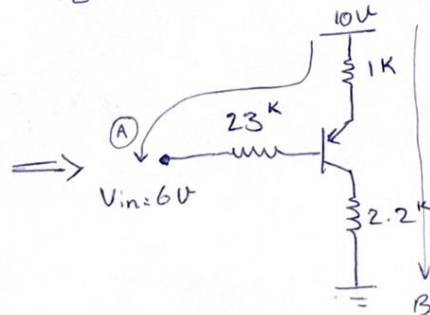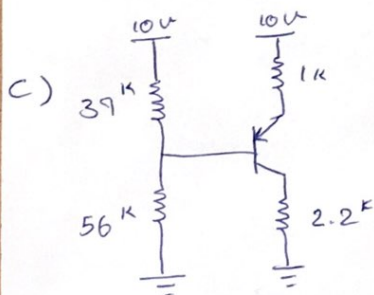
$$V_{CE} = 0.85 \text{ V} > V_{CE, \text{sat}}$$




$$\text{KVL @ A: } -10 + 1^{\text{K}} I_C + V_{BE} + 2.3^{\text{K}} I_B + 6 = 0$$

$$\Rightarrow I_C (1 + 0.23) = 3.3$$

$$I_C = 2.68 \text{ mA}$$
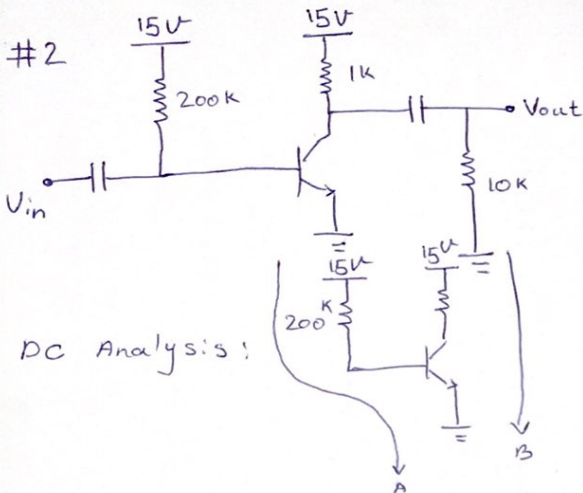
$$\text{KVL @ B: } -10 + 1^{\text{K}} I_C + V_{CE} + 2.2^{\text{K}} I_C = 0 \xrightarrow{I_C = 2.68} V_{CE} = 1.424 \text{ V} > V_{CE, \text{sat}}$$



$$\begin{cases} V_A = \infty \\ V_T = 25 \text{ mV} \\ \beta = 100 \end{cases}$$

DC Analysis:


$$\text{KVL @ A: } -15 + 200^k I_B + V_{BE} = 0$$

$$-15 + 200^k \left(\frac{I_C}{100} \right) + 0.7 = 0$$

$$2 I_C = 14.3 \Rightarrow \underline{I_C = 7.15 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL @ B: } -15 + 1^k I_C + V_{CE} = 0 \Rightarrow V_{CE} = 7.85 > V_{CE, \text{sat}}$$

AC Analysis:

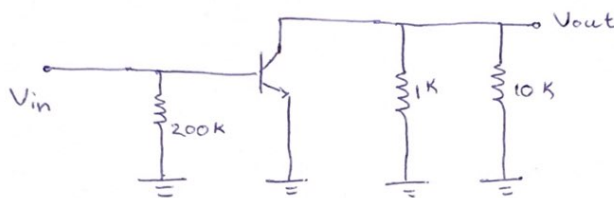


$$\begin{cases} g_m = 286 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 0.34 \text{ k}\Omega \\ r_o = \infty \end{cases}$$

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_m (R_C \parallel r_o) \approx -g_m R_C = -286 (1^k \parallel 10^k) \approx \underline{-286}$$


$$R_{in} = 200^k \parallel r_{\pi} = 200^k \parallel 0.34^k \approx \underline{0.34^k}$$

$$R_{out} = r_o \parallel 1^k \parallel 10^k \approx \underline{1^k}$$

#3

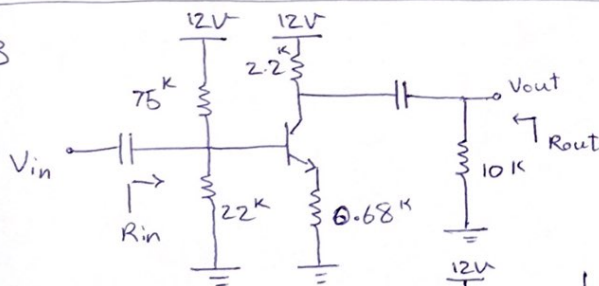

DC Analysis:

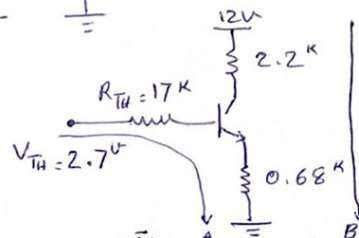


$$\text{KVL @ A: } -2.7 + 17^k I_B + V_{BE} + 0.68^k I_C = 0$$

$$0.85 I_C = 2 \rightarrow \underline{I_C = 2.35 \text{ mA}}$$

$$\text{KVL @ B: } -12 + 2.2^k I_C + V_{CE} + 0.68^k I_C = 0$$

$$V_{CE} = 5.23 > V_{CE, \text{sat}} \Rightarrow \begin{cases} g_m = 94 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_{\pi} = 1.06 \text{ k}\Omega \\ r_o = 42.5 \text{ k}\Omega \end{cases}$$


AC Analysis:

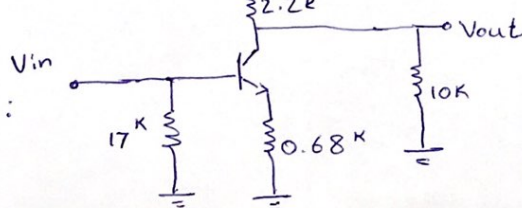

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_C}{R_E + \frac{1}{g_m}} = \frac{10^k \parallel 2.2^k}{0.68^k + 0.01} \approx \underline{2.6}$$

$$R_{in}: 17^k \parallel r_{\pi} + (\beta+1)R_E = 17^k \parallel 1^k + (101) \times 0.68^k \approx \underline{13^k \Omega}$$
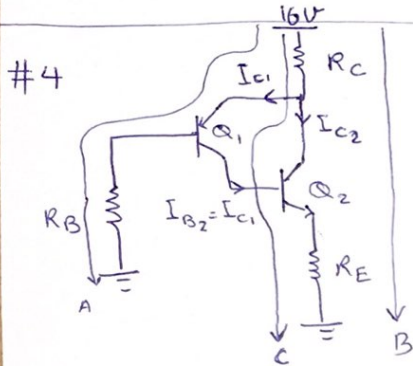
$$R_{out}: 10^k \parallel 2.2^k \parallel r_o(1+g_m(R_E \parallel r_{\pi})) = 1.8 \parallel 42.5^k(1+94(0.68^k \parallel 1^k)) \approx \underline{1.8^k}$$




$$\begin{cases} V_{CC} = 16V \\ R_C = 0.1^k \\ R_B = 1.5^M \Omega \\ |V_{CE,sat}| = 0.2 \\ |V_{BE,sat}| = 0.7 \\ \beta_1 = 160, \beta_2 = 200 \end{cases}$$

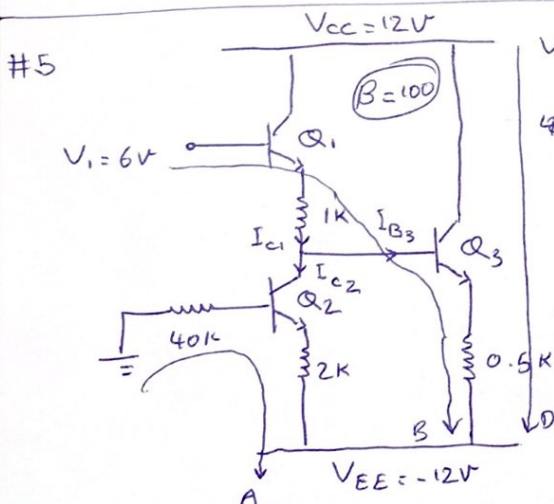a) assume $R_E = 0$: KVL @ A : $-16 + 0.1^k(I_{C1} + I_{C2}) + 0.7 + 1.5^M I_{B1} = 0$
 $9.475 I_{C1} + 0.1 I_{C2} = 15.3$ (I) $\frac{I_{C2} = \beta_2 I_{C1}}{\beta_2 = 200} \rightarrow 9.475 I_{C1} + 0.1(200 I_{C1}) = 15.3$
 $I_{C1}(29.475) = 15.3 \Rightarrow \underline{I_{C1} = 0.51 \text{ mA}}$, $I_{C2} = 200 \times 0.51 \approx \underline{103 \text{ mA}}$

KVL @ B : $-16 + 0.1^k(I_{C1} + I_{C2}) + V_{CE2} = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE2} = 5.6 > V_{CE,sat}}$

KVL @ C : $-16 + 0.1^k(I_{C1} + I_{C2}) + V_{CE1} + 0.7 = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE1} = 5 > V_{CE,sat}}$



$$V_{B,0W} = 0.6$$

KVL @ A : $40^k I_{B2} + 0.6 + 2^k(I_{C2}) - 12 = 0$

$$I_{C2}(2 + 0.4) = 11.4$$

$$\underline{I_{C2} = 4.75 \text{ mA}}$$

$$I_{C1} = I_{C2} + I_{B3} = I_{C2} + 0.01 I_{C3} \quad (I)$$

KVL @ B : $-6 + 0.6 + 1^k(I_{C1}) + 0.6 + 0.5^k(I_{C3}) - 12 = 0$

(I) $\rightarrow -6 + 0.6 + 1^k I_{C1} + 0.6 + 0.5^k(100(I_{C1} - 4.75^{\text{mA}})) - 12 = 0 \Rightarrow \underline{I_{C1} = 4.98 \text{ mA}}$


$$\rightarrow I_{C3} = 100(I_{C1} - I_{C2}) = 100(4.98 - 4.75) = \underline{23 \text{ mA}}$$

KVL @ D : $-12 + V_{CE3} + 0.5^k(I_{C3}) - 12 = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE3} = 12.5V > V_{CE,sat}}$


KVL @ E : $-12 + V_{CE1} + 1^k I_{C1} + 0.6 + 0.5^k I_{C3} - 12 = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE1} = 6.92 > V_{CE,sat}}$

KVL @ F : $-6 + 0.6 + 1^k I_{C1} + V_{CE2} + 2^k I_{C2} - 12 = 0 \Rightarrow \underline{V_{CE2} = 2.92 > V_{CE,sat}}$


#6

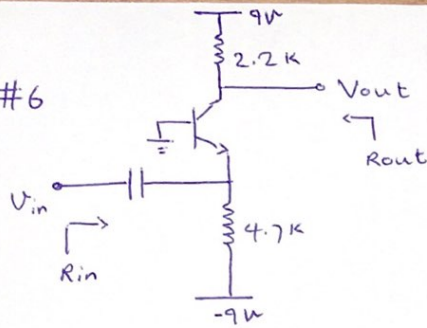

DC analysis:

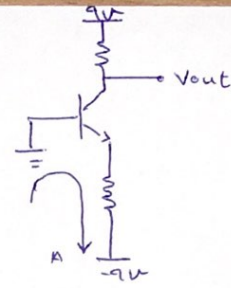
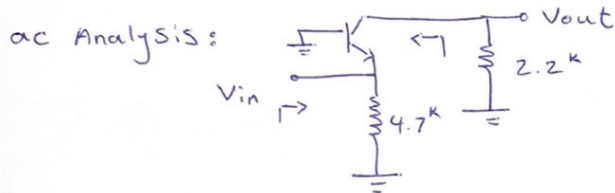
$$\text{KVL @ A: } 0.7 + 4.7^k I_c - 9 = 0 \Rightarrow I_c = \underline{1.76 \text{ mA}} \rightarrow \begin{cases} g_m = 70.4 \text{ mA/V} \\ r_\pi = 1.4 \text{ k}\Omega \end{cases}$$




$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = g_m (R_c \parallel r_o) \approx 70.4 \times 2.2^k = 154.88 \text{ V/V}$$

$$R_{in}: R_E \parallel \frac{1}{g_m} = 4.7^k \parallel \frac{1}{70.4} \approx 0.014 \text{ k}\Omega = \underline{14 \Omega}$$

$$R_{out}: R_c \parallel r_o = R_c = \underline{2.2 \text{ k}\Omega}$$

#7

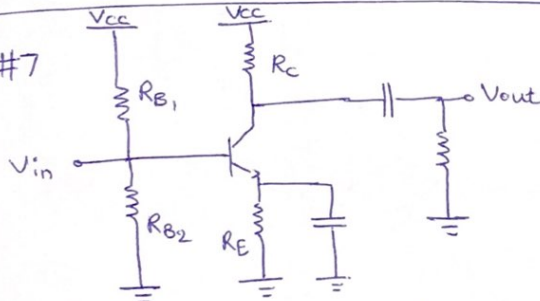


$$V_{CE, \text{sat}} = 0 \text{ V}$$

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

$$R_L = 1 \text{ k}\Omega$$

DC Analysis:

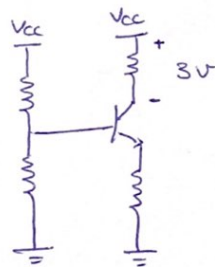


$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} \approx -g_m R_c = -48$$

$$\Rightarrow R_c = \frac{48}{g_m} = \frac{48}{40} \times \frac{1}{I_c}$$

$$= \frac{1.2}{I_c} = R_c$$


#8

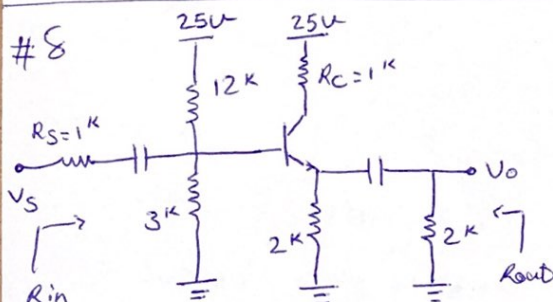


$$\begin{cases} V_{BE} = 0.6 \\ V_{CE, \text{sat}} = 0.2 \\ V_A = \infty \\ V_T = 25 \text{ mV} \\ \beta = 80 \end{cases}$$

a) $V_{BE, on} = 0.7$

dc analysis:

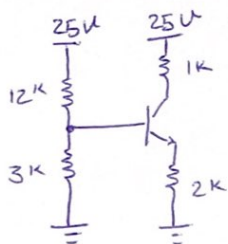

\Rightarrow

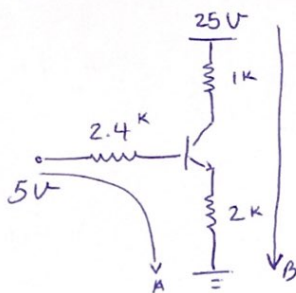

KVL @ A: $-5 + 2.4^k I_B + 0.7 + 2^k I_C = 0 \Rightarrow I_C (2 + 0.03) = 4.3$


$\Rightarrow I_C \approx 2.1 \text{ mA}$

$\rightarrow \begin{cases} g_m = 84 \frac{\text{mA}}{\text{V}} \\ r_\pi = 0.95 \text{ k}\Omega \\ r_o = \infty \end{cases}$

KVL @ B: $-25 + 1^k (2.1 \text{ mA}) + V_{CE} + 2^k (2.1) = 0$


$\Rightarrow V_{CE} = 18.7 \text{ V}$

ac Analysis:

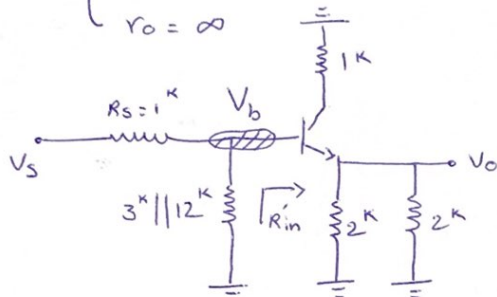

$A_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_b} \times \frac{V_b}{V_s} \Rightarrow \frac{V_o}{V_b} = \frac{R_E}{R_E + \frac{1}{g_m}} = \frac{2^k \parallel 2^k}{(2^k \parallel 2^k) + \frac{1}{84}} \approx 0.99 \frac{\text{V}}{\text{V}}$

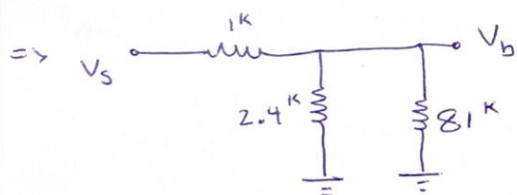$R'_{in} = r_\pi + (\beta + 1) R_E = 0.95^k + 80 (2^k \parallel 2^k) \approx 81 \text{ k}\Omega$



$\Rightarrow \frac{V_b}{V_s} = \frac{(81^k \parallel 2.4^k)}{(81^k \parallel 2.4^k) + 1} \approx 0.6 \frac{\text{V}}{\text{V}}$

$\Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = A_v = 0.99 \times 0.6 = 0.594 \frac{\text{V}}{\text{V}}$

b) Swing $V_o = ?$

$\min \left\{ V_{CE, Q} - V_{CE, sat}, R_{ac} I_{CQ} \right\}$

$R_{ac} : (2^k \parallel 2^k) + 1^k = 2^k \Rightarrow \min \left\{ 18.7 - 0.2, 2^k \times 2.1 \text{ mA} \right\} = \min \left\{ 18.5, 4.2 \right\}$

$= 4.2 \text{ V}$

$\Rightarrow \text{Swing } V_o = \frac{R_c}{R_c + R_E} \times \text{Swing } V_{CE} = \frac{1^k}{1^k + (2^k \parallel 2^k)} \times 4.2 = 2.1 \text{ V}$