



## مدارهای الکتریکی ۱


نیم سال اول ۹۹-۰۰

KVL و KCL و شکل موج ها

پاسخ تمرین سری سوم


۱.

a)

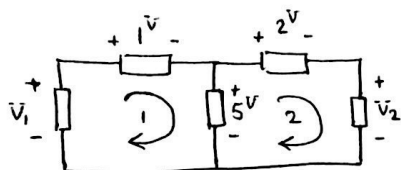


$$\begin{aligned} \text{KVL in } \textcircled{1} : & +1 + 5 - \bar{V}_1 = 0 \Rightarrow \bar{V}_1 = 6^V \\ \text{KVL in } \textcircled{2} : & +2 + V_2 - 5 = 0 \Rightarrow \bar{V}_2 = 3^V \end{aligned}$$

b)

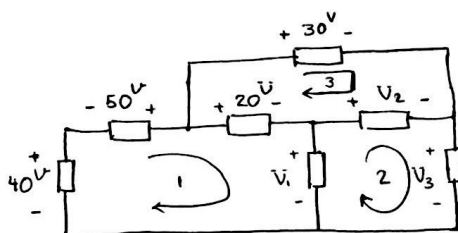


$$\begin{aligned} \text{KVL in } \textcircled{1} : & -50 + 20 + V_1 - 40 = 0 \Rightarrow \bar{V}_1 = 70^V \\ \text{KVL in } \textcircled{3} : & +30 - V_2 - 20 = 0 \Rightarrow \bar{V}_2 = 10^V \\ \text{KVL in } \textcircled{2} : & +V_2 + V_3 - V_1 = 0 \Rightarrow V_3 = 60^V \end{aligned}$$

c)

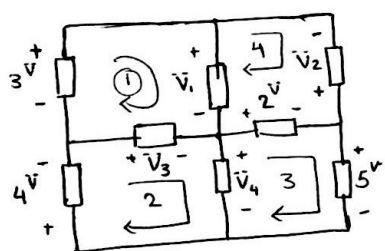

$$\begin{aligned} \text{KVL in } \textcircled{3} : & +2 + 5 - \bar{V}_4 = 0 \Rightarrow \bar{V}_4 = 7^V \\ \text{KVL in } \textcircled{2} : & +\bar{V}_3 + \bar{V}_4 + 4 = 0 \xrightarrow{\bar{V}_4=7} \bar{V}_3 = -11^V \\ \text{KVL in } \textcircled{1} : & +\bar{V}_1 - \bar{V}_3 - 3 = 0 \xrightarrow{\bar{V}_3=-11} \bar{V}_1 = -8^V \\ \text{KVL in } \textcircled{4} : & -\bar{V}_2 - 2 - \bar{V}_1 = 0 \xrightarrow{\bar{V}_1=-8} \bar{V}_2 = 6^V \end{aligned}$$


d)

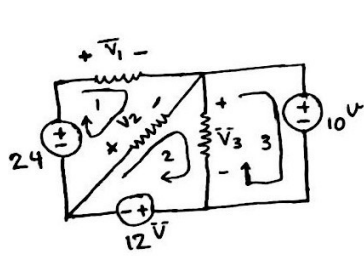

$$\begin{aligned} \text{KVL in } \textcircled{3} \quad & 8 + 10 - V_3 = 0 \Rightarrow V_3 = 10 \text{ V} \\ \text{KVL in } \textcircled{2} \quad & 8 + V_2 + V_3 + 12 = 0 \xrightarrow{V_3=10} V_2 = -22 \text{ V} \\ \text{KVL in } \textcircled{1} \quad & 8 + V_1 - V_2 - 24 = 0 \xrightarrow{V_2=-22} V_1 = 2 \text{ V} \end{aligned}$$


.Y

a)

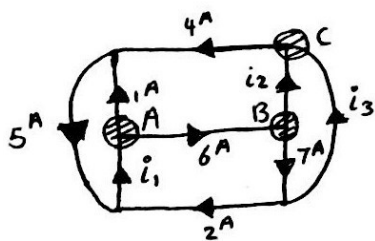


$$\begin{aligned} \text{KCL in } \textcircled{A} \quad & 8 + 1 - i_1 + 6 = 0 \Rightarrow i_1 = 7 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{B} \quad & 8 + i_2 + 7 - 6 = 0 \Rightarrow i_2 = -1 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{C} \quad & 8 - i_2 + 4 - i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = 5 \text{ A} \end{aligned}$$

b)

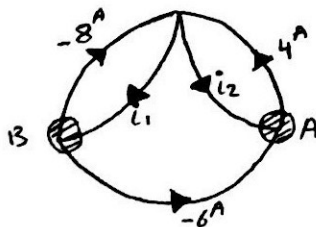


$$\begin{aligned} \text{KCL in } \textcircled{A} \quad & 8 + 4 - i_2 - (-6) = 0 \Rightarrow i_2 = 10 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{B} \quad & 8 - i_1 - 8 - 6 = 0 \Rightarrow i_1 = -14 \text{ A} \end{aligned}$$

c)

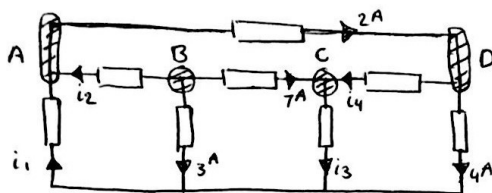

$$\begin{aligned} \text{KCL in } \textcircled{B} \quad & 8 + 7 + 3 + i_2 = 0 \Rightarrow i_2 = -10 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{A} \quad & 8 - i_2 - i_1 + 2 = 0 \Rightarrow i_1 = 12 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{D} \quad & 8 - 2 + 4 + i_4 = 0 \Rightarrow i_4 = -2 \text{ A} \\ \text{KCL in } \textcircled{C} \quad & 8 - 7 - i_4 + i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = 5 \text{ A} \end{aligned}$$


d)

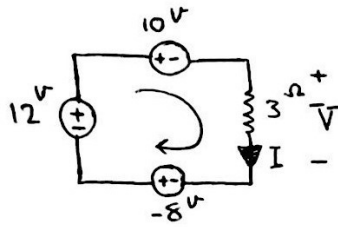

$$\text{KVL } 8 + 10 + \bar{V} - (-8) - 12 = 0 \Rightarrow \bar{V} = -6 \text{ V}$$

$$\bar{V} = iR \rightarrow \bar{i} = \frac{-6}{3} = -2 \text{ A}$$


.3

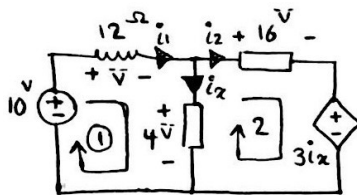

$$\text{KVL in ① } 8 + \bar{V} + 4 - 10 = 0 \Rightarrow \bar{V} = 6 \text{ V}$$

$$\text{KVL in ② } +16 + 3i_x - 4 = 0 \Rightarrow i_x = -4 \text{ A}$$

.4

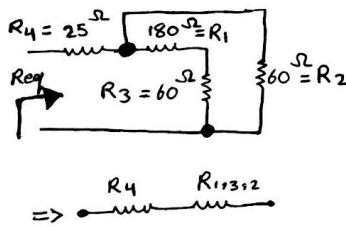


$$R_1 \parallel R_3 : R_{1,3} = R_1 + R_3 = 180 + 60 = 240$$

$$\Rightarrow \frac{R_4}{R_{1,3} \parallel R_2} : R_{1,3} \parallel R_2 = \frac{R_{1,3} R_2}{R_{1,3} + R_2} = \frac{240 \times 60}{240 + 60} = 48$$

$$\Rightarrow R_{eq} = R_4 + R_{1,3,2} = 25 + 48 = 73 \Omega$$

.5

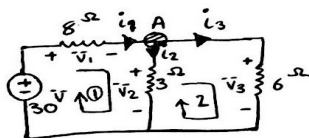

$$\bar{V} = iR \Rightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = 8i_1 \\ \bar{V}_2 = 3i_2 \\ \bar{V}_3 = 6i_3 \end{cases} \quad \text{KCL in A } -i_1 + i_3 + i_2 = 0$$


$$\text{KVL in ① } 8 + 8i_1 + 3(i_1 - i_2) - 30 = 0$$

$$\Rightarrow 11i_1 - 3i_2 = 30 \quad (I) \quad i_2 = i_3$$

$$\text{KVL in 2 } 6 + 6i_3 + 3(i_3 - i_1) = 0 \Rightarrow 9i_3 = 3i_1 \Rightarrow i_1 = 3i_3 \quad (II)$$

$$\Rightarrow (II) \text{ in } (I) : 11(3i_3) - 3i_3 = 30 \Rightarrow \underline{i_3 = 1 \text{ A}}, \underline{i_1 = 3 \text{ A}}, \underline{i_2 = 2 \text{ A}}$$
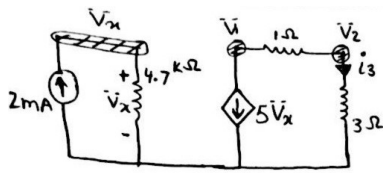
$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{V}_1 = i_1 R_1 = 8 \times 3 = 24 \text{ V} \\ \bar{V}_2 = i_2 R_2 = 2 \times 3 = 6 \text{ V} \\ \bar{V}_3 = i_3 R_3 = 1 \times 6 = 6 \text{ V} \end{cases}$$



$$\text{KCL in } V_x : -2 + \frac{V_x}{4.7} = 0 \Rightarrow V_x = 9.4 \text{ V}$$

$$\text{KCL in } V_i : +5V_x + \frac{V_i - V_2}{1} = 0 \quad (\text{II})$$


$$\text{KCL in } V_2 : +i_3 + \frac{V_2 - V_i}{1} = 0 \Rightarrow i_3 = V_i - V_2 \quad (\text{I})$$

$$\Rightarrow (\text{I}) \text{ in } (\text{II}) : 5V_x + i_3 = 0 \Rightarrow i_3 = -5V_x$$

$$\underline{V_x = 9.4} \Rightarrow \underline{i_3 = -47 \text{ A}}$$

9

.Y

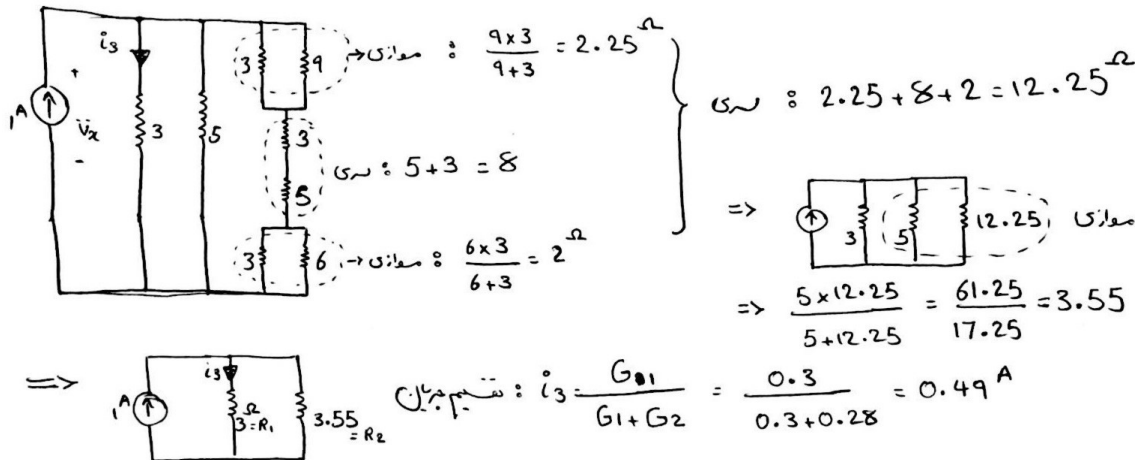

.A

a)

$$f_a(t) = u(1-t^2) : 1-t^2 > 0 \Rightarrow -1 < t < 1 \Rightarrow f_a(t) = \begin{cases} 0 & : t < -1 \\ 1 & : -1 < t < 1 \\ 0 & : t > 1 \end{cases}$$

b)


$$f_b(t) = u(t-2) + 2(t+1)u(t-1) :$$

$$\Rightarrow f_b(t) = \begin{cases} 0 + 2(t+1)(0) & : t < 1 \\ 0 + 2(t+1)(1) & : 1 < t < 2 \\ 1 + 2(t+1)(1) & : t > 2 \end{cases} = \begin{cases} 0 & : t < 1 \\ 2t+2 & : 1 < t < 2 \\ 2t+3 & : t > 2 \end{cases}$$


$$u(t-2) = \begin{cases} 0 & : t < 2 \\ 1 & : t > 2 \end{cases}, u(t-1) = \begin{cases} 0 & : t < 1 \\ 1 & : t > 1 \end{cases}$$

c)

$$f_c(t) = (t-1)u(t+1) + (t+1)u(t-1) : u(t+1) = \begin{cases} 0 & : t < -1 \\ 1 & : t > -1 \end{cases}, u(t-1) = \begin{cases} 0 & : t < 1 \\ 1 & : t > 1 \end{cases}$$

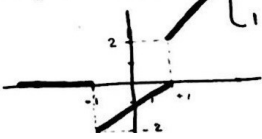
$$\Rightarrow f_c(t) = \begin{cases} 0 & : t < -1 \\ t-1 & : -1 < t < 1 \\ 2t & : t > 1 \end{cases}$$


d)
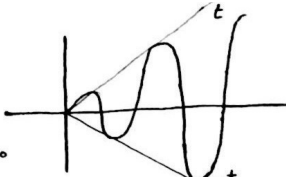
$$f_d(t) = r(t) \sin(t) : r(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ t & : t > 0 \end{cases} \Rightarrow f_d(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ t \sin t & : t > 0 \end{cases}$$

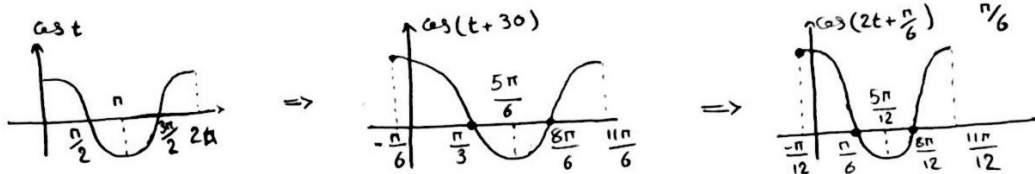
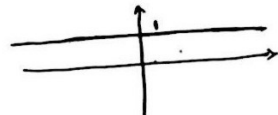
e)

$$f_e(t) = u(t) \cos(2t+30) : u(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ 1 & : t > 0 \end{cases} \Rightarrow f_e(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ \cos(2t+30) & : t > 0 \end{cases}$$



f)

$$f_f(t) = u(1-t) + u(t-1) : 1-t > 0 \Rightarrow t < 1 \Rightarrow u(1-t) = \begin{cases} 1 & : t < 1 \\ 0 & : t > 1 \end{cases}$$


$$u(t-1) = \begin{cases} 0 & : t < 1 \\ 1 & : t > 1 \end{cases} \Rightarrow f_f(t) = \begin{cases} 1 & : t < 1 \\ 1 & : t > 1 \end{cases}$$


g)

$$f_g(t) = 2u(t) - 4r(t-1) + 4r(t-2) : u(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ 1 & : t \geq 0 \end{cases}, r(t-1) = \begin{cases} 0 & : t < 1 \\ t & : t \geq 1 \end{cases}$$

$$r(t-2) = \begin{cases} 0 & : t < 2 \\ t & : t \geq 2 \end{cases}$$
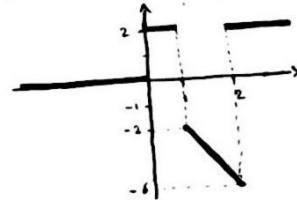
$$\Rightarrow f_g(t) = \begin{cases} 0 & : t < 0 \\ 2 & : 0 \leq t < 1 \\ 2-4t & : 1 \leq t < 2 \\ 2 & : t \geq 2 \end{cases}$$



.9

$$a) \int_{-5}^2 (t+4) [\delta(t) - \delta(t+4) + \delta(t-3)] dt = \int_{-5}^2 (t+4) \delta(t) dt - \int_{-5}^2 (t+4) \delta(t+4) dt + \int_{-5}^2 (t+4) \delta(t-3) dt$$

$\xrightarrow{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \delta(t-t_0) dt = f(t_0)}$ 
 $\int_{-5}^2 (0+4) \delta(t) dt - \int_{-5}^2 (-4+4) \delta(t+4) dt = 4 \int_{-5}^2 \delta(t) dt - 0 = 4$

$$b) \int_{-2}^4 (t^3+4) [\delta(t) + 4\delta(t-2)] dt = \int_{-2}^4 (t^3+4) \delta(t) dt + \int_{-2}^4 (t^3+4) \cdot 4 \delta(t-2) dt$$

$= 4 + 48 = 52$

$$c) \int_{-3}^4 t^2 [\delta(t) + \delta(t+2.5) + \delta(t-5)] dt = \int_{-3}^4 t^2 \delta(t) dt + \int_{-3}^4 t^2 \delta(t+2.5) dt + \int_{-3}^4 t^2 \delta(t-5) dt$$

$= 0 + 6.25 + 0 = 6.25$

.10

$$a) (1-te^{-t})u(t) : (-e^{-t} + te^{-t})u(t) + (1-te^{-t})\delta(t) = (-e^{-t} + te^{-t})u(t) + \delta(t)$$

$$b) \cos 2t u(t) : -2\sin 2t u(t) + \cos 2t \delta(t) = -2\sin 2t u(t) + \delta(t)$$

$$c) e^{-t} u(t) : -e^{-t} u(t) + e^{-t} \delta(t) = -e^{-t} u(t) + \delta(t)$$

$$U_c(t) = U_c(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\tau) d\tau$$

$$0 < t < 1 \Rightarrow i_s = -1^A$$

$$1 < t < 2 \Rightarrow i_s = 1^A$$

$$t > 2 \Rightarrow i_s = 0^A$$

$$t < 0 \rightarrow i_s = 0 \Rightarrow U_c(t) = U_c(t_0=0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(\tau) d\tau$$

$$U_c(t) = -2 \Rightarrow U_c(t=0) = -2^V$$

$$I) 0 < t < 1 \Rightarrow i_s = -1^A$$

$$U_c(t) = U_c(t=0) + \frac{1}{C} \int_0^t i_c(\tau) d\tau = -2^V + \frac{1}{1} \int_0^t -1 d\tau$$

$$= -2 - \frac{1}{1} \tau \Big|_0^t = -2 - \frac{t}{1} \Rightarrow \boxed{U_c(t) = -2 - \frac{t}{1}} : 0 < t < 1$$

$$\Rightarrow \text{if } t=1 \Rightarrow U_c(1) = -2 - \frac{1}{1} = -\frac{3}{1} (**)$$

$$II) 1 < t < 2 \Rightarrow i_s = 1^A$$


$$U_c(t) = U_c(t_0=1) + \frac{1}{C} \int_1^t i_c(\tau) d\tau \stackrel{(**)}{=} -\frac{3}{1} + \frac{1}{1} \int_1^t 1 d\tau$$

$$= -\frac{3}{1} + \tau \Big|_1^t \Rightarrow -\frac{3}{1} + \tau \Big|_1^t = -\frac{3}{1} + (\tau t - \tau) = \tau t - \frac{9}{1}$$

$$\Rightarrow U_c(t) = \tau t - \frac{9}{1} \Rightarrow \text{if } t=2 \Rightarrow U_c(2) = \tau(2) - \frac{9}{1} = -\frac{5}{1} (***)$$

$$III) t > 2 \Rightarrow i_s = 0^A$$
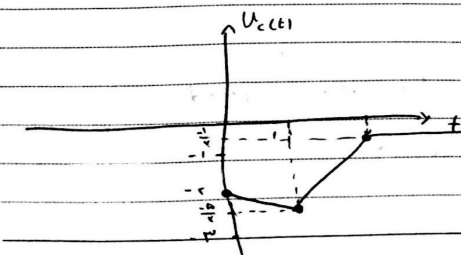
$$U_c(t) = U_c(t_0=2) + \frac{1}{C} \int_2^t i_c(\tau) d\tau \stackrel{(***)}{=} U_c(t) = U_c(t_0=2) = -\frac{5}{1}$$



SHAFAGH