




## مدار های الکتریکی ۱

نیم سال اول ۹۹-۰۰


حالت دائمی سینوسی

پاسخ تمرین سری هشتم


۱.

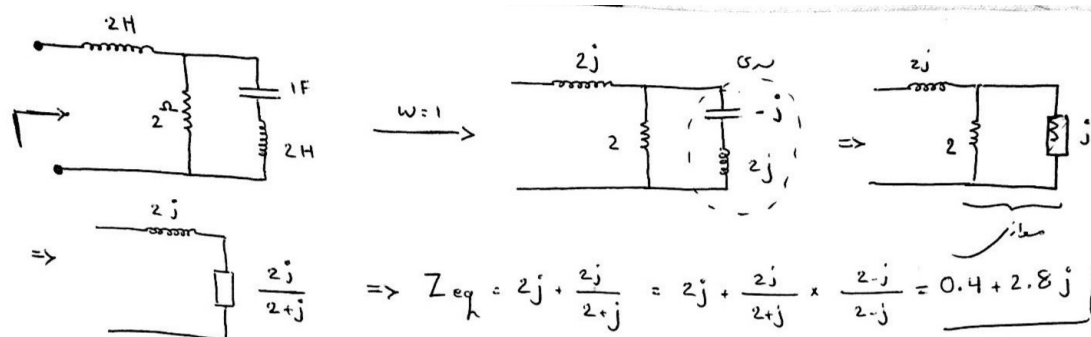

۲.

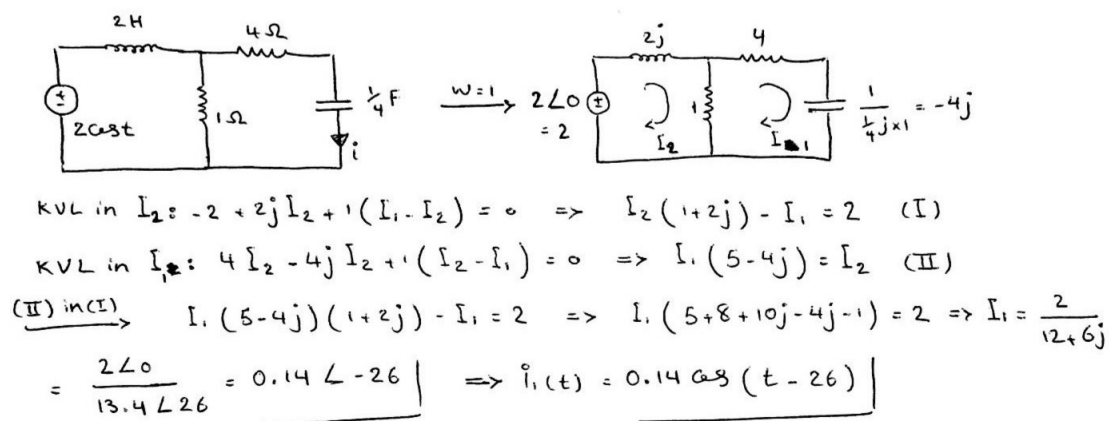

۳

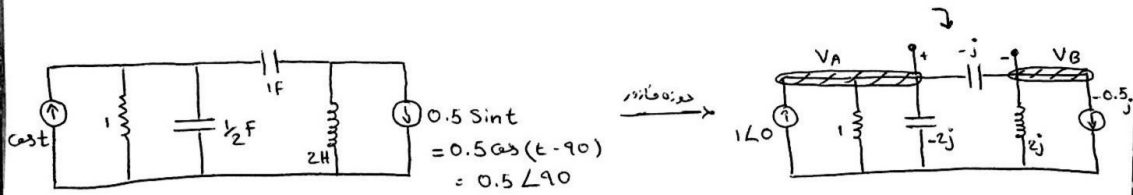

$$KCL \text{ in } V_A: -1 + \frac{V_A - 0}{1} + \frac{V_A - 0}{-2j} + \frac{V_A - V_B}{-j} = 0 \Rightarrow V_A(2 + 3j) - 2jV_B = 2 \quad (I)$$

$$KCL \text{ in } V_B: \frac{V_B - V_A}{-j} + \frac{V_B - 0}{2j} - 0.5j = 0 \Rightarrow V_B = 1 + 2V_A \quad (II)$$

$$(II) \text{ in } (I): V_A(2 + 3j) - 2j(1 + 2V_A) = 2 \Rightarrow (2 - j)V_A = 2 + 2j \Rightarrow V_A = \frac{2 + 2j}{2 - j} \times \frac{2 + j}{2 + j}$$



$$\Rightarrow V_A = 0.4 + 1.2j \xrightarrow{(II)} V_B = 1 + 2(0.4 + 1.2j) = 1.8 + 2.4j$$

$$\Rightarrow V_{TH} = V_A - V_B = 0.4 + 1.2j - 1.8 - 2.4j = -1.4 - 1.2j = 1.8 \angle -140^\circ \Rightarrow V_{TH}(t) = 1.8 \cos(t - 140^\circ)$$

$$Z_{TH} = ? \rightarrow \text{مقاومت معادل} = 0 \Rightarrow \begin{array}{c} \text{Circuit diagram for } Z_{TH} \end{array} \Rightarrow 1 \parallel -2j = \frac{-2j}{1 - 2j} = 0.8 - 0.4j$$

$$\Rightarrow \begin{array}{c} \text{Circuit diagram for } Z_{eq} \end{array} \Rightarrow 2j + 0.8 - 0.4j = 0.8 + 1.6j \Rightarrow Z_{eq} = (0.8 + 1.6j) \parallel -j$$

۴

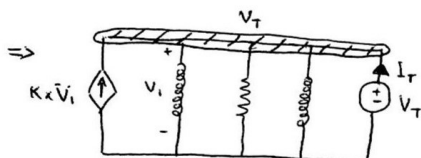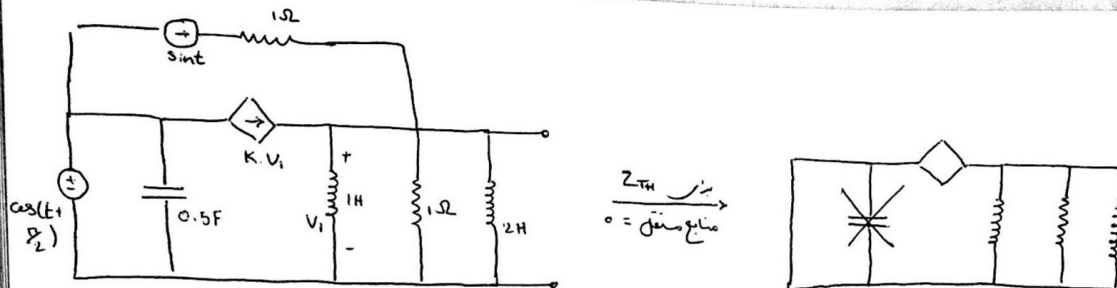

$$KCL \text{ in } V_T: -I_T + \frac{V_T}{2j} + \frac{V_T}{1} + \frac{V_T}{j} - KV_T = 0$$

$$\Rightarrow V_T \left( \frac{1}{2j} + 1 + \frac{1}{j} - K \right) = I_T$$

$$\Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = \frac{1}{1 - K - \frac{2}{3}j} = Z_{TH} = \frac{2}{3}j \Rightarrow K = 1$$

$\text{KCL in } V_{A1} : \frac{V_{A1}-2}{-2j} + \frac{V_{A1}}{j} + \frac{V_{A1}-V_{B1}}{-2j} = 0 \Rightarrow V_{B1} = -2^u \mid \angle 2 \angle \pi \Rightarrow V_{B1}(t) = 2\cos(t-\pi)$

$\text{KCL in } V_{B1} : \frac{V_{B1}}{-2j} + \frac{V_{B1}}{j} + \frac{V_{B1}-V_{A1}}{-2j} = 0 \Rightarrow V_{A1} = 0 \Rightarrow V_{O1} = V_{B1} = +2^u \quad 2\cos(t-\pi)$

$\text{KCL in } V_{A2} : \Rightarrow \frac{3}{2} V_{A2} = V_{B2} \quad (I)$

$\text{KCL in } V_{B2} : \Rightarrow -3V_{B2} + 2V_{A2} = 2j \quad (II)$

$(I) \text{ in } (II) : V_{A2} = \frac{-4}{5}j \Rightarrow V_{B2} = \frac{-6}{5}j$

$\Rightarrow V_{O2} = V_{A2} - V_{B2} = \frac{2}{5}j = \frac{2}{5} \angle 90^\circ = \frac{2}{5} \cos(2t + 90^\circ)$

$\Rightarrow V_o(t) = V_{O1}(t) + V_{O2}(t) = 2\cos 3t + 0.4 \cos(2t + 90^\circ)$

\* دست یابید به دو خروجی با هم جمع شوند به یک خروجی با هم جمع شوند \*  
 نام هر دو

$\Rightarrow Z_1 = \frac{\frac{-2j}{\omega} \times \frac{j\omega}{2}}{\frac{j\omega}{2} - \frac{2j}{\omega}} = \frac{2j\omega}{4 - \omega^2}$

$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{V_o}{V_s}(j\omega) = \frac{2}{2 + Z_1 + 1} = \frac{2}{3 + Z_1}$

$= \frac{2}{3 + \frac{2j\omega}{4 - \omega^2}} = \frac{8 - 2\omega^2}{12 - 3\omega^2 + 2j\omega}$

$\Rightarrow |H(j\omega)| = \frac{8 - 2\omega^2}{\sqrt{(12 - 3\omega^2)^2 + 4\omega^2}}$

$\Rightarrow 8 - 2\omega^2 = 0 \Rightarrow \omega = 2$

$|H(j\omega)|_{\max} = \frac{2}{3} \Rightarrow |H(j\omega)|_{\omega=\omega_c} = \frac{8 - 2\omega_c^2}{\sqrt{(12 - 3\omega_c^2)^2 + 4\omega_c^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \begin{cases} \omega_{c-High} = 2.36 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \\ \omega_{c-Low} = 1.69 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{cases}$

$\Rightarrow B.W = 2.36 - 1.69 = 0.67$