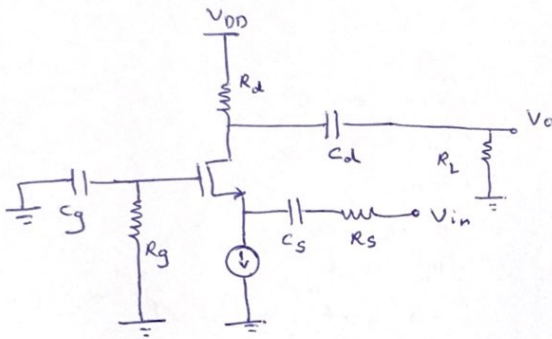


الفصل


استاذنا  
9/1/1435  
مدرس

#1



$$\begin{cases} r_o = \infty \\ g_m = 10 \text{ mmho} \\ R_d = R_L = 5 \text{ k}\Omega \\ R_g = 2 \text{ k}\Omega \\ R_s = 100 \Omega = 0.1 \text{ k}\Omega \\ C_d = 2 \mu\text{F} \\ C_g = 1 \mu\text{F} \\ C_s = 5 \mu\text{F} \end{cases}$$


$\Rightarrow$  AC Analysis:

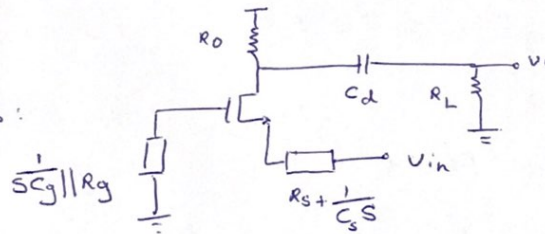

$$A_u = +g_m (R_D \parallel r_o) = g_m (R_D \parallel (C_d + R_L)) \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = A_u = g_m \cdot \left[ R_D \parallel \frac{1}{C_d s} + R_L \right]$$


$$w_L = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i R_{iS}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} = \frac{1}{R_{S1} C_g} + \frac{1}{R_{S2} C_s} + \frac{1}{R_{S3} C_d}$$

$R_{S1}$ :

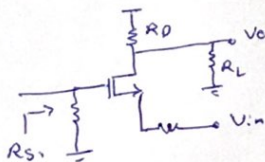


$$R_{S1} = R_g = 2 \text{ k}\Omega$$

$R_{S2}$ :

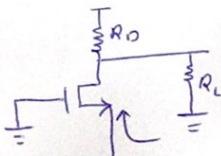

$$R_{S2} = 0.1 \text{ k}\Omega + \frac{1}{g_m} = 0.2 \text{ k}\Omega$$


$R_{S3} :$

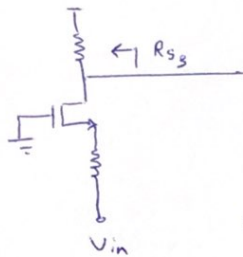

$$R_{S3} = R_D \parallel r_o \stackrel{= \infty}{\uparrow} (1 + g_m R_S) = R_D = 5^k$$


$$\Rightarrow f_L = \frac{\omega_L}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{2^k \times 1^\mu} + \frac{1}{0.2^k \times 5^\mu} + \frac{1}{5^k \times 2^\mu} \right] = 254 \text{ Hz}$$

b)

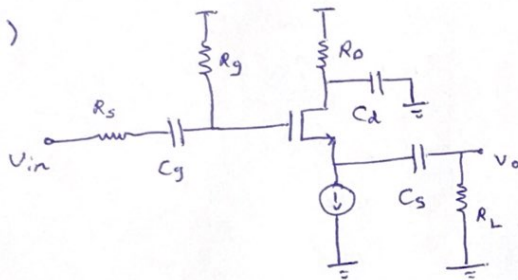


$$\begin{cases} r_o = \infty \\ g_m = 10 \text{ mho} \\ R_D = 200 \Omega \\ R_G = 2^k \\ R_S = 500 \Omega \\ R_L = 100 \Omega \\ C_D = 2 \mu F, C_G = 2 \mu F, C_S = 2 \mu F \end{cases}$$

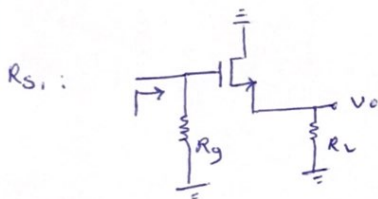
$$f_L = \frac{1}{2\pi} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\tau_i} = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{R_{S1} C_G} + \frac{1}{R_{S2} C_S} + \frac{1}{R_{S3} C_D} \right]$$



$$R_{S1} = R_S + R_G = 2.5^k$$

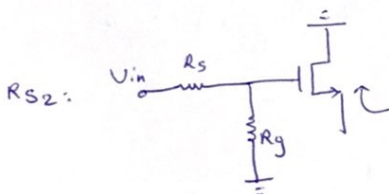

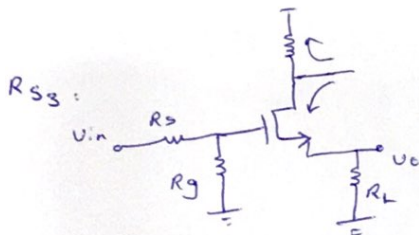
$$R_{S2} = R_L \parallel \frac{1}{g_m} = 100 \Omega \parallel 100 \Omega = 50 \Omega = \cancel{0.005} \quad \underline{0.05^k}$$



$$R_{S3} = R_D \parallel \infty = 0.2^k$$

$$\Rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{1}{2.5^k \times 2^\mu} + \frac{1}{0.05^k \times 2^\mu} + \frac{1}{0.2^k \times 2^\mu} \right] \approx 2.02 \text{ kHz}$$


c)

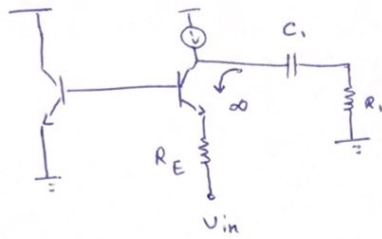


$$\begin{cases} I_C = 1 \text{ mA} \\ C_1 = 5 \mu\text{F} \\ R_E = 50 \Omega \\ R_L = 100 \Omega \end{cases}$$

$$R_E = R_L \parallel R_1 = 0.1 \text{ k} \Rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi (0.1 \text{ k} \times 5 \mu)} = 318 \text{ Hz}$$

d)

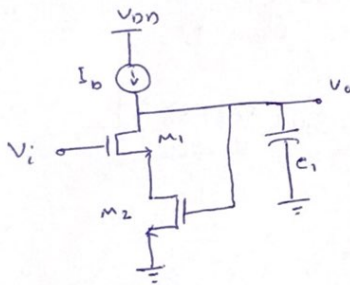
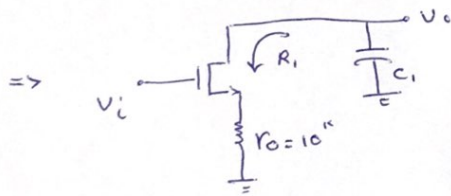
$$\begin{cases} I_D = 1 \text{ mA} \rightarrow g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2}{0.2} = 10 \text{ mho} \\ C_1 = 2 \mu\text{F} \\ V_{ov} = 0.2 \text{ V} \\ \lambda = 0.1 \Rightarrow r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.1} = 10 \text{ k} \end{cases}$$




$$R_i = r_o (1 + g_m r_o) = 10 \text{ k} \cdot [1 + 10 \text{ m} \times 10 \text{ k}] = 1000 \text{ k}$$


$$\Rightarrow f_2 = \frac{1}{2\pi [1000 \text{ k} \times 5 \mu]} = 30 \text{ mHz}$$

#2

a)

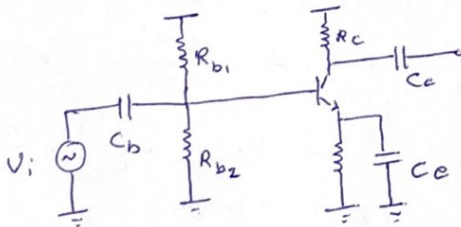



$\Rightarrow$

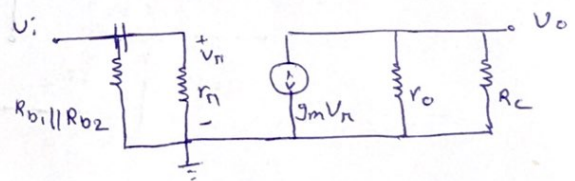

ac equivalent

circuits

connections:


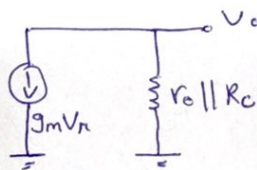
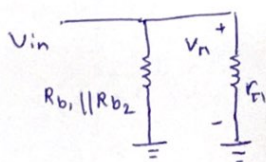


$$V_o = -g_m V_n (R_C \parallel R_L)$$

$$\frac{V_n}{V_{in}} \rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = -g_m (R_C \parallel R_L)$$





b)

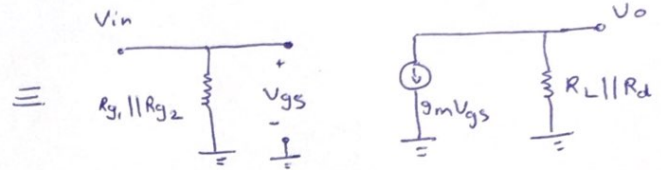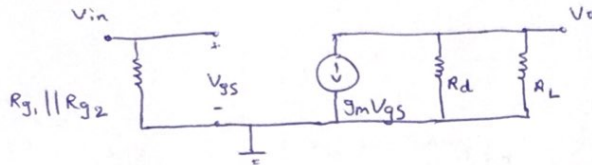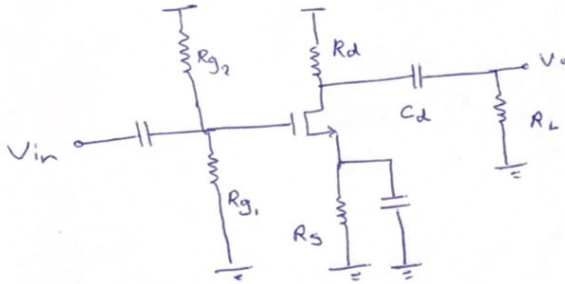

$$V_o = -g_m V_{gs} (R_L \parallel R_d) \xrightarrow{V_{gs} = V_{in}} \frac{V_o}{V_{in}} = A_{V_o} = -g_m (R_L \parallel R_d)$$

c)

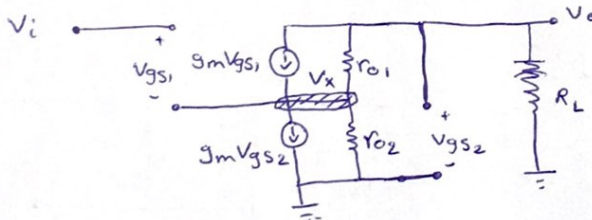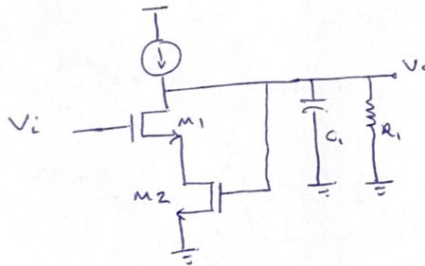

$$\text{KCL in } V_x: -g_m V_{gs1} + g_m V_{gs2}$$

$$+ \frac{V_x - V_o}{r_{o1}} + \frac{V_x - 0}{r_{o2}} = 0$$

$$\xrightarrow{V_{gs2} = V_o} V_x \left[ \frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}} \right] = \frac{V_o}{r_{o1}} + g_m V_{gs1} - g_m V_o$$

$$\Rightarrow V_x = \frac{V_o \left( \frac{1}{r_{o1}} - g_m \right) + g_m V_{gs1}}{\frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}}$$

KCL in  $V_o$ :

$$\frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o - V_x}{r_{o1}} + g_m V_{gs1} = 0$$


$$\xrightarrow{V_{gs1} = V_i} \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o}{r_{o1}} - \frac{1}{r_{o1}} \left( \frac{V_o \left( \frac{1}{r_{o1}} - g_m \right) + g_m V_i}{\frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}} \right) + g_m V_i = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = A_{V_o} = \frac{\frac{g_m}{\frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}} - g_m}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{r_{o1}} - \frac{\frac{1}{r_{o1}}}{\frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}} + \frac{\frac{g_m}{r_{o1}}}{\frac{1}{r_{o1}} + \frac{1}{r_{o2}}}}$$

#3


$$a) A_v(s) = A_{v0} \cdot \frac{s^2 (s+z)}{(s+p_1)(s+p_2)(s+p_3)}$$

$$(p_1 < p_2 < z < p_3)$$

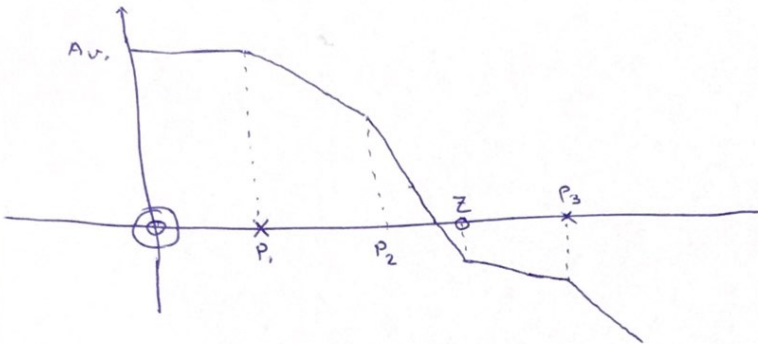

$$b) A_v(s) = A_{v0} \cdot \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p_1)(s+p_2)}$$

$$(z_1 < p_1 < z_2 < p_2)$$

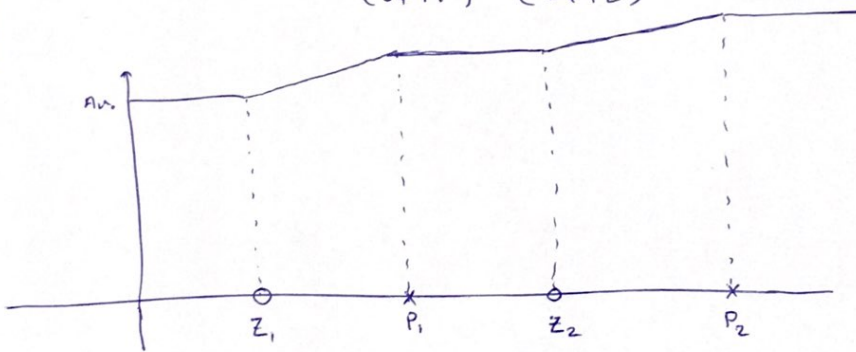

$$c) A_v(s) = A_{v0} \cdot \frac{s(s+50)(s+100)}{(s+25)(s+75)(s+150)}$$

