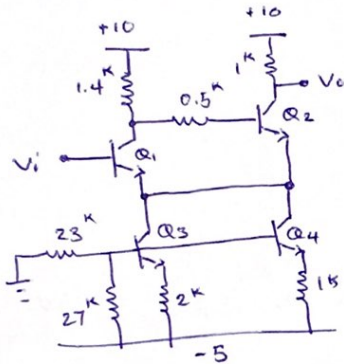


#1




$$\beta = 100$$

$$V_{BE, on} = 0.7V$$

$$V_T = 0.5V$$
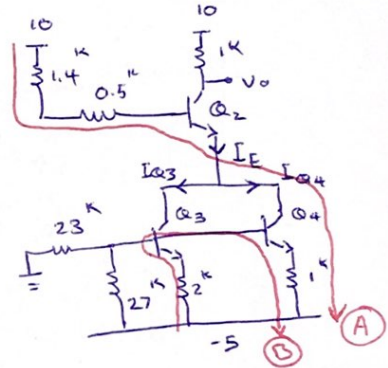
$$i) \begin{cases} Q_1: \text{off} \\ Q_2: \text{on} \end{cases} \Rightarrow$$



$$\begin{cases} V_i = V_E + 0.7 \\ V_E = V_i - 0.7 + 0.5 \Rightarrow V_E = V_i - 0.2 \\ I_E = I_{Q3} + I_{Q4} \end{cases}$$

$$\text{KVL in (A): } -10 + (1.4k + 0.5k)(101I_E) + 0.7 + 0.5 + 1k I_{Q4} = 0$$

$$\Rightarrow 191.9 I_E + 1k I_{Q4} = 8.8 \quad (I)$$

$$\text{KVL in (B): } -5 - 2k I_{Q3} - 0.7 + 0.7 + 1k I_{Q4} = 0 \Rightarrow I_{Q4} - 2 I_{Q3} = 0 \quad **$$


$$I_E = \frac{1}{2} I_{Q4} + I_{Q4} = \frac{3}{2} I_{Q4} \Rightarrow I_{Q4} = \frac{2}{3} I_E \quad (II)$$

$$(II) \text{ in } (I) \Rightarrow 191.9 I_E + 1k \left(\frac{2}{3} I_E \right) = 8.8 \Rightarrow I_E = 0.04 \text{ mA} = 40 \mu A \rightarrow \begin{cases} I_{Q4} = 26.6 \mu A \\ I_{Q3} = 13.4 \mu A \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_E = 0.5 + 1k (26.6 \mu A) = 0.526V = 526 \text{ mV} \Rightarrow \text{UTP} = 0.526 + 0.7 = 1.226V$$

$$V_o = 10 - 1k (0.04 \text{ mA}) = 9.96V$$
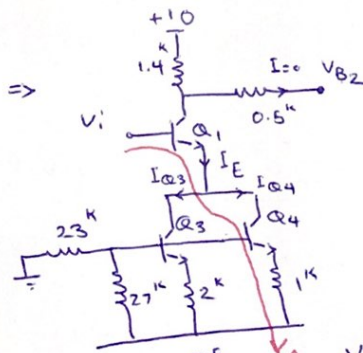
$$II) \begin{cases} Q_1: \text{on} \\ Q_2: \text{off} \end{cases} \Rightarrow$$



$$\begin{cases} V_{B2} = V_E + 0.7 \\ V_E = V_i - 0.7 + 0.5 \\ V_{B2} = V_i + 0.5 \end{cases}$$

$$V_{B2} = 10 - 1.4k I_{C1} \quad (I)$$

$$I_E = I_{Q3} + I_{Q4} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_C$$


$$\text{KVL in A: } -V_i + 0.7 + 0.5 + 1k I_{Q4} = 0 \Rightarrow -V_{B2} + 0.5 + 0.7 + 0.5 + 1k I_{Q4} = 0$$

$$I_{Q4} = \frac{2}{3} I_E$$


$$V_{B2} = -3.3 + \frac{2}{3} I_E$$

$$\Rightarrow V_{B2} = -3.3 + \frac{200}{303} I_C \quad (II)$$
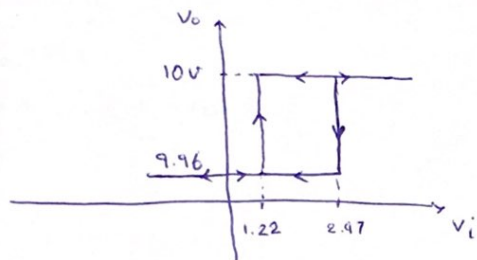
$$\begin{cases} V_{B2} + 1.4 I_C = 10 \\ V_{B2} - 0.66 I_C = -3.3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{B2} = 2.97 \text{ V} \\ I_C = 5.01 \text{ mA} \end{cases} \Rightarrow \underline{LTP = 2.97}$$




#3

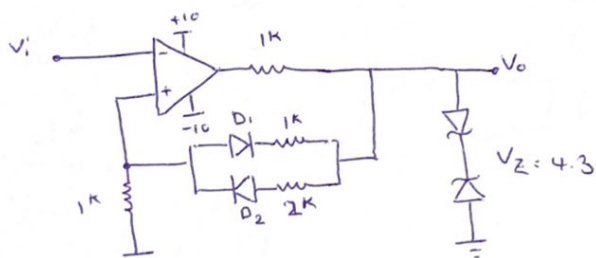

$$V_o = \pm (V_Z + V_{D1,2}) = \pm 5 \text{ V}$$




$$UTP = \frac{1 \text{ k}}{1 \text{ k} + 1 \text{ k}} (4.3 + 0.7) = +2.5$$
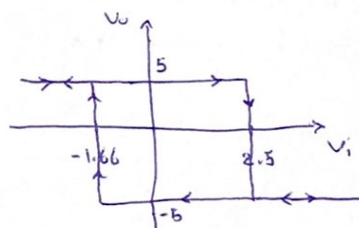
$$LTP = \frac{-1 \text{ k}}{1 + 2 \text{ k}} (4.3 + 0.7) = -1.66$$


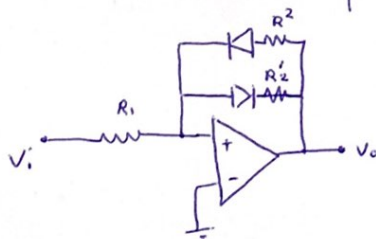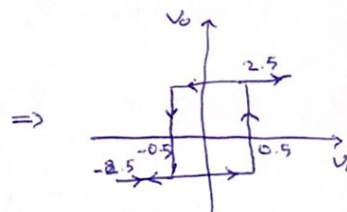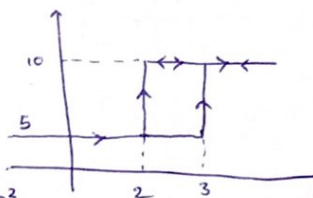
#4

$$\begin{cases} I_{O, \max} = 20 \text{ mA} \\ I_B^+ = I_B^- = 10 \mu\text{A} \\ V_{CC} = V_{EE} = 15 \\ UTP = 3 \text{ V} \\ LTP = 2 \text{ V} \\ V_{OH} = 10 \\ V_{OL} = 5 \end{cases} \Rightarrow$$




$$UTP = \frac{R_1}{R_2} (V_{OH} + 0.7)$$

$$LTP = \frac{-R_1}{R'_2} (V_{OL} + 0.7)$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$UTP: 0.5 = \frac{1}{R_2} (2.5 + 0.7) \rightarrow R_2 = 6.4 \text{ k} \rightarrow \boxed{R_2 = 6.2 \text{ k}} \Rightarrow UTP \approx 0.51 \text{ V}$$
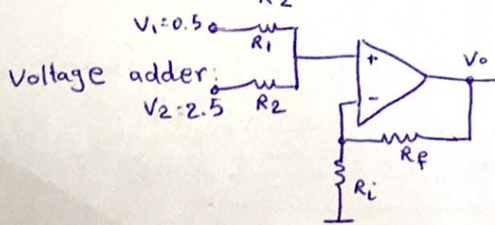
$$LTP: -0.5 = \frac{1}{R'_2} (-2.5 + 0.7) \rightarrow R'_2 = 3.6 \text{ k} \rightarrow \boxed{R'_2 = 3.6 \text{ k}} \Rightarrow LTP = -0.5 \text{ V}$$



$$\begin{aligned} V_{in1} &= 0.5 \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \\ V_{in2} &= \frac{0.5 R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned} \Rightarrow V_{in1} + V_{in2} = V_{in}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(1 + \frac{R_f}{R_i} \right)$$