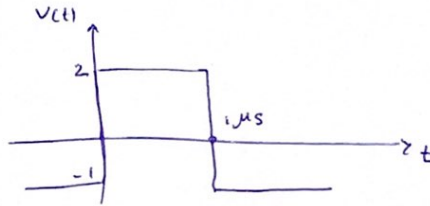


#1

$$\begin{cases} t_{ri} = t_{fi} = 50 \text{ ns} \\ f_H = 5 \text{ MHz} \\ f_L = 10 \text{ kHz} \end{cases}$$




a) $t_{ro}, t_{fo} = ?$
 $\% \text{ tilt} = ?$

$$t_{ro} = \sqrt{t_{ri}^2 + \left(\frac{0.35}{f_H}\right)^2} = \sqrt{(50 \times 10^{-9})^2 + \left(\frac{0.35}{5 \times 10^6}\right)^2}$$


$$\approx \cancel{8.60 \times 10^{-8}} \quad 8.60 \times 10^{-8} = 86 \text{ ns}$$

$$\% \text{ tilt} = \pi \frac{f_L}{f_{in}}$$

$$f_{in} = \frac{1}{T}$$

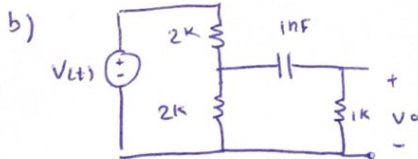


$$V_o(0^-) = 0$$

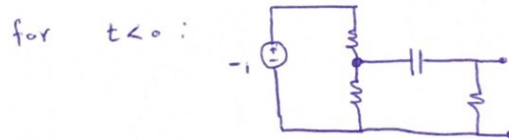

$$V_c(0^-) = V_c(\infty) \Rightarrow$$
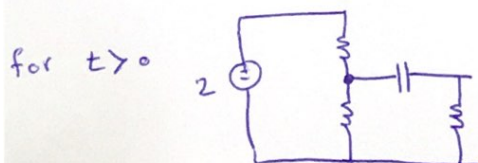
$$V_c(0^-) = \frac{2(-1)}{2+2} = \frac{-2}{4} = -0.5 \text{ V}$$




$$V_c(0^-) = V_c(0^+) = -0.5 \text{ V}$$

$$V_c(0^+) = \frac{2(2)}{4} = 1 \text{ V} \rightarrow \Delta V = 1 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_o(\infty) = 1 \text{ V}$$

پس دانه

$\Rightarrow Z : RC :$

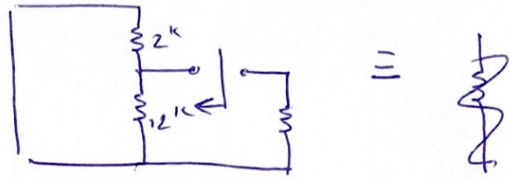

$$Z = (2k \parallel 2k) + 1k = 2k \Rightarrow Z = 2k \times 1nF = 2\mu s$$

$$V_o(t) = V_o(\infty) + [V_o(0^+) - V_o(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= 1 + (0 - 1) e^{-\frac{t}{2\mu s}}$$