


المطلوب

رضا الدين

9/11/2023

مدرس

#1

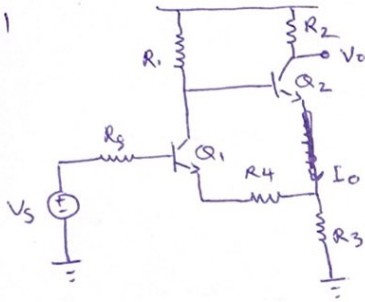


if  $V_o \rightarrow$  open circuit  $\rightarrow I_o \neq 0$

input - output


series - shunt




feedback network:

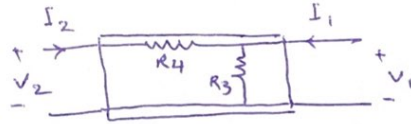

main Amp:

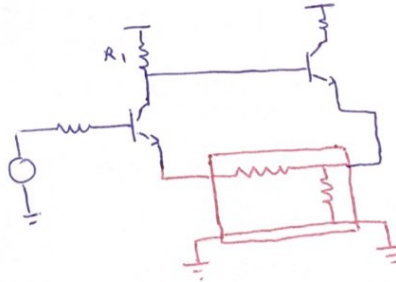


b)

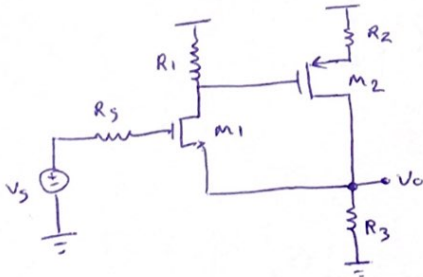


if  $V_o \rightarrow$  short circuit  $\rightarrow V_o = 0$

input - output


series - shunt

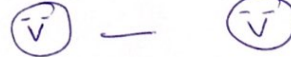


feedback network:

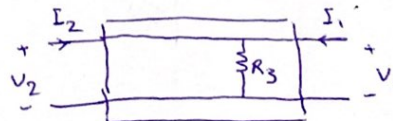

main Amp:

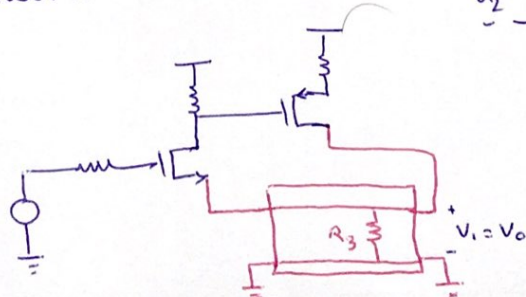


#23

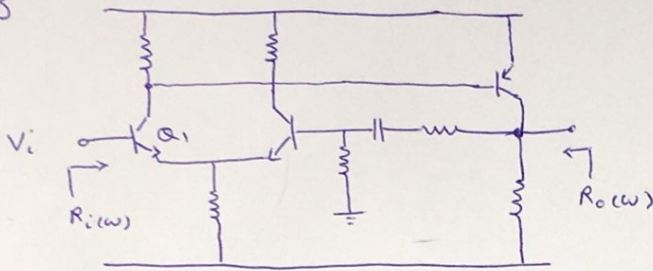


input - output

series - shunt

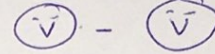


feedback network!

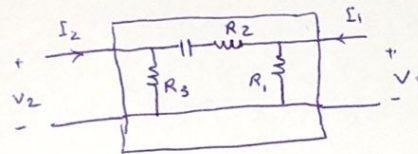


$$\begin{cases} V_1 = \alpha_{11} I_1 + \alpha_{12} V_2 \\ I_2 = \alpha_{21} I_1 + \alpha_{22} V_2 \end{cases}$$

$$\alpha_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$

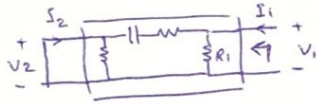


$$\begin{cases} \text{if } \omega=0 \rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{11} = R_1 \\ \text{if } \omega=\infty \rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{11} = 0 \end{cases}$$

$$\alpha_{21} = \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0}$$

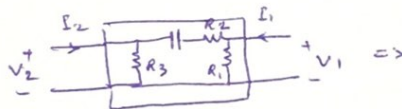

$$\begin{cases} \text{if } \omega=0 \rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{21} = 0 \\ \text{if } \omega=\infty \rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{21} = \frac{G_2}{G_1 + G_2} \end{cases}$$



$$\alpha_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0}$$

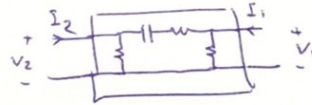

$$\begin{cases} \text{if } \omega=0 \Rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{22} = \frac{1}{R_3} \\ \text{if } \omega=\infty \Rightarrow C: \text{---} \Rightarrow \alpha_{22} = \frac{1}{R_3 \parallel (R_1 + R_2)} \end{cases}$$

$$R_o = \frac{R_o|_{f=0}}{1 + af}$$


$$R_{in} = R_{in}|_{f=0} \times (1 + af)$$

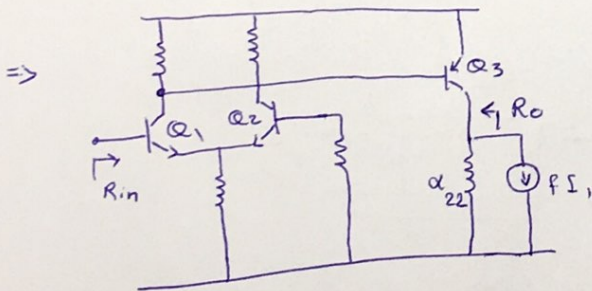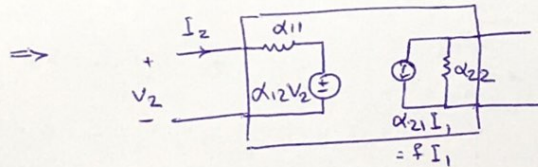

$$R_o|_{f=0} = \alpha_{22} \parallel R_{o3} \begin{cases} \omega=0 \rightarrow \frac{1}{R_3} \parallel R_{o3} \\ \omega=\infty \rightarrow \frac{1}{R_3 \parallel (R_1 + R_2)} \parallel R_{o3} \end{cases}$$


$$\Rightarrow R_{out} = \frac{R_o|_{f=0}}{1 + af}$$
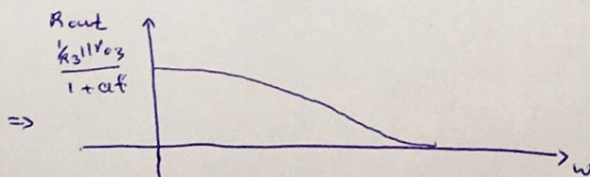
$$\begin{cases} \omega=0 \rightarrow \frac{(\frac{1}{R_3} \parallel R_{o3})}{1 + af} \\ \omega=\infty \rightarrow \frac{\frac{1}{R_3 \parallel (R_1 + R_2)} \parallel R_{o3}}{1 + af} \end{cases}$$






#2

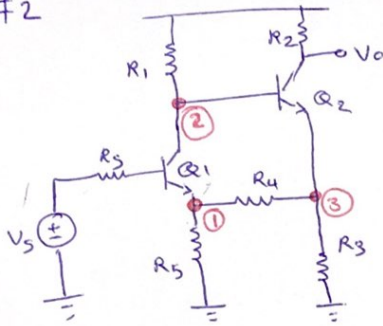


if  $\textcircled{1} \uparrow (+) \Rightarrow \textcircled{2} \uparrow (+) \Rightarrow \textcircled{3} \uparrow (+)$   
 $\Rightarrow \textcircled{1} \uparrow (+) \rightarrow \text{Positive feedback}$

b)

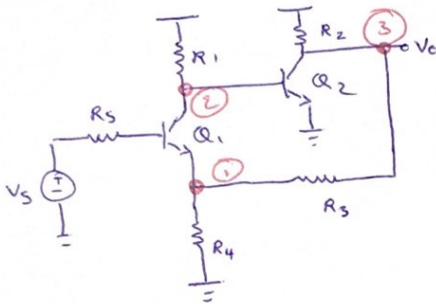

if  $\textcircled{1} \uparrow (+) \Rightarrow \textcircled{2} \uparrow (+) \Rightarrow \textcircled{3} \downarrow (-)$   
 $\Rightarrow \textcircled{1} \uparrow (+) \Rightarrow \text{negative feedback}$



#4

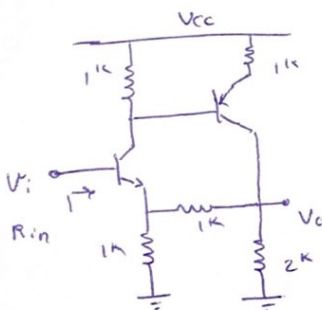

$$\begin{cases} r_n = 1k \\ \beta = 50 \end{cases}$$

 $\Rightarrow$ 

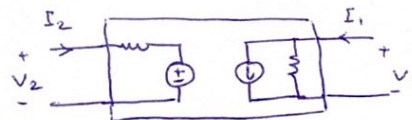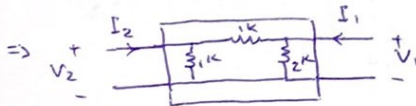input - output  
 series - shunt  
 $\textcircled{\tilde{V}}$  -  $\textcircled{\tilde{V}}$





$$\begin{cases} I_1 = \alpha_{11} V_1 + \alpha_{12} I_2 \\ V_2 = \alpha_{21} V_1 + \alpha_{22} I_2 \end{cases}$$


$$\alpha_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{I_2=0} : \Rightarrow \alpha_{11} = \frac{1}{2k \parallel 12k} = \frac{1}{1k}$$

$$\alpha_{21} = f = \frac{V_2}{V_1} \Big|_{I_2=0} : \Rightarrow \alpha_{21} = f = \frac{1k}{1k + 1k + 2k} = \frac{1}{4}$$

$$\alpha_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{V_1=0} : \Rightarrow \alpha_{22} = 1k \parallel 1k = 0.5k$$

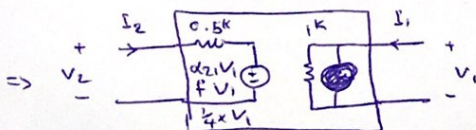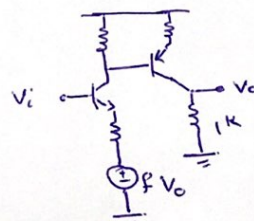 $\Rightarrow$ 

$$R_{in}|_{f=0} :$$

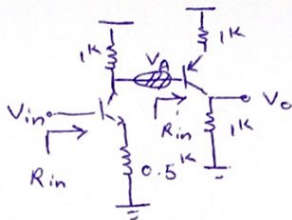

$$R_{in}|_{f=0} = r_{\pi 1} + (\beta + 1) R_E$$

$$= \frac{r_{\pi 1}}{1k} + 50(0.5k) = 26k$$

$$\Rightarrow R_{in} \quad a = \frac{V_o}{V_{in}} \Big|_{f=0} \Rightarrow \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{V_o}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}} = -g_{m2} R_{C2} \times (-g_{m1} \times R_{C1})$$

$$= (-g_{m2} \times 1k) \times (-g_{m1} \times 1k \parallel R_{in}) = [-g_{m2} \times 1k] \times [-g_{m1} (1k \parallel (r_{\pi 2} + \beta R_{E2}))]$$


$$\xrightarrow{g_{m1} = g_{m2} = 50 \text{ mA/V}} (-50 \times 1k) \cdot (-50 (1k \parallel 151k)) = 100 \Rightarrow A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{a}{1 + af} = \frac{100}{1 + \frac{1}{4}(100)}$$

$$A_v = 3.8$$

$$R_{in} = R_i|_{f=0} \times (1 + af) = 26k (1 + 25) = 676k$$


$$R_{out} = \frac{R_o|_{f=0}}{1 + af} = \frac{1k \parallel R_{O2} (1 + g_{m2} (R_{E2} \parallel r_{\pi 2}))}{1 + 25} = \frac{1k \parallel 1040k}{1 + 25} = \frac{1k}{26} = 0.03k$$

#5

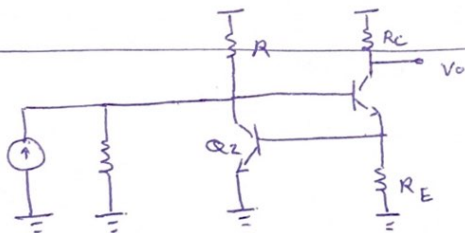

input - output  
shunt ~~series~~ - shunt  
I ~~(A)~~ - (V)

feed back network:

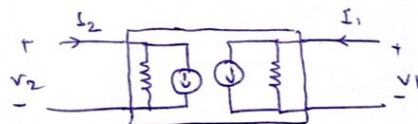


$$\begin{cases} I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2 \\ I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 \end{cases}$$

$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} : \quad Y_{11} = 0$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} : \quad Y_{21} = 0$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} : \quad Y_{22} = 0 \quad ???$$



#6

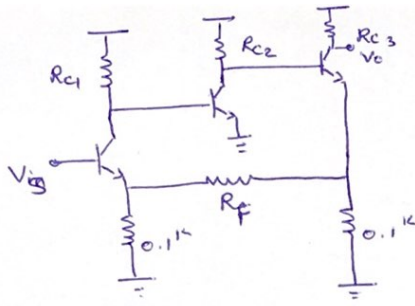

$$\frac{i_o}{V_s} = 0.1$$

$$a \gg 1 \Rightarrow A_u \approx \frac{1}{f}$$

input - output  
series - series

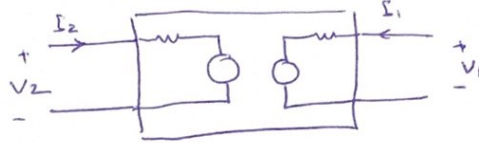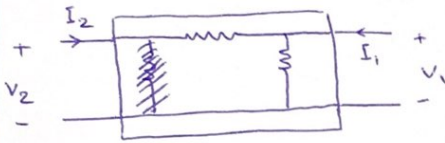


$$\begin{cases} V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2 \\ V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2 \end{cases}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \Rightarrow Z_{11} = 0.1k$$



$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad \Rightarrow Z_{21} = - (R_F + 0.1k)$$

$$- (R_F + 0.1k) = 0.1 \Rightarrow R_F = -0.2$$

#7

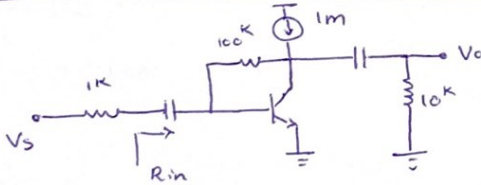
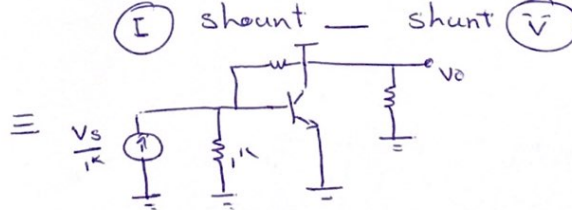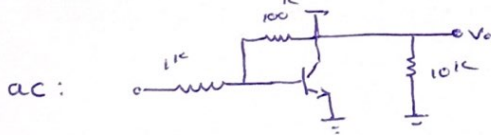
$$\begin{cases} V_T = 25mV \\ \beta = 100 \end{cases} \quad \left( \frac{V_o}{V_s} = ? \right)$$




$$\begin{cases} I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2 \\ I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2 \end{cases}$$


$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad \Rightarrow Y_{11} = \frac{1}{100k}$$

$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad \Rightarrow Y_{21} = \frac{-1}{100k}$$


$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \quad \Rightarrow Y_{22} = \frac{1}{100k}$$

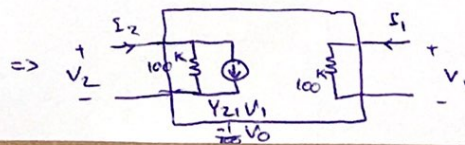




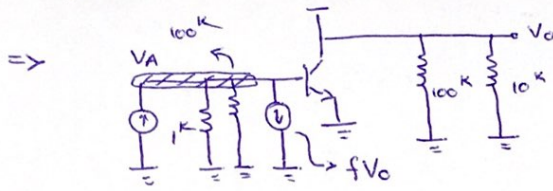

$$a = \frac{V_O}{V_A} \Big|_{f=0}$$

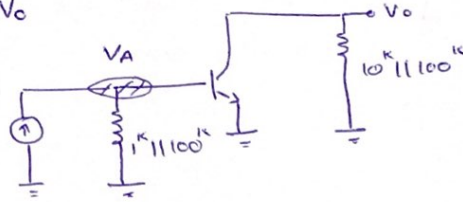
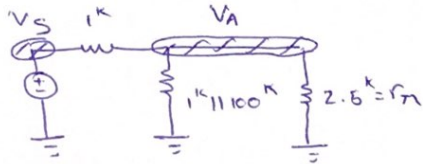
$$\begin{aligned} \frac{V_O}{V_A} &= -g_m R_c \\ &= -40 (10^3 \parallel 100^3) \\ &\approx -9 \end{aligned}$$




$$\frac{V_A}{V_S} = \frac{2.5^k \parallel 1^k \parallel 100^k}{(2.5^k \parallel 100^k \parallel 1^k) + 1^k} = \frac{0.7^k}{1.7} = 0.4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a = \frac{V_O}{V_S} \Big|_{f=0} = 0.4(-9) \Rightarrow A = \frac{V_O}{V_S} = \frac{a}{1+a\beta} = \frac{0.4(-3.6)}{1+0.4(-\frac{1}{100})} = \frac{-3.6}{1.004} = -3.5$$

$$R_{in} = \frac{R_i \Big|_{f=0}}{1+a\beta} = \frac{1^k \parallel 100^k \parallel 2.5^k}{1+0.036} = 0.6 \Rightarrow R_S + R_{in} = 0.6^k \Rightarrow R_{in} = 1^k \parallel 100^k \parallel 2.5^k = 0.7^k$$

$$R_{in} = 100^k \parallel 2.5^k = 2.43^k$$


#9

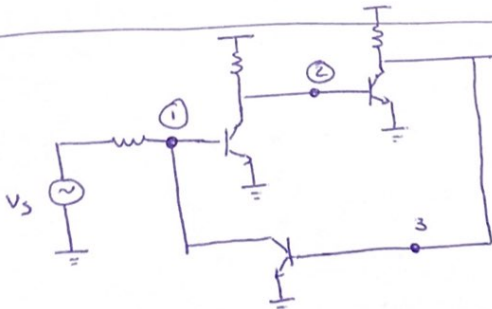


if ① (+)  $\rightarrow$  ② (-)  $\Rightarrow$  ③ (+)  
 $\Rightarrow$  ① (-)  $\Rightarrow$  negative feedback

input — output  
 series — shunt  
 $\odot \hat{V}$  —  $\odot \hat{V}$

feedback network?

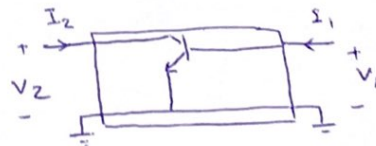

#8

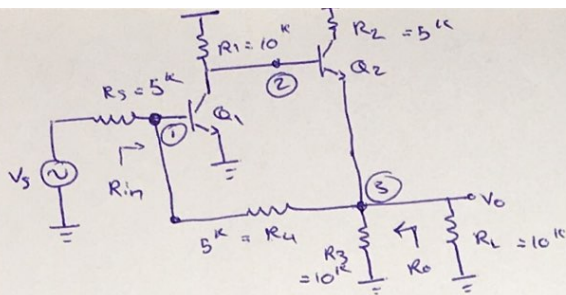

$$\beta = 100$$

$$g_m = 40 \text{ mmho}$$


$$V_A = \infty$$

$$V_{CE} = 10 \text{ V}$$

$$\therefore \textcircled{1} \uparrow (+) \rightarrow \textcircled{2} \downarrow (-) \rightarrow \textcircled{3} \downarrow (-) \rightarrow \textcircled{4} \downarrow (-)$$

input — output  
series — shunt  
 $\hat{V}$  —  $\hat{V}$

feedback network:

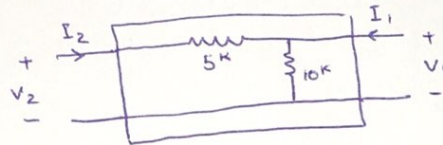



$$\begin{cases} V_1 = \alpha_{11} I_1 + \alpha_{12} V_2 \\ I_2 = \alpha_{21} I_1 + \alpha_{22} V_2 \end{cases}$$

$$\alpha_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{5k}{5k + 10k} = 3.3k$$


$$\alpha_{21} = \frac{I_2}{I_1} \Big|_{V_2=0} = \frac{1}{5k} = -0.6$$

$$\alpha_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{1}{15k}$$

$$\alpha_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{1}{15k}$$

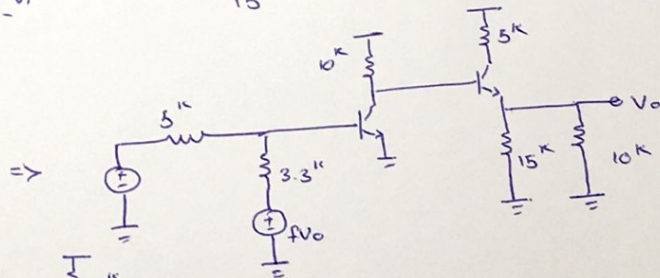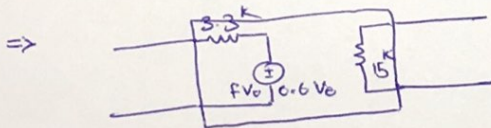

$$\alpha = \frac{V_o}{V_i} \Big|_{f=0} \Rightarrow$$

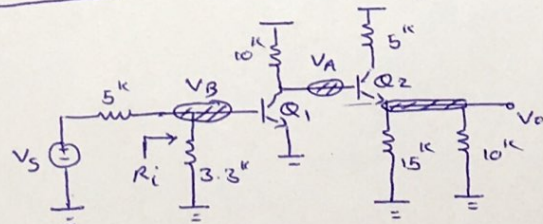

$$\frac{V_o}{V_s} = \frac{V_o}{V_A} \times \frac{V_A}{V_B} \times \frac{V_B}{V_s}$$

$$\frac{V_o}{V_A} = \frac{10k \parallel 15k}{(10k \parallel 15k) + \frac{1}{40}} \approx \frac{6k}{6.025} \approx 0.99, \quad \frac{V_A}{V_B} = -g_m R_{e2} = -40(10k \parallel (2.5 + 100(10k \parallel 15k))) = -400$$

$$\Rightarrow \frac{V_B}{V_s} = \frac{3.3k \parallel 2.5}{5k + (3.3k \parallel 2.5k)} \approx \frac{1.42}{6.42} \approx 0.22 \Rightarrow \frac{V_o}{V_s} = 0.99(-400) \times 0.22 = -88 = \alpha$$

$$\frac{V_{out}}{V_s} = \frac{\alpha}{1 + \alpha f} = \frac{-88}{1 + 52.8} \approx -1.63$$

$$R_i = R_i|_{f=0} \quad ; \quad R_i = 2.5^k \parallel 3.3^k \approx 1.42^k \Rightarrow R_{in} = R_i|_{f=0} \times (1 + af)$$

$$\Rightarrow R_{in} = 1.42 (1 + 52.8) = 76.39$$

$$R_{out} = \frac{R_o|_{f=0}}{1 + af} \Rightarrow R_o|_{f=0} = 10^k \parallel 15^k \parallel \frac{2.5^k + (10^k \parallel 100)}{100} = 0.124^k$$

$$\Rightarrow R_{out} = \frac{0.124^k}{1 + 52.8} \approx 0.0023^k$$