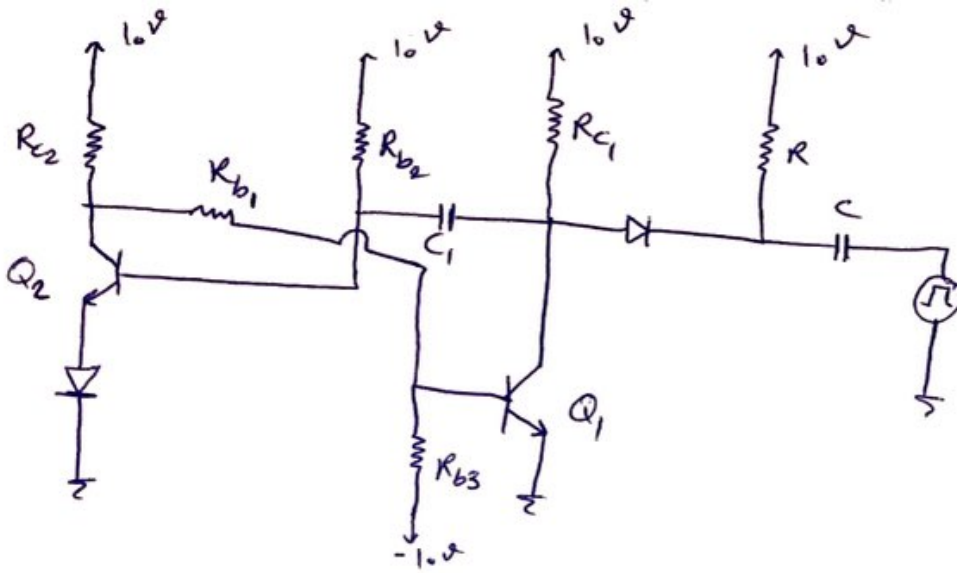


بخش ۱



$$V_{B1} = \frac{-0.7 - (-1.0)}{R_{b1} + R_{b3}} \times R_b - 1.0 = -1.5$$

اسکال  $Q_2$   
گلو  $Q_1$

$$\Rightarrow R_{b1} = 0.68 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{b3} \approx 2.2 \text{ k}\Omega$$

$$V_{B2} = 0.7 + 1.4 - 0.7$$

اسکال

$$V_{CQ1} = 1.0$$

$$\rightarrow V_{C1}(0^-) = 1.0 - 1.4 = 8.6 \text{ V}$$

$$V_{CQ1} = 0.2 \rightarrow V_{B2} = -V_{C1} + V_{CQ1} = 0.2 - 8.6 \Rightarrow V_{B2} = -8.4 \text{ V}$$

$$Q_1 \rightarrow \text{اسکال} \quad V_{B2}(t) = V_{B2}(\infty) + (V_{B2}(0^+) - V_{B2}(\infty))e^{-t/\tau}$$

$$Q_2 \rightarrow \text{گلو} \quad V_{B2}(t) = 1.0 + (-8.4 - 1.0)e^{-t/R_{b2}C_1}$$

$$\Rightarrow 1.2 = 1.0 + (-8.4)e^{-10^5/\tau} \rightarrow \tau \approx 1.35 \text{ ms}$$

$$R_{b2} = 160 \text{ k}\Omega$$

$$C_1 = 10 \text{ nF}$$

$$i_{B2} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_D}{R_{b2}} = \frac{10 - 1.4}{150} \approx 0.057 \text{ mA}$$

$$i_{C2} = \frac{V_{CC} - V_{CE2} - V_D}{R_{C2}} - \frac{V_{CE2} + V_D + V_{EE}}{R_H + R_{b3}} = \frac{9.1}{R_{C2}} - \frac{10.9}{288}$$

$$\Rightarrow 0.057 > \frac{0.091}{R_{C1}} - 0.038$$

ادامہ بخش (۱)

$$I_{B1} = \frac{10 - 0.7}{R_{C2} - R_{B1}} - \frac{0.7 - (-10)}{R_{B2}} \approx 0.67 \text{ mA}$$

غیر مایہ دار


$$R_{C2} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{10 - 0.2}{R_{C1}} \rightarrow \frac{10 - 8.6 - 0.2}{R_{B2}} \rightarrow R_{C1} = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\omega = \frac{1}{R_C} = \frac{2\pi}{T} \rightarrow R_C = \frac{1 \text{ m}}{2\pi} = 159 \mu\text{s}$$

$$R \approx 16 \text{ k}$$

$$C = 10 \text{ nF}$$

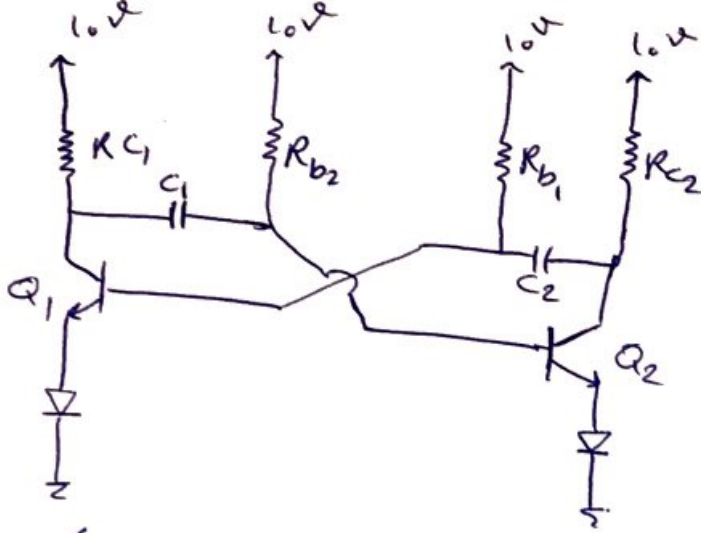

$$\text{دریافتی} = \frac{25}{100} = 25\% \rightarrow f = 5 \text{ KHz}$$

$$\text{if} \rightarrow R_{C2} = R_{C1} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_{B1}(T_1) = 1.2 = V_B(\infty) + (V_B(0) - V_B(\infty))e^{-t/\tau}$$

$$1.2 = 10 + (-7.7 - 10)e^{-t/\tau}$$

 $0^+$ 

$$V_{B1}(0^+) = 1.4(V_{CC} - 0.9) = 1.4 - 9.1 = -7.7$$

$$\tau_1 = C_2 R_{b1}$$

$$V_{B2}(T_2) = 1.2 = V_A(\infty) + (V_B(0) - V_B(\infty))e^{-t/\tau_2}$$

$$\tau_2 = R_{b2} C_1$$

$$0.25 \Rightarrow \frac{T_2}{T_1 + T_2} \Rightarrow \begin{cases} T_1 = 50 \mu s \\ T_2 = 150 \mu s \end{cases}$$

$$f_1 = \frac{1}{T_1 + T_2} = 5 \text{ KHz} \Rightarrow T_1 + T_2 = 0.2 \text{ ms}$$

$$R_{b1} C_1 = 214.65 \mu$$

$$R_{b2} C_1 = 71.63 \mu \Rightarrow C_1 = C_2 = 6.8 \text{ nF} \rightarrow R_{b1} = 10.53 \text{ k}\Omega$$

$$R_{b2} = 31.6 \text{ k}\Omega$$