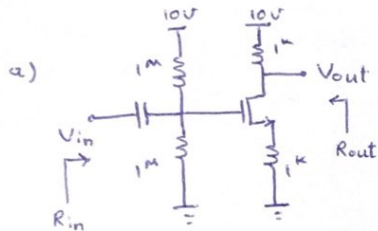



Assignment 3 :

1. In the following circuits, determine the Voltage gain, input resistance and output resistance.



$$V_{TH} = 2V, \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = 0.5 \frac{mA}{V^2}, \lambda = 0 V^{-1} \rightarrow r_{ds} = \infty$$

dc Analysis:

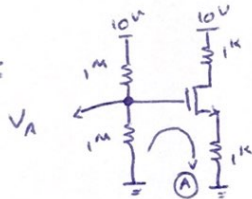

$$V_A = \frac{1M \times 10}{1+1} = 5V$$

$$KVL @ A: -5 + (1M || 1M) I_G + V_{GS} + 1^k I_D = 0$$


$$V_{GS} = 5 - 1^k I_D \quad (1)$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} W}{2L} (V_{GS} - V_{th})^2 = \frac{0.5}{2} (5 - 1^k I_D - 2)^2 \rightarrow \begin{cases} I_D = 1^{mA} \\ I_D = 9^{mA} \end{cases} \checkmark$$

$$g_m = \sqrt{2 \frac{\mu_n C_{ox} W}{L} I_D} = \sqrt{2(0.5) \times 1} = 1 \text{ mmho}$$

hint: $g_m = \begin{cases} 1) \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) \\ 2) \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \\ 3) \frac{2 I_D}{V_{GS} - V_{th}} \end{cases}$


ac Analysis:

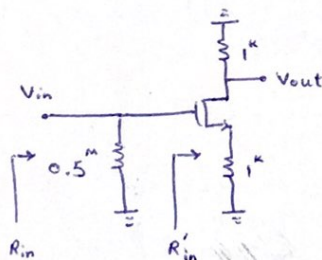

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-R_D}{R_S + \frac{1}{g_m}} = \frac{-1^k}{1^k + \frac{1}{1}} = -0.5$$

$$R_{in} = 0.5^M || R_{in}' \xrightarrow{R_{in}' = \infty} R_{in} = 0.5^M = 500^k$$


$$R_{out} = 1^k || r_{ds}(1 + g_m R_S) = 1^k$$

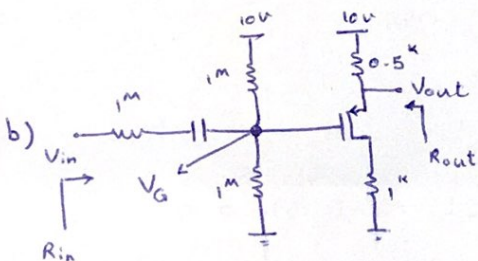

$$V_G = \frac{1M \times 10}{1+1} = 5V$$

$$V_{TH} = -1V, \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} = 2 \frac{mA}{V^2}, \lambda = 0 V^{-1} \rightarrow r_{ds} = \infty$$

dc Analysis:

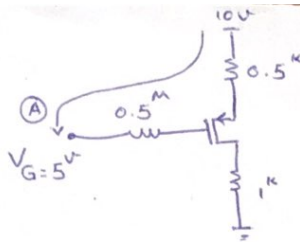

$$\text{KVL @ A: } -10 + 0.5^k I_D + V_{SG} + 0.5^m I_G + 5 = 0$$


$$V_{SG} = 5 - 0.5^k I_D$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{th})^2 = (5 - 0.5^k I_D - 1)^2$$

$$\begin{cases} I_D = 4^{\text{mA}} \checkmark \\ I_D = 16^{\text{mA}} \end{cases}$$


$$g_m = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2 \times 2 \times 4} = 4^{\text{mmho}}$$

ac Analysis:

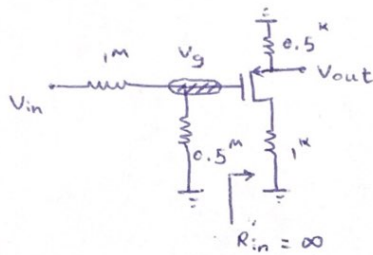

$$A_v = \frac{V_{out}}{V_g} \times \frac{V_g}{V_{in}}$$
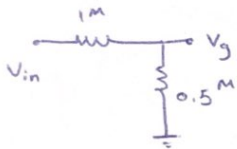
$$\frac{V_{out}}{V_g} = \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}} = \frac{0.5^k}{0.5^k + \frac{1}{4}} \approx 0.6$$



$$\frac{V_g}{V_{in}} = \frac{0.5^m}{1.5^m} = 0.3 \Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = 0.6 \times 0.3 = 0.18$$


$$R_{in} = 1^m + [0.5^m \parallel R'_{in}] = 1^m + [0.5^m \parallel \infty] = 1.5^m \Omega$$

$$R_{out} = 0.5^k \parallel (\frac{1}{g_m} \parallel \infty) = 0.5^k \parallel 0.25^k = 0.16^k$$


#2. In the following circuit:

a) Specify the source resistance so that $I_D = 2.5^{\text{mA}}$

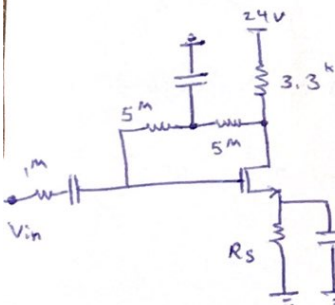b) calculate the voltage gain and the input and the output resistance.



dc Analysis:

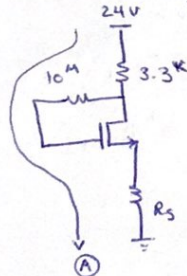

$$\text{KVL @ A: } -24 + 3.3^k I_D + 10^m I_G + V_{GS} + R_S I_D = 0$$

$$V_{GS} = 24 - 3.3(2.5) R_S = 15.75 - 2.5 R_S$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \Rightarrow 2.5 = \frac{0.25}{2} (15.75 - 2.5 R_S - 3)^2$$

$$R_S = 3.3^k \checkmark$$


$$R_S = 6.8^k$$

$$g_m = \sqrt{2 \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \sqrt{2(0.25) \times 2.5} = 1.1^{\text{mmho}}$$


$$\beta = 0.25 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2}, |V_{th}| = 3^{\text{V}}$$

$$\lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty$$

AC Analysis:

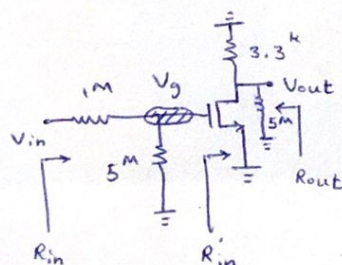



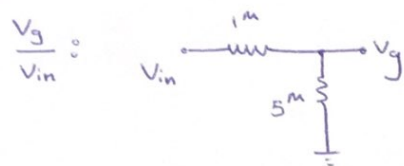
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = A_v = \frac{V_{out}}{V_g} \times \frac{V_g}{V_{in}} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_g} = -g_m (R_D \parallel r_{ds}) = -1.1 (3.3 \parallel \infty) = -3.63$$



$$\frac{V_g}{V_{in}} = \frac{5}{6} = 0.8 \Rightarrow A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}} = -3.63 \times 0.8 = -2.9$$

$$R_{in} = 1^M + (5^M \parallel \infty) = 6^M, \quad R_{out} = 3.3^k \parallel r_{ds}(1 + g_m R_s) = 3.3^k$$

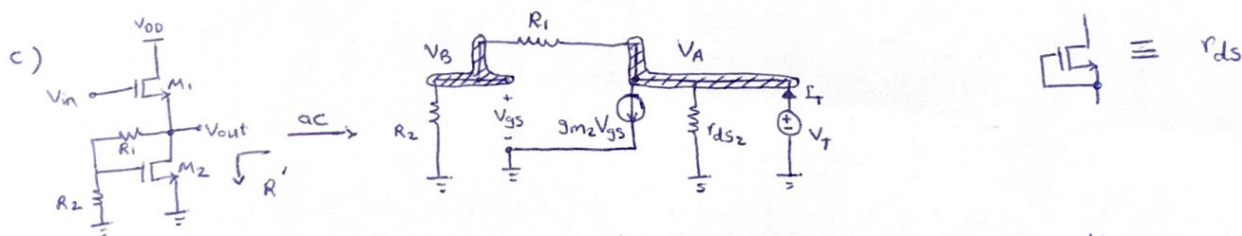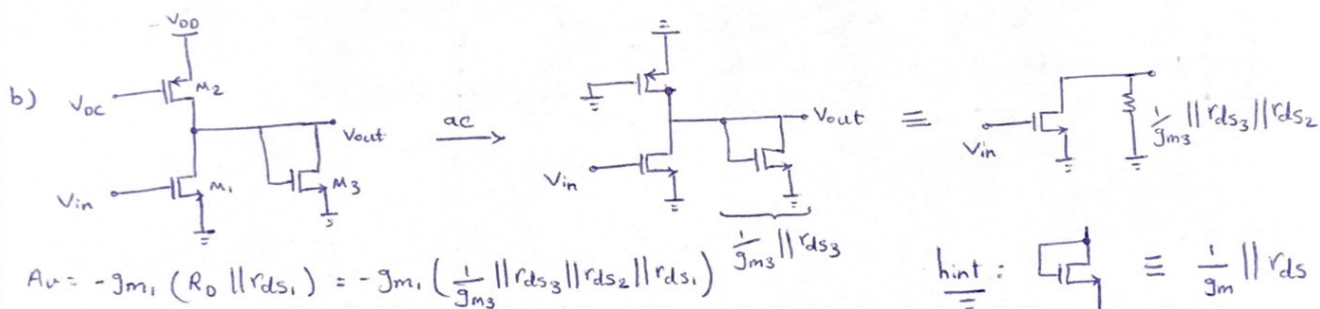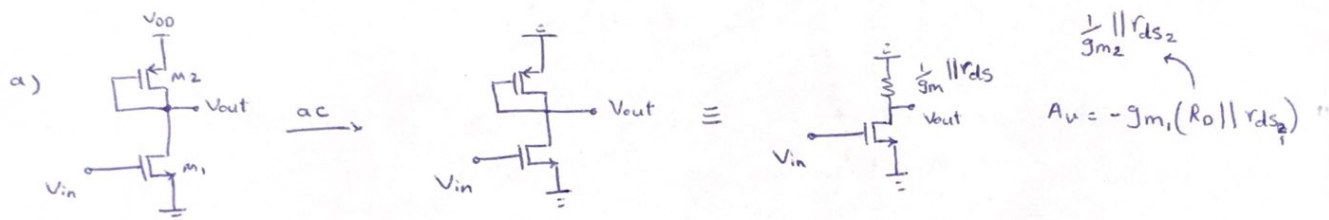3. Determine a relation the voltage gain ($A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$) of the following circuits. Assume that the transistors operate in saturation and $\lambda \neq 0$



$$\text{KCL @ } V_A: \frac{V_A}{r_{ds2}} + g_{m2} V_{gs} - I_T + \frac{V_A - V_B}{R_1} = 0 \quad \xrightarrow{V_{gs} = V_B} \frac{V_A}{r_{ds2}} + g_{m2} V_{gs} - I_T + \frac{V_A}{R_1} - \frac{V_{gs}}{R_1} = 0$$


$$\Rightarrow V_{gs} \left(g_{m2} - \frac{1}{R_1} \right) + V_A \left(\frac{1}{r_{ds2}} + \frac{1}{R_1} \right) = I_T \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } V_B: \frac{V_{gs}}{R_2} + \frac{V_{gs} - V_A}{R_1} = 0 \Rightarrow V_A = V_{gs} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \quad (II)$$



$$(II) \text{ in } (I) \rightarrow V_{gs} \left(g_{m2} - \frac{1}{R_1} \right) + V_{gs} \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \left(\frac{1}{r_{ds2}} + \frac{1}{R_1} \right) = I_T \Rightarrow V_{gs} \left[\left(g_{m2} - \frac{1}{R_1} \right) + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \left(\frac{1}{r_{ds2}} + \frac{1}{R_1} \right) \right] = I_T$$

$$V_{gs} = \frac{V_A}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \rightarrow \frac{V_A}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \left[g_{m2} - \frac{1}{R_1} + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \left(\frac{1}{r_{ds2}} + \frac{1}{R_1} \right) \right] = I_T \xrightarrow{V_A = V_T}$$
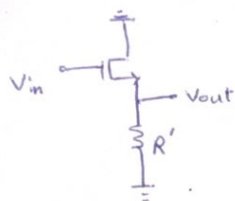
$$\frac{V_T}{I_T} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(g_{m2} - \frac{1}{R_1} + \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \left(\frac{1}{r_{ds2}} + \frac{1}{R_1} \right) \right) = R'$$



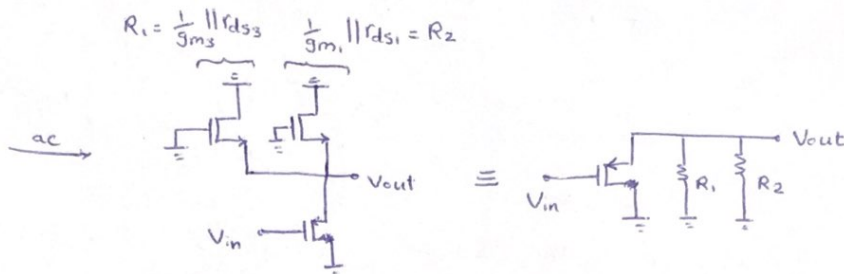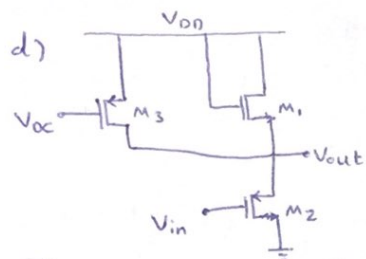
$$A_v = \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_m}} = \frac{R'}{R' + \frac{1}{g_m}}$$



~~$$A_v = -g_{m2} (r_{ds2} \parallel R_1 \parallel R_2)$$~~


$$A_v = \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{R_1 \parallel R_2}{(R_1 \parallel R_2) + \frac{1}{g_{m2}}}$$

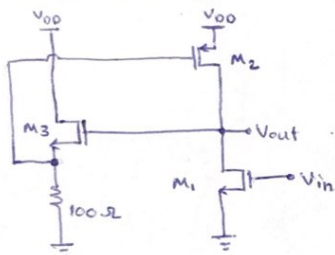4. Draw the small signal model of the following circuit and calculate the voltage gain. Assume that all of the transistors are in saturation.



$$g_m = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$
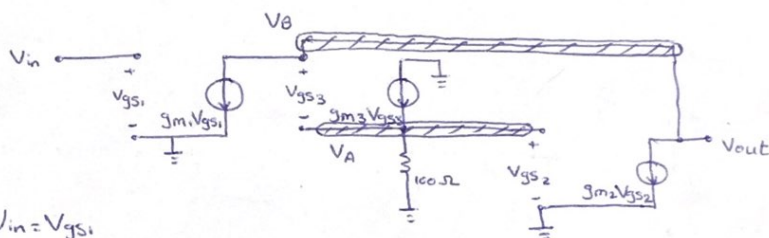
$$\lambda = 0 \rightarrow r_{ds} = \infty$$



$$V_{in} = V_{gs1}$$


$$\text{KCL @ } V_B: g_{m1} V_{gs1} + g_{m2} V_{gs2} = 0 \rightarrow \frac{V_{gs1} = V_{in}}{g_m} \rightarrow V_{gs2} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_{in}$$

$$\text{KCL @ } V_A: -g_{m3} V_{gs3} + \frac{V_A}{100} = 0 \rightarrow \frac{V_A = V_{gs2}}{100} \rightarrow V_{gs3} = \frac{V_{gs2}}{100 g_{m3}}$$


$$V_o = V_{gs2} + V_{gs3} = \frac{V_{gs2}}{100 g_{m3}} - \frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_{in} = \frac{1}{100 g_{m3}} \left[-\frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_{in} \right] - \frac{g_{m1}}{g_{m2}} V_{in}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-g_{m1}}{g_{m2}} \left[\frac{1}{100 g_{m3}} - 1 \right]$$

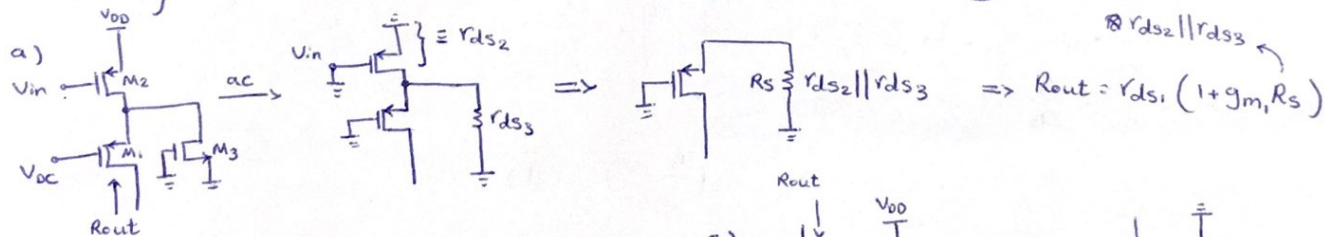
5. Specify a relation for the output resistance of the following circuits. Assume $\lambda \neq 0$


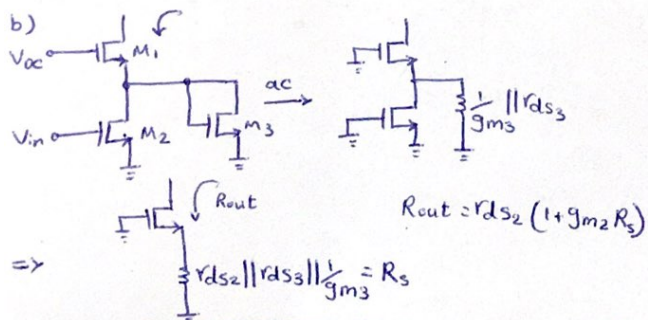
$$R_{out} = r_{ds2} \parallel r_{ds3} \Rightarrow R_{out} = r_{ds1} (1 + g_{m1} R_S)$$



$$R_{out} = r_{ds2} (1 + g_{m2} R_S)$$

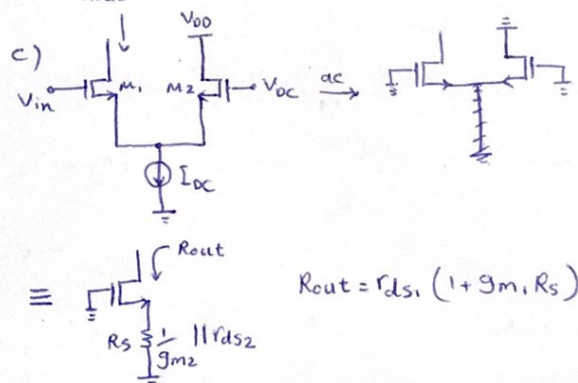

$$R_{out} = r_{ds1} (1 + g_{m1} R_S)$$