

بالطيف

رسم ادبيتيور

9814303

تمين سرع بالاس

#14 $\begin{cases} V_{bias} = \pm 3V \\ f = 2 \text{ KHz} \\ \pm 12V = V_{CC} \end{cases}$

$$I_{R5} \gg I_{B, \max} = 500 \text{ nA}$$

$$I_{R5} = 100 I_{B, \max} = 100 \times 500 \text{ nA} = 50 \mu\text{A}$$

$$R_5 = \frac{V_{TP}}{I_{R5}} = \frac{3}{50 \mu\text{A}} = 60 \text{ K} \rightarrow \boxed{R_5 = 56 \text{ K}}$$

$$V_{TP} = \frac{R_5}{R_4 + R_5} V_{CC} = \frac{R_5}{R_4 + R_5} (V_{CC} - 1) \Rightarrow R_4 = 144.3 \text{ K} \Rightarrow \boxed{R_4 = 150 \text{ K}}$$

if $I_C = 3 \mu\text{A}$: $I_{C1} = 100 I_{R1} = 100 (3 \mu\text{A}) = 300 \mu\text{A}$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2 \text{ KHz}} = 500 \mu\text{s} \Rightarrow C_1 = \frac{I_{C1} \Delta t}{\Delta V} = \frac{300 \mu\text{A} \times 455 \mu\text{s}}{6 \text{ V}} = 22750 \text{ pF}$$

$$R_1 = \frac{V_{R1}}{I_{C1}} = \frac{V_{CC} - V_{T1} - V_{CE, \text{sat}} + V_{EE}}{I_{C1}} = \frac{12 \text{ V} - 0.7 - 0.7 - 0.2 + 12}{300 \mu\text{A}} = 74.67 \text{ K} \rightarrow \boxed{R_1 = 75 \text{ K}}$$

$$C_2 = \frac{I_{C2} \Delta t}{\Delta V_{C2}} = \frac{300 \mu\text{A} \times 455 \mu\text{s}}{0.12} = 1.14 \mu\text{F} \rightarrow \boxed{C_2 = 1 \mu\text{F}}$$

$$I_{\text{discharge}} = 10 I_{\text{charge}} = 10 (300 \mu\text{A}) = 3 \text{ mA} \xrightarrow{\beta = 100} I_B = \frac{I_C}{\beta_{\min}} = \frac{3 \text{ mA}}{100} = 30 \mu\text{A}$$

$$R_2 = \frac{-V_T + V_{BE} - V_{TP}}{I_B} = \frac{4.4}{30 \mu\text{A}} = 146.7 \text{ K} \rightarrow \boxed{R_2 = 150 \text{ K}}$$

#16 $\begin{cases} V_{\max} = 3 \text{ V} \\ T = 1.3 \text{ ms} \\ PW = 1.2 \text{ ms} \end{cases}$

chese 741 opAmp.

$$I_1 = 100 I_{\text{bias}} = 100 (500 \text{ nA}) = 50 \mu\text{A}$$

$$C_1 = \frac{I \Delta t}{\Delta V} = \frac{50 \mu\text{A} \times 1.2 \text{ ms}}{3 \text{ V}} = 0.02 \mu\text{F} \rightarrow \boxed{C_1 = 0.022 \mu\text{F}}$$

$$\frac{C_1 \Delta V}{\Delta t} = \frac{V_i}{R} : \frac{0.022 \times 3}{1.2} = \frac{8}{R_1} \Rightarrow R_1 = 145.45 \text{ K} \rightarrow \boxed{R_1 = 150 \text{ K}}$$

dc $\frac{V_{in}}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_2}$: $1.2 \text{ ms} \times 8 = 0.1 \text{ ms} \times V_{in} \Rightarrow \boxed{V_{in} = 96 \text{ V}}$

#19

$$A_{\min} = A - 0.2 = 0.8^A = 0.8 \times 2.5^V = 2^V$$

$$A_{\max} = A + 0.2 = 1.2^A = 1.2 \times 2.5 = 3^V$$

$$UTP = \frac{R_4 + R_5}{R_3} (V_{cc} - 1) \xrightarrow{R_3 = 11^k} UTP = 2^V \xrightarrow{R_5 = 0} R_4 = \frac{2(11^k)}{11} = 2^k$$

$$\text{if } UTP = 3^V \Rightarrow 3^V = \frac{2^k + R_5}{11^k} (11) \Rightarrow R_5 = 1^k$$

$$\begin{cases} f_{\min} = f - 0.2f = 0.8f = 0.8(500^{Hz}) = 400^{Hz} \\ f_{\max} = f + 0.2f = 1.2f = 1.2(500^{Hz}) = 600^{Hz} \end{cases}$$

$$I = \frac{C_1 \Delta V}{\Delta t} \xrightarrow{\Delta V_{\min} = 4} \Delta t_{\max} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{f_{\min}} = 1.25^{ms}, I = 5^{uA} \Rightarrow C_1 = \frac{I \Delta t}{\Delta V} = \frac{50 \times 1.25}{4}$$


$$= 0.0156^{uF} \longrightarrow \boxed{C_1 = 0.022^{uF}}$$

$$\frac{C_1 \Delta V}{\Delta t} = \frac{V_i}{R_1 + R_6} \Rightarrow R_1 + R_6 = \frac{V_i \Delta t}{C_1 \Delta V} \xrightarrow{\Delta V_{\max} = 6} \Delta t_{\min} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{f_{\max}} = \boxed{0.833^{ms}}$$

$$R_1 = \frac{11^V \times 0.833}{0.022(6)} = 69.4^k \longrightarrow \boxed{R_1 = 68^k} \xrightarrow{\Delta V_{\min} = 4^V} \Delta t_{\max} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{f_{\min}} = 1.25^{ms}$$

$$R_6 = \frac{V_i \Delta t}{C_1 \Delta V} - R_1 = \frac{11^V \times 1.25^{ms}}{0.022 \times 4} - 68 = \boxed{156.25^k} \longrightarrow \boxed{R_6 = 160^k}$$

#27

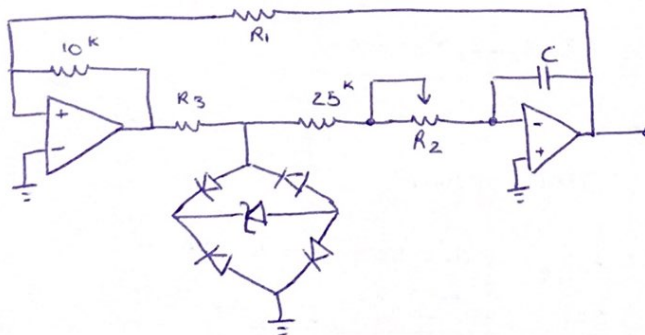

$$V_{0, \text{sch}} = \pm (V_1 + V_2 + V_3) = \pm 5^V \Rightarrow UTP = \frac{R_1}{10^k} V_{0, \text{sch}} \Rightarrow R_1 = 10^k \times \frac{UTP}{V_{0, \text{sch}}} = \frac{5}{5} = 1^V$$

$$\text{if } I_{\text{Bias, max}} = 500^{nA} \xrightarrow{R_2 = 0} I = \frac{5^V}{25^k} = 0.2^{mA} = 200^{uA}$$

$$T_{\min} = \frac{1}{f_{\max}} = \frac{1}{100^{Hz}} = 10^{ms}, \Delta t_{\min} = \frac{T}{2} = 5^{ms}$$


$$\frac{C \Delta V}{\Delta t} = \frac{V_i}{R} \Rightarrow \frac{C \times 10}{5 \text{ ms}} = \frac{5}{25^k} \Rightarrow C = 0.1 \mu\text{F}$$

$$T_{\max} = \frac{1}{f_{\min}} = \frac{1}{20 \text{ Hz}} = 50 \text{ ms}, \quad \Delta t_{\max} = \frac{T}{2} = 25 \text{ ms}$$

$$\frac{0.1 \mu\text{F} \times 10}{25 \text{ ms}} = \frac{5}{25^k + R_2} \Rightarrow R_2 = 100^k \Omega$$

برای جریان و ولتاژ ماکزیمم فریبی (ج) انتخاب می شود


#29

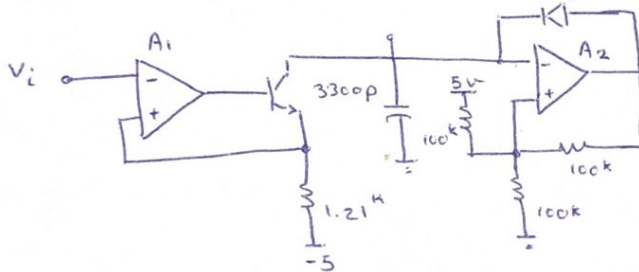

الف) آی‌سی A_1 مقاومت 1.2^k یک منبع جریان است که خازن را شارژ می کند و آی‌سی A_2 به همده مقاومت 100^k است که منبع جریان را تنظیم می کند. ولتاژ مقدار شارژ را تنظیم می کند.

در آیه خازن شارژ است و ولتاژ به ولتاژ مقدار است. از آنجا که ولتاژ شارژ به ولتاژ شارژ می باشد است، فریبی A_2 به اشباع مثبت رفته و دیود روشن می شود و خازن را شارژ می کند و فریبی انترالین می یابد. تا زمانی که به UTP می رسد. بارین فریبی به UTP فریبی A_2 می رسد و دیود خاموش می شود. و خازن به منبع جریان شارژ می شود تا زمانی که به مقدار LTP می رسد پس دیود وصل شده و مجدد معادل بالا تدارک می شود.
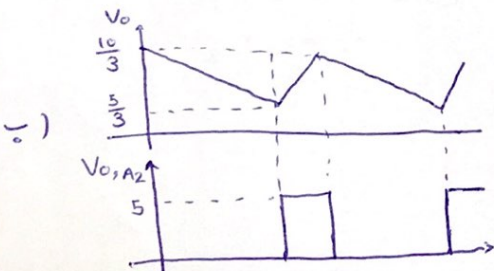
$$V^+ = \frac{100^k \parallel 100^k}{100^k + (100^k \parallel 100^k)} (5) + \frac{100^k \parallel 100^k}{100^k \parallel 100^k + 100^k} V_o \Rightarrow \begin{cases} \text{UTP} = \frac{10}{3}, & V_{OA2} = 5^v \\ \text{LTP} = \frac{5}{3}^v, & V_{OA2} = 0 \end{cases}$$




$$\text{ج) } \frac{V_C - V_{EE}}{R_E} = \frac{C \Delta V}{\Delta t}$$

$$\frac{V_C - (-5)}{1.2^k} = \frac{3300^p \left(\frac{10}{3} - \frac{5}{3} \right)}{T}$$

$$\Rightarrow f = \frac{V_C + 5}{6.6} \text{ MHz}$$
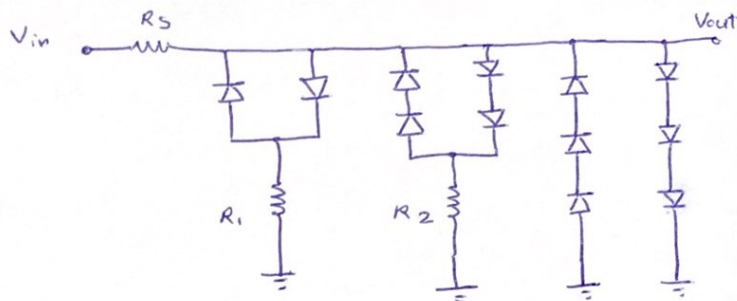
#30

$$V_o = V_s \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{V_{tr}}{V_{tr}}\right)$$




ا) $V_{o, \max} = V_s = 3V_y = 3(0.6) = 1.8V$

ب) $V_{tr} = 2.77V$

ج) $V_{in} = t V_{tr} \Rightarrow$
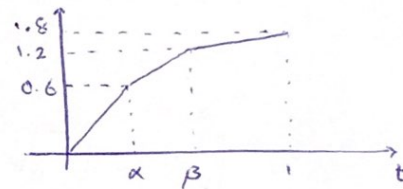
$$\begin{aligned} 0 < V_{in} < 0.6 \\ 0.6 < V_{in} < 1.2 \\ 1.2 < V_{in} < 1.8 \end{aligned} \Rightarrow$$




$$\frac{\pi}{2} \alpha = \sin^{-1}\left(\frac{0.6}{1.8}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) = 0.34 \text{ rad} \Rightarrow \alpha = 0.2165 \text{ rad}$$

$$\frac{\pi}{2} \beta = \sin^{-1}\left(\frac{1.2}{1.8}\right) = \sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 0.73 \text{ rad} \Rightarrow \beta = 0.4647 \text{ rad}$$


إذا $0 < V_{in} < 0.6 \Rightarrow$ $\Rightarrow V_{out} = V_{in} = V_{tr} t$
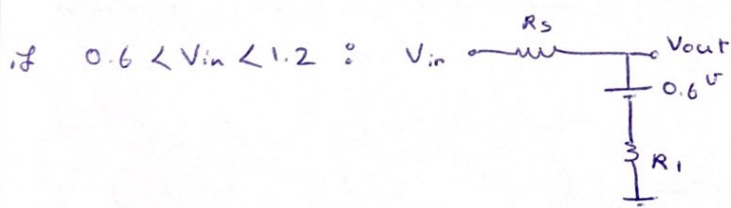
$$\Rightarrow V_{tr} = \frac{0.6}{0.2165} = 2.77$$



$$V_{out} = 0.6 + \frac{R_1}{R_1 + R_S} (V_{in} - 0.6)$$
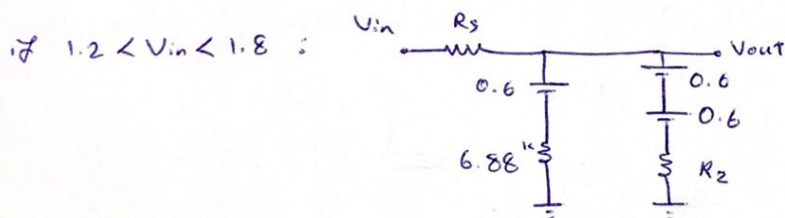
$$\begin{aligned} \xrightarrow{V_{tr} = 2.77} 0.12 &= 0.6 + \frac{R_1}{R_1 + 1k} (2.77 \times 0.4647 - 0.6) \\ \Rightarrow R_1 &= 6.88k \end{aligned}$$



$$V_{out} = \frac{V_{in} + \frac{0.6}{6.8} + \frac{1.2}{R_2}}{1 + \frac{1}{6.8k} + \frac{1}{R_2}}$$

$$\Rightarrow R_2 = 0.756k \Rightarrow R_2 = 750\Omega$$

#36

$$\text{نقطه } V_{o, \max} = 0.33^V \Rightarrow V_s = 3 \times 3^V = 9^V \Rightarrow V_{cc} = \pm 4.5^V$$


$$\text{إذا } I_A = 100 \mu A \Rightarrow R_A = \frac{0.22 V_s}{100 \mu A} = \frac{0.22 \times 9}{100} = 19.8^k \Rightarrow R_A = 20^k$$

$$C = \frac{2T_2}{3R_A} = \frac{2 \times 750 \mu s}{3 \times 20^k} = 25^{\text{nF}} = 25000^{\text{PF}} \rightarrow C = 22000^{\text{PF}}$$

$$R_B = 2R_A \frac{T_1}{T_1 + T_2} = 2 \times 20^k \times \frac{100 \mu s}{100 + 750} = 4.7^k$$

$$R_C = 82^k$$

$$R_L = \frac{V_s}{1 \text{ mA}} = \frac{9}{1 \text{ mA}} = 9^k \rightarrow R_L = 9.1^k$$
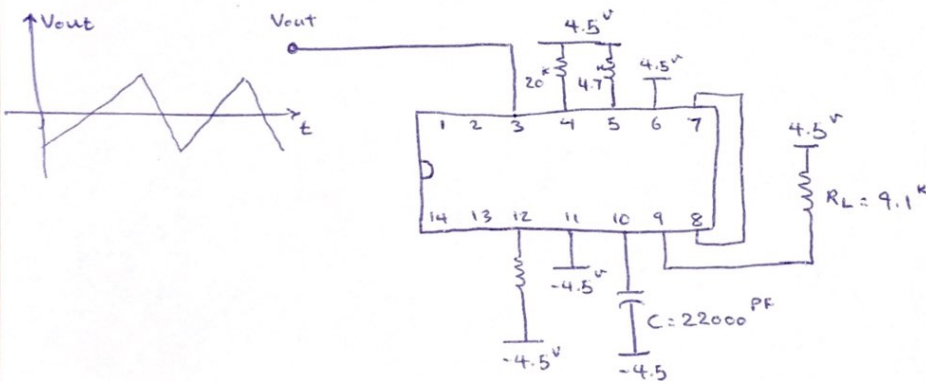
#38 $1^{\text{kHz}} < f_{out} < 12^{\text{kHz}}$

$$V_{cc} = 18^V, I = 100 \mu A$$

$$R_A = \frac{0.1 V_s}{I_A} = \frac{0.1 \times 18}{100 \mu A} = 19.8^k \Omega \rightarrow R_A = 20^k$$

$$C = \frac{1}{6 R_A f} = \frac{1}{6 \times 20^k \times 1^k} = 8.33^{\text{nF}} \rightarrow C = 8200^{\text{PF}}$$

$$R_A (f = 1^{\text{kHz}}) : \frac{1}{6 f C} = \frac{1}{6 \times 1^k \times 8200} = 20.3^k$$

$$R_A |_{f=12^k} : \frac{1}{6 f C} = \frac{1}{6 \times 12^k \times 8200} = 1.7^k$$

→ مقدار مقاومت انتخاب : 20^k

#43

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{LM566} \\ f = 500 \text{ kHz} \end{array} \right.$$

$$f = \frac{2(V_{CC} - V_C)}{R_1 C_1 V_{CC}} \quad \text{if } V_C = 0 \rightarrow$$

$$500 \text{ kHz} = \frac{2}{R_1 C_1} \Rightarrow R_1 C_1 = 4 \mu\text{s}$$

انتخاب :

$$\begin{array}{l} \rightarrow R_1 = 33 \text{ k} \\ \rightarrow C_1 = 120 \text{ pF} \end{array} \rightarrow$$

باقی V_C می توان به واسطه راندهای
محدود 500 kHz تنظیم کرد.

#50

spice