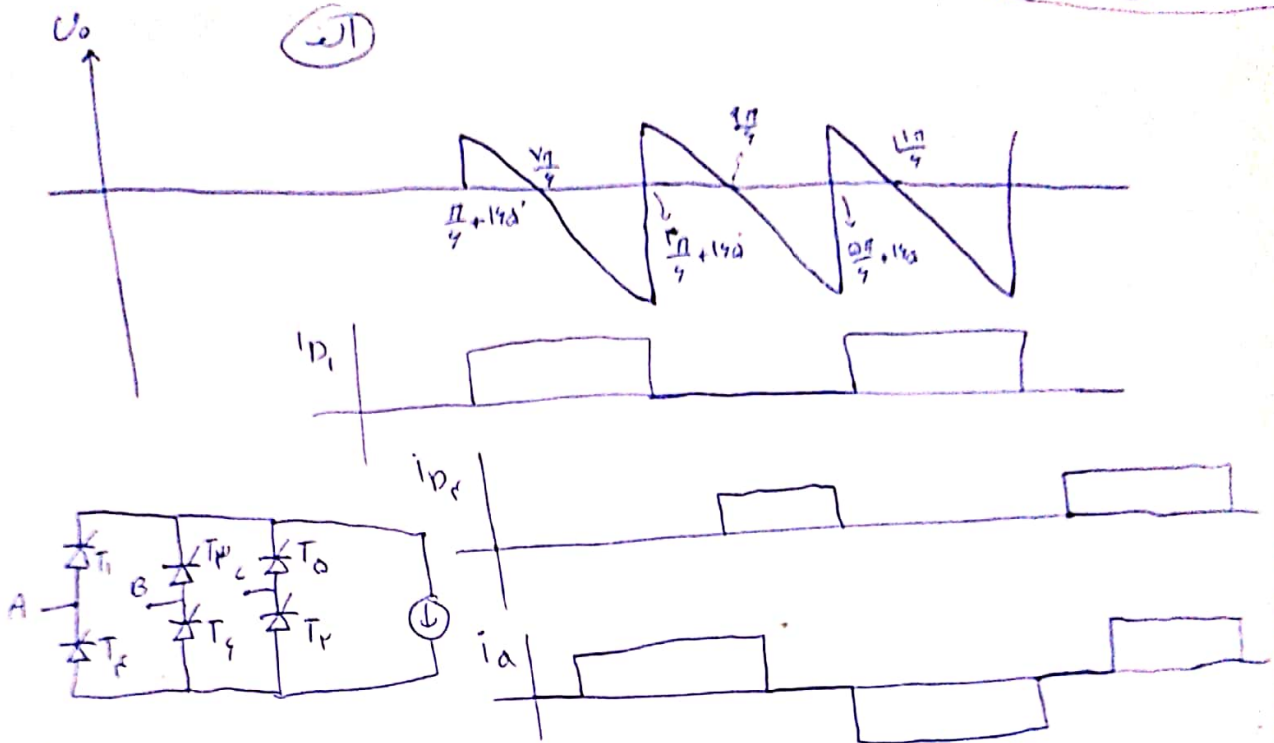


$$\alpha = 145^\circ = 9 \times 15^\circ + 5^\circ$$

$$i_a = i_{D1} - i_{D4}$$

احمد تجفري زهبار علي زاده (۹۷۲۰۵۹۳)



$$U_{oDC} = \frac{3\sqrt{3} U_m}{\pi} \cos(145^\circ) = \frac{3\sqrt{3}}{\pi} \times 311 \times \cos(145^\circ) = -499.111$$

$$I_{a,rms} = \sqrt{\frac{r}{\pi}} \times \omega = 41.01$$

$$P = -499.111 \times \omega = +24812.1$$

$$S = \frac{311}{\sqrt{3}} \times 41.01 = 7481.2$$

$$PF = \frac{24812.1}{3 \times 190.15} = 0.92 \rightarrow 92\%$$

$$\text{نشان بدهید} \quad \sqrt{(rs)^2 - p^2} = \sqrt{(3 \times 190.15)^2 - 24812.1^2} = 1991.22 \cdot Q$$

$$D = \sqrt{(rs)^2 - p^2 - Q^2} = 2725.12$$

$$\text{ب) } I_{oavg} = \frac{1}{\pi} \times \omega = \frac{\omega}{\pi}$$

$$I_{o,rms} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \times \omega$$

$$i(\phi) = a_0 + \sum_{n=1,3,5,\dots}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

$$THD = \sqrt{\left(\frac{I_{rms}}{I_{rms}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{r_{rms}}{I_{rms}}\right)^2 - 1}$$