

بالطيف

رضا دینوری

۹۸۱۴۳۰۳

مبین سرور و یاس

# 3-9

$$\begin{cases} 555 \text{ ic} \\ V_{cc} = 18 \text{ V} \\ PW = 0.5 \text{ ms} \end{cases}$$

$$I_{C, \min} \gg I_{th, \max} \xrightarrow{I_{th, \max} = 0.25 \mu A}$$

$$I_{C, \min} = 100 I_{th, \max} = 100 (0.25 \mu A) = 25 \mu A$$

$$R_A = \frac{V_{cc}}{3 I_{C, \min}} = \frac{18}{3 \times 25 \mu A} = 240 \text{ K} \xrightarrow{\text{استاندارد}} R_A = 200 \text{ K}$$

$$C_A = \frac{T}{R_A \ln 3} = \frac{0.5 \text{ ms}}{200 \text{ K} \ln 3} = 2275 \xrightarrow{\text{استاندارد}} C_A = 2200 \text{ PF}$$

# 7-9

$$\begin{cases} PRF = 5 \text{ K} \\ D.C = 75\% \\ V_{cc} = 15 \text{ V} \end{cases}$$

$$I_{th} = 0.25 \mu A$$

$$I_{Trig} = 0.5 \mu A \Rightarrow I_{C, \min} \gg I_{th} \Rightarrow I_{C, \min} = 1 \text{ mA}$$

$$R_A + R_B = \frac{V_{cc}}{3 I_{C, \min}} = \frac{15}{3 \times 1 \text{ mA}} = 5 \text{ K}, \quad f = 5 \text{ KHz}, \quad T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5 \text{ K}} = 200 \mu s$$


$$T_1 = 0.75 T = 0.75 (200 \mu s) = 150 \mu s, \quad T_2 = 0.25 T = 0.25 (200 \mu s) = 50 \mu s$$

$$T_1 = (R_A + R_B) C_A \ln 2 \Rightarrow C_A = \frac{T_1}{(R_A + R_B) \ln 2} = \frac{150 \mu s}{5^k \times \ln 2} = 43^{nF}$$

$$\text{استاندارد} \rightarrow C_A = 47^{nF}$$

$$T_2 = R_B C_A \ln 2 \Rightarrow R_B = \frac{T_2}{C_A \ln 2} = \frac{50 \mu s}{47^{nF} \times \ln 2} = 1.53^k \xrightarrow{\text{استاندارد}} R_B = 1.5^k$$
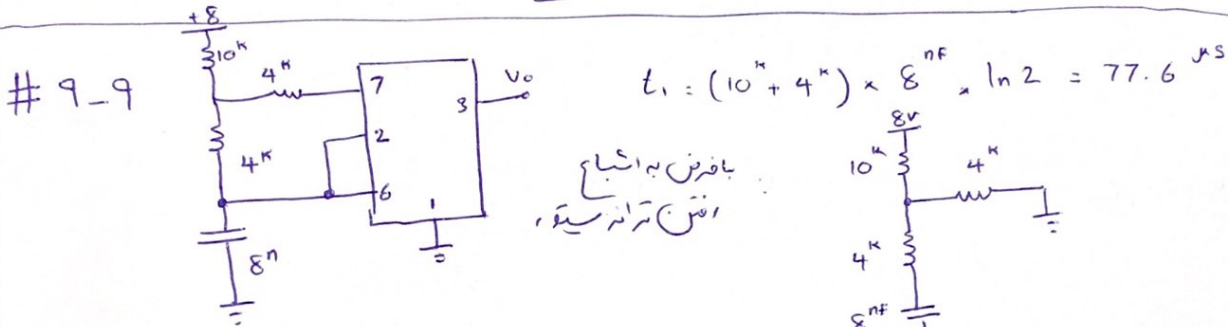
$$R_A = 5^k - R_B = 3.5^k \xrightarrow{\text{استاندارد}} R_A = 3.6^k \Omega$$




$$V_c(0^+) = \frac{2}{3} V_{cc} = \frac{16}{3} V, \quad V_c(\infty) = \frac{4^k}{10^k + 4^k} \times 8 = \frac{16}{7} V$$

$$V_c(t) = \frac{16}{7} + \left[ \frac{16}{3} - \frac{16}{7} \right] e^{-\frac{t}{\tau}} = 16 \left( \frac{1}{7} + \frac{4}{21} e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$$

$$\tau = \left[ (4^k \parallel 10^k) + 4^k \right] 8^{nF} = 54.86 \mu s \Rightarrow \frac{8}{3} = 16 \left[ \frac{1}{7} + \frac{4}{21} e^{-\frac{t_2}{\tau}} \right]$$


$$t_2 = \tau \ln 8 = 54.86 \mu s \times 2.079 = 114 \mu s$$

# 15-9

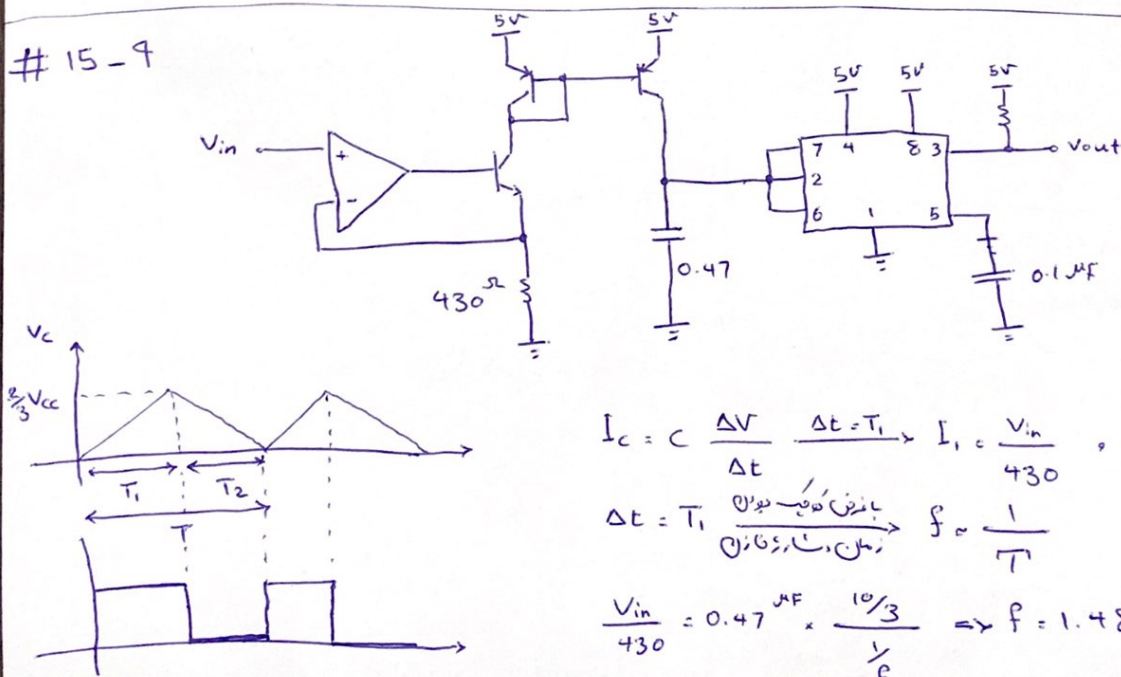
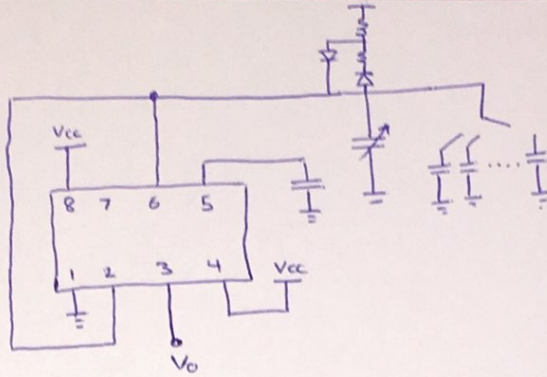
#17-9

$$\begin{cases} V_0 = 10^V \\ f_0 = 1 \text{ KHz} \text{ --- } 10^{\text{KHz}} \\ V_0 < 1^V \end{cases}$$



$$T_1 = R_A C_A \ln 2, \quad T_2 = R_B C_A \ln 2$$

$$T = T_1 + T_2 = (R_A + R_B) C_A \ln 2$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{(R_A + R_B) C_A \ln 2} \Rightarrow D.C = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = \frac{R_A C_A \ln 2}{(R_A + R_B) C_A \ln 2} = \frac{R_A}{R_A + R_B} = 0.6$$


$$R_A = 1.5 R_B \quad \text{if } i_{C, \min} = 1 \text{ mA} \quad R_A = \frac{V_{CC}}{3 i_{C, \min}} = \frac{V_0 + 1}{3 i_{C, \min}} = \frac{11}{3 \times 1} = 3.6^k$$

$$\text{استنتج} \rightarrow R_A = 3.6^k \Rightarrow R_B = \frac{R_A}{1.5^k} = \frac{3.6^k}{1.5^k} = 2.4^k$$

$$f = \frac{1}{(R_A + R_B) C_A \ln 2} = \frac{1}{(3.6^k + 2.4^k) C_A \cdot 0.69} = \frac{1}{4.14 C_A} \Rightarrow 1 \text{ KHz} \leq f \leq 10^k$$

$$1000 \leq \frac{1}{4.14 C_A} \leq 10000 \Rightarrow 0.024^{\mu F} \leq \cancel{C_A} C_A \leq 0.24^{\mu F}$$

#28-9

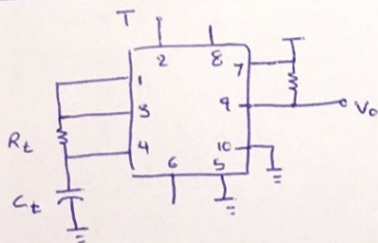

$$\text{عند } R_t = 22^k \text{ :}$$

$$\Rightarrow T = R_t C_t \Rightarrow C_t = \frac{T}{R_t} = \frac{0.5 \text{ ms}}{22^k} = 22727^{\text{PF}}$$

$$\text{استنتج} \rightarrow \boxed{C_t = 22000^{\text{PF}}}$$