

$$V_{T1} = 0.6V$$


$$I_C = 1mA$$

$$\beta \geq 90$$

if $V_{in} < V_{T1}$

Q_1 off

Q_2 on

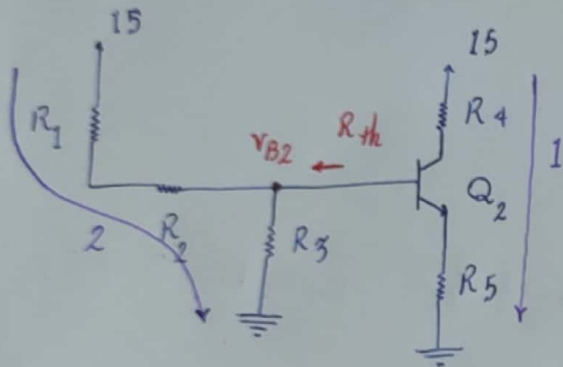

$$R_{th} = R_3 \parallel (R_1 + R_2)$$

Q_2 : sat : $V_{CE} = 0.2$ فرض

$$V_{T1} = V_{B2}$$

$$V_{T1} = V_F + V_{BE} \rightarrow V_F = 5.5$$

$$R_E = \frac{V_F}{I_C} \rightarrow R_E = 5.5 K\Omega$$

$$KVL @ 1: -15 + R_4 + 0.2 + 5.5 = 0 \rightarrow R_4 = 9.3 K\Omega$$


$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \rightarrow I_B = 0.01mA$$

$$I_{R_3} = 0.1 I_E \rightarrow I_{R_3} = 0.1mA \rightarrow R_3 = 60 K\Omega$$

$$I_{R_2} = I_B + I_{R_3} = 0.11mA$$

$$KVL @ 2: -15 + (R_1 + R_2) 0.11 + 6.0 = 0 \rightarrow R_1 + R_2 = 81.8$$
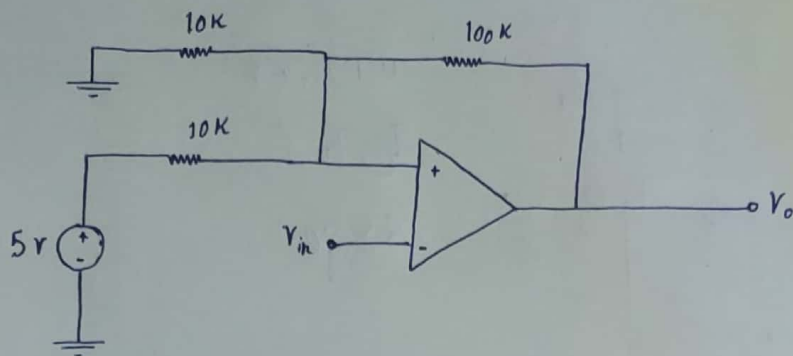
$$\text{if } R_1 = 10 K\Omega \rightarrow R_2 = 71.8 K\Omega$$



$$V^+ = \frac{10^k \parallel 100^k \rightarrow \approx 10^k}{10^k + (10^k \parallel 100^k)} \times 5 + \frac{10^k \parallel 10^k \rightarrow 5^k}{100^k + (10^k \parallel 10^k)} \times V_o \rightarrow$$


مع آید


$$V^+ = \frac{5}{2} + \frac{5}{105} V_o$$

if $V_{in} > U_{TP} \rightarrow V^+ = \frac{5}{2} + \frac{5}{105} V_{CC} \rightarrow$ if $V_{CC} = 20V \rightarrow V^+ = 3.45V$

$U_{TP} = 3.45V \rightarrow V_o = 0$

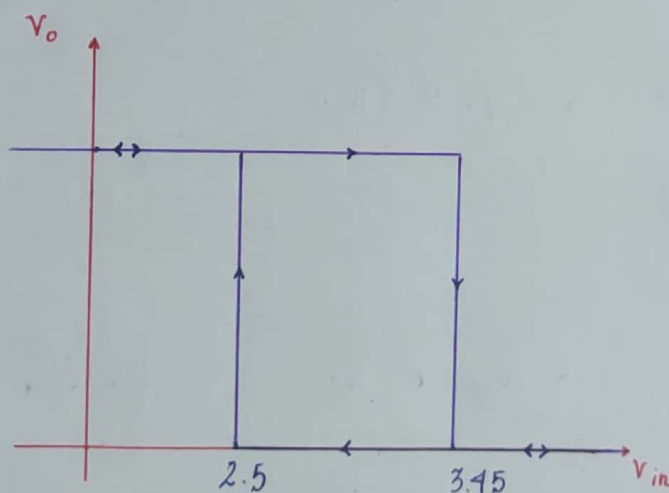if $V_{in} < U_{TP} \rightarrow V^+ = \frac{5}{2} \rightarrow V^+ = 2.5V \rightarrow V_o = 20V$



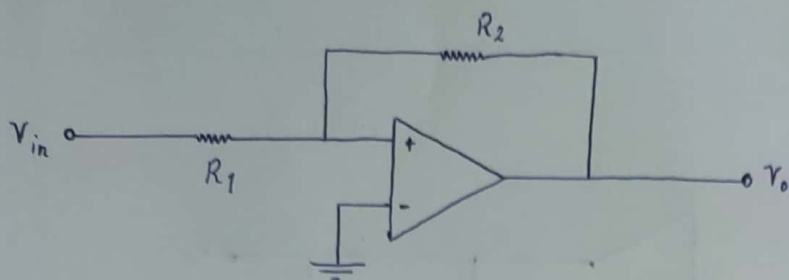


مکان. $0 < V^+ < V_{CC}$ می باشد. $0 > V^+ > V_{EE}$ می باشد.

$$UTP = -V_{OL} \frac{R_1}{R_2}$$

$$LTP = -V_{OH} \frac{R_1}{R_2}$$

$$UTP = 0 \longrightarrow V_{OL} = 0$$
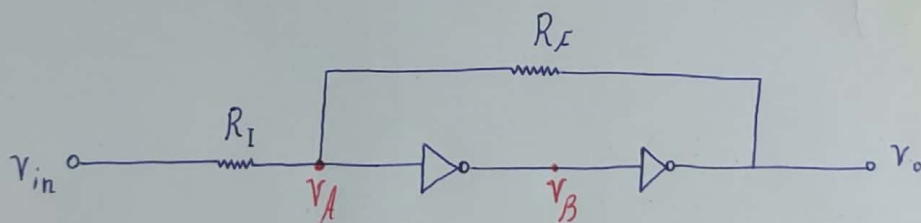
$$LTP = -0.7 \longrightarrow \text{if } V_{OH} = 15V \longrightarrow \frac{R_1}{R_2} = 0.046 \longrightarrow R_1 = 1K \longrightarrow R_2 = 21.7K\Omega$$



$$\text{if } V_{in} < 2.5 \longrightarrow V_A < 2.5 \longrightarrow V_B = 5V \longrightarrow V_o = 0 \quad 1$$

$$\text{if } V_{in} > 2.5 \longrightarrow V_A > 2.5 \longrightarrow V_B = 0 \longrightarrow V_o = 5V \quad 2$$

برای حالت 1:

$$V_A = \frac{R_F}{R_I + R_F} V_{in} < 2.5 \longrightarrow V_{in} < \frac{2.5(R_I + R_F)}{R_F} \longrightarrow V_o = 0$$

برای حالت 2: (برای حالت 2 برابر محاسبه V_A از جمع آثار اشباعی کثیر می شود $V_o = 5V$ -
برای محاسبه V_A - بار V_{in} را منفی کثیر و بار دیگر V_o را منفی کثیر


$$V_A = \frac{R_f}{R_f + R_I} V_{in} + \frac{R_I}{R_I + R_f} \times 5 > 2.5 \rightarrow V_{in} > \frac{2.5(R_I + R_f)}{R_f} - \frac{5R_I}{R_f}$$

$$V_{TL} = 4V$$

$$I_{TL} = -3V$$

$$V_{CC} = \pm 18$$

.21

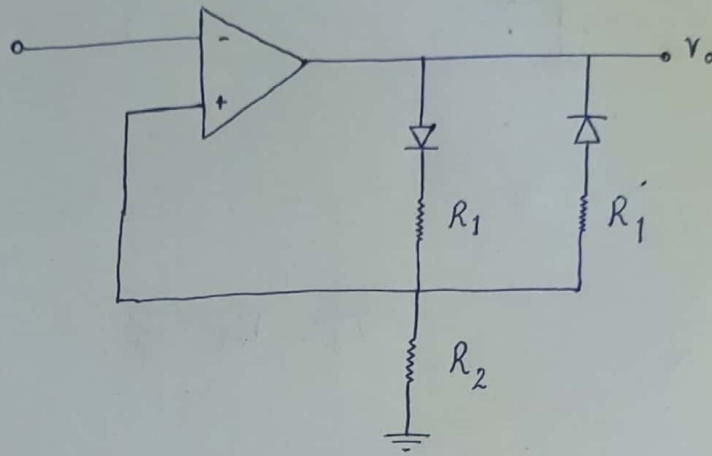

$$V_{TP} = \frac{V_o - 0.7}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$


$$I_{TP} = \frac{-V_{EE} + 0.7}{R'_1 + R_2} \cdot R_2$$

به جزده هر حبه نشود

$$4 = \frac{18 - 0.7}{R_1 + R_2} \cdot R_2$$

$$-3 = \frac{-18 + 0.7}{R'_1 + R_2} \cdot R_2$$
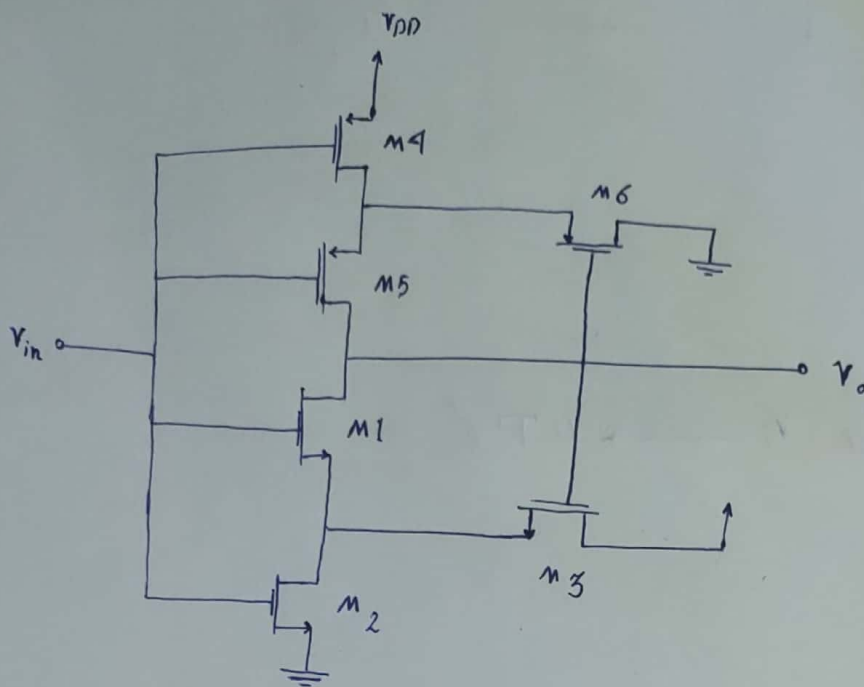
$$\Rightarrow \text{if } R_2 = 1K\Omega \rightarrow R_1 = 3.3K\Omega \rightarrow R'_1 = 4.76K\Omega$$



$$\frac{K_2}{K_3} = \frac{8}{60} = \frac{2}{15}$$


$$\frac{K_4}{K_6} = \frac{20}{150} = \frac{2}{15}$$

$$V_{TP} = \frac{V_{DD} + \sqrt{\frac{K_2}{K_3}} V_t}{1 + \sqrt{\frac{K_2}{K_3}}} = 2.46 \text{ V}$$

$$I_{TP} = \frac{\sqrt{\frac{K_4}{K_6}} (V_{DD} + V_t)}{1 + \sqrt{\frac{K_4}{K_6}}} = 0.53 \text{ V}$$

$$I_{TP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH}$$
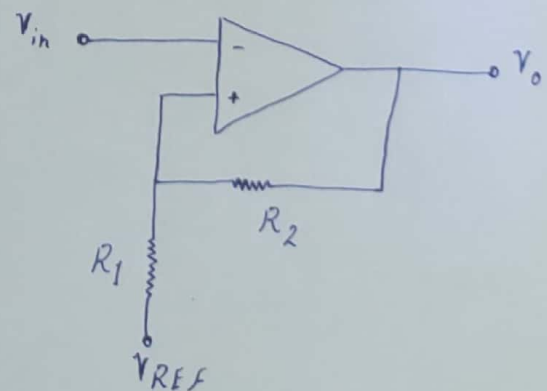
$$V_{TP} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{OH}$$



$$V^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_o$$

← بفرع

if $V^+ > V^-$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{oH} > V_i \longrightarrow \text{UTP}$$

if $V^+ < V^-$

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{oL} < V_i \longrightarrow \text{LTP}$$