
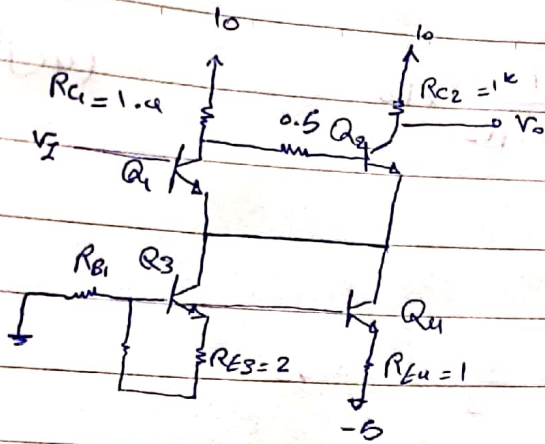


«کتابخانه ملی افغانستان»

(سوال 1)

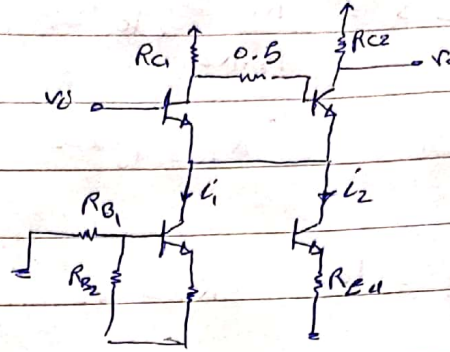

\Rightarrow




$$V_{B2} = V_{CC} - R_{C1} (0.5) (I_{L2} + \frac{I_{L1}}{\beta+1}) \rightarrow 10 - 1.4 \times 0.5 (-3.8 + \frac{1.4}{101}) = 5.933$$


$$V_0 = V_{CC} - \alpha R_{C2} I_{L1} \rightarrow V_0 = 10 - \frac{\beta}{\beta+1} \times 1.4 = 8.61$$

$$V_{TP} = V_{GS} - V_{BE(on)} + V_{B2} \rightarrow 0.5 - 0.7 + 5.933 = 5.733$$

$$L_{TP} = 0.7 - 0.5 + 5.933 = 4.58$$

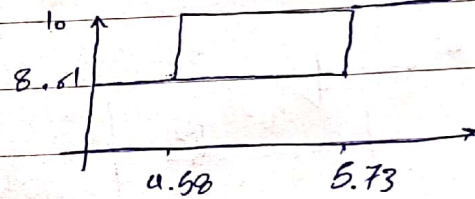

(سوال 3)

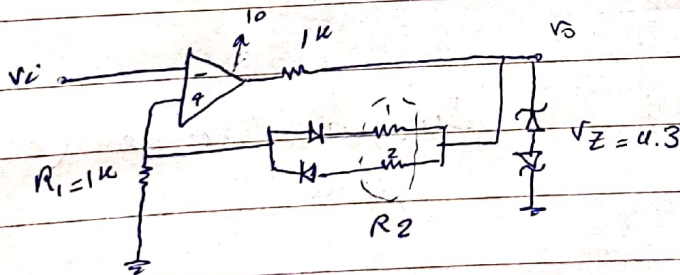

$$R_2 = \frac{2 \times 1}{2}$$

$$V_{TP} = \frac{V_{out}}{R_1 + R_2} \times R_1 = \frac{1}{1+1} \times 1 \times V_{out}$$

$$V_{TP} = \frac{1}{2} V_{out} \rightarrow V_{out} = 2 V_{TP}$$

$$L_{TP} = \frac{V_{OL}}{2} \rightarrow V_{OL} = 2 L_{TP}$$

AZAD

$$V_{out} = 3 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times 10 \rightarrow 3 = \frac{10}{10 + R_2} \times 10$$

(4 ج)

$$I_{R_1} \gg I_B \rightarrow R_1 = 10 \text{ k}\Omega$$



$$30 + 3R_2 = 100 \rightarrow 3R_2 = 70 \rightarrow R_2 = \frac{70}{3} = 23.33$$

$$LTP = \frac{5}{23.33 + 10} \times 10 = \frac{50}{33.33} = 1.53$$

$$I_R = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2} = 13.46 \text{ mA} > 10 \text{ mA}$$

$$I_0 > I_n + I_{R_1} \rightarrow \frac{10 - 5}{R} > 5 + 0.3 \rightarrow R < 1.13$$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

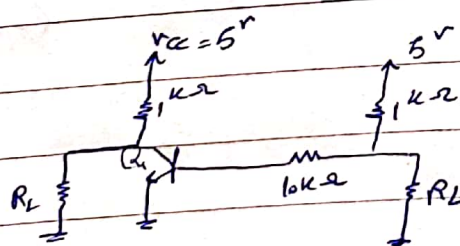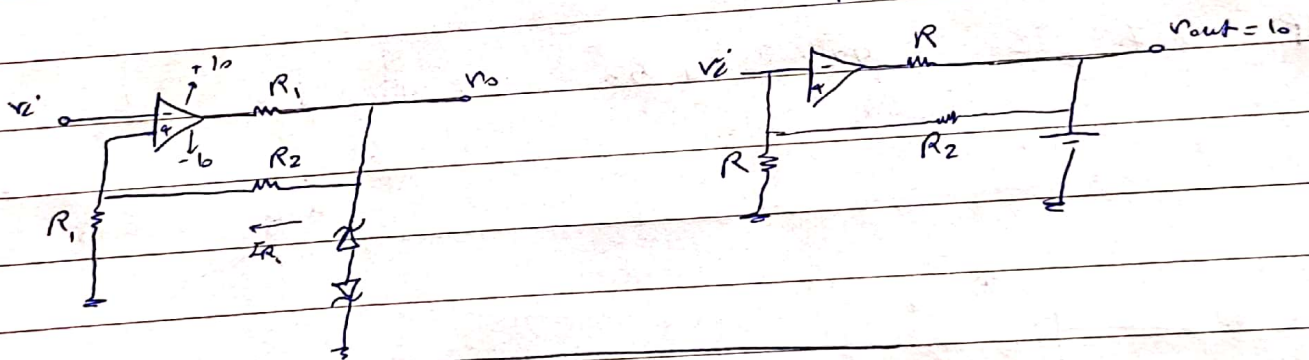

سوال (8) میں 1 اور 2 کے لیے جواب

$$Q_2 \rightarrow I_{B2} = 0$$

$$Q_1: V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$$

$$V_{BE(on)} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{B2} = V_C = 0.2 \text{ V}$$

$$V_{B1} = 0.7 \text{ V}$$


$$R_{L2} \rightarrow I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = 4.8 \text{ mA}$$

المسألة (8)

$$I_{C2} = I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R_{B1} + R_C} = 3.91 \text{ mA}$$

$$\beta_{min} = \frac{I_{C1}}{I_{B1}} = 12.28, \quad \beta > 13$$
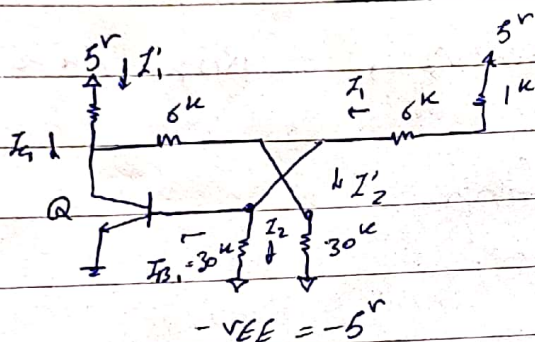
$$V_{C2} = V_{BE(on)} + R_{B1} \frac{V_{CC} - V_{BE(on)}}{R_{B1} + R_C} = 4.81 \text{ V}$$



المسألة (10) فرض: Q_1 - مثل (المسألة 8)
 Q_2 - مثل (المسألة 8)

$$Q_1: \begin{cases} V_{CE1(sat)} = 0.2 \text{ V} & , & V_{C1} = 0.2 \text{ V} \\ V_{BE1(on)} = 0.7 \text{ V} & , & V_{B1} = 0.7 \text{ V} \end{cases}$$

$$V_{B2} = -V_{EE} + R_2 \times \frac{V_{CE1(sat)} - (-V_{EE})}{R_1 + R_2} = -0.49 \text{ V}$$

$$V_{C2} = V_{BE1(on)} + R_1 \times \frac{V_{CC} - V_{BE1(on)}}{R_1 + R_C} = 4.38$$

$$I_1 = \frac{V_{CC} - V_{B1}}{R_1 + R_C} = 614 \text{ mA} \quad I_2 = \frac{V_{B1} - (-V_{EE})}{R_2} = 146 \text{ mA}$$

$$I_{B1} = I_1 - I_2 = 468 \text{ mA} \quad I_1' = \frac{V_{CC} - V_{C1}}{R_C} = 4.8 \text{ mA}$$

$$I_2' = \frac{V_{C1} - (-V_{EE})}{R_1 + R_2} = 116 \text{ mA} \quad I_{C1} = I_1' + I_2' = 4.88 \text{ mA}$$

$$I_D = 2k [(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2]$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} \quad \text{سوال 15}$$

$$\frac{5 - V_D}{R_D} = 2 \times 0.5 [(5 - 1) V_D - \frac{1}{2} V_D^2]$$

$$\xrightarrow{V_D < V_T} R_D > \frac{8}{7} = 1.143 \text{ k}\Omega$$

$$\text{در این حالت: } I_D = k (V_{GS} - V_T)^2 = 8 \text{ mA}$$

$$\rightarrow \frac{5 - V_D}{R_D} = 8 \text{ mA} \quad V_D = 5 - 8 \times R_D < V_T = 1 \rightarrow R_D > 0.5 \text{ k}\Omega$$

$$\text{در این حالت: } 0.5 \text{ k}\Omega < R_D < 1.143 \text{ k}\Omega$$

$$\text{در این حالت: } R_D > 1.143 \text{ k}\Omega$$

سوال 23

مطابق جدول

A	Q
0	0
1	1

تکانه در خروجی فقط در صورتی که ورودی 1 باشد و خروجی 1 باشد و در صورتی که ورودی 0 باشد و خروجی 0 باشد

مطابق سوال 27

R	S	Q _{n+1}
0	0	خارج از
0	1	1
1	0	0
1	1	Q _n

