

#4-2

$$\begin{cases} R = 25 \Omega \\ I_{avg} = ? \\ V_s = 120 \text{ V (rms)} \\ f = 60 \text{ Hz} \end{cases}$$

$$V_o = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{2 \times 120 \sqrt{2}}{\pi} = 108 \text{ V}$$


$$I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{108}{25} = 4.32 \text{ A}$$

$$V_m = 120 \sqrt{2} \text{ , } I_o = \frac{V_m}{R} = 4.32 \text{ A}$$

$$PIV = 2V_m = 2(120) \sqrt{2} = 340 \text{ V}$$
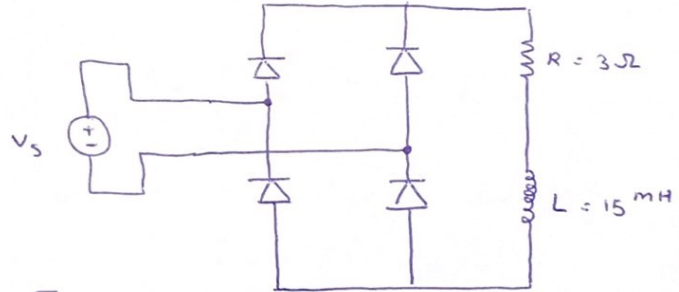
#4-11

$$\begin{cases} V_s(\omega t) = 170 \sin \omega t \\ R = 3 \Omega \\ L = 15 \text{ mH} \\ V_{dc} = 48 \\ \omega = 2\pi 60 \end{cases}$$



$$a) I_o = \frac{V_o - V_{dc}}{R} = \frac{\frac{2V_m}{\pi} - V_{dc}}{R} = \frac{\frac{2 \times 170 \sqrt{2}}{\pi} - 48}{3} = 20 \text{ A}$$

$$P_{dc} = I_o V_{dc} = 20 \times 48 = 960 \text{ W}$$

$$V_n = \frac{2V_m}{\pi} \left[ \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right]$$

$$I_n = \frac{V_n}{|R + j\omega L|}$$

=>

n	V <sub>n</sub>	I <sub>n</sub>
2	72.2	36.15
4	14.4	0.63
6	6.17	0.18

$$I_{rms} = \left[ 20^2 + \left( \frac{36.15}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left( \frac{0.63}{\sqrt{2}} \right)^2 + \left( \frac{0.18}{\sqrt{2}} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 20.5 \text{ A}$$

$$P_R = I_{rms}^2 \cdot R = (20.5)^2 \times (3) = 1259 \text{ W}$$

$$c) S = V_{rms} I_{rms} = \left( \frac{170}{\sqrt{2}} \right) \cdot (20.5) = 2460$$

$$PF = \frac{P}{S} = \frac{960 + 1259}{2460} = 0.9$$

$$d) \Delta I_o = 2 I_2 = 6.16 \times 2 = 12.32 \text{ A}$$

#4-20

$$\begin{cases} V_s = 120^V (\text{rms}) \\ f = 60 \text{ Hz} \\ R = 500 \end{cases}$$

برای یک دیود هفت به نیم هتند

در مدار تمام موج، خازن کدیک است، جریان منصف دیودها  
نسبت نیم موج است

همچنین در نیم موج تعداد دیودها کمتر از تمام موج است.

#4-25

$$\begin{cases} R_L \text{ Load} \begin{cases} R = 25 \\ L = 50 \text{ mH} \end{cases} \\ V_s = 240^V (\text{rms}) \\ f = 60 \text{ Hz} \\ I_{\text{avg}} \begin{cases} a) \text{ with } \alpha = 15^\circ \\ b) \text{ with } \alpha = 75^\circ \end{cases} \end{cases}$$

$$C = \frac{L}{R} = \frac{50 \text{ mH}}{25}$$

$$\tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 37.01^\circ > \alpha$$

$$a) \alpha = 15^\circ : i(\omega t) = \frac{V_m}{Z} \sin[\omega t - \theta] + A e^{-\frac{\omega t}{\tau}} = 10.84 \sin(\omega t - 0.646) + 5.75 e^{-\frac{\omega t}{0.75}}$$

$$i(\beta) = 0 \Rightarrow \beta = 217^\circ \Rightarrow \beta - 180 = 37^\circ > \alpha$$

$$V_o = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha = 208.7, \quad I_o = \frac{V_o}{R} = \frac{208.7}{25} = 8.35 \text{ A}$$

b)  $\alpha = 75^\circ$ 

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) < \alpha$$

$$i(\omega t) = \frac{V_m}{Z} \sin[\omega t - \theta] + A e^{-\frac{\omega t}{\tau}} = 10.84 \sin(\omega t - 0.646) - 37.9 e^{-\frac{\omega t}{0.75}}$$

$$i(\beta) = 0 \Rightarrow \beta = 216^\circ \quad \beta - 180 = 36^\circ < \alpha$$

$$I_o = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\beta} i(\omega t) d\omega t = 2.3 \text{ A}$$

#4-30

$$\begin{cases} V_s = 240^V (\text{rms}) \\ f = 60 \text{ Hz} \\ R = 10 \\ L = 0.8 \text{ H} \\ V_{dc} = -100 \end{cases}$$

$$V_o = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha = \frac{2\sqrt{2}(240)}{\pi} \cos 105^\circ = -56 \text{ V}$$

$$I_o = \frac{100 - 56}{10} = 4.4 \text{ A}$$

$$P_{dc} = I_o V_{dc} = 4.4(100) = 440$$

$$P_{ac} = P_{\text{bridge}} = I_o V_o = 4.4(56) = 246 \text{ W}$$

$$P_R = P_{dc} - P_{ac} = 440 - 246 = 194 \text{ W}$$

$$\frac{V_L}{V_m} \approx 0.83 \quad \text{for } \alpha = 105^\circ$$

$$V_2 = 0.83 V_m = 0.83 \sqrt{2}(240) = 281^V$$

$$Z_2 = |R + j2\omega L| = |10 + j2(377)(0.8)| = 603 - R$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_2} = \frac{281}{603} = 0.47^A$$

$$\Delta I_0 \approx 2 I_2 = \underline{0.94^A}$$

#4-33

a)  $P_{dc} = 5^{kW}$

$$\Rightarrow P_{dc} = I_0 V_{dc} = -5^{kW}$$

$$\Rightarrow I_0 = \frac{-5000}{-150} = 33.3^A$$

$$V_0 = -150 + 0.6 I_0 = -150 + 0.6 (33.3) = -130^V$$

$$V_0 = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} \left( \frac{V_0 \pi}{2V_m} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{-130\pi}{2\sqrt{2}(240)} \right) = 127^\circ$$

b)  $P_{bridge} = I_0 (-V_0) = 33.3 (130) = 4329^W$

c)  $\frac{V_2}{V_m} \approx 0.73 \Rightarrow V_2 = 0.73 (240) \sqrt{2} = 248^V$

$$\Delta I_0 = 0.1 I_0 = 0.1 [33.3] = 3.33^A \Rightarrow I_2 = \frac{\Delta I_0}{2} = 1.67^A$$

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{248}{1.67} = 149 \Omega \approx 2\omega_0 L, \quad L = \frac{149}{2(377)} = 0.197^H \approx 200^{mH}$$

# 4-35

a)  $V_0 = \frac{3V_m}{\pi} = \frac{3\sqrt{2}(240)}{\pi} = 324$

$$, \quad I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{324}{80} = 4.05^A$$

b)  $V_6 = \frac{6V_m}{\pi(b^2-1)} = 0.055 V_m = 0.055 \sqrt{2} (240) = 18.5$

$$Z_6 = R = 80 \Omega, \quad I_6 = \frac{V_6}{Z_6} = \frac{18.5}{80} = 0.23^A$$

$$I_{rms} = \sqrt{I_0^2 + I_{6,rms}^2} = \sqrt{4.05^2 + \left(\frac{0.23}{\sqrt{2}}\right)^2} = 4.06^A$$

c)  $I_D = \frac{I_6}{2} = \frac{0.23}{2} = 0.115^A$

d)  $I_{D,rms} = \frac{I_{0,rms}}{\sqrt{2}} = \frac{4.05}{\sqrt{2}} = 2.87^A$

e)  $I_{s,rms} = \frac{I_{0,rms} \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{4.06 \sqrt{2}}{\sqrt{3}} = 3.31^A$

f)  $P = I_{0,rms}^2 R = (4.06)^2 \cdot 80 = 1315^W, \quad S = \sqrt{3} \tilde{V} I = \sqrt{3} (240) (3.31) = 1376^{VA}$

$$PF = \frac{P}{S} = \frac{1315}{1375} = \underline{0.956}$$



#4-40


$$a) V_o = I_o R = 10 (50) = 500 \text{ V}$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left( \frac{\pi V_o}{3 V_m} \right) = \cos^{-1} \left( \frac{\pi \times 500}{3\sqrt{2} (480)} \right) = 39.5^\circ$$


$$b) \frac{V_6}{V_m} \approx 0.21 \Rightarrow V_6 = 0.21 \sqrt{2} (480) = 143 \text{ V}$$

$$\frac{V_{12}}{V_m} \approx 0.1 \Rightarrow V_{12} = 68 \text{ V}, \quad \frac{V_{18}}{V_m} \approx 0.07 \Rightarrow V_{18} = 48 \text{ V}$$

c)

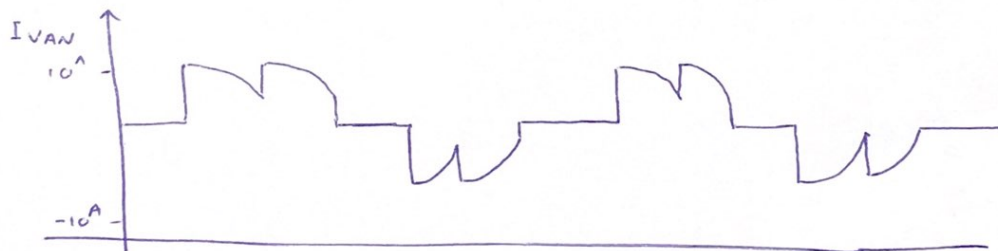

# 1

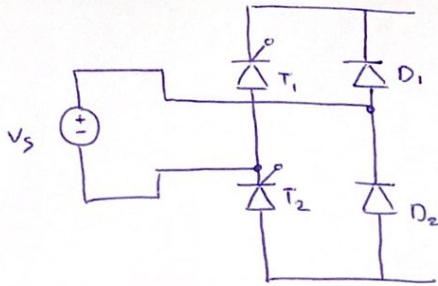



$$I = 10 \text{ A}$$

$$V_s = 220 \text{ V (rms)}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\alpha = 15 + 5K \xrightarrow{K=0} 15$$

الف)

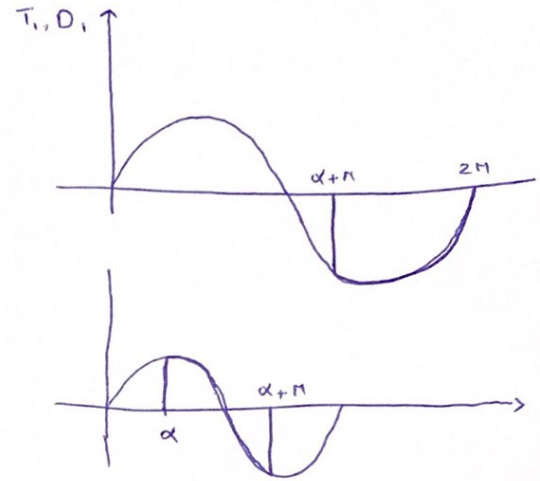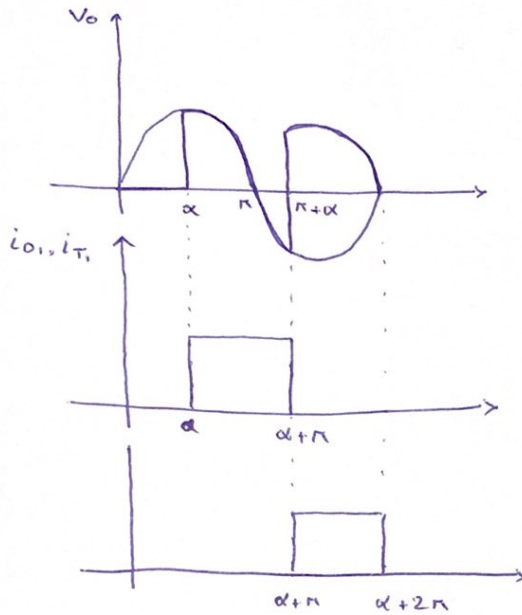


$$V_{T_1, D_1} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha+\pi}^{2\pi} 220\sqrt{2} \sin \omega t \, d\omega t$$

$$V_{T_2, D_2} = \frac{1}{2\pi} \int_{15}^{220} 220\sqrt{2} \sin \omega t \, d\omega t$$


# 2

$$\begin{cases} V_{L-L} = 380 \text{ V} \\ f = 50 \text{ Hz} \\ I_L = 5 \text{ A} \end{cases}$$


$$\alpha = 45^\circ$$

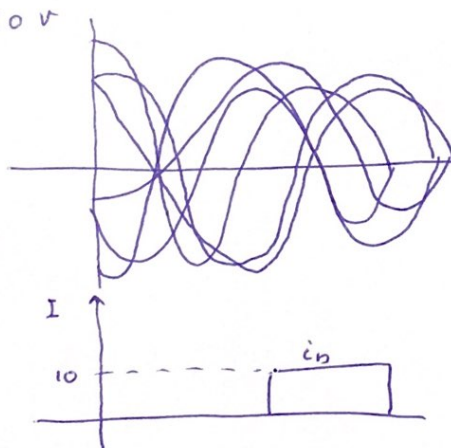

$$\alpha = 75^\circ$$

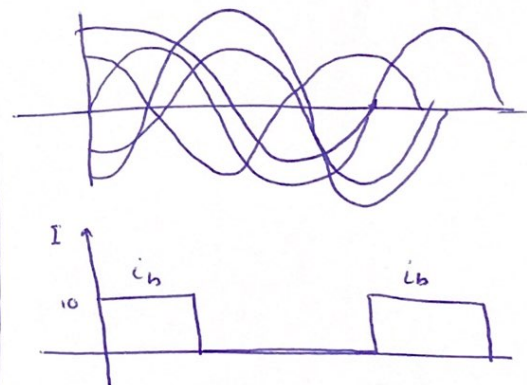

$$\alpha = 105^\circ$$

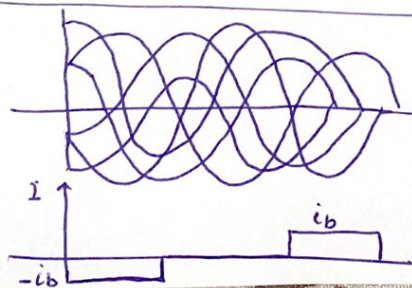

$$\alpha = 180^\circ$$

