




مدارهای الکتریکی ۱

نیم سال اول ۹۹-۰۰

آپ امپ

پاسخ تمرین سری پنجم

۱.

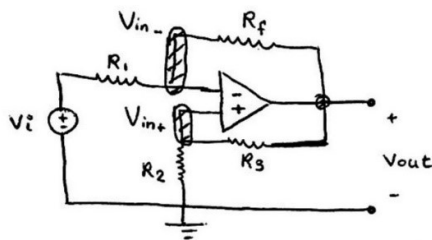


$$KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_i}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_f} = 0 \quad (II)$$

$$KCL \text{ in } V_{in+} : \frac{V_{in+} - 0}{R_2} + \frac{V_{in+} - V_{out}}{R_3} = 0$$

$$\begin{aligned} V_{in-} &= V_{in+} \Rightarrow \frac{V_{in+}}{R_2} + \frac{V_{in+} - V_{out}}{R_3} = 0 \\ \Rightarrow V_{in+} &= \frac{V_{out}}{R_3 \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)} = \frac{V_{out}}{1 + \frac{R_3}{R_2}} \quad (I) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (I) \text{ in } (II) \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} &= \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) \cdot V_{in+} - \frac{V_{out}}{R_f} \Rightarrow \frac{V_i}{R_1} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_f} \right) \cdot \frac{V_{out}}{1 + \frac{R_3}{R_2}} - \frac{V_{out}}{R_f} \\ \Rightarrow \frac{V_i}{V_{out}} &= \frac{1 + \frac{R_1}{R_f}}{1 + \frac{R_3}{R_2}} - \frac{R_1}{R_f} = \frac{R_2 R_f - R_1 R_3}{R_f (R_2 + R_3)} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_i} = \frac{R_f (R_2 + R_3)}{R_2 R_f - R_1 R_3} \end{aligned}$$


۲.

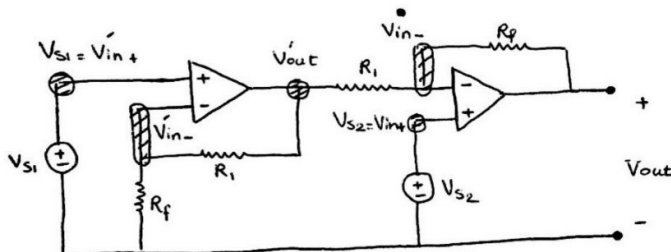

$$(I) \text{ in } (II) \Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_{S2} - \frac{R_f}{R_1} \left(1 + \frac{R_1}{R_f} \right) V_{S1}$$

$$\begin{aligned} KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - 0}{R_f} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_1} &= 0 \\ \Rightarrow V_{out} &= \left(1 + \frac{R_1}{R_f} \right) V_{S1} \quad (I) \\ KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_f} &= 0 \\ \Rightarrow V_{out} &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) V_{S2} - \frac{R_f}{R_1} V_{out} \quad (II) \\ \Rightarrow V_{out} &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) \cdot (V_{S2} - V_{S1}) \end{aligned}$$

.3

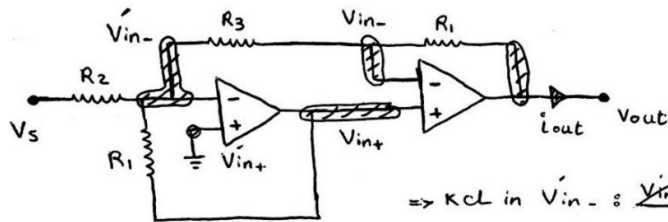

$$V_{in-} = V_{in+} = 0 \Rightarrow V_{in-} = 0$$

$$V_{in+} = V_{in-}$$

$$\Rightarrow \text{KCL in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_s}{R_2} + \frac{V_{in-} - V_{in+}}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_3} = 0$$

$$\Rightarrow V_{in-} = \frac{-R_1 R_3}{R_1 + R_3} \times \frac{1}{R_2} V_s \quad (I)$$


$$\text{KCL in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_{in+}}{R_3} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_1} = 0 \Rightarrow V_{out} = \left(1 + \frac{R_1}{R_3}\right) V_{in-} \quad (II)$$

$$(I) \text{ in } (II) \Rightarrow V_{out} = \frac{R_1 + R_3}{R_3} \times \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \times \frac{V_s}{R_2} = \frac{R_1}{R_2} V_s \quad **$$

$$** \Rightarrow \text{KCL in } V_{out} : \frac{V_{out} - V_{in-}}{R_1} - i_{out} = 0 \Rightarrow i_{out} = \frac{V_{out} - V_{in-}}{R_1}$$

$$= \frac{\frac{R_1}{R_2} V_s + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} \times \frac{V_s}{R_2}}{R_1} = \frac{V_s}{R_2} \left(1 + \frac{R_3}{R_1 + R_3}\right) = i_{out}$$

.4

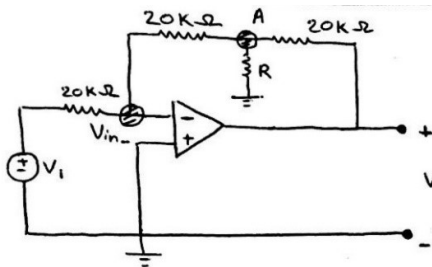

$$\text{KCL in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_1}{20} + \frac{V_{in-} - V_A}{20} = 0$$

$$V_{in-} = V_{in+} = 0 \Rightarrow V_A = -V_1 \quad (I)$$


$$\text{KCL in } A : \frac{V_A - V_{in-}}{20} + \frac{V_A - 0}{R} + \frac{V_A - V_{out}}{20} = 0 \quad (II)$$

$$V_{out} = -100 V_{in}$$

$$(I) \text{ in } (II) \Rightarrow V_{out} = -\left(2 + \frac{20}{R}\right) V_1, \quad V_{out} = -100 V_1$$

$$\Rightarrow R = \frac{20 \times 10^3}{98} = 204 \text{ K}\Omega$$

.5

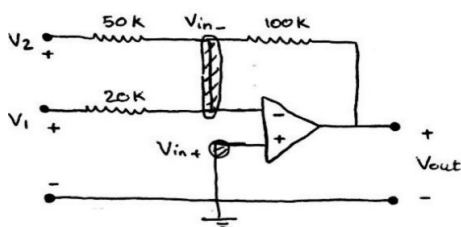


$$\Rightarrow V_{in+} = V_{in-} = 0$$

$$\text{KCL in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_2}{50} + \frac{V_{in-} - V_1}{20} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{100} = 0$$

$$\Rightarrow V_{out} = -(2V_2 + 5V_1)$$

$$\text{if } V_1 = V_2 = 0 \Rightarrow V_{out} = V_{TH} = 0 \quad V_{TH} = R_{TH} \times I \quad R_{TH} = 0$$

9

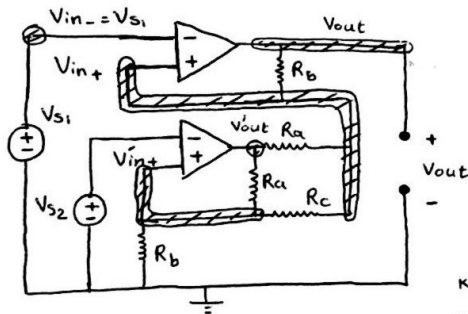

$$\begin{cases} V_{in-} = V_{in+} = V_{s1} \\ V'_{in-} = V'_{in+} = V_{s2} \end{cases}$$

$$\text{KCL in } V_{in+}: \frac{V_{in+} - V_{out}}{R_b} + \frac{V_{in+} - V'_{out}}{R_a} + \frac{V_{in+} - V'_{in+}}{R_c} = 0$$

$$\Rightarrow V_{s1} \left(\frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c} \right) - \frac{V_{s2}}{R_c} - \frac{V_c}{R_a} = \frac{V_{out}}{R_b} \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V'_{in-}: \frac{V'_{in-} - 0}{R_b} + \frac{V'_{in-} - V'_{out}}{R_a} + \frac{V'_{in-} - V_{in+}}{R_c} = 0 \quad (II)$$


$$\Rightarrow V_{s2} \left(\frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_c} \right) - \frac{V_c}{R_a} - \frac{V_{s1}}{R_c} = 0 \quad (II) \text{ in } (I)$$

$$\frac{V_{out}}{R_b} = V_{s1} \left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} \right) - \frac{V_{s2}}{R_c} - V_{s2} \left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} \right) + \frac{V_{s1}}{R_c}$$

$$\Rightarrow V_{out} = R_b \left(\left(\frac{1}{R_a} + \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_c} \right) \cdot (V_{s1} - V_{s2}) + \frac{1}{R_c} (V_{s1} - V_{s2}) \right)$$

$$\Rightarrow V_{out} = (V_{s1} - V_{s2}) \cdot \left(\frac{R_b}{R_a} + \frac{2R_b}{R_c} + 1 \right)$$

10

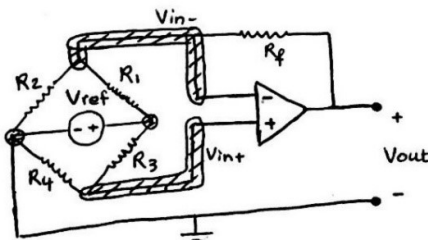

$$\text{KCL in } V_{in-}: \frac{V_{in-} - 0}{R_2} + \frac{V_{in-} - V_{ref}}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R_f} = 0 \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V_{in+}: \frac{V_{in+} - 0}{R_4} + \frac{V_{in+} - V_{ref}}{R_3} = 0 \Rightarrow V_{in+} = \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) V_{ref}$$

$$\frac{V_{in+} = V_{in-}}{(II) \text{ in } (I)} \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \cdot V_{in-} - \frac{V_{ref}}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_f} \quad (II)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{R_f} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) \cdot V_{ref} - \frac{V_{ref}}{R_1} = \frac{V_{out}}{R_f}$$

$$\Rightarrow V_{out} = V_{ref} \cdot \left[\left(1 + \frac{R_f}{R_2} + \frac{R_f}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3} \right) - \frac{R_f}{R_1} \right] \xrightarrow{V_{out}=0} \frac{R_1}{R_f} = \frac{R_3}{R_4} - \frac{R_1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_f} = \frac{R_3}{R_1 R_4} - \frac{1}{R_2}$$

1.

$KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_s}{3} + \frac{V_{in-} - V_{TH}}{6} = 0 \Rightarrow V_{TH} = -2V_s$

$\Rightarrow KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - 0}{3} + \frac{V_{in-} - V_T}{6} = 0 \Rightarrow V_T = 0 \Rightarrow R_{TH} = 0$

$\Rightarrow P_R = \frac{V^2}{R} = \frac{(-2V_s)^2}{2k} = \frac{4V_s^2}{2k} = 2V_s^2 \times 10^{-3}$

9.

$KCL \text{ in } V_{in-} : \frac{V_{in-} - V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{in-} - V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{in-} - V_{s3}}{R_3} + \frac{V_{in-} - 0}{R_4} = 0$

$\Rightarrow \frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{s3}}{R_3} = V_{in-} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$


$KCL \text{ in } V_{in+} : \frac{V_{in+} - 0}{R_b} + \frac{V_{in+} - V_{out}}{R_a} = 0$

$\Rightarrow V_{in+} = V_{in-} = \frac{R_b}{R_b + R_a} \cdot V_{out} \quad (II)$

$\Rightarrow \frac{V_{s1}}{R_1} + \frac{V_{s2}}{R_2} + \frac{V_{s3}}{R_3} = \frac{R_b}{R_b + R_a} \cdot V_{out} \cdot \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)$

$\Rightarrow V_{out} = \frac{R_b + R_a}{R_b \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right)} \cdot \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right) \Rightarrow V_{out} = \frac{K_1}{R_1} V_1 + \frac{K_2}{R_2} V_2 + \frac{K_3}{R_3} V_3$

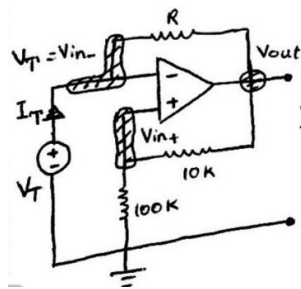$\Rightarrow V_{out} = K_1 V_1 + K_2 V_2 + K_3 V_3$



$$\frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = ?$$

$$\text{KCL in } V_{in+}: \frac{V_{in+} - 0}{100} + \frac{V_{in+} - V_{out}}{10} = 0 \Rightarrow V_{in+} = \frac{100}{100+10} \cdot V_{out}$$

$$\Rightarrow V_{out} = \frac{11}{10} V_T \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V_{in-}: -I_T + \frac{V_T - V_{out}}{R} = 0 \quad (II)$$

$$(I) \text{ in } (II) \rightarrow I_T = \frac{1}{R} \left(V_T - \frac{11}{10} V_T \right) \Rightarrow \frac{V_T}{I_T} = R_{TH} = 10 R$$

$$\Rightarrow 10 R = 1 \text{ M}\Omega \Rightarrow R = \frac{1 \times 10^6 \Omega}{10} = 10^5 \Omega = 100 \text{ K}\Omega$$