

$$V) V_{CC} = R_{C1} I_{C1} + V_{CE(sat)} + R_E I_E$$

$$I_{C1} + I_{B1} = I_E$$

$$V_{CC} = R_B I_{B1} + V_{BE(on)} + R_E I_E$$

$$V_o = I_{C1} + 0.1 + I_E$$

$$V_o = 5V I_{B1} + 0.1 + I_E$$

$$\longrightarrow I_E = 10^{mA} \quad I_C = 9.1^{mA}$$

$$I_B = 0.1^{mA}$$

$$V_E = R_E I_E = 1 \times 10 = 10^V$$

$$V_i < V_E + V_{BE(on)} = 10.1^V$$

$$V_o = 1.1 I_1 + 0.1 + I_E$$

$$V_o = 5V I_1 - 1.1 + 0.1 + I_E$$

$$\longrightarrow I_E = I_C = I_1 + I_2 \longrightarrow I_1 = 9.9^{mA}$$

$$I_2 = 0.1^{mA}$$

$$I_E = 10^{mA}$$

$$V_E = R_E I_E = 1 \times 10 = 10^V$$

$$V_i > V_{BE(on)} + V_E = 0.1^V + 10 = 10.1^V$$

$$V_{B1} = V_o - 5V \times I_2 = V_o - 5V \times 0.1 = -1.5^V \quad \left\{ V_{B1} < V_i < 10.1^V \right.$$

$$V_E = 10^V \Rightarrow V_{B1} - V_E = -1.5 - 10 = -11.5$$

$$1.) I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{10 - 0.1}{1} = 9.9^{mA}$$

$$I_B > \frac{I_C}{\beta} = \frac{9.9}{100} = 99^{uA}$$

$$V_{B1} = V_{B1} + (-V_{B1} - V_{B1}) e^{-t/\tau_1} \quad \tau_1 = R_{TH} C$$

$$0.1^V = V_{B1} - 19.9 e^{-t/\tau_1} \longrightarrow \tau_1 = R_{TH} C < 2^{uS}$$

$$V_{B1} = V_{B1} + (-V_{B1} - V_{B1}) e^{-t/\tau_2} \quad \tau_2 = (R_B + R_A || R_b) C$$

$$0.1^V = V_{B1} - 19.9 e^{-t/\tau_2} \quad t = 0.1^V \tau_2 (R_B + R_A || R_b) \times C \geq 5^{uS}$$

$$\longrightarrow (R_B + R_A || R_b) \times C \geq 5^{uS}$$

$$I_B = \frac{V_{ab} - V_{BE(on)}}{R_B + (R_A || R_b)} \geq 19.9^{uA}$$

$$V_{ab} = \frac{1 \times R_b}{R_A + R_b} \longrightarrow \frac{1 \times R_b}{R_B (R_A + R_b) + R_A R_b} \geq 10^{uS} \longrightarrow R_B = 10^k$$

$$R_A = R_b = 10^k$$

$$C = 200^{PF}$$



امیر حسین احمد
۹۸۱۴۱۲۳
نورین سیدی

(1) $I_{B1} = \frac{9,1V}{10^4} = 9,1 \mu A \rightarrow I_{C1} \approx I_{E1} = \beta I_{B1} = 9,1 \mu A$
 $I_{R_{th}} = \frac{0,1V}{20} = 5 \mu A \quad I_{B1} = I_{C1} - I_{R_{th}} = 9,1 \mu A - 5 \mu A = 4,1 \mu A$

$I_{C1} = \frac{10 - 0,1V}{80} = 1,99 \mu A$

$I_{B1} \geq \beta I_{C1}$

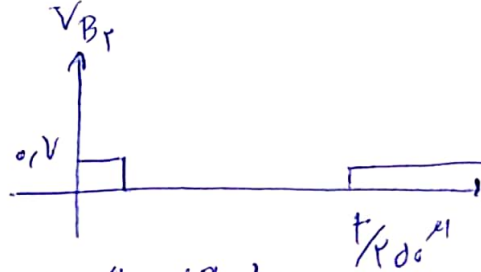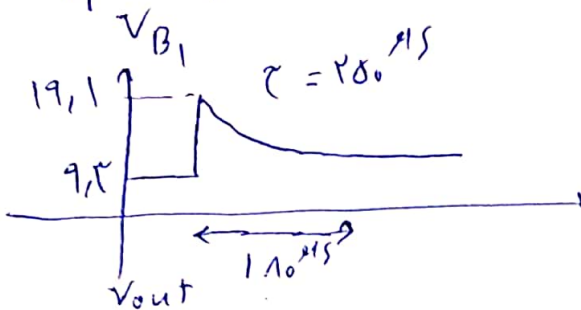$\tau = (10 + 80) \times 0,01 \mu F = 0,9 \mu s$
 $V_{B1} = 19,1V$



$\tau = 10^{-6} \ln\left(\frac{9,1V}{19,1}\right) = 10^{-6} \mu s$

(2) $I_{B(max)} = 800 \mu A \quad I_{R1} = 100 I_{B(max)} = 100 \times 800 \mu A = 80 \mu A$

$R1 = \frac{V_{B1}}{I_{B1}} = \frac{0,1V}{80 \mu A} = 1,25 k\Omega$

$0,1V = \frac{1,25}{R1 + 1,25} \times 9 \rightarrow R1 = 1,25 k\Omega$

$V = \frac{R1}{R1 + R2} V_{CC} = \frac{1,25}{100 + 1,25} \times 9 = 0,11V$

$R2 = R1 || R2 = 100 || 1,25 = 1,25 k\Omega$

$V = 0,11V + (-10,1V - 0,11V)e^{-t/\tau}$


$\tau = (R1 || R2) C = 100 \times 10^{-6} s$

$T = -100 \times 10^{-6} \ln\left(\frac{0,11V}{19,1}\right) = 2,9 \mu s$


$C1 = 10^{-6} F$

$T = -100 \times 10^{-6} \ln\left(\frac{0,11V}{19,1}\right) = 2,9 \mu s$


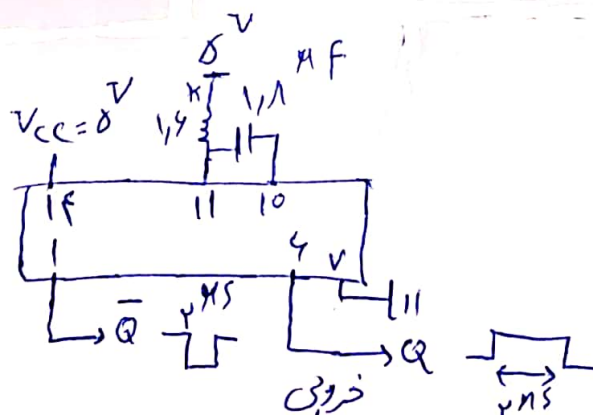
(3) $0,99 R_{ex} C_{ex} = 2 \mu s \rightarrow R_{ex} C_{ex} = 2,01 \mu s \rightarrow C_{ex} = 1,1 \mu F$
 $R_{ex} = 1,9 k\Omega$


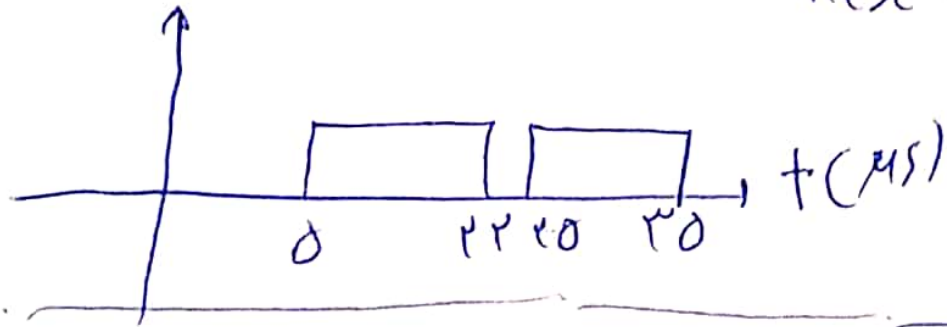
$$22) p_w = 0.1 \mu A C_{ex} R_{ex} \left(1 + \frac{V_{1V}}{R_{ex}} \right) = 0.1 \mu A \times 0.0008 \times 10^4 \times \left(1 + \frac{7.1V}{10^4} \right) = 1.0 \mu s$$



V_D, ms

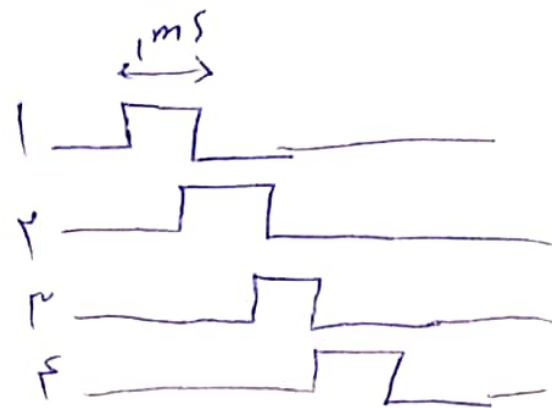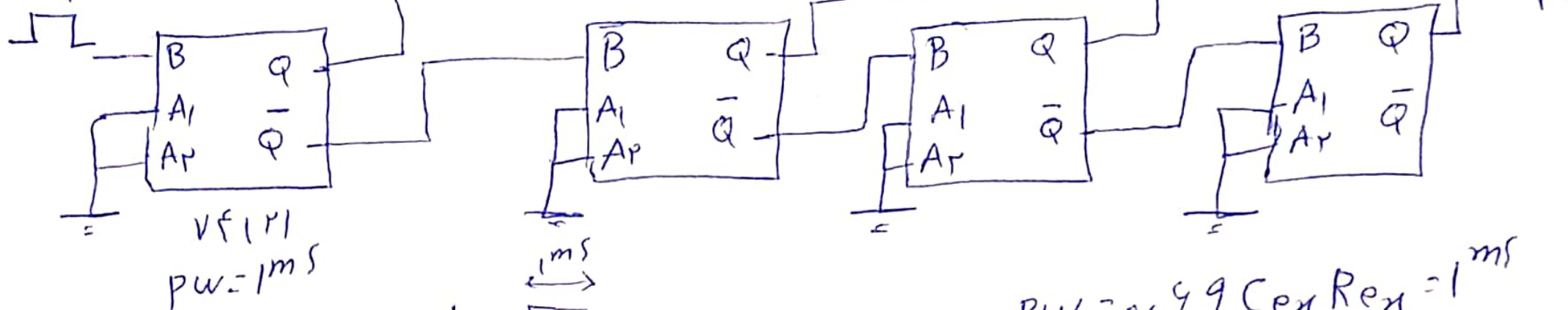

$$p_w = 0.49 C_{ex} R_{ex} = 1 \mu s$$

$$C_{ex} R_{ex} = 1.0 \mu s$$

$$p_w = 0.49 \times 1.0 \mu s \times 1 = 1.0 \mu s$$