




یا لطیف

رضا ادینہ پور
9814303
یا لطیف

#2

1) Ideal opAMP : $I_L > 5 \text{ mA}$

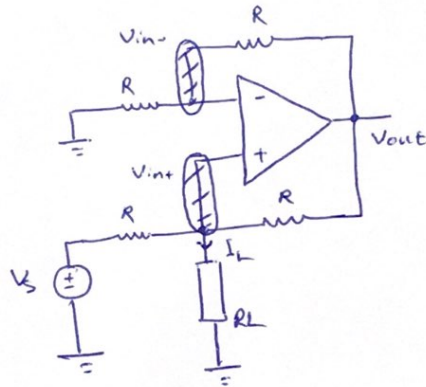

$$V_{in+} = V_{in-}$$

$$\text{KCL @ } V_{in+} : \frac{V_{in+} - V_s}{R} + I_L + \frac{V_{in+} - V_{out}}{R} = 0 \quad (I)$$

$$\text{KCL @ } V_{in-} : \frac{V_{in-} - 0}{R} + \frac{V_{in-} - V_{out}}{R} = 0 \Rightarrow V_{out} = 2V_{in-} \xrightarrow{V_{in-} = V_{in+}} V_{out} = 2V_{in+} \quad (II)$$

$$\xrightarrow{(II) \text{ in } (I)} \frac{2V_{in+}}{R} - \frac{V_s}{R} - \frac{V_{out}}{R} = -I_L \Rightarrow I_L = \frac{V_s}{R} > 5 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_s > 5R \\ R \neq 0 \end{cases} \longrightarrow \text{if } R = 1 \text{ K} \Rightarrow V_s > 5 \text{ V}$$

2) $V_{in+} \neq V_{in-}$

$$\text{KCL in } V_{in-} : \frac{V_{in(-)}}{R} + \frac{V_{in(-)} - V_{out}}{R} = 0 \Rightarrow V_{in(-)} \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{R} \right) = \frac{V_{out}}{R}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{R} V_{in(-)} = \frac{V_{out}}{R} \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V_{in(+)} : \frac{V_{in(+)} - V_s}{R} + \frac{V_{in(+)} - V_{out}}{R} + I_L = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2}{R} V_{in(+)} - \frac{V_s}{R} - \frac{V_{out}}{R} = I_L$$

