


بالطيف

رضا الدين

98143703

مدرس

#1

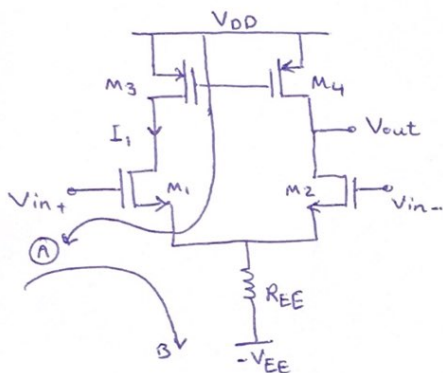

$$I_1 = \frac{\mu_n}{2} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2$$



$$KVL @ A: -V_{DD} + V_{SD3} + V_{SD1} + V_{GS} + V_{in,dc} = 0$$

$$V_{in,dc} = V_{DD} - V_{SD3} - V_{SD1} + V_{GS}$$

$$KVL @ B: -V_{in,dc} + V_{GS} + 2I_1 R_{EE} - V_{EE} = 0$$

$$\Rightarrow V_{in,dc} = V_{GS} + 2I_1 R_{EE} - V_{EE}$$


Differential half circuit:

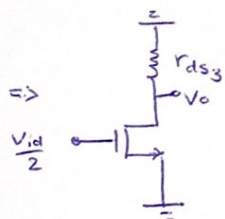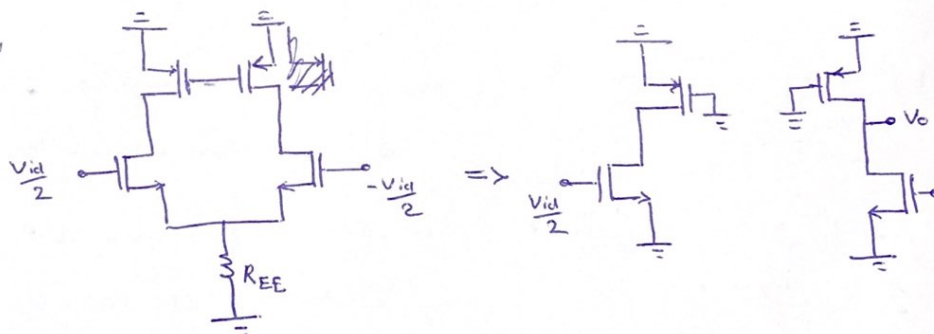


$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{id}} = A_{vd} = \frac{1}{2} g_m r_{ds3} = \frac{1}{2} \left[\mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th}) \right] r_{ds3}$$

$$\frac{V_{o+} - V_{o-}}{V_{id}} = \frac{V_{od}}{V_{id}} = -g_m r_{ds3} = -r_{ds3} \left[\mu_n \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 \right]$$

Common-mode half circuit:

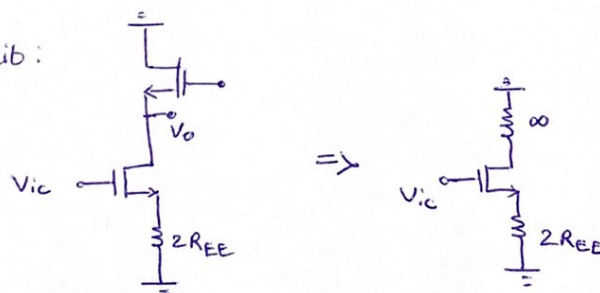
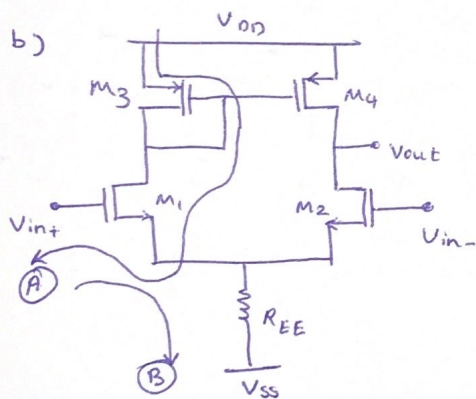
$$A_{vc} = \frac{-\infty}{\frac{1}{g_m} + 2R_{EE}}$$




$$\text{KVL @ A: } -V_{DD} + V_{SQ3} + V_{DS1} + V_{SQ1} + V_{in,dc} = 0$$

$$V_{idc} = V_{DD} + V_{SQ3} + V_{SQ1} - V_{DS1}$$

$$\text{KVL @ B: } -V_{idc} + V_{GS} + 2I_1 R_{EE} - V_{SS} = 0$$

$$\Rightarrow V_{idc} = 2I_1 R_{EE} + V_{GS} - V_{SS}$$


differential half circuit:

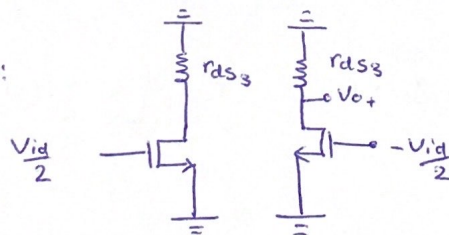

$$A_u = \frac{V_{o+}}{V_{id}} = \frac{1}{2} g_m r_{DS3}$$


$$A_u \Big|_{\text{differential output}} = \frac{V_{od}}{V_{id}} = -2 g_m r_{DS}$$

common mode half circuit:

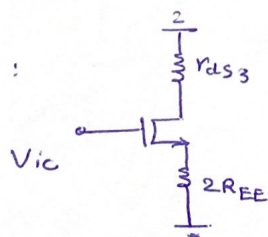

$$A_u = \frac{r_{DS3}}{\frac{1}{g_m} + 2R_{EE}}$$

#2

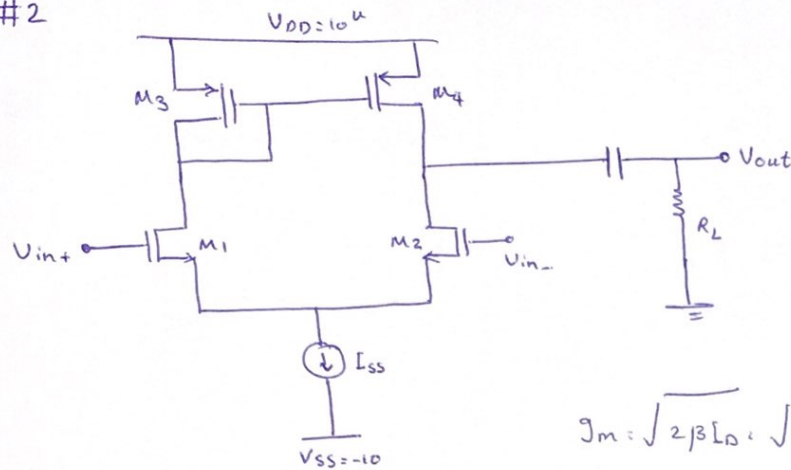


$$\begin{cases} \beta = 1 \frac{\text{mA}}{\text{V}^2} \\ |V_{th}| = 2 \text{ V} \\ \lambda = \left(\frac{1}{75}\right) \text{ V}^{-1} \\ R_L = 50 \text{ k}\Omega \\ I_{SS} = 1 \text{ mA} \end{cases}$$

$$g_m = \sqrt{2\beta I_D} = \sqrt{2 \times 1 \times \frac{1}{2}} = 1 \text{ mho}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{75}{0.5} = 150 \text{ k}\Omega$$

differential inputs:

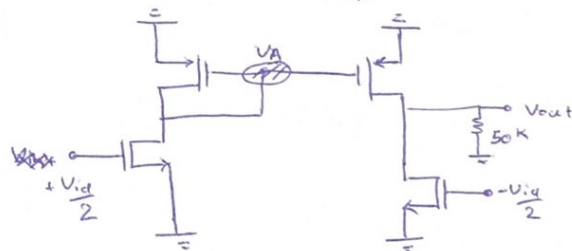

$$\frac{V_{out}}{\frac{V_{id}}{2}} = \frac{V_{out}}{V_A} \times \frac{V_A}{\frac{V_{id}}{2}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_A} = -g_{m4} (r_{ds4} \parallel r_{ds2} \parallel R_L) = -1 (75 \text{ k} \parallel 50 \text{ k}) = -30$$


$$\frac{V_A}{\frac{V_{id}}{2}} = -g_{m1} (r_{ds1} \parallel \frac{1}{g_{m3}}) = -g_{m1} \left(\frac{1}{g_{m3}}\right) = -1$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{\frac{V_{id}}{2}} = -30 \left(\frac{-1}{2}\right) = 15$$

$$\Rightarrow \frac{V_A}{\frac{V_{id}}{2}} = -\frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_{id}} = 7.5 \frac{\text{V}}{\text{V}} \quad , \quad \frac{V_{out}}{-\frac{V_{id}}{2}} = -15 \text{ V} \Rightarrow \frac{V_{out}}{-V_{id}} = -\frac{15}{2} = -7.5$$


common mode inputs:

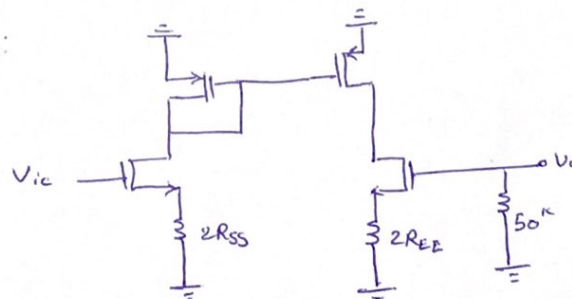

$$A_u = \frac{-r_{ds3}}{\frac{1}{g_m} + 2R_{SS}}$$

همچ R_{SS} بار داری
 منبع نه بزرگ و نه کوچک (A_u)
 کوپلی سور ← common modes نمی شود

#3

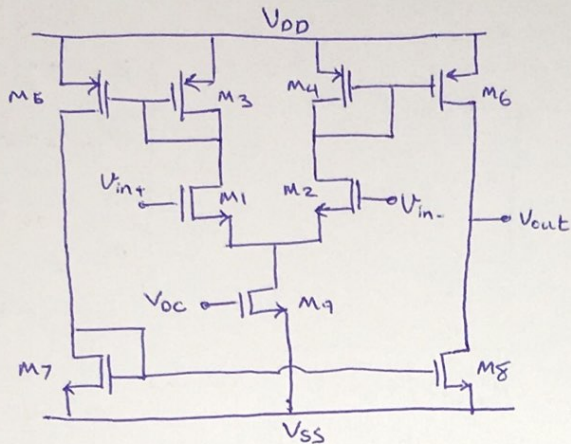


$$\begin{cases} V_{eff,1,2} = 0.1 \text{ V}, V_{eff,3,9} = 0.2 \text{ V} \\ \lambda = 0.1 \text{ V}^{-1} \\ I_{D3} = 1 \text{ mA} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{5,6} = 2 \left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_7 = \left(\frac{W}{L}\right)_8 \end{cases}$$

$$r_{dsq} = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{10}{1 \text{ mA}} = 10^4, \quad g_{m3,4} = \frac{2I_D}{V_{eff}} = \frac{1}{0.2} = 5 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, \quad g_{m1,2} = \frac{1 \text{ mA}}{0.1} = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$g_{m5,6} = \frac{2I_D}{V_{eff}} = \frac{2}{0.2} = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}}, \quad g_{m7,8} = g_{m5} = 10 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$

$$\begin{cases} r_{ds2} = \frac{10}{1} = 10^4 \\ r_{ds3} = 10^4 \end{cases}$$

differential inputs:

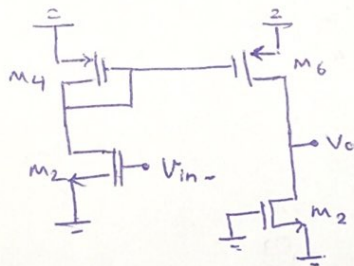


$$A_{v,d} = \frac{V_o}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_A} = -g_{m6} (R_D \parallel r_{ds2}) = -10 (10^4 \parallel 10^4) = -50$$

$$\frac{V_A}{V_{in-}} = -g_{m2} (R_D \parallel r_{ds2}) = -g_{m2} \left(\frac{1}{g_{m4}} \parallel r_{ds2} \right) = -10 \left(\frac{1}{5} \parallel 10^4 \right) = -2$$

$$\Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in-}} = -2 (-50) = 100$$

common-mode inputs:

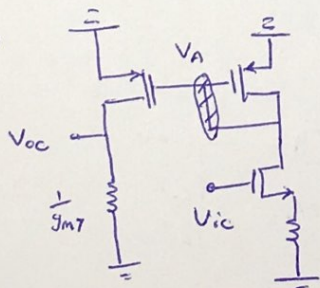

$$A_{v,c} = \frac{V_{oc}}{V_{ic}} = \frac{V_{oc}}{V_A} \times \frac{V_A}{V_{ic}}$$

$$\frac{V_{oc}}{V_A} = -g_{m5} (R_D \parallel r_{ds5}) = -10 \left(\frac{1}{10} \parallel 10^4 \right) = -1$$

$$\frac{V_A}{V_{ic}} = \frac{-R_D}{R_S + \frac{1}{g_{m1}}} = \frac{-\frac{1}{g_{m3}}}{20^k + \frac{1}{g_{m1}}} = \frac{-0.2}{20 + 0.1} = -0.01$$

$$\Rightarrow A_{v,c} = (-1) \times (-0.01) = 0.01$$

$$\Rightarrow \text{CMRR} = \frac{A_{v,d}}{A_{v,c}} = \frac{100}{0.01} = 10000 = 40 \text{ dB}$$

$$R_{in,diff} = \infty$$