به نام خدا

آز تکنیک پالس

آزمایش پنجم:

IC 555


حسین شریفی

9778.18


تاريخ ارسال:

14.1/7/7

بخش ۱)

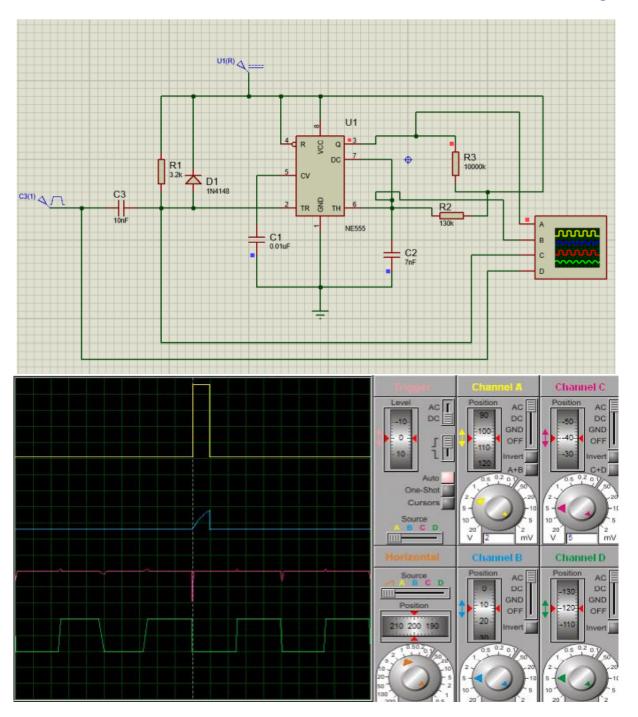



شكل موج خروجي به ازاي فركانس 200Hz

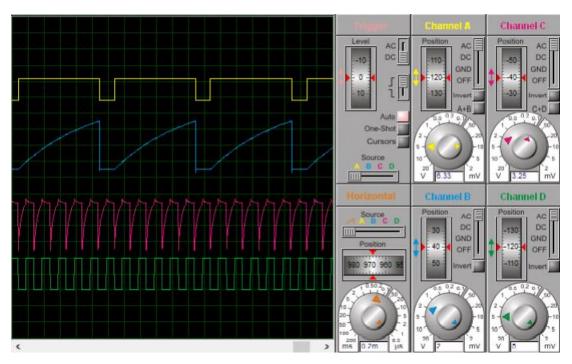


شکل موج خروجی به از ای فرکانس 5KHz

بخش۲)

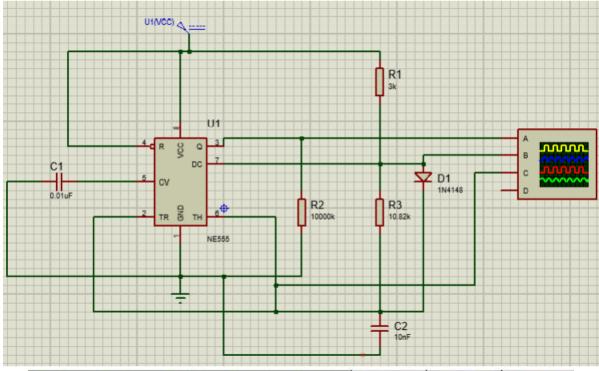

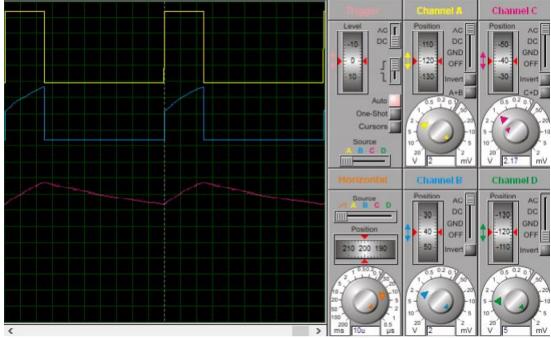

بخش ۳)

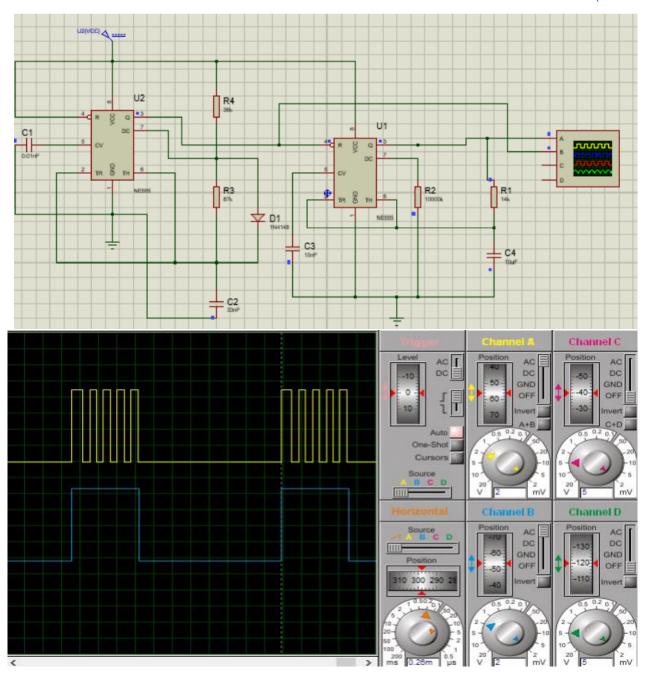

		بخش ۴)

