

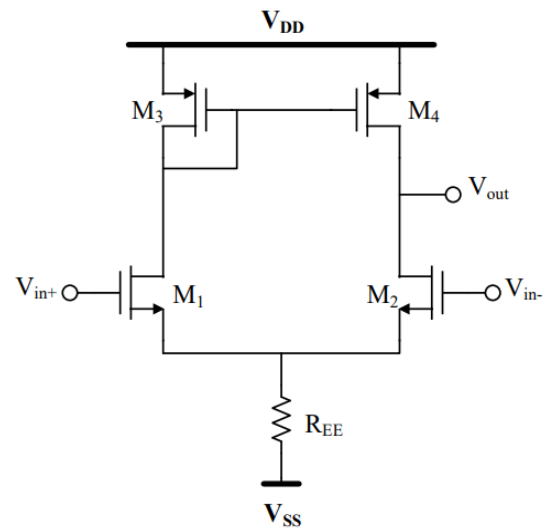


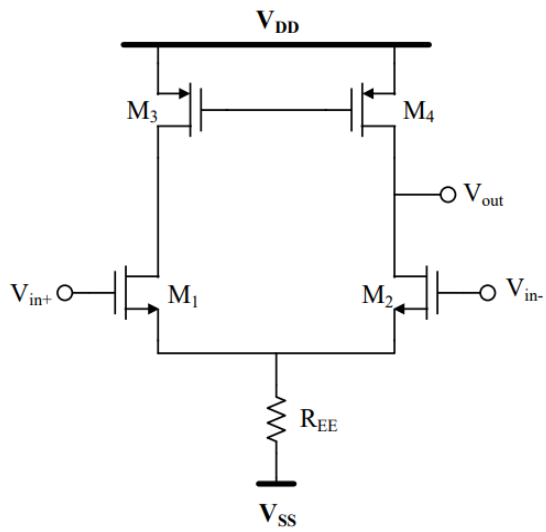1- Compare the following circuits in terms of input DC common-mode range, output voltage swing, differential voltage gain and common-mode voltage gain.




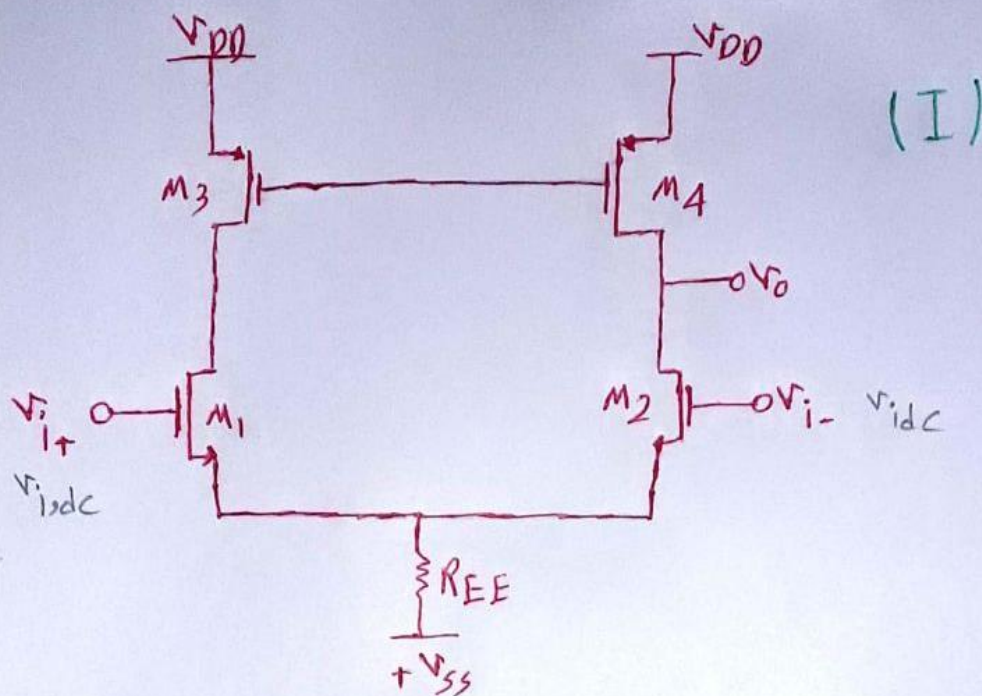


1) KVL: $-V_{DD} + V_{SG3} - V_{GD1} + v_{idc} = 0$

$v_{idc, max} = V_{DD} - (V_{SG3} - |V_{TH}|) + V_{TH} \rightarrow v_{idc} \leq V_{DD} - V_{SG3} + 2V_{TH}$

2)

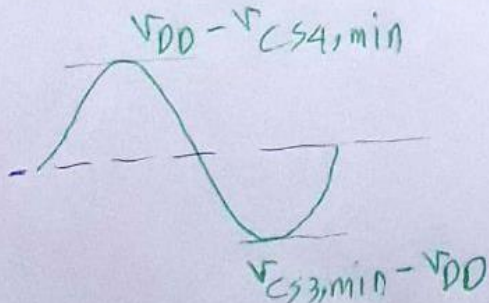

3) $A_d = ?$

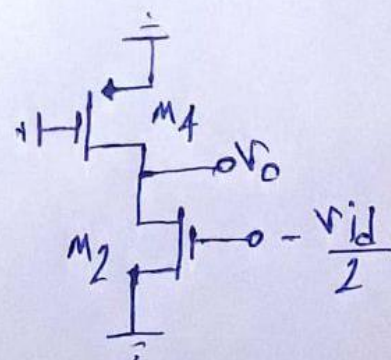


$\frac{v_o}{v_{id}} = -g_{m2} (r_{ds2} || R_{D2})$

$\frac{v_o}{v_{id}} = A_d = +\frac{1}{2} g_{m2} (r_{ds2} || r_{ds4})^2$ ✓


$A_d = +\frac{1}{2} g_{m2} \left(\frac{1}{2} r_{ds} \right) = \frac{1}{4} g_{m2} r_{ds}$

4)

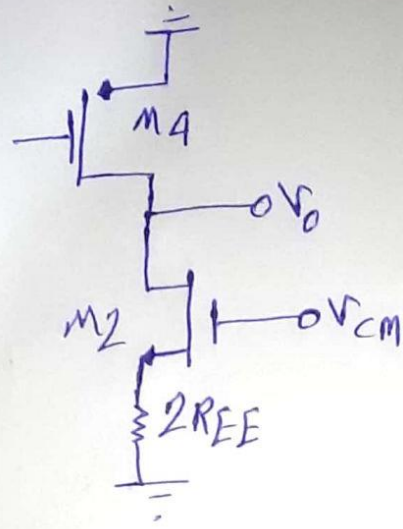

$$\frac{v_o}{v_{cm}} = \frac{-R_{D2}}{R_{S2} + \frac{1}{g_{m2}}}$$

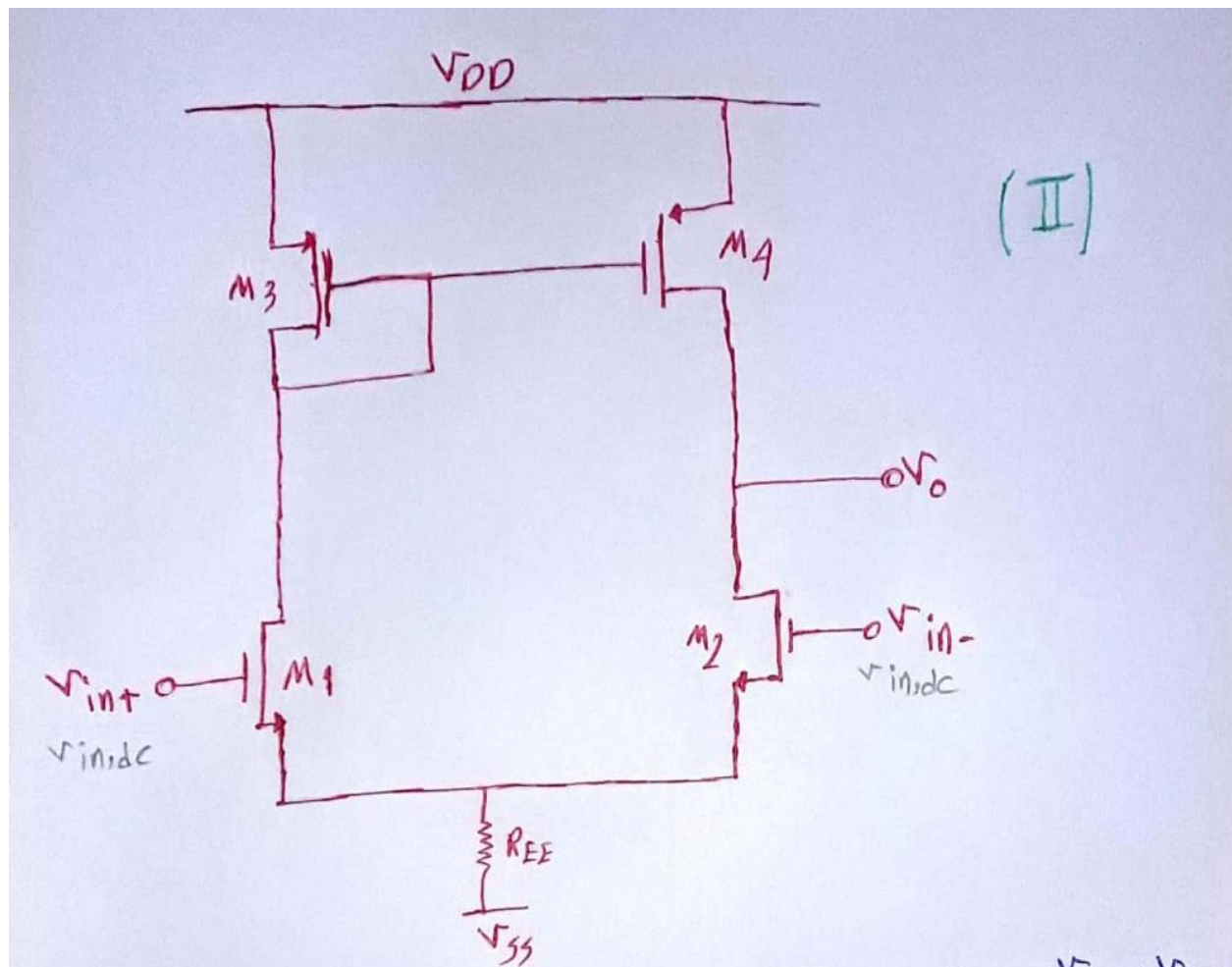
$$A_{cm} = \frac{-r_{ds}}{2R_{EE} + \frac{1}{g_m}}$$



$$1) -V_{DD} + V_{SG3} - V_{GD1} + v_{in,dc} = 0 \rightarrow v_{in,dc} = V_{DD} - V_{SG3} + V_{TH}$$


$$v_{in,dc} \leq V_{DD} - V_{SG3} + V_{TH}$$

2/

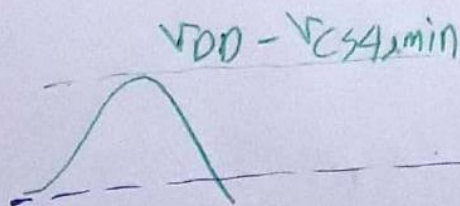

در منبع جریان cascode
 $V_{CS4,min}$ نسبت به حالت
 قبل بیشتر کاهش می یابد.

3) $A_d = ?$

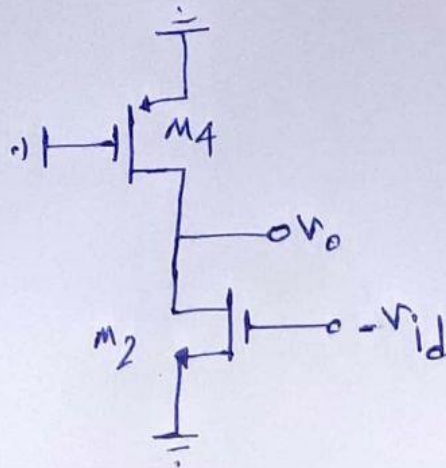

روش 1

$$\frac{v_o}{-v_{id}} = g_{m2} (R_{D2} \parallel R_{D4})$$

$$A_d = +g_{m2} (R_{D2} \parallel R_{D4}) = \frac{g_{m2} V_{DS}}{2}$$


$$R_{EE} \gg \frac{1}{g_{m1}}$$

$$R_{out} = R_{D2} \parallel R_{D4} = \frac{V_{DS}}{2}$$

روش 2

$$A_d = G_m R_{out}$$

$$G_m = ?$$

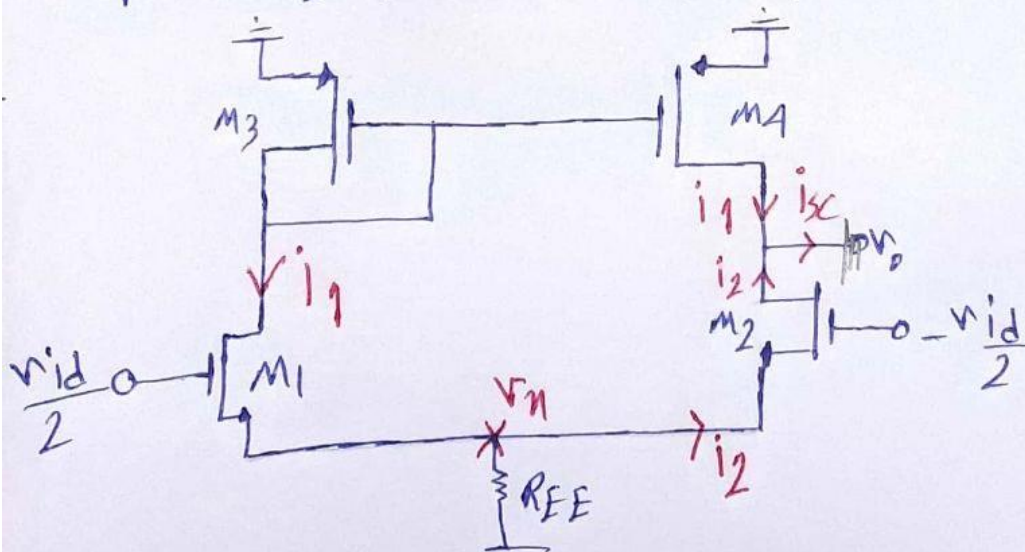


$$i_1 = g_{m1} \left(\frac{v_{id}}{2} - v_n \right), i_2 = g_{m2} \left(v_n + \frac{v_{id}}{2} \right)$$

$$KCL @ v_n: i_1 - i_2 = \frac{v_n}{R_{EE}} \rightarrow v_n (R_{EE} (g_{m1} + g_{m2}) + 1) = 0 \rightarrow v_n = 0$$

$$KCL @ \frac{1}{2}: i_1 + i_2 = i_{sc} \rightarrow \frac{g_{m1}}{2} v_{id} + \frac{g_{m2}}{2} v_{id} = i_{sc} \rightarrow G_m = g_m \rightarrow A_d = \frac{g_m V_{DS}}{2}$$

4) $A_{cm} = ?$

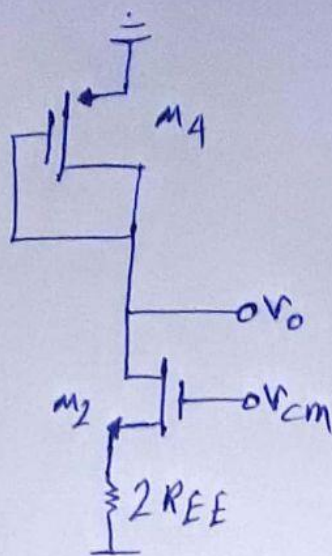

$$\frac{v_o}{v_{cm}} = \frac{-R_{D2}}{R_{S2} + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{-\frac{1}{g_{m4}}}{2R_{EE} + \frac{1}{g_{m2}}}$$

1) $v_{in,dc}$ مدار (I) جزو اکثر از مدار (II)


2) سوئیچینگ مدار / (I) بیشتر از مدار (II)

3) بهره متفاوتی مدار (II) تقریباً 2 برابر مدار (I)

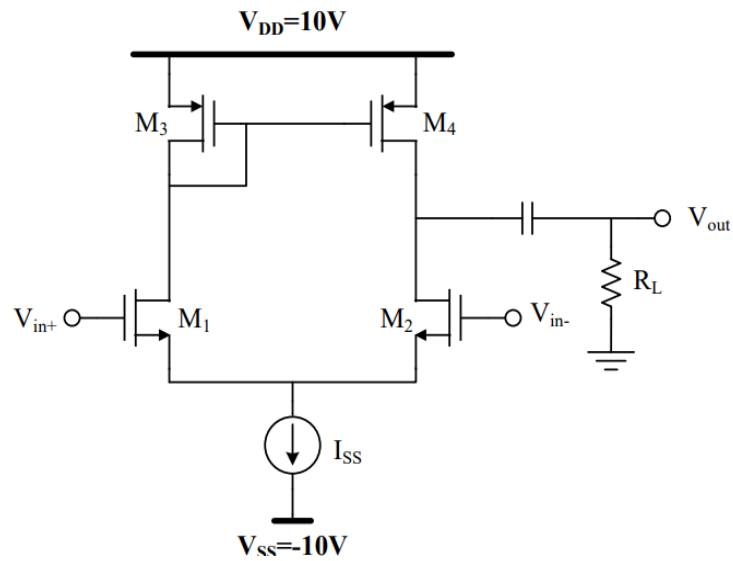4) بهره حالت مشترک مدار (II) نسبت به مدار (I) به شدت کاهش یافت

2- In the following circuit, the specifications of the transistors are the same.

- Calculate the differential voltage gain directly. Discuss about the result.
- Determine the common-mode voltage gain directly. Discuss about the result.



$$\left\{ \begin{array}{l} \beta = 1mA / V^2 \\ |V_{TH}| = 2V \\ \lambda = (\frac{1}{75})V^{-1} \\ R_L = 50k\Omega \\ I_{SS} = 1mA \end{array} \right.$$

DC) $i_{D1} = i_{D2} = 0.5 \text{ mA} \rightarrow g_{m1,2} = 2\sqrt{k i_D} = 2\sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = 1 \text{ mS}$ | -2
 $V_{DS} = \frac{1}{\lambda i_D} = 75 \times \frac{1}{\frac{1}{2}} = 150 \text{ k}\Omega$

a) $A_d = ?$


$A_d = G_m R_{out}$ $R_{out} = ?$

$R_{out} = R_o' \parallel R_L$


$R_{out} = (V_{DS4} \parallel V_{DS2}) \parallel 50 \text{ k}$

$R_{out} = 30 \text{ k}\Omega$

$G_m = ?$

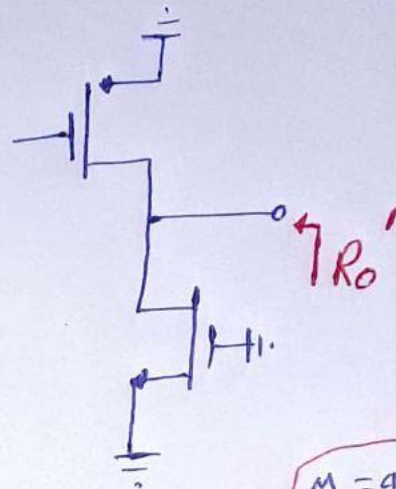

$\mu = g_m V_{DS} \gg 20$

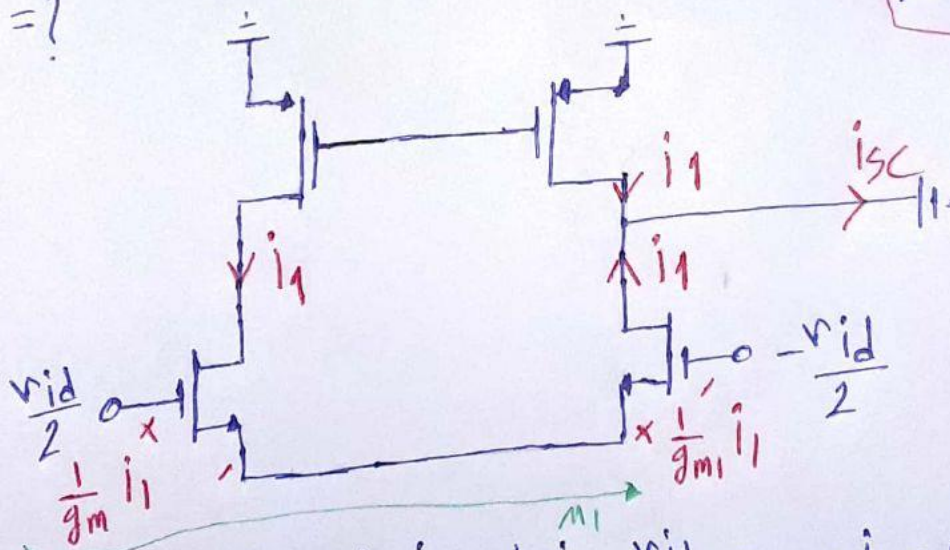

KVL @ M_1 : $-\frac{v_{id}}{2} + \frac{1}{g_m} i_1 + \frac{1}{g_m} i_1 - \frac{v_{id}}{2} = 0 \rightarrow i_1 = \frac{g_m v_{id}}{2}$


KCL @ $\frac{1}{2}$: $2i_1 = i_{sc} \rightarrow g_m v_{id} = i_{sc} \rightarrow G_m = g_m$

$A_d = g_m (V_{DS2} \parallel V_{DS4} \parallel R_L) = 30 \frac{V}{V}$

b) $A_{cm} = G_m R_{out}$

$R_{out} = 30k$

$\mu \gg 20$

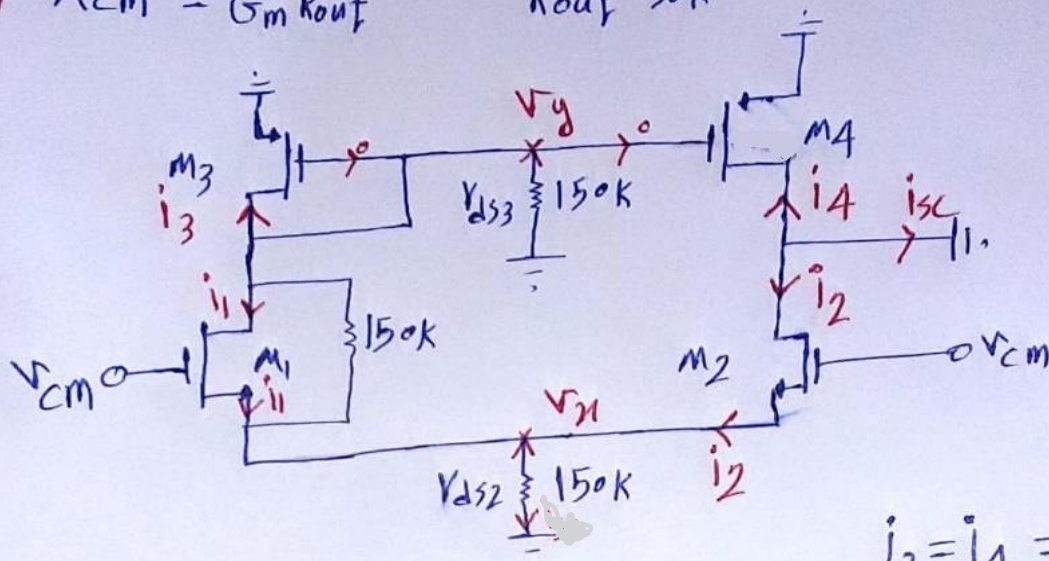

$$i_1 = g_m (V_{cm} - V_n) = V_{cm} - V_n \quad i_1 = i_2$$

$$i_2 = g_m (V_{cm} - V_n) = V_{cm} - V_n$$

$$KCL @ V_n: -\frac{V_n}{150} - \frac{2(V_{cm} - V_n)}{150} + \frac{V_n - V_y}{150} = 0$$

$$302 V_n - V_y = 300 V_{cm} \quad (I)$$

$$KCL @ V_y: \frac{V_y}{150} + \frac{V_y + V_{cm} - V_n}{150} + \frac{V_y - V_n}{150} = 0$$


$$-151 V_n + 152 V_y = -150 V_{cm} \quad (II)$$

$$(I)/(II) \rightarrow V_n = \frac{150}{151} V_{cm}, V_y = 0$$

$$i_{sc} = -(i_2 + i_4) + \frac{V_n}{150} = -i_2 + \frac{V_n}{150} = -V_{cm} + \frac{151 V_n}{150} = 0$$

$$i_{sc} = 0 \rightarrow G_m = 0 \rightarrow A_{cm} = 0$$

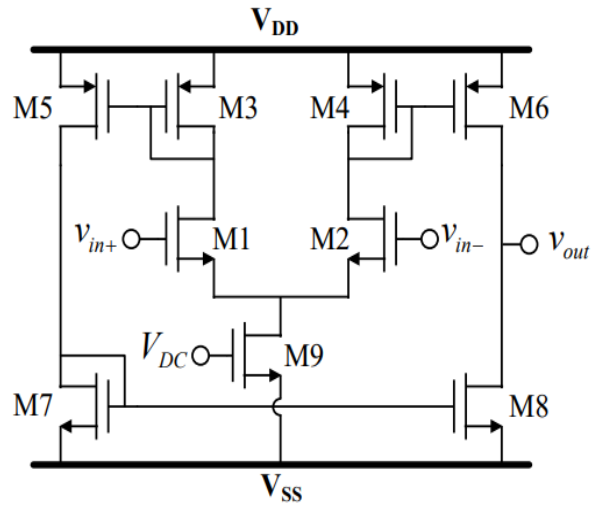3- In the following circuit, determine the CMRR and input differential resistance.



$$\left\{ \begin{array}{l} V_{eff1,2} = 0.1V, V_{eff3-9} = 0.2V \\ \lambda = 0.1V^{-1} \\ I_{D9} = 1mA \\ \left(\frac{W}{L}\right)_{5,6} = 2\left(\frac{W}{L}\right)_{3,4} \\ \left(\frac{W}{L}\right)_7 = \left(\frac{W}{L}\right)_8 \end{array} \right.$$

DC) $i_{D9} = 1\text{mA}$

$i_{D1} = i_{D2} = i_{D3} = i_{D4} = 0.5\text{mA}$ ✓

(3)

$V_{SG5} = V_{SG3} = V_{SG4} = V_{SG6} \rightarrow i_{D5} = i_{D6} = 2i_{D3} = 2i_{D4}$
 $(\frac{W}{L})_{5,6} = 2(\frac{W}{L})_{3,4}$


$i_{D5} = i_{D6} = 1\text{mA}$ ✓

$i_{D7} = i_{D8} = 1\text{mA}$ ✓

$i_{D1,2,3,4} = 0.5\text{mA} \rightarrow g_{m1,2} = \frac{2i_D}{V_{eff}} = 1\text{mS}$ ✓

$g_{m3,4} = 5\text{mS}$ ✓ $g_{m5,6,7,8,9} = 1\text{mS}$ ✓

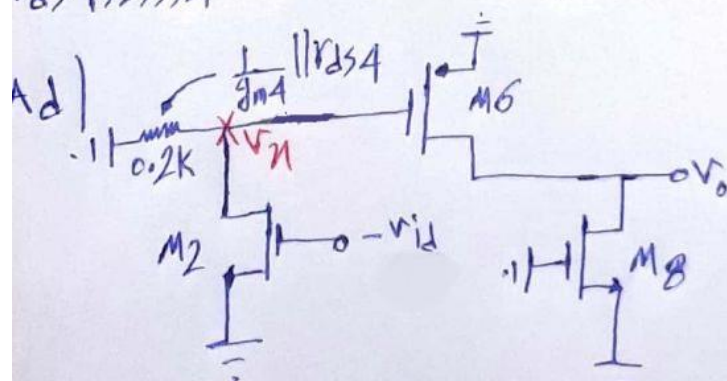$r_{DS1,2,3,4} = 20\text{k}\Omega$ ✓ $r_{DS5,6,7,8,9} = 10\text{k}\Omega$ ✓



$\frac{v_o}{v_n} = -g_{m6}(R_{D6} \parallel r_{DS6}) = -g_{m6}(r_{DS8} \parallel r_{DS6}) = -50 \frac{v}{v}$

$\frac{v_n}{-v_{id}} = -g_{m2}(R_{D2} \parallel r_{DS2}) = +g_{m2}(\frac{1}{g_{m4}} \parallel r_{DS2}) = +2$

$\frac{v_o}{v_{id}} = -100$


$R_{id} = \infty$

روش دوم محاسبه بهره تفاضلی (روش $G_m \cdot R_{out}$)


$$R_o = 5k$$

$$i_c = -20v_{id}$$

$$A_d = -100 \quad 10v_{id}v$$

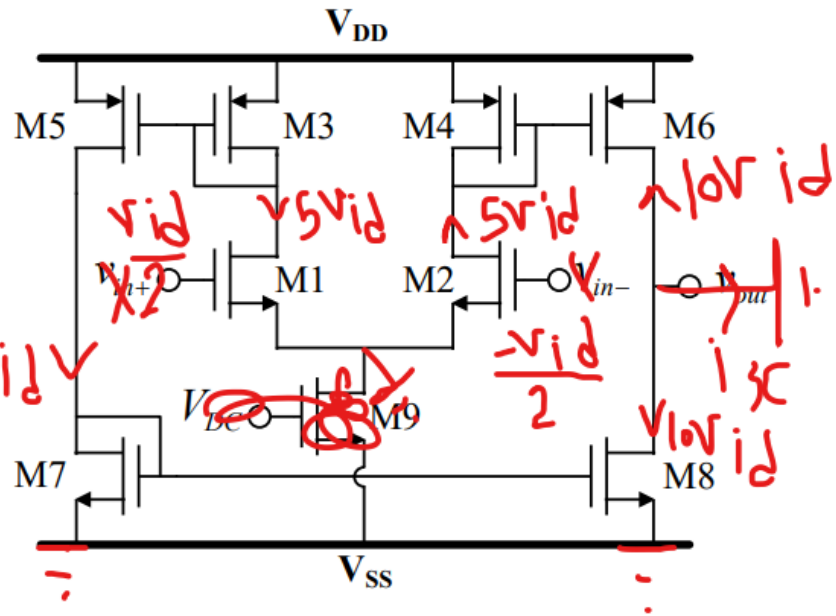

$A_{cm} = ?$

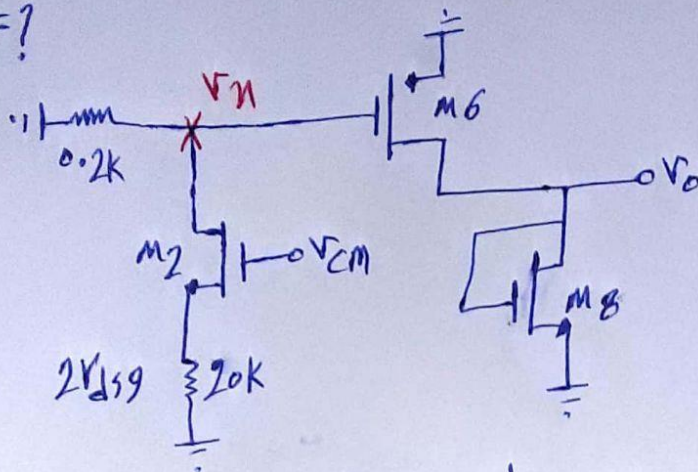

$$\frac{v_o}{v_n} = -g_{m6} (R_{D6} \parallel R_{DS6}) = -g_{m6} \left(\frac{1}{g_{m8}} \right) = -1$$

$$\frac{v_n}{v_{cm}} = \frac{-R_{D2}}{R_{S2} + \frac{1}{g_{m2}}} = \frac{-0.2}{20 + \frac{1}{10}} = \frac{-0.2}{20} = -0.01$$

$$A_{cm} = -1 \times -0.01 = +0.01$$

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = 10^4$$