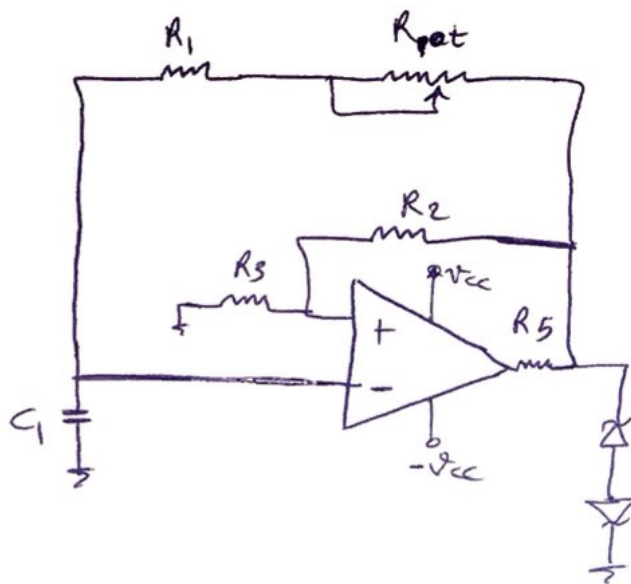


بخش ۱)



$$V^+ > V^- \rightarrow V^+ = \frac{R_3}{R_3 + R_2} V_{OH} = UTP$$

$$V_C(t) = V^-(t) = V_C(\infty) + (V_C(0^+) - V_C(\infty)) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\Rightarrow V_C(T_1) = V_{OH} + \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} V_{OL} - V_{OH} \right) e^{-\frac{T_1}{\tau}}$$

$$\Rightarrow \tau = (R_1 + R_{pot}) C_1 \rightarrow T_1 = \tau \ln \left(\frac{(V_{OH} - V_{OL}) R_3 + R_2 V_{OH}}{R_2 V_{OH}} \right)$$

$$V_{OL} = V_O \rightarrow V^- > V^+$$

$$V^+ = \frac{R_3}{R_3 + R_2} V_{OL} = LTP$$

$$\Rightarrow T_2 = \tau \ln \left(\frac{(V_{OL} - V_{OH}) R_3 + R_2 V_{OL}}{R_2 V_{OL}} \right)$$

$$R_2 = R_3 = 10k\Omega \quad \begin{matrix} \text{if } \omega = \text{LTP} = -2.7V \\ \text{if } \omega = \text{UTP} = 2.7V \end{matrix}$$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow \begin{cases} f = 5kHz \rightarrow T = 0.2ms \rightarrow T_1 = T_2 = 0.1ms \\ f = 50Hz \rightarrow T = 20ms \rightarrow T_1 = T_2 = 10ms \end{cases}$$

$$(R_1 + R_{pot}) C_1 = 91\mu s$$

$$(R_1 + R_{pot}) C_1 = 9.1ms$$

$$\rightarrow C_1 = 10nF \Rightarrow \begin{cases} R_1 + R_{pot} = 910k\Omega \\ R_1 + R_{pot} = 9.1k\Omega \end{cases}$$

$$I_{0max} = 20mA \Rightarrow \frac{15-5.4}{R_5} < 20mA$$


$$\Rightarrow R_5 > 0.48k\Omega$$

$$\frac{15-5.4}{R_5} > 5 + \frac{5.4}{20} + 0.89 \rightarrow R_5 < 1.55$$

$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow R_5 = 1.5k \end{array} \right\}$$

$$R_{pot} = 0-900k\Omega$$

$$R_1 = 91k\Omega$$

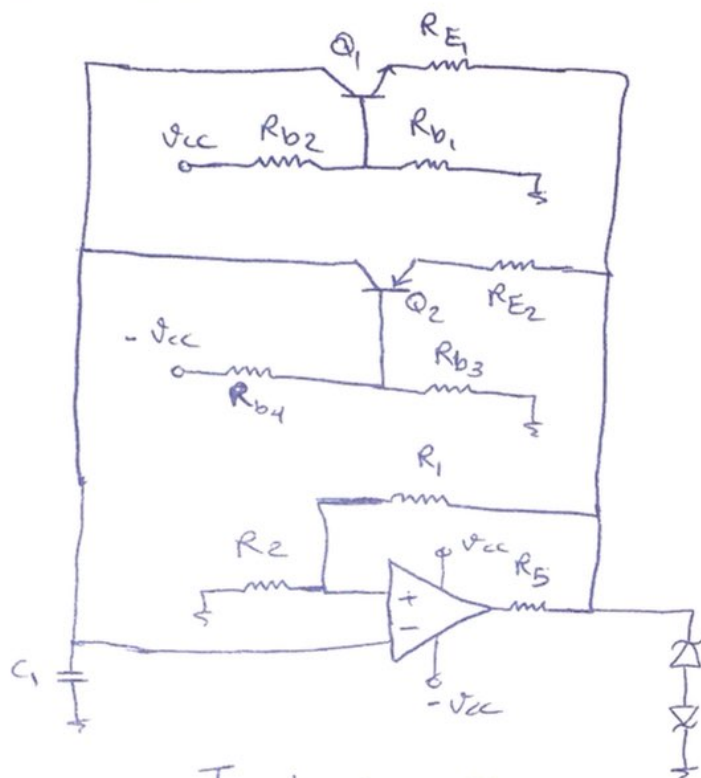

(بجای 2)

$$f = 1kHz$$

$$T = 1ms \rightarrow T_1 = T_2 = 0.5ms$$

$$V_{OH} = 5.4V$$

$$V_{OL} = -5.4V$$

$$\frac{V_{OH} - V_{OL}}{2} = \pm 2V \rightarrow \begin{cases} \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{OH} = 2 \\ \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{OL} = -2 \end{cases} \rightarrow \frac{R_2}{R_2 + R_1} = \frac{2}{5.4} \rightarrow \begin{cases} R_1 = 3.4k\Omega \\ R_2 = 2k\Omega \end{cases}$$

$$I_2 = C_1 \frac{\Delta V}{T_1} = C_1 \frac{\frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{OH} - \frac{R_2}{R_2 + R_1} V_{OL}}{T_1} \Rightarrow C_1 = 100nF \Rightarrow I_2 = 0.8mA$$


$$I_2 = \frac{V_{OH} - V_{EQ2}}{R_{E2}} \rightarrow R_{E2} = 47k\Omega \rightarrow V_{EQ2} = 1.64V$$

$$I_1 = \frac{V_{EQ1} - V_{OL}}{R_{E1}} \rightarrow R_{E1} = 4.7k\Omega \Rightarrow V_{EQ1} = -1.64V$$

$$\frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} \times (-V_{EE}) = -1.64 + 0.7$$

$$\frac{R_{b3}}{R_{b3} + R_{b4}} \times V_{CC} = 1.64 - 0.7$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{b1} = R_{b3} = 1k\Omega \\ R_{b2} = R_{b4} = 14k\Omega \end{cases}$$

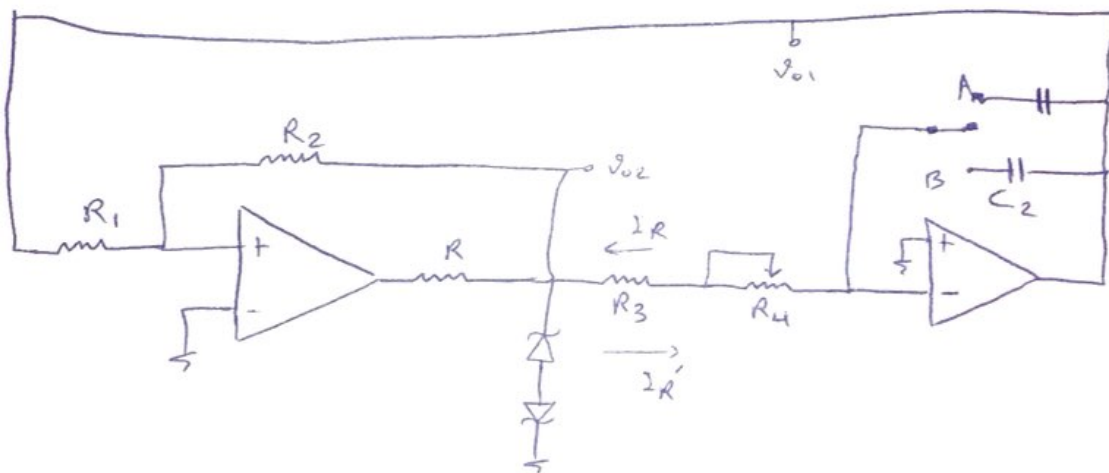

بخش 3

$$V_{OH} = -V_{OL} = 5.4$$

$$\begin{cases} UTP = 1 \\ LTP = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} UTP = \frac{R_1}{R_2} (-V_{OL}) \rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{1}{5.4} \Rightarrow \begin{cases} R_1 = 1k\Omega \\ R_2 = 5.4k\Omega \end{cases} \end{cases}$$

$$I_R = \frac{-V_{OL}}{R} = C \frac{\Delta V_O}{t_1} \rightarrow t_1 = RC \frac{UTP - LTP}{-V_{OL}} \Rightarrow \begin{cases} R = R_3 + R_4 \\ C = A, B \end{cases}$$

$$I_R' = \frac{V_{OH}}{R} = C \frac{\Delta V_{O2}}{t_2} \rightarrow t_2 = RC \frac{UTP - LTP}{V_{OH}}$$

$$A = 10Hz < f < 100Hz \rightarrow 10ms < T < 100ms \Rightarrow 5ms < t_1 - t_2 < 50ms$$

$$B = 100Hz < f < 1kHz \rightarrow 1ms < T < 10ms \Rightarrow 0.5ms < t_1 - t_2 < 5ms$$

$$\begin{cases} C_1 = 10\mu F \\ C_2 = 1\mu F \end{cases} \Rightarrow R_3 = 1k\Omega \Rightarrow R_4 = 0.35k\Omega - 112.5k\Omega$$